

دانشگاه شمال

مدارهای واسط

تهیه و تنظیم:

فانی

مهر ۱۳۹۱

مقدمه

قبل از بستن مدارها، موارد زیر را به دقت مطالعه کنید.

۱- قبل از بستن هر مدار، مبحث تئوری مربوط به آن مدار به طور کامل مطالعه شود. در این دستور کار سعی شده که مطالب تئوری که به آن نیاز دارید توضیح داده شود. برای اطلاعات بیشتر و تکمیلی می‌توانید به Datasheet ها و کتب مربوطه رجوع کنید.

۲- هرگاه جایی در نقشه‌های مدارها، به خروجی‌ای برخوردید که مشخص نشده که به جایی وصل شده باشد، مثل خروجی‌های مشخص شده با NC (No Connection) با آنها برخورد کنید؛ یعنی آن را آزاد رها کنید (به جایی وصل نکنید) ولی ورودی یک تراشه را نمی‌توان به جایی وصل نکرد چون این کار باعث اثرپذیری زیاد مدار نسبت به نویز می‌شود.

۳- هیچ‌گاه خروجی یک تراشه (پایه‌ای که صرفاً به عنوان خروجی مشخص شده) را به خروجی تراشه دیگر یا V_{CC} و GND یا هر منبع دیگر وصل نکنید. این کار به تراشه صدمه می‌رساند. (با این توضیحات متوجه می‌شویم که مهم است بدانیم کدام یک از خطوط مربوط به خروجی تراشه و کدام یک مربوط به ورودی آن می‌شود و این هم بر می‌گردد به این که چقدر روی عملکرد مدار تسلط داشته باشید. در نتیجه باز هم اهمیت مطالعه قسمت تئوری جلوه‌گر می‌شود)

۴- هیچ‌گاه LED ها (یا اصولاً هر قطعه‌ای که در آن LED به کار رفته مثل Seven Segment ها و Matrix LED ها) را به طور مستقیم به خروجی تراشه یا منبع تغذیه وصل نکنید، بلکه آن را با یک مقاومت بین 100 تا 200 اهمی (که باعث محدود کردن جریان می‌شود) سری نموده، وصل کنید.

۵- قسمت مهم کار در بستن مدارها عیب‌یابی‌شان است. وصل کردن مدار، به تنهایی چندان مهم نیست؛ بلکه مهم، این است که بتوانید در اسرع زمان آن را عیب‌یابی کنید. معمولاً مداری که وصل می‌کنید، دارای عیب‌هایی است و کم‌تر مداری بدون اشتباه وصل می‌شود. پس باید یاد بگیرید که بتوانید هر مداری را (حتی مداری که خودتان در بستن آن نقشی نداشته‌اید)، عیب‌یابی کنید. برای

این کار لازم است هر مداری را که می‌بندید و با هر تراشه‌ای که آشنا می‌شوید، طرز کار آن را به دقت یاد بگیرید تا بتوانید هنگامی که در مدارهای بزرگ‌تر، این تراشه‌ها را در کنار هم به کار می‌برید، با پی‌گیری ولتاژهای خروجی‌های قطعات مدار، به مشکل کار پی ببرید.

۶- دقت کنید باز کردن و دوباره بستن مداری که درست کار نمی‌کند، راه حل درستی نیست. بکوشید خودتان مشکل کار را پیدا کنید.

۷- به محدوده ولتاژهای '1' منطقی و '0' منطقی دقت کنید تا هنگامی که در عیب‌یابی مدارها به سطح ولتاژی غیر معمول برخوردید، بدانید که ممکن است در آن جا مشکلی وجود داشته باشد. وقتی می‌خواهید ولتاژ خروجی تراشه‌ای را بخوانید، اگر خروجی آن به LED متصل است، اول LED را جدا کنید و بعد ولتاژ را بخوانید.

۸- تا مطمئن نشده‌اید که یک تراشه یا یک قطعه خراب است، اقدام به تعویض آن نکنید. بهترین راه برای اطمینان از خراب بودن تراشه‌ها یا قطعات، تست کردن جداگانه آنها روی یک برد سالم است.

۹- سعی کنید ولتاژهایی که با مالتی‌متر می‌خوانید، از روی پایه‌های فلزی تراشه‌ها باشد (یعنی ترمینال فلزی مالتی‌متر را (ممکن است که برای ظرافت بیشتر، به یک تکه سیم نیاز داشته باشید که محکم به آن وصل شود) به دقت به پایه‌ای که می‌خواهید مقدارش را بخوانید، تماس دهید نه به سوراخ‌های برد)؛ چون احتمال خرابی برد یا قطع بودن سیم‌ها وجود دارد. حتماً می‌دانید که برای خواندن مقدار ولتاژ جایی توسط مالتی‌متر، یک سر (ترمینال) مالتی‌متر را باید به زمین وصل کرد و ترمینال دیگر را به جایی که می‌خواهید ولتاژ آن را اندازه بگیرید. پس برای راحتی کار می‌توانید اول کار یک ترمینال مالتی‌متر را به طور ثابت به زمین (GND) مدار وصل کنید.

۱۰- همواره پیش از شروع کار، با مالتی‌متر چک کنید که اصولاً ولتاژ تغذیه به مدار و تراشه‌ها و قطعات می‌رسد یا خیر. با چک کردن پایه‌های مربوط به تغذیه تراشه‌ها می‌توانید قطعی‌های احتمالی سیم‌ها یا خرابی برد (در راه رساندن ولتاژ تغذیه) را بررسی کنید. گاهی اوقات مداری که می‌بندید

دارای اشکالی است که روی ولتاژ تغذیه اثر می‌گذارد و حتی گاهی این ولتاژ را به حدود صفر می‌رساند. در این صورت باید در مدار دنبال جایی بگردید که خط V_{CC} ناخواسته به زمین (GND) وصل شده باشد. اگر مدار پیچیده است و پیدا کردن چنین موقعیتی مشکل است (در صورت استفاده از بردبورد) کافی است تک تک سیم‌های مدار (از سیم‌های تغذیه شروع کنید) را از جای خود جدا کنید و بعد به جای خود بر گردانید تا این که به سیمی برسید که با جدا کردن آن، ولتاژ تغذیه به مقدار اصلی خود برگردد. با این کار متوجه می‌شوید این سیم مشکل را به وجود آورده است و باید بررسی کنید که اشکال کار در وصل کردن این سیم چه بوده است.

۱۱- در صورتی که از بردبورد برای بستن مدارها استفاده می‌کنید، سیم‌ها را از روی تراشه‌ها (یا مقاومت‌ها، خازن‌ها یا مواردی مانند این‌ها) رد نکنید. چون در این صورت اگر آن تراشه خراب باشد جابه‌جایی آن مشکل خواهد بود و همچنین رد کردن قطعات با پایه‌های لخت از روی تراشه‌ها یا از روی هم احتمال اتصال ناخواسته آن‌ها را به هم و به تراشه افزایش می‌دهد.

۱۲- هرگز مطمئن نباشید مداری که بسته‌اید عاری از خطا است و دلیل کار نکردن آن خرابی اجزا است. اشتباه ممکن است همه جا و به دست هر کسی (حتی ماهرترین افراد) به وجود آید. باز هم تذکر داده می‌شود که بستن مدار به تنهایی کافی نیست، باید بتوانید مداری که بسته‌اید (خودتان یا دیگران) را به بهترین نحو و در کوتاه‌ترین زمان عیب‌یابی کنید و این کار جز با تمرین و ممارست زیاد ممکن نمی‌شود.

۱۳- FPGA ها، اصولاً تراشه‌های حساسی هستند. پس در حین کار کردن با آن کمال دقت را به عمل آورید تا به تراشه آسیبی نرسد. سعی کنید تا وقتی مطمئن نشدید که مدارتان درست است، منبع تغذیه را به آن وصل نکنید. به ویژه در جایی که علاوه بر ولتاژ کاری FPGA (ولتاژ 5^V یا 3.3^V)، با ولتاژهای بالاتری هم سر و کار دارید، بیش‌تر دقت کنید.

۱۴- برای اطمینان، وقتی می‌خواهید به FPGA یا تراشه‌های دیگر، مقدار بدهید، از یک مقاومت (حدود 1^K) در ورودی استفاده کنید (با ورودی سری کنید).

۱۵- شکل پایه‌های بعضی وسایل و قطعاتی که در این دستور کار شرح داده شده، مربوط به یک سری وسایل و قطعات خاص می‌باشند و لزوماً جنبه عام ندارند. ممکن است اجزائی که شما در اختیار دارید کمی با موارد این دستور کار فرق کنند که باید به آن دقت کنید.

با آرزوی موفقیت شما

فانی، پاییز ۱۳۹۱

فهرست

۸.....	۱- معرفی برد آموزشی و اطلاعات پایه
۶۰.....	۲- اتصال موتور پله‌ای به FPGA
۶۴.....	۳- اتصال TSL230 (سنسور نور) به FPGA
۶۷.....	۴- دور شمار موتور
۷۰.....	۵- شمارشگر افراد با لیزر
۷۴.....	۶- آلام
۸۷.....	۷- اتصال صفحه کلید ماتریسی به FPGA
۹۲.....	۸- تولید موسیقی
۹۴.....	۹- اتصال LCD به FPGA
۲.....	۱۰- اتصال LCD گرافیکی به FPGA
۹.....	۱۱- قفل رمزی
۱۸.....	۱۲- بازی حدس عدد
۳۱.....	۱۳- اتصال 8870 به FPGA برای دریافت اطلاعات تن تلفن
۳۹.....	۱۴- رقص نور
۴۲.....	۱۵- تابلو روان
۴۷.....	۱۶- اتصال 8255 (PPI) به FPGA
۵۲.....	۱۷- اتصال مبدل دیجیتال به آنالوگ DAC08 به FPGA
۶۰.....	۱۸- اتصال مبدل آنالوگ به دیجیتال ADC0804 به FPGA
۶۳.....	۱۹- اندازه‌گیری دما با مبدل آنالوگ به دیجیتال
۷۰.....	۲۰- ولت‌متر
۷۸.....	۲۱- مالتی متر
۸۹.....	۲۲- اتصال touch

۱۰۳	۲۳- اتصال 8254 (تایمر قابل برنامه‌ریزی) به FPGA
۱۱۳	۲۴- تولید موسیقی با استفاده از تراشه 8254
۱۲۲	۲۵- ارتباط سریال توسط FPGA
۱۲۷	۲۶- انتقال اطلاعات بصورت مادون قرمز با استفاده از FPGA
۱۳۳	۲۷- انتقال اطلاعات بصورت رادیویی با استفاده از FPGA
۱۳۸	۲۸- اتصال تراشه‌ی touch و adc آن
۱۵۰	۲۹- اتصال مبدل دیجیتال به آنالوگ AD7564
۱۶۰	۳۰- اتصال مبدل دیجیتال به آنالوگ AD667
۱۶۴	۳۱- اتصال مبدل آنالوگ به دیجیتال ad976
۱۷۲	۳۲- pwm
۱۷۹	۳۳- logic probe
۱۸۵	۳۴- کی پد و PPI و موتور پله ای
۱۹۰	۳۵- اتصال تلویزیون به FPGA و نمایش روی آن
۱۹۸	۳۶- اتصال تلویزیون به FPGA و فرستادن متن به آن
۲۳۲	۳۷- اتصال مانیتور به FPGA
۲۴۱	۳۸- اتصال کارت SD
۲۷۱	۳۹- ضرب بوث
۲۸۵	۴۰- دمو برای برد آموزشی
۲۹۸	۴۱- دمو ورودی برای برد آموزشی
۳۰۸	۴۲- مانیتور برای برد آموزشی
۳۱۹	۴۳- کی برد PS/2 برای برد آموزشی
۳۲۳	۴۴- موس PS/2 برای برد آموزشی
۳۵۹	۴۵- ارتباط سریال با کامپیوتر برای برد آموزشی
۳۶۴	۴۶- اتصال تلویزیون برای برد آموزشی

۱- معرفی بورد آموزشی و اطلاعات پایه

امکانات تراشه‌ی Spartan II XC2S200 PQ208:

تعداد سلول‌های منطقی (Logic Cells): 5,292

تعداد گیت‌ها (System Gates): 200,000

تعداد CLB ها: 1,176

تعداد ورودی/خروجی‌های در اختیار کاربر: 140

امکانات بورد AMOL-2:

بوردی مبتنی بر آموزش دستگاه‌های جانبی پایه که مناسب یادگیری نحوه‌ی راه‌اندازی دستگاه‌های مختلف می‌باشد، چون برای آنها نیاز به بستن سخت‌افزار جداگانه نمی‌باشد و در نتیجه یادگیرنده درگیر مشکلات احتمالی در اتصال سخت‌افزار نمی‌شود. همچنین پورت‌های آزاد این بورد، امکان اتصال دستگاه‌های متنوع دیگر را برای کاربر فراهم می‌سازد.

۳۷ پورت مجزای ورودی/خروجی برای کاربر که به طرق مختلف زیر و برای راحتی کار کاربر در نظر گرفته شده

- یک پورت باکسی ۲۰ پینی (۱۸ پین داده) و یک پورت باکسی ۱۰ پینی (۸ پین داده) مناسب کار با IDC با پایه‌های زمین و تغذیه (3.3v یا 5v قابل تنظیم با کلید)
- یک پین گرد ۲ پینی که یک پین را (به همراه زمین) برای کارهایی که با رابط پین گرد بهتر عمل می‌کنند (معمولاً برای ایجاد اتصال محکم‌تر) فراهم می‌کند.
- یک رابط پین هدری مادگی نظامی دو ردیفه‌ی ۱۰ پینی که مناسب ارتباط توسط سیم‌های معمولی یا سیم‌های مخصوص بردبورد می‌باشد.

منبع تغذیه‌ی داخلی (قابلیت اتصال بورد به برق شهر) با کلید روشن و خاموش به همراه ۳ رگولاتور جداگانه‌ی داخلی برای ولتاژهای 2.5v، 3.3v و 5v با آمپردهی 1.5A با LED نشان دهنده و Test Point برای هر ولتاژ

ولتاژهای 3.3v و 5v به طرق مختلفی در دسترس کاربر قرار می‌گیرند:

- داخل هر دو پورت باکسی یک پین زمین و یک پین قابل انتخاب تغذیه در نظر گرفته شده
- یک رابط پین هدری مادگی نظامی ۴ پینی مناسب کار با سیم‌های معمولی یا سیم‌های مخصوص بردبورد (یک پین 3.3v و یک پین 5v با ۲ پین زمین مشترک)
- دو پین گرد ۲ پینی برای ولتاژهای 3.3v و 5v (هر کدام به همراه زمین) مناسب برای

اتصالات محکم‌تر

۳ اسیلاتور مجزای 1MHz، 10MHz و 50MHz که در بورد قرار داده شده و همچنین یک سوکت خالی که به اسیلاتور خارجی (پایه دار) مورد نیاز کاربر (هر دو نوع بزرگ «مستطیلی» و کوچک «مربعی») می‌تواند متصل شود.

ورودی داخلی بوردی شامل ۸ کلید کوچک روشن/خاموش، ۸ کلید فشاری، یک DIP Switch هشت ردیفه و یک کی‌پد ۴×۴

خروجی داخلی بوردی شامل ۱۶ عدد LED پر نور SMD که با روش PWM می‌توان به راحتی نورشان را کم یا زیاد کرد، یک 7-Segment چهارتایی ساعتی با نور قابل تنظیم به همان روش PWM و یک LCD کاراکتری کوچک و مناسب، با نور Back Light که آن هم قابل تنظیم است.

بازر اسیلاتور دار با کلید «خاموش/آماده به کار»

اتصال RCA به ورودی ویدیوی تلویزیون با ۸ سطح رنگ خاکستری

اتصال به مانیتور VGA با ۱۲ سیگنال رنگ (۴۰۹۶ رنگ مختلف)

اتصال به پورت COM (سریال) با سطح استاندارد RS232

اتصال موس و کی‌بورد PS/2

دو LED برای نشان دادن INIT (آمادگی کار FPGA و نداشتن مشکل) و DONE (درست
Program شدن FPGA)

جعبه‌ی مناسب و محکم با درب مناسب که از خورد در جابجایی‌ها و همچنین در حین کار محافظت
می‌کند.

ورودی پروگرامر JTAG که هم با پروگرامرهای قابل اتصال به پورت پارالل کار می‌کند و هم با
پروگرامرهای USB


پروگرامر JTAG پورت پارالل با بیش از ۱ متر کابل برای راحتی اتصال و قابلیت تحرک بیشتر
حافظه‌ی فلش داخلی برای نگهداری اطلاعات پیکربندی و پروگرام کردن FPGA برای از بین نرفتن
اطلاعات با قطع برق

اطلاعات پایه برای راه‌اندازی بورد:

پروگرامر JTAG که به همراه بورد ارائه شده (شکل ۱) را به پورت پارالل کامپیوتر وصل کنید و سر انتهای کابل را به پورت نشان داده شده در شکل ۲ (باکس ۱۰ پینی) متصل کنید. دقت کنید که آن را نباید به پورت دیگری که مشابه این پورت است و از بالای بورد به آن دسترسی داریم (بر خلاف این پورت که تنها پورتیست که از زیر بورد قابل دسترس است) متصل کنید.




شکل ۱

 

شکل ۲

کابل برق را نیز به محل نشان داده شده در شکل ۳ متصل کنید. و کلید را (که در شکل نشان داده شده) در حالت ON قرار دهید. با این کار باید سه LED نشانگر ولتاژ که آنها هم در شکل نشان داده شده‌اند روشن شوند. البته روشن شدن این LED ها برای نشان دادن درست کار کردن منابع الزامیست (به شرطی که خود LED ها یا مسیر ارتباطیشان تحت شرایط خاصی معیوب نشده باشند) ولی کافی نیست چون عوامل متعددی در درست کار کردن مؤثرند. بهترین راه چک کردن دیدن ولتاژهای بورد از طریق Test Point هر کدام با استفاده از مالتی‌متر می‌باشد. این Test Point ها را هم در شکل می‌توانید ببینید.

 


شکل ۳

برای دسترسی به پورت‌های باکسی، سوکت IDC را به باکس مورد نظر که در شکل ۴ نشان داده شده متصل کنید.



شکل ۴

برای دسترسی به هر پین این پورت‌ها باید به دو عددی که در کنار هر زوج پین نوشته شده توجه کنید. عدد نزدیک پورت، به پین پایینی پورت (پین دورتر نسبت به اعداد) متعلق است و عدد دیگر به پین بالایی پورت (پین نزدیکتر نسبت به اعداد) متعلق است. در مورد VCC و GND این پورت‌ها هم همین مسئله صادق است؛ بدین صورت که VCC به پین بالایی اشاره می‌کند و GND به پین پایینی. شکل ۵ تصویری از این اعداد را نشان می‌دهد.

 



شکل ۵

ولتاژ VCC هر پورت باکسی را می‌توان توسط کلیدی که در کنار آن پورت قرار دارد، بین 3.3v یا 5v انتخاب کرد. به شکل ۶ رجوع کنید.




شکل ۶

روش دیگر، استفاده از پین هدر مادگی نظامی می‌باشد. در مورد یک رابط 2×5 قرار داده شده و در کنار هر پین آن، شماره‌ی پین مرتبط FPGA نوشته شده است. (شکل ۷)

  


شکل ۷

همچنین در این مورد از یک رابط پین گرد دو پینی (شکل ۸) استفاده شده است که یکی از پین‌های FPGA را به همراه زمین مورد در بر می‌گیرد که در کنار آن مشخص شده است.

 


شکل ۸

برای دسترسی به ولتاژهای تولید شده در داخل مورد هم یک روش استفاده از پین‌گردها می‌باشد که دو عدد از آنها طبق شکل ۹ برای دسترسی به دو ولتاژ 5V و 3.3V (هر کدام به همراه GND مدار) در اختیار قرار دارد.

 


شکل ۹

همچنین از یک پین هدر مادگی نظامی هم برای در دسترس ساختن ولتاژهای 3.3v و 5v به همراه زمین مدار استفاده شده است. (شکل ۱۰) در کنار هر پین، ولتاژ مربوطه نوشته شده است.

 

شکل ۱۰

برای ورودی برد از ۸ کلید روشن/خاموش استفاده شده و شماره‌ی پین مرتبط در زیر هر کلید نوشته شده است. (شکل ۱۱)

 

شکل ۱۱



مورد دیگر ورودی‌ها، ۸ کلید فشاری (Push Button) می‌باشد و شماره‌ی پین مرتبط در سمت راستشان (برای راحتی کار، البته برای راست دست‌ها! به شرطی که از دست راستشان استفاده کنند!!) نوشته شده است. (شکل ۱۲)






شکل ۱۲

همچنین یک کی پد 4×4 در نظر گرفته شده که در آن ارقام هگز 0 تا F برای کلیدها در نظر گرفته شده است (شکل ۱۳). R مخفف Row (سطر) و C مخفف Column (ستون) می باشد. R0 تا R3 به ترتیب به پین های ۲۹، ۲۷، ۲۴ و ۲۳ وصل شده و C0 تا C3 به ترتیب به پین های ۱۸، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ وصل شده اند (در بعضی بوردها جای آنها اشتباه چاپ شده). ستون ها خروجی FPGA می باشند و سطرها ورودی آن که Pull up شده اند.

  


شکل ۱۳

همچنین مطابق شکل ۱۴، یک DIP-Switch هشت تایی هم برای ورودی در نظر گرفته شده که برای هر کدام از کلیدهایش عددی در زیر آن نوشته شده که مرتبط با پین مربوطه از FPGA می باشد.

 

شکل ۱۴

برای خروجی این برد ۱۶ عدد LED در نظر گرفته شده (شکل ۱۵) که برای راحتی نمایش به دو دسته ۸ تایی و هر دسته هم به دو دسته ۴ تایی که با کمی فاصله از هم متمایز شده اند تقسیم شده است.

 


شکل ۱۵

دو LED مربوط به INIT و DONE هم برای نشان دادن درست انجام شدن عملیات اولیه‌ی FPGA و پروگرام شدن (Configure) درست FPGA در نظر گرفته شده است (شکل ۱۶). برای اینکه این LED ها که اکثر اوقات روشنند موجب اذیت شدن چشم نشوند، از رنگی ملایم (معمولاً سبز) استفاده شده است.




شکل ۱۶

برای منابع پالس ساعت این برد از سه اسیلاتور مجزای 1MHz، 10MHz و 50MHz در داخل برد (زیر برد) استفاده شده که شماره‌ی پین مربوط به هر کدام (که جزو GCLK ها می‌باشند) در کنار فرکانس‌ها در قسمت‌ی از برد نوشته شده است. (شکل ۱۷) همچنین GCLK چهارم هم به سوکت اسیلاتور (از نوع پایه‌دار) خارجی که در اختیار کاربر قرار دارد متصل شده است. این اسیلاتورها در دو نوع بزرگ (مستطیلی) و کوچک (مربعی) وجود دارند. محل پایه‌ی ۱ این اسیلاتورها که معمولاً با یک علامت دایره روی بدنه‌شان مشخص می‌شود در روی برد با همان علامت دایره مشخص شده است (پایه‌ی NC). شکل مربع یا مستطیل روی برد (با یک گوشه‌ی تیز) هم می‌تواند به صحیح قرار دادن اسیلاتور کمک کند (شکل ۱۷).

 


شکل ۱۷

برای نگهداری اطلاعات پیکربندی FPGA از تراشه‌ی فلش XCF04SVO20C استفاده شده است. DIP Switch چهار تایی نشان داده شده در شکل ۱۸ و کلید فشاری کنار آن برای کار با فلش و همچنین تعیین نحوه‌ی پروگرام کردن FPGA در نظر گرفته شده است.

 



شکل ۱۸

برای اینکه FPGA از طریق فلش پروگرام شود، M0، M1 و M2 که سه کلید از DIP Switch می‌باشند باید 0(ON) شوند (به این حالت مد Master Serial گفته می‌شود) و همچنین کلید Flash Enable یا Flash Boot باید فعال (0 یا ON) باشد. در این صورت هر وقت منبع تغذیه‌ی بورد وصل شود یا هر وقت کلید Program فشار داده شود، FPGA با محتویات فلش پروگرام خواهد شد. خود فلش را هم از طریق رابط JTAG می‌توان پروگرام کرد. در صورتی که بخواهید FPGA از طریق کامپیوتر و از رابط JTAG پروگرام شود، M1 را 0(ON) کنید و M0 و M2 را 1 کنید (به این حالت مد boundary Scan یا JTAG می‌گویند). مدهای دیگر FPGA در بورد آموزشی ما کاربردی ندارند. برای این بورد از یک بازو اسیلاتور دار استفاده شده که شماره‌ی پین مربوطه در کنار آن نوشته شده است. برای به صدا در آوردن بازو باید این پین را 0 کرد (Active Low است). همچنین کلیدی که در کنار بازو قرار دارد برای فعال سازی آن (standby یا حالت آماده به کار که منتظر فعال شدن پین می‌ماند) یا خاموش کردن آن (بدون توجه به مقدار پین؛ یعنی قطع صدا به صورت کامل) در نظر گرفته شده است. (شکل ۱۹)

 


شکل ۱۹

برای اتصال به تلویزیون از یک رابط RCA استفاده شده است (شکل ۲۰). این رابط به ورودی Video تلویزیون برای انتقال تصویر متصل می‌شود. تصاویر به صورت Gray Scale نمایش داده می‌شوند که ۸ سطح خاکستری (ولتاژهای 0.3v تا 1v با فاصله‌های 0.1v) را در بر می‌گیرد. در کنار رابط RCA نوشته شده که برای هر سطح ولتاژ پین‌های خروجی FPGA باید چه مقادیری داشته باشند. (پین‌هایی که برای هر سطح ولتاژ ذکر نشده باید 0 (Low) شوند).

  


شکل ۲۰

با استفاده از دو رابط PS/2 روی برد می‌توان به موس و کی‌برد PS/2 متصل شد (فرقی با هم ندارند). برای تغذیه‌ی آنها از ولتاژ 3.3v استفاده شده است. پین‌های مرتبط با Data و Clock مربوط به هر کدام در کنارشان نوشته شده است. (شکل ۲۱)

 

شکل ۲۱

برای اتصال به پورت COM (با سطح ولتاژ RS232) از رابط پورت سریال در برد استفاده کنید (شکل ۲۲). دو پین مربوط به ارسال و دریافت در کنار آن نوشته شده است.

 


شکل ۲۲

با استفاده از رابط VGA می‌توان به مانیتور متصل شد. برای هر رنگ چهار بیت در نظر گرفته شده که در کل می‌توان تا 4096 رنگ مختلف داشت. پین‌های مربوط به هر رنگ و دو سیگنال HSync و VSync در کنار پورت نوشته شده است. (شکل ۲۳)



شکل ۲۳


LCD در نظر گرفته شده برای این برد، 2×8 می‌باشد. پین‌های مرتبط با آن در زیر آن نوشته شده است. میزان Contrast را با مالتی‌ترنی که در کنار LCD قرار داده شده می‌توانید کم و زیاد کنید. نور Back Light این LCD را می‌توان با پین مشخص شده و به صورت PWM کم و زیاد کرد. (شکل ۲۴)

 

شکل ۲۴

یک Seven Segment کوچک چهار رقمی (مالتی پلکس شده) ساعتی (با علامت دو نقطه) هم برای این برد در نظر گرفته شده است (شکل ۲۵). همانطور که روی برد به صورت گرافیکی نشان داده

شده، پین مربوط به دو نقطه با رقم سوم از راست با هم کار می‌کنند. در ضمن در این 7-Seg. علامت‌های ممیز کار نمی‌کنند.

 

شکل ۲۵

در مورد زبان VHDL که یکی از زبان‌های اصلی برنامه‌نویسی برای ASIC یا FPGA می‌باشد هم با مطالعه کتاب‌های مربوطه می‌توانید اطلاعات مورد نیازتان را بدست آورید. یکی از این کتاب‌ها که ترجمه‌ی طراح همین برد است، کتاب "VHDL" از آقای دکتر زین‌العابدین نوابی می‌باشد. انتشارات ترجمه‌ی آن هم «نوپردازان» می‌باشد و طرح روی جلد آن را می‌توانید در صفحه‌ی بعد ببینید.

زین العابدین نوایی

VHDL

تحلیل و مدل‌سازی سیستم‌های دیجیتال



رضا فانی
مدرس بات‌مسی، دانشگاه خوارزمی

زین العابدین نوایی



VHDL

تحلیل و مدل‌سازی
سیستم‌های دیجیتال

رضا فانی



شهرستان

Z. Navabi

VHDL

ANALYSIS AND MODELING OF DIGITAL SYSTEMS



R. Fani



ISBN 964-7006-64-0
9 789647 100643



شهرستان

بردی مبتنی بر ورودی/خروجی که مناسب پیش ساخت پروژه‌های متنوع و مختلف می‌باشد و به دلیل داشتن پورت‌های زیاد، آزادی عمل بیشتری در عین سادگی و کوچکی در اختیارتان قرار می‌دهد.

۱۱۷ پورت مجزای ورودی/خروجی برای کاربر

آداپتور مجزا به همراه ۳ رگولاتور جداگانه‌ی داخلی برای ولتاژهای 2.5v، 3.3v و 5v با آمپردهی 1.5A به همراه LED نشان دهنده برای هر ولتاژ و همچنین Test Point برای هر ولتاژ و ولتاژهای 3.3v و 5v به طرق مختلفی در دسترس کاربر قرار می‌گیرند.

۳ اسیلاتور مجزای 1MHz، 10MHz و 50MHz که در برد قرار داده شده و همچنین یک پایه‌ی ورودی (در رابط مادگی ۱۰ پینی) که به اسیلاتور خارجی مورد نیاز کاربر می‌تواند متصل شود.

ورودی داخل بردی شامل ۲ کلید کوچک روشن/خاموش و ۶ کلید فشاری

خروجی داخل بردی شامل ۸ عدد LED پر نور SMD که می‌توان با روش PWM به راحتی نورشان را کم یا زیاد کرد.

دو LED برای نشان دادن INIT (آمادگی کار FPGA و نداشتن مشکل) و DONE (درست پروگرام شدن FPGA)


جعبه‌ی مناسب و محکم با درب مناسب که از برد در جابجایی‌ها و همچنین در حین کار محافظت می‌کند.

ورودی پروگرامر JTAG که هم با پروگرامرهای قابل اتصال به پورت پارالل کار می‌کند و هم با پروگرامرهای USB

پروگرامر JTAG پورت پارالل با بیش از ۱ متر کابل برای راحتی اتصال و قابلیت تحرک بیشتر


راهنمای به کارگیری بورد AMOL-2 و نرم افزار ISE با مثال ساده:

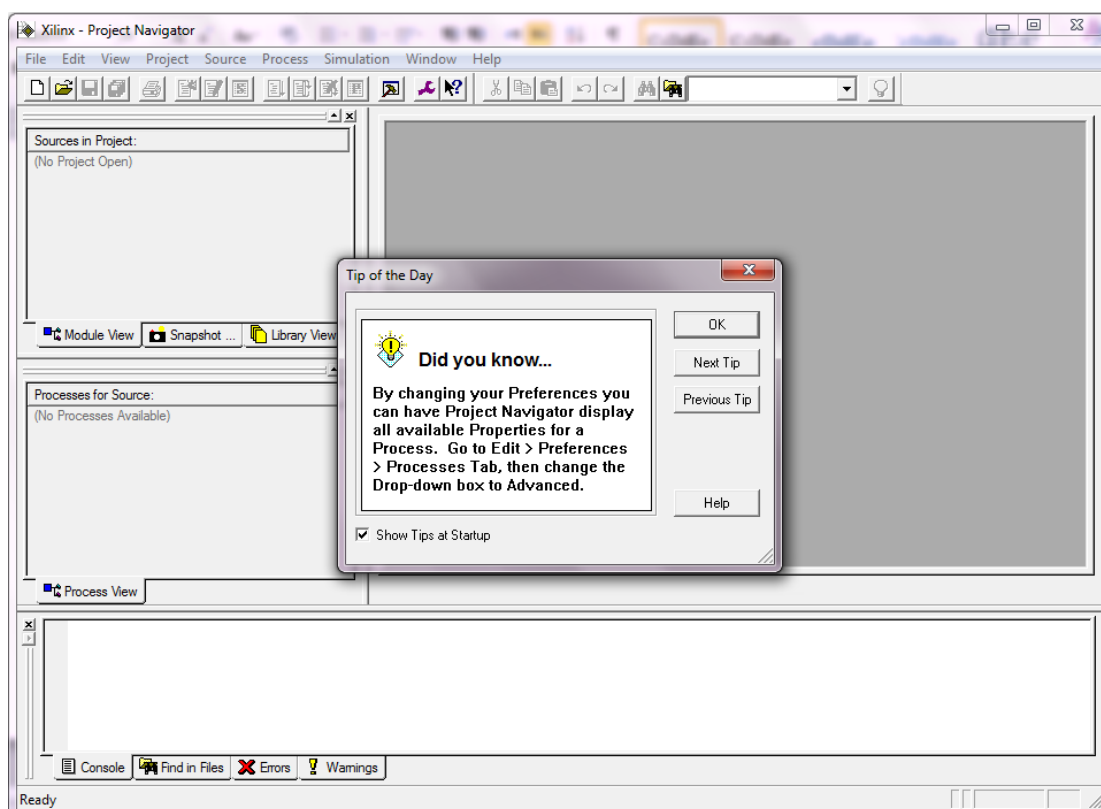بعد از نصب نرم افزار، از منوی start ویندوز، در فولدر Xilinx ISE 7.1i روی Project Navigator کلیک کنید؛ پنجره‌ی زیر باز می‌شود. برای اینکه پیغام (نکته‌ی وسط صفحه) برای بارهای بعدی که این برنامه را اجراء می‌کنید نشان داده نشود، تیک را بردارید و OK کنید.



File -> New Project... را انتخاب کنید (منظور از منوی File، گزینه‌ی New Project... را

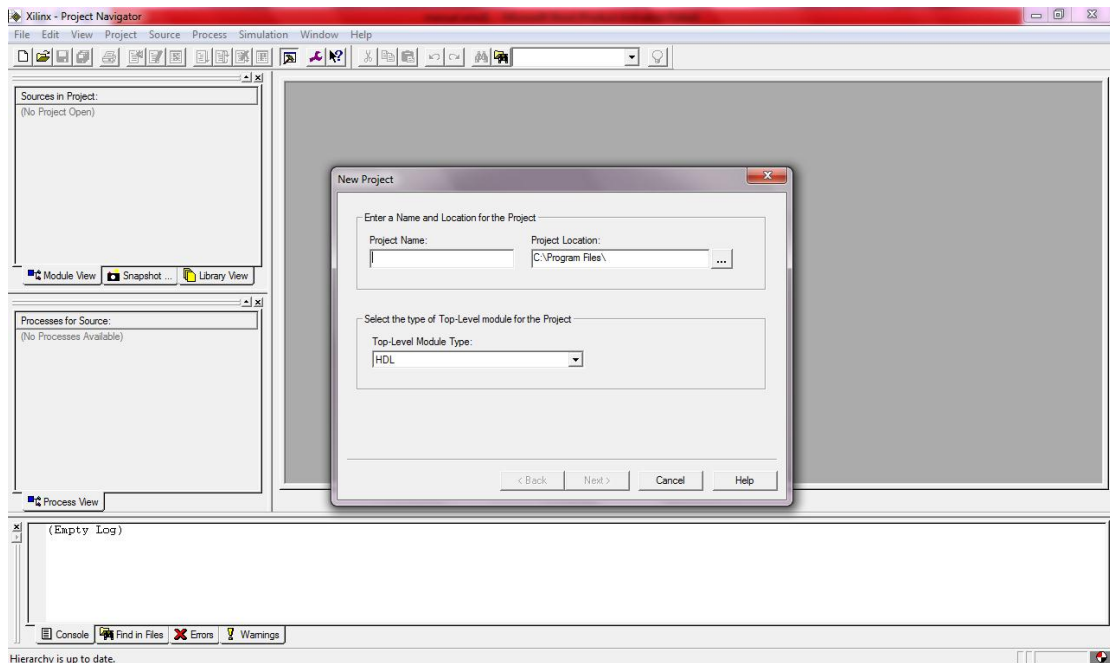
انتخاب کنید). یک صفحه به صورت شکل زیر در صفحه‌ی اصلی باز می‌شود:




در کادر Project Name: اسم پروژه و در کادر Project Location: مسیر آن را وارد نمایید. توضیح اینکه همین که نامی برای پروژه وارد می‌کنید، فولدري به همان نام در مسیر فعلی تولید می‌شود و پروژه در آن قرار داده می‌شود. ما نام test را برای پروژه در نظر گرفته‌ایم و مسیر را درایو C: انتخاب کردیم که این پروژه در فولدر test (که همانطور که گفته‌ایم خود به خود ساخته می‌شود) در آن مسیر قرار می‌گیرد.

در کادر Top-Level Module Type: همان مورد پیش فرض که HDL می‌باشد را انتخاب کنید و کلید > Next را بزنید.

صفحه‌ی باز شده به صورت زیر در می‌آید:

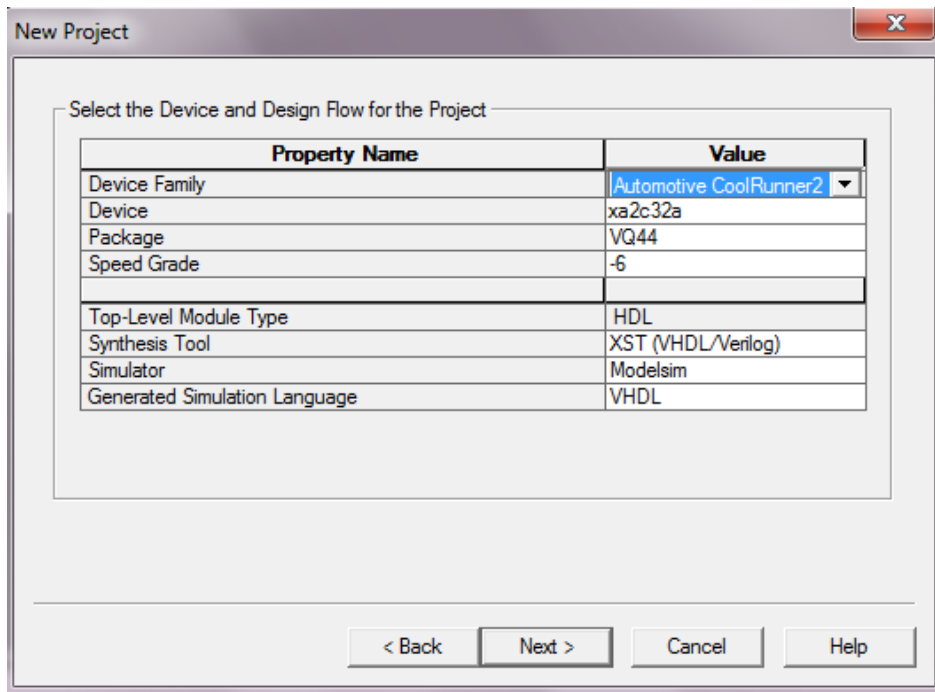


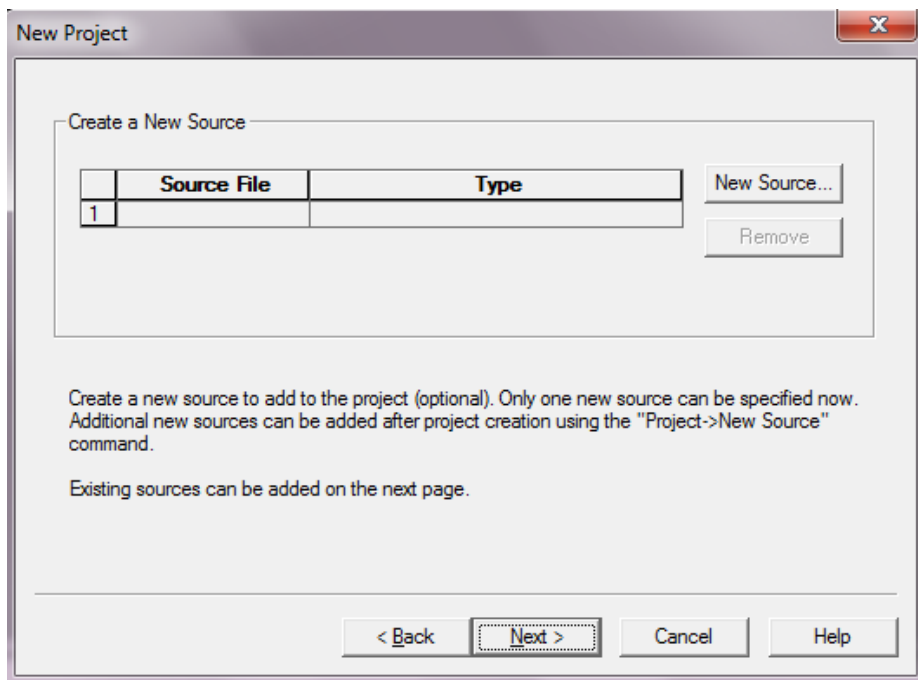در کادر Device Family، گزینه‌ی Spartan2 را پیدا کنید و انتخاب کنید. در کادر Device، xc2s200 را انتخاب کنید و در کادر Package، pq208 را انتخاب کنید و در قسمت Speed Grade، -5 را انتخاب کنید. چهار کادر بعدی را به همان صورت پیش‌فرضشان بپذیرید. یعنی همان‌هایی که در شکل بالا می‌بینید. سپس کلید > Next را بزنید. صفحه به صورت زیر در می‌آید:




در این صفحه می‌توان فایل سورس تولید کرد و در صورتی که بخواهید می‌توانید بعداً این کار را انجام دهید. ما هم این کار را به بعد موکول می‌کنیم. پس کلید > Next را بزنید.

صفحه به صورت زیر در می آید:

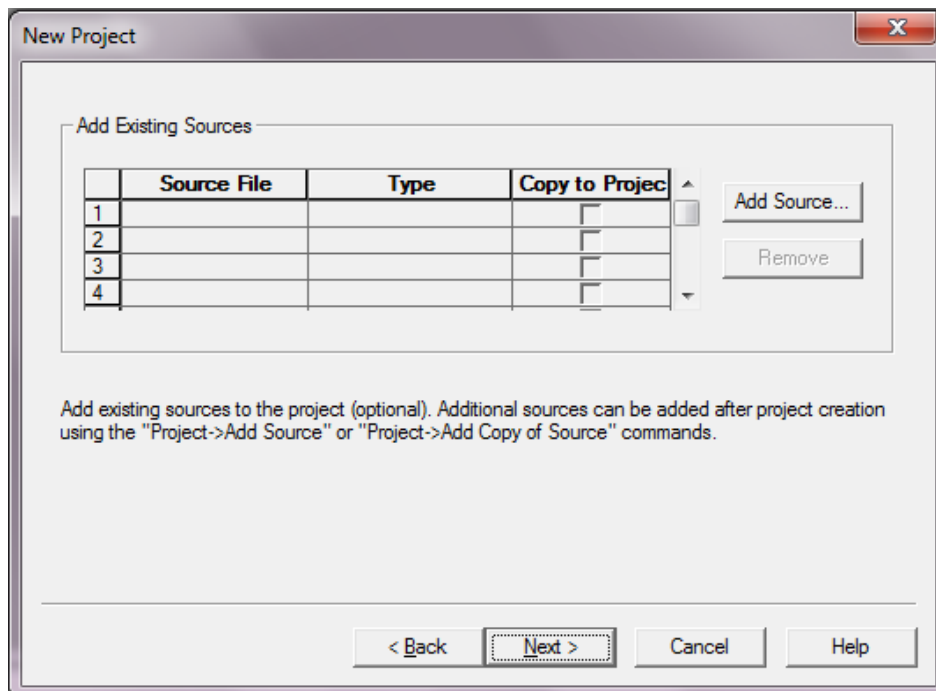

در این صفحه می توان فایل های از قبل تولید شده را به پروژه اضافه کرد که البته در صورتی که بخواهید می توانید بعداً این کار را انجام دهید. ما هم این کار را اینجا انجام نمی دهیم. پس کلید
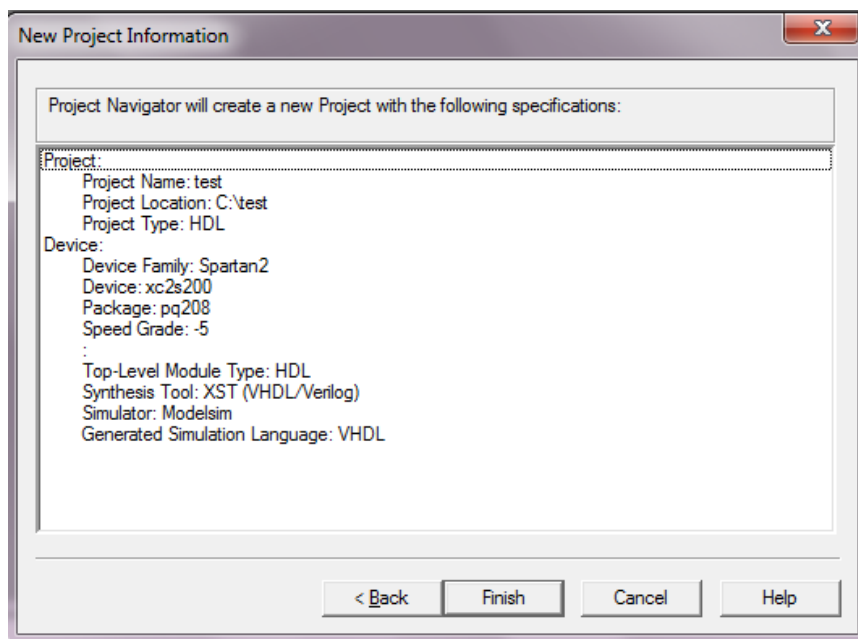
> Next را بزنید. صفحه به صورت زیر در می آید:




در این صفحه اطلاعات و تنظیمات پروژه که در صفحات قبلی ست کرده اید نشان داده می شود. برای

تأیید کردن آن کلید **Finish** را بزنید و در صورتی که نیاز به اصلاح دارید می توانید با کلید **< Back**


به صفحات قبل برگردید. با زدن کلید Finish صفحه‌ی فرعی بسته شده و به صفحه‌ی اصلی بر می‌گردید.

صفحه‌ی اصلی بدینگونه خواهد شد:

 

حال می‌خواهیم در پروژه یک فایل سورس بسازیم. روی Create New Source دابل کلیک کنید.

صفحه‌ی زیر در صفحه‌ی اصلی باز می‌شود:

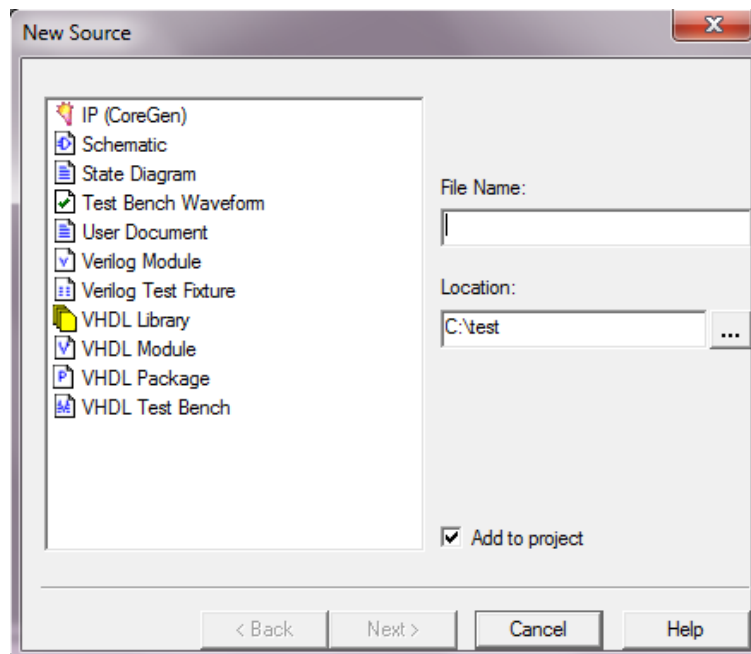


از سمت چپ این صفحه گزینه‌ی VHDL Module را انتخاب کرده و در کادر: File Name نام
فایلی که قرار است تولید شود را بنویسید و کلید > Next را بزنید. ما نام test را برای فایل انتخاب
کردیم.

صفحه به صورت زیر در می‌آید:


Port Name	Direction	MSB	LSB
	in		
	in		
	in		
	in		
	in		
	in		
	in		
	in		
	in		
	in		
	in		
	in		

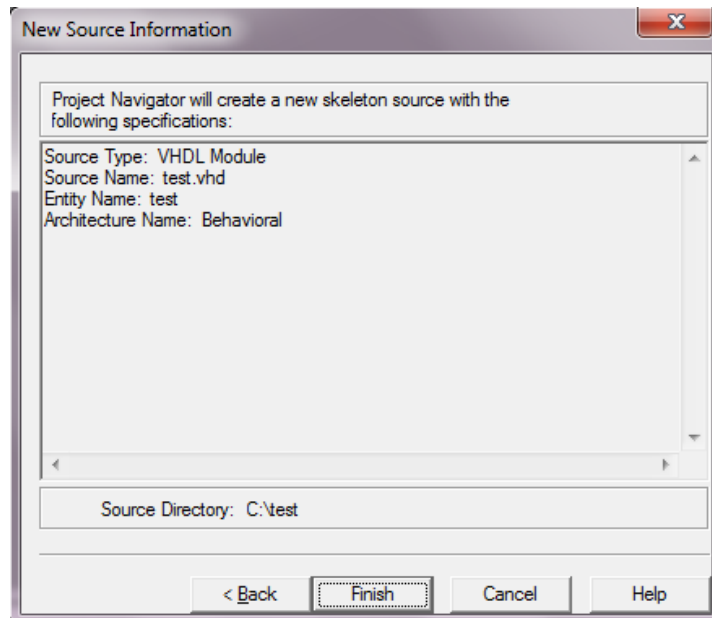در این صفحه اسم Entity کامپوننت به صورت پیش فرض همان نام فایل در نظر گرفته شده و نام
Architecture هم Behavioral در نظر گرفته شده که می‌توان آنها را مطابق دلخواه تغییر داد ولی
ما آنها را به همان صورت می‌گذاریم. همچنین در این صفحه می‌توان ورودی/خروجی‌های کامپوننت
را مشخص کرد که ما این کار را به بعد و در خود متن برنامه موکول می‌کنیم. کلید > Next را بزنید.
صفحه به صورت زیر تغییر می‌کند:



در این صفحه، اطلاعات فایل تولید شده که فایلیست با پسوند vhd نشان داده می‌شود. برای تأیید کلید Finish را بزنید.

صفحه‌ی اصلی به صورت زیر در می‌آید:

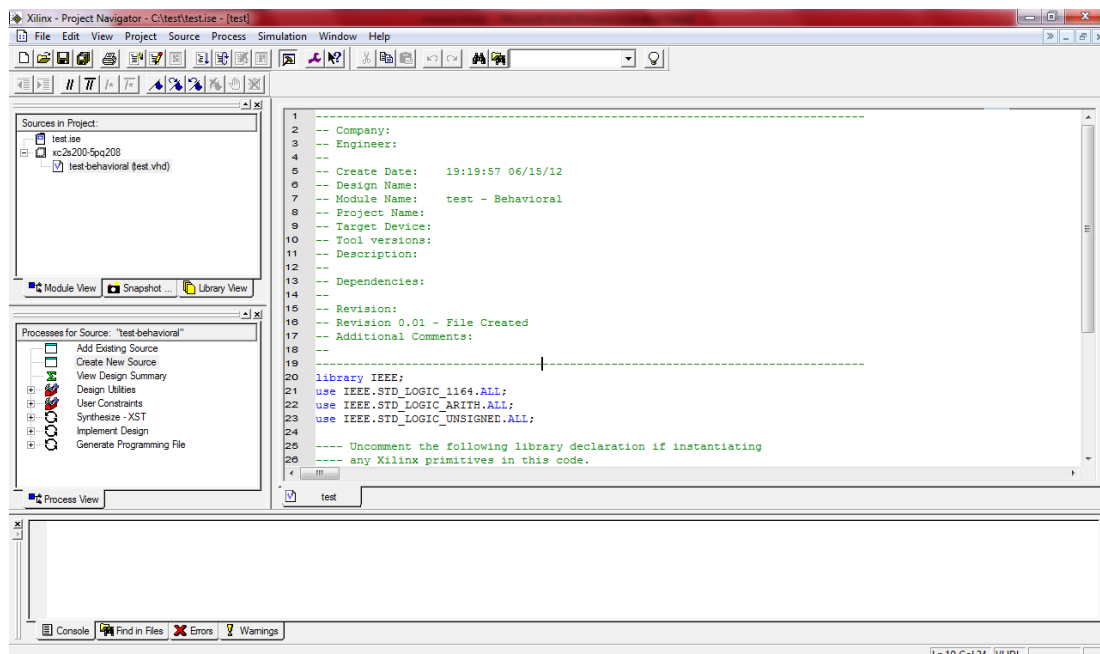

در کادر سمت راست، متنی که خود نرم‌افزار ISE برای راحتی کار نوشتن برنامه تولید کرده، به عنوان محتویات فایل تولید شده نشان داده می‌شود. از این به بعد باید تغییرات کد برنامه را در اینجا اعمال کرد. کد اولیه که توسط ابزار سنتز (ISE) تولید شده، به صورت زیر می‌باشد:

-- Company:

```
-- Engineer:
--
-- Create Date: 19:19:57 06/15/12
-- Design Name:
-- Module Name: test - Behavioral
-- Project Name:
-- Target Device:
-- Tool versions:
-- Description:
--
-- Dependencies:
--
-- Revision:
-- Revision 0.01 - File Created
-- Additional Comments:
--
```

```
-----
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
```

```
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
```

```
entity test is
end test;
```

```
architecture Behavioral of test is
```

```
begin
```

```
end Behavioral;
```

می خواهیم برنامه ای بنویسیم که پس از سنتز شدن و پروگرام کردن FPGA، هشت عدد از LED

های روی برد را روشن و خاموش (چشمک زن) کند. برای این کار در ابتدا قسمت های entity و

architecture را به صورت زیر تغییر می دهیم:

```
entity test is
    PORT (clk, reset: IN STD_LOGIC; leds: OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNT0 0));
end test;
```

```
architecture Behavioral of test is
    SIGNAL leds_temp : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNT0 0);
begin
```

```
    PROCESS (clk, reset)
        VARIABLE count : INTEGER;
    BEGIN
        IF reset = '1' then
            count := 0;
        ELSIF rising_edge (clk) THEN
            count := count + 1;
            IF count = 5000000 THEN
```

```

count := 0;
leds_temp <= NOT leds_temp;
END IF;
END IF;
END PROCESS;

```

```
leds <= leds_temp;
```

```
end Behavioral;
```


سپس تغییرات برنامه را ذخیره کنید و در کادر وسط سمت چپ صفحه روی **Synthesize –XST** یا علامت دایره مانند (فلش دار) کنار آن دابل کلیک کنید. با این کار کد نوشته شده، سنتز می‌شود و اطلاعات سنتز که مهمترینش حداکثر فرکانس مجاز **clk** است به صورت گذرا (و همچنین به صورت دائم با دابل کلیک کردن روی زیرگزینه‌ی **View Synthesis Report** داخل همان گزینه‌ی **Synthesize –XST** که با کلیک کردن روی علامت + کنارش باز می‌شود) نمایش داده می‌شود. برای کد و **FPGA** ما این مورد به صورت زیر گزارش داده شده است:

```
Minimum period: 17.440ns (Maximum Frequency: 57.339MHz)
```

که با این حساب می‌توان از هر سه اسیلاتور موجود در برد (**1MHz**، **10MHz** و **50MHz**) استفاده کرد. [adad koochektar az 50 dg madar dorost karesho anjam nemide](#)


در این مرحله باید اطلاعات مربوط به پایه‌های مورد استفاده از **FPGA** را در فایلی با نام پروژه و پسوند **UCF** وارد کنیم. برای این کار روی علامت + کنار **User Constraints** در همان کادر وسطی سمت چپ صفحه کلیک کنید و سپس از منوی باز شده روی گزینه‌ی **Assign Package Pins** دابل کلیک کنید. کادری باز می‌شود که در آن در مورد تولید و اضافه کردن فایلی با پسوند **UCF** به پروژه از شما اجازه می‌خواهد که باید کلید **Yes** را کلیک کنید.

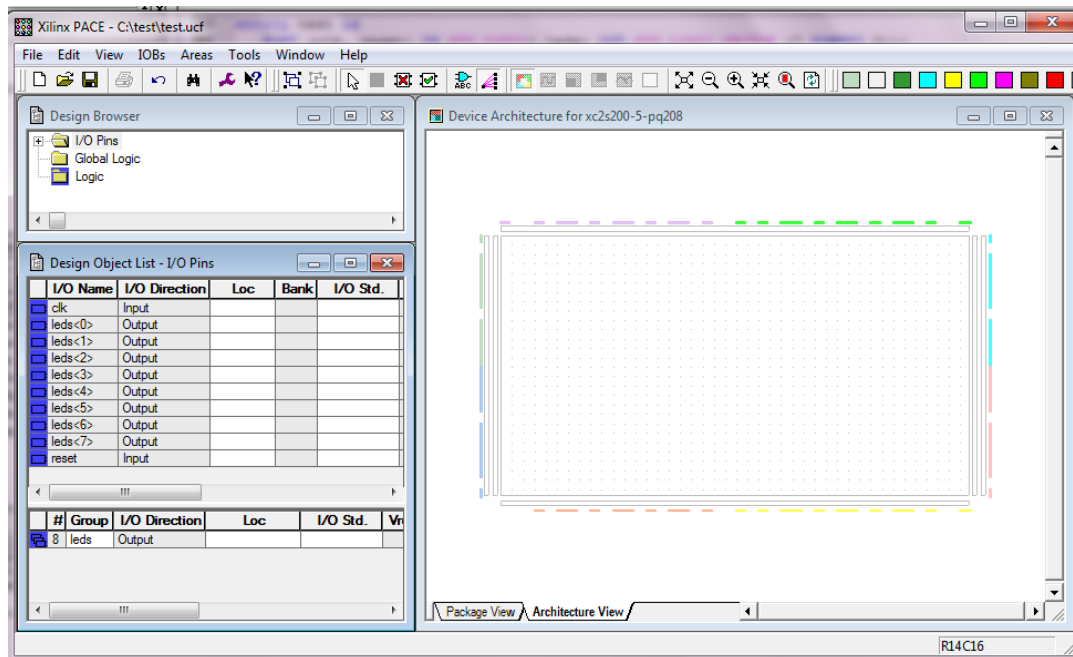با این کار صفحه‌ی زیر (**Xilinx PACE**) باز می‌شود. در اینجا برای اینکه شما همه‌ی اطلاعات را بتوانید ببینید در شکل کمی جای کادر وسط سمت چپ را که شامل اسم ورودی/خروجی‌های کد می‌باشد، بزرگتر کرده‌ایم.



در ستون Loc در روبروی هر پورت باید شماره‌ی پینی از FPGA وارد شود که ورودی یا خروجی مورد نظر به آن وصل شده است. در مثال ما، پورت‌های leds به LED های روی برد و پورت reset به یکی از کلیدهای فشاری روی برد متصل می‌شود. برای این کار در هر سطر در ستون Loc، حرف p را به همراه شماره‌ی پین مربوطه (مثلاً p120) می‌نویسیم.

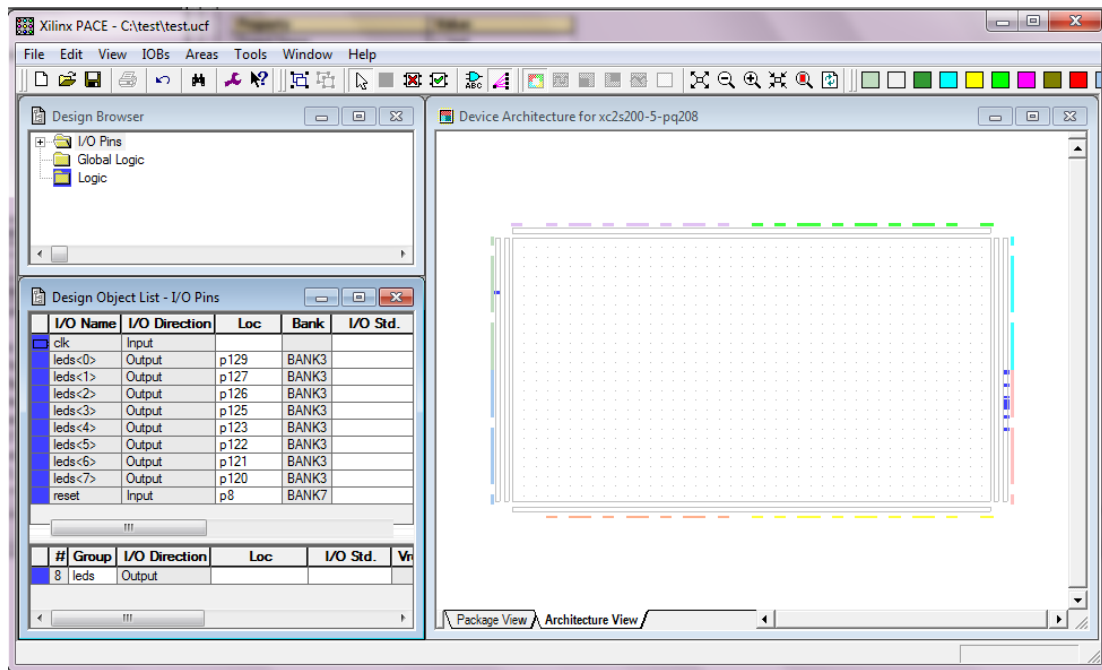کامل شده‌ی این موارد را (بجز سیگنال clk که در اینجا با شرایطی که طبق آن پیش رفته‌ایم نمی‌توان به آن پین انتساب داد و به جای آن، به صورت متنی چنانکه در ادامه ذکر می‌کنیم- به آن سیگنال، پین انتساب می‌دهیم) در شکل زیر می‌بینید:



سپس دکمه‌ی ذخیره را بزنید و در کادری که باز می‌شود مورد پیش فرض آن را که XST Optional { } می‌باشد را قبول کرده و OK کنید و پس از آن، صفحه‌ی Xilinx PACE را می‌توانید ببندید.

حال برای تعیین پین سیگنال clk، در صفحه‌ی اصلی و همان کادر وسط سمت چپ که در آن گزینه‌ی User Constraints باز شده، روی زیرگزینه‌ی Edit Constraints (Text) دابل کلیک کنید. در سمت راست، محتویات فایل test.ucf که به پروژه اضافه شده نمایش داده می‌شود که برای مثال ما به صورت زیر می‌شود:

```
#PACE: Start of Constraints generated by PACE
```

```
#PACE: Start of PACE I/O Pin Assignments
```

```
NET "leds<0>" LOC = "p129" ;
NET "leds<1>" LOC = "p127" ;
NET "leds<2>" LOC = "p126" ;
NET "leds<3>" LOC = "p125" ;
NET "leds<4>" LOC = "p123" ;
NET "leds<5>" LOC = "p122" ;
NET "leds<6>" LOC = "p121" ;
NET "leds<7>" LOC = "p120" ;
NET "reset" LOC = "p8" ;
```

```
#PACE: Start of PACE Area Constraints
```

```
#PACE: Start of PACE Prohibit Constraints
```


```
#PACE: End of Constraints generated by PACE
```

برای سیگنال clk کفایست یکی از خطوط میانی (آنهایی که با NET شروع می‌شوند) را کپی کرده و جای قسمت سیگنال که در بین دو گیومه‌ی اول آمده، سیگنال clk را وارد کنید و در قسمت شماره‌ی پین، "p80" را که مربوط به اسیلاتور داخلی 50MHz می‌باشد وارد کنید. (یعنی در حقیقت خط زیر را اضافه کنید):

NET "clk" LOC = "p80" ;


پس از این کار، کلید ذخیره را بزنید و سپس در کادر بالایی سمت چپ روی خود فایل «test-behavioral (test.vhd)» کلیک کنید.

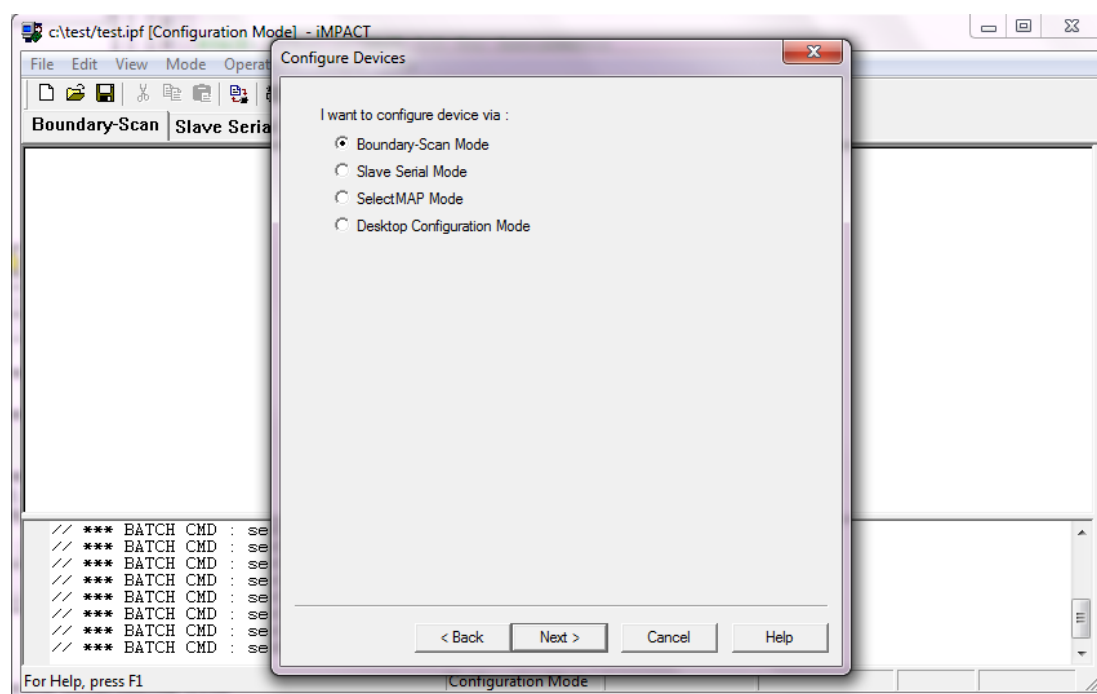سپس در کادر وسط سمت چپ، روی گزینه‌ی Implement Design دابل کلیک کنید. سپس با باز کردن زیرگزینه‌ی آخر که Generate Programming File است (با کلیک روی علامت + کنار آن) روی گزینه‌ی Configure Device (iMPACT) دابل کلیک کنید. با این کار صفحه‌ی زیر باز می‌شود:




در این صفحه همان گزینه‌ی اول (Boundary-Scan Mode یا همان JTAG) را که پیش‌فرض هم می‌باشد قبول کرده و کلید > Next را بزنید.

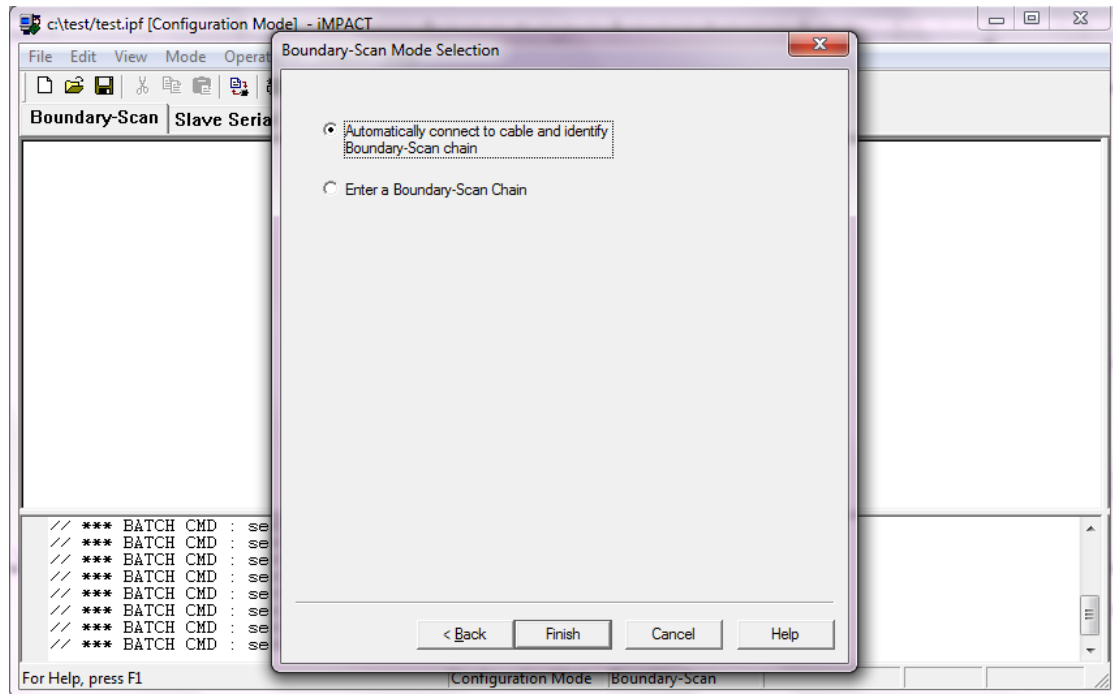با این کار صفحه به صورت زیر تغییر می کند:




در این صفحه هم همان گزینه‌ی اول را که پیش فرض هم می باشد قبول کرده و کلید Finish را بزنید.

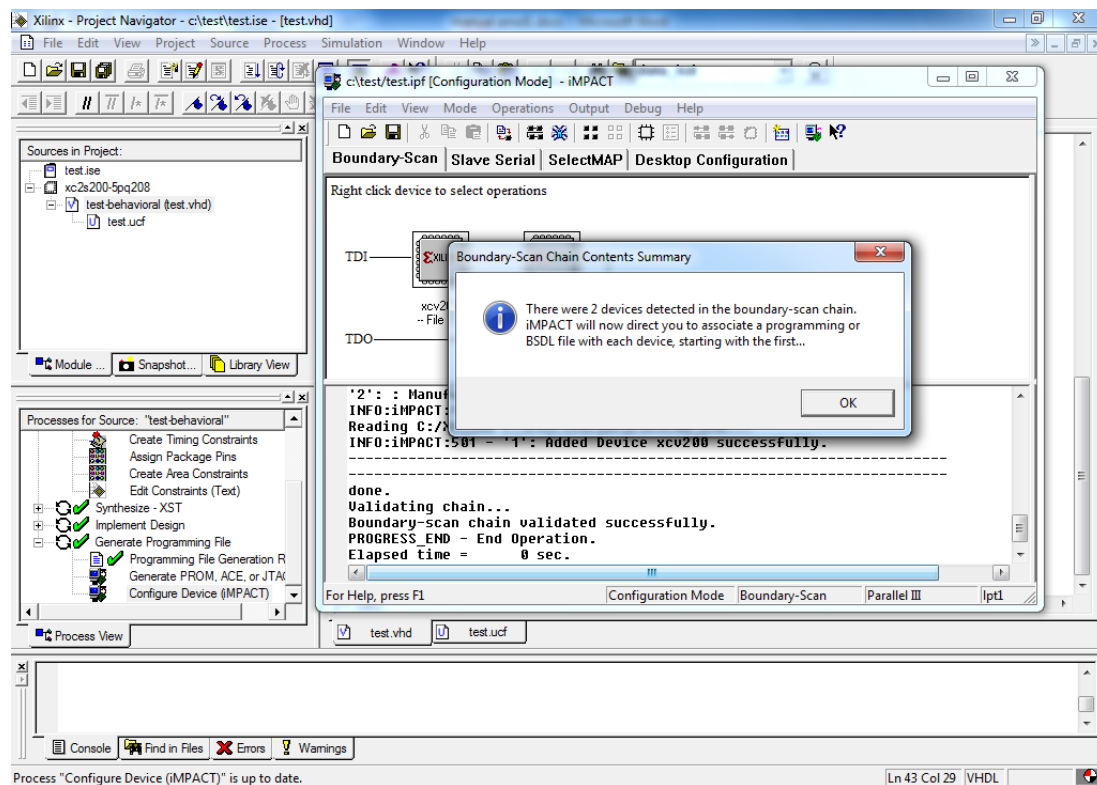
در این صورت دستگاه(های) (تراشه‌های) موجود در زنجیره‌ی Boundary-scan تشخیص داده شده و در یک صفحه‌ی کوچک تعداد آنها گزارش داده می شود (برای این بورد، یک تراشه‌ی FPGA و یک فلش) و پس از OK کردن این گزارش می توان نماد تراشه‌ها را به صورت گرافیکی مشاهده کرد.




بعد از OK کردن، صفحه‌ی زیر باز می‌شود که برای انتخاب فایل برنامه‌ریزی یا همان پیکربندی (configuration) تراشه می‌باشد. در اینجا باید فایل Bitstream (فایلی با نام فایل VHDL و با پسوند bit) را که در مراحل قبلی تولید شده و در فولدر پروژه (فولدر پیش فرضی که با باز شدن این صفحه محتویات آن نشان داده می‌شود) قرار داده شده را باز (open) کنید. این همان فایلی است که اطلاعات پیکربندی در آن قرار دارد و باید با یکی از روش‌ها (در اینجا JTAG) به FPGA فرستاده شود (آن را پروگرام کند).

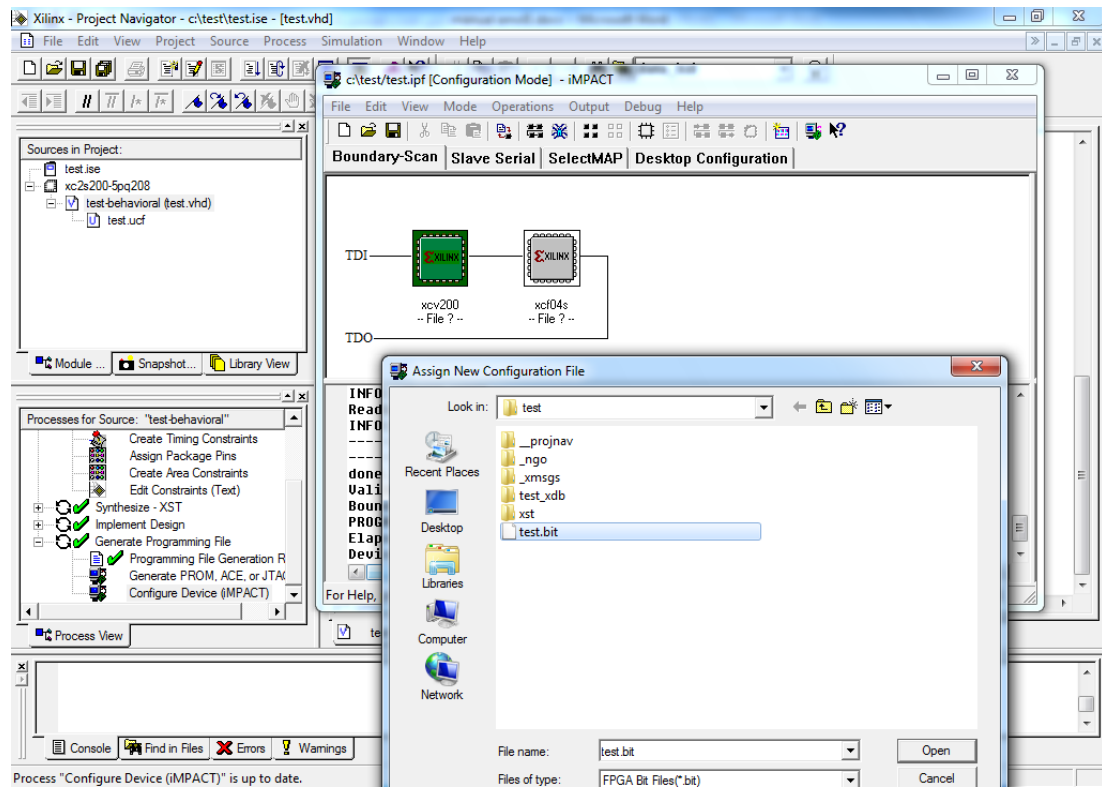

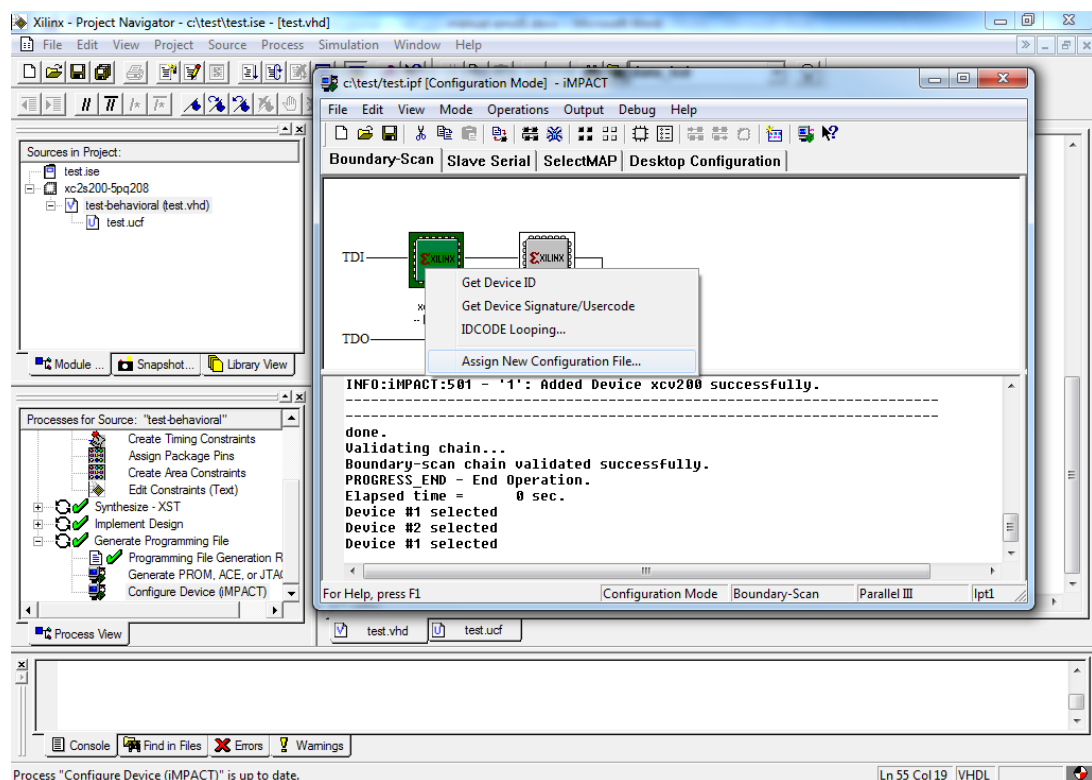
گاهی اوقات هم صفحه‌ی فوق‌الذکر به صورت اتوماتیک باز نمی‌شود که در این حالت باید روی نماد FPGA کلیک راست کنید و از گزینه‌ی آخر آن Assign New Configuration File... را انتخاب کنید. در این صورت همان صفحه‌ی شکل قبل باز می‌شود.




در بعضی از بوردها از تراشه‌های FPGA استفاده شده که اطلاعات نامشان را به کامپیوتر درست منتقل نمی‌کنند (اکثراً به جای XC2S200، XCV200 را به عنوان نام خود می‌دهند) در این صورت پیغام زیر نشان داده می‌شود که به راحتی می‌توان با زدن کلید Yes مشکل را حل کرد. (البته در انتهای عمل پروگرام کردن هم در صورتی که Verify را فعال کرده باشید در حالت فوق‌الذکر یک پیغام تفاوت جزئی که مربوط به همان نام تراشه است داده می‌شود که آن هم مهم نیست)

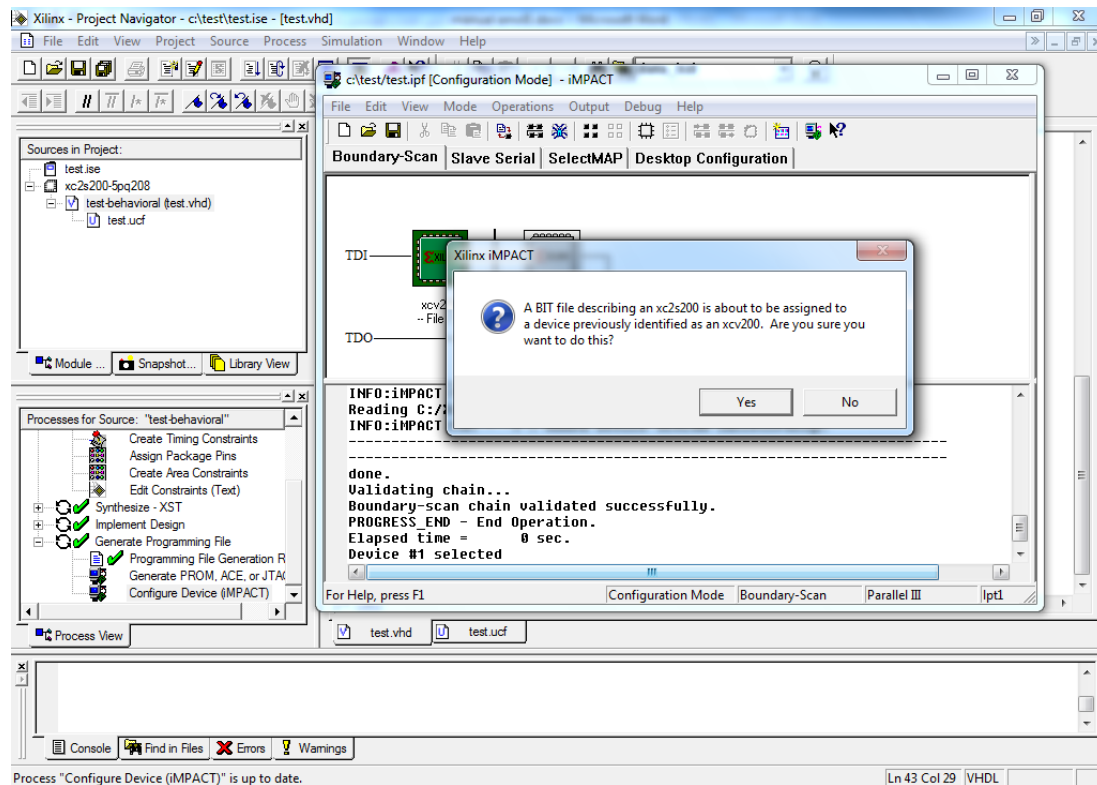

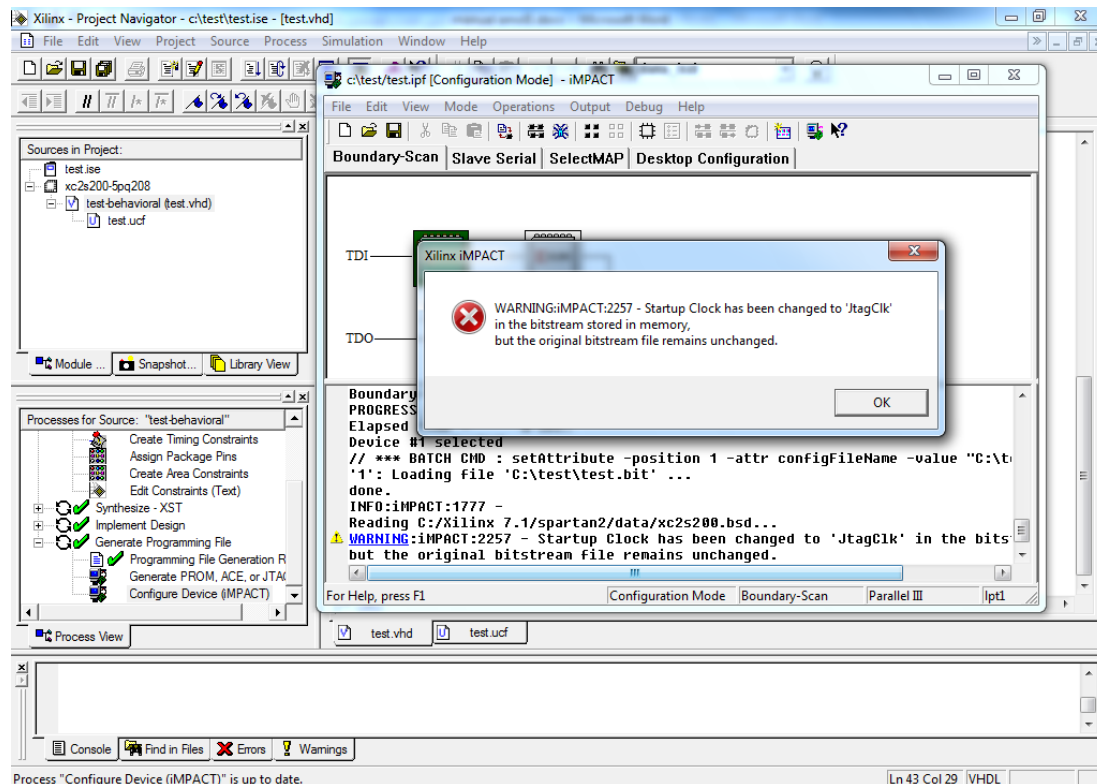
بعد از انتخاب فایل یک پیغام warning در مورد Clock مربوط به JTAG داده می شود که مهم نیست و می توانید آن را OK کنید.



بعد از انتخاب فایل پیکربندی FPGA، نوبت به فلش می‌رسد که صفحه‌ی زیر باز می‌شود و از شما فایل مربوط به فلش را می‌خواهد که فایل‌یست با پسوند mcs که باید به طریقی که بعداً گفته می‌شود ساخته شود. در نتیجه در حال حاضر چون هنوز این فایل تولید نشده و وجود ندارد از این مرحله (پروگرام کردن فلش) می‌گذریم. یعنی فلش را پروگرام نمی‌کنیم که در پروگرامینگ اصطلاحاً می‌گویند آن را Bypass می‌کنیم. پس واضح است که در اینجا باید کلید Bypass را بزنید.

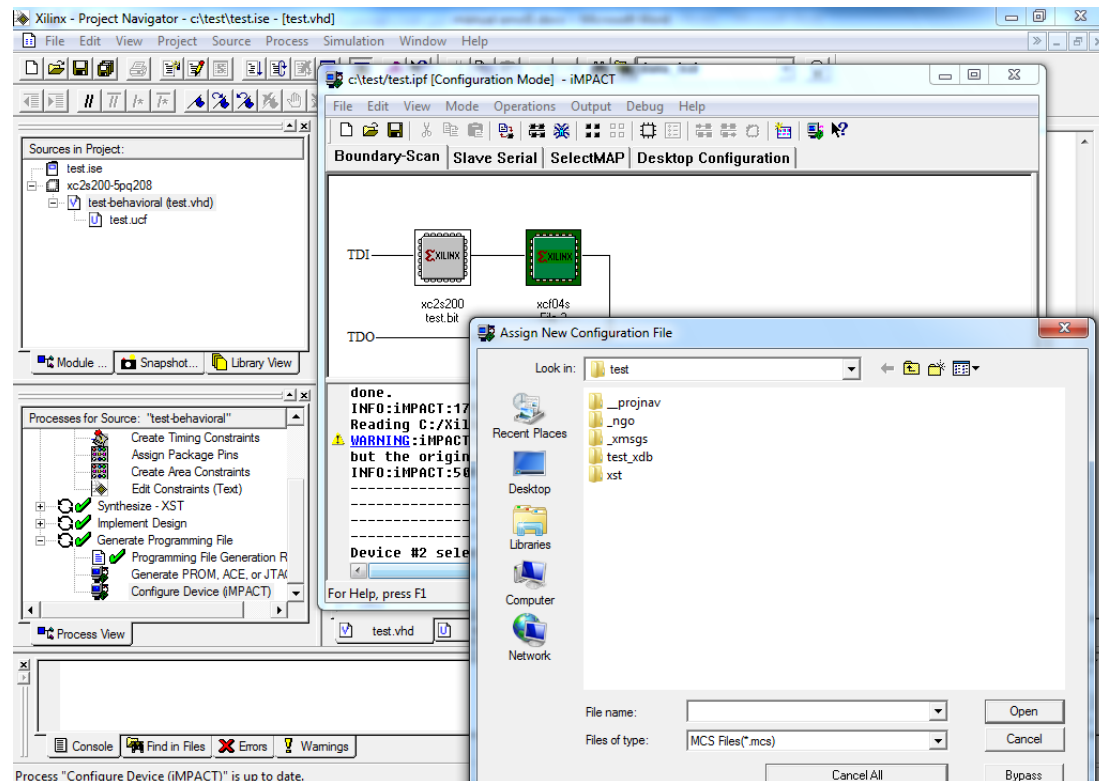


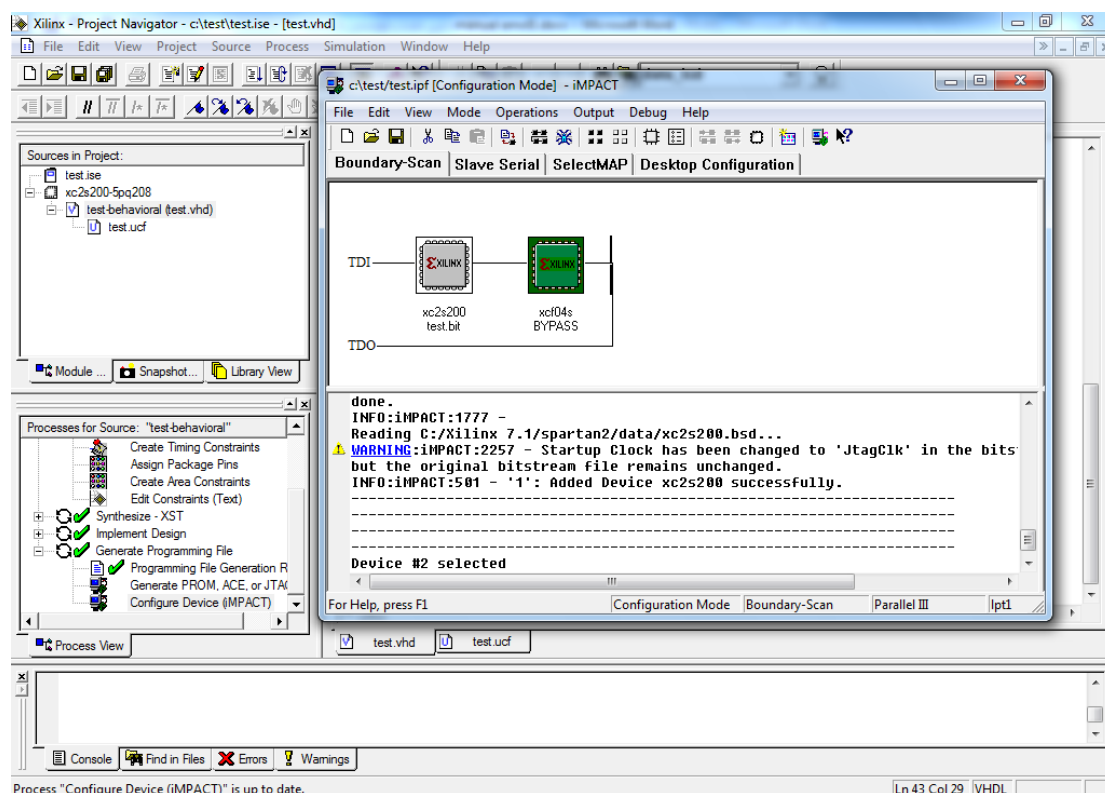پس از آن فایل‌های پروگرامینگ هر دو تراشه در زیر نمادهای آنها نوشته می‌شود (در اینجا test.bit برای FPGA و BYPASS برای فلش (xcf04s)).




حال باید FPGA را پروگرام کنیم. برای این کار باید روی نماد FPGA راست کلیک کنید و گزینه‌ی Program را انتخاب کنید. صفحه‌ی زیر باز می‌شود که در آن گزینه‌ی Verify را که به طور پیش فرض فعال است را می‌توان فعال یا غیر فعال کرد. فعال کردن آن بدین معناست که بخواهیم بعد از عمل پروگرام کردن، با خواندن محتویات FPGA چک کند که این محتویات، با فایل پروگرام دقیقاً یکسان است یا خیر. با پروگرام کردن، اطلاعات Bitstream به FPGA فرستاده می‌شود و در صورت نداشتن مشکل در ارسال، پیغام Programming Succeeded داده می‌شود و در صورت به وجود آمدن هر گونه مشکلی، پیغام Programming Failed داده می‌شود. توجه کنید که به دلیل حساس بودن انتقال اطلاعات به نویز، کابل فلت پروگرامر را از دستگاه‌های قوی نویز ساز مثل کابل برق یا کیس کامپیوتر دور کنید، در غیر اینصورت ممکن است به صورت تصادفی بعضی از پروگرام کردن‌ها

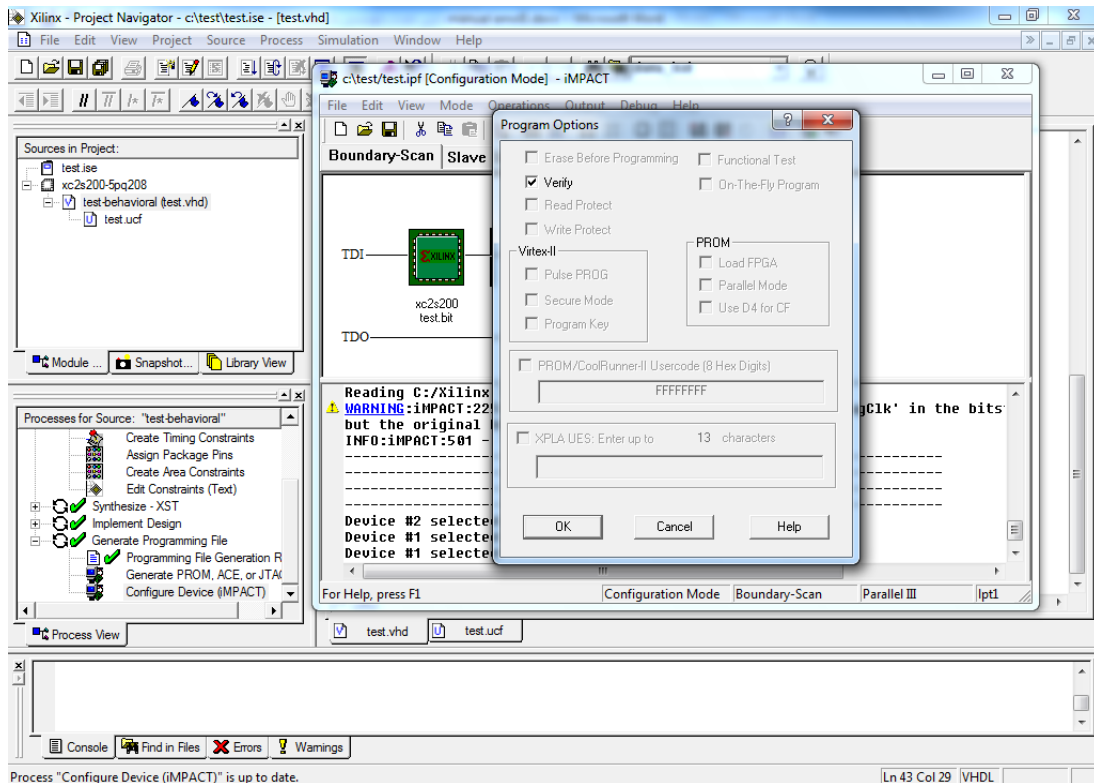درست انجام نشود (پیغام Programming Failed داده شود). در اینصورت باید عمل پروگرام را تکرار کنید تا به صورت درست انجام شود.




بعد از پروگرام کردن FPGA، بلافاصله کارش را شروع می کند.

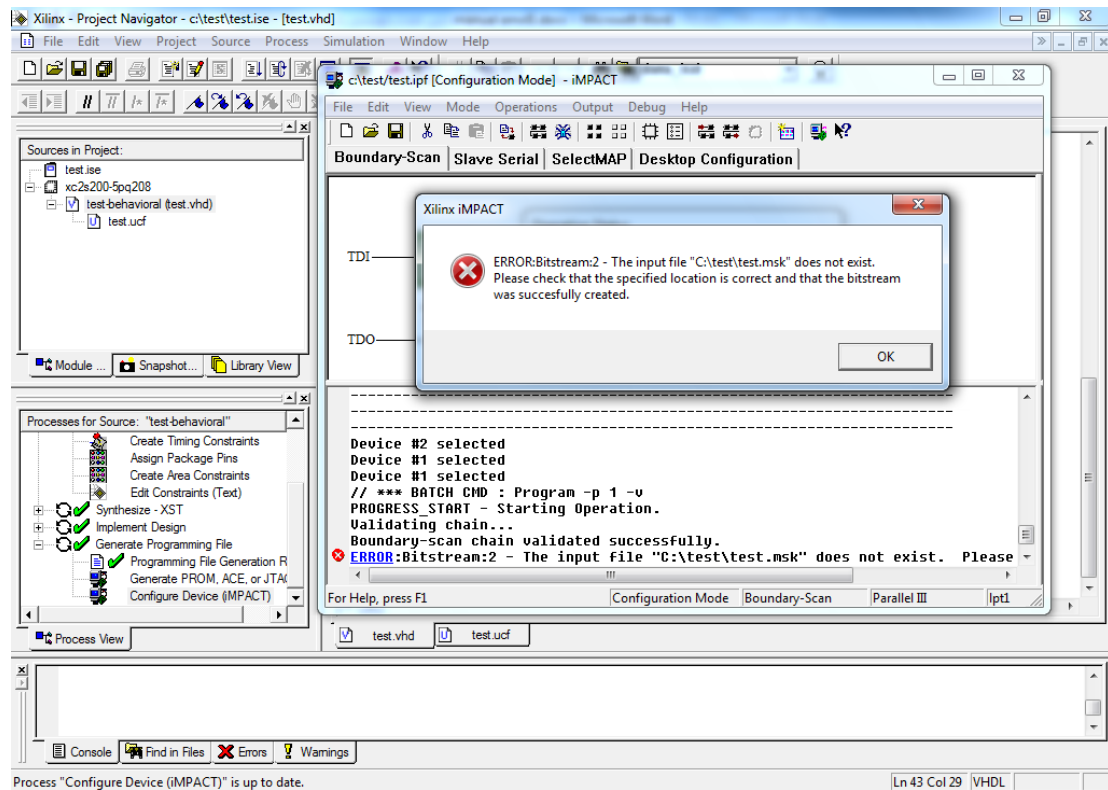
حال توجه شما را به یک نکته ی مهم جلب می کنیم. در صورتی که فقط یک بار بعد از نصب نرم افزار ISE، مراحل پروگرام کردن فلش را طی کرده باشید، بعد از زدن OK پنجره ی پروگرام، پیغام خطای زیر مبنی بر اینکه فایل به نام mask برای پروژه وجود ندارد به شما داده می شود و اصلاً کار پروگرامینگ شروع نمی شود.



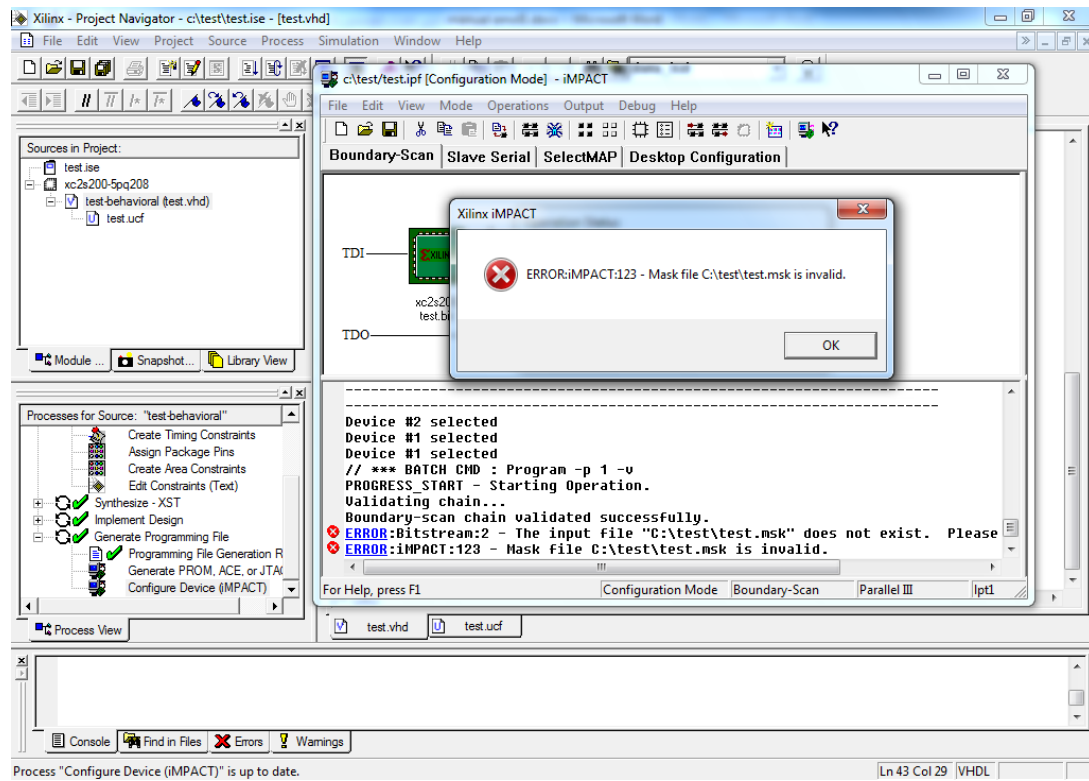بعد از OK کردن صفحه‌ی فوق، پنجره‌ی زیر نشان داده می‌شود.




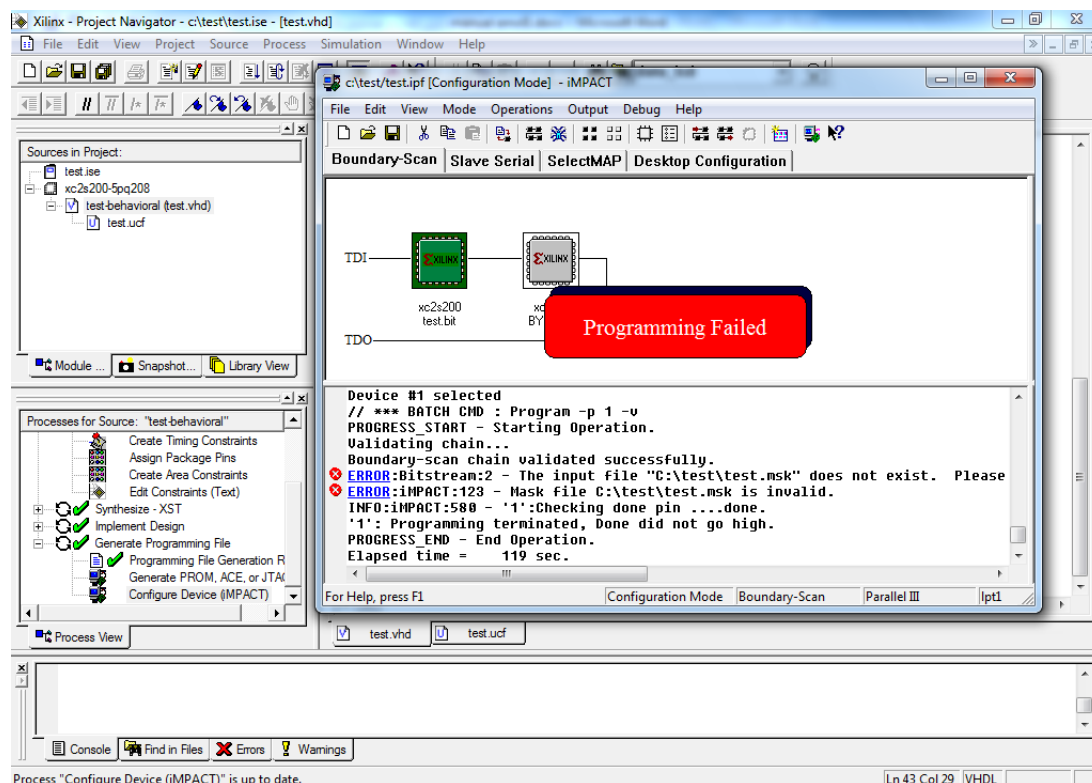و پس از OK کردن آن، پیغام Programming Failed نشان داده می‌شود.




البته اگر مطابق با روال توضیح داده شده تا اینجا پیش آمده باشید (چون هنوز فلش را پروگرام نکرده‌اید) در این مرحله با این خطا مواجه نمی‌شوید ولی کافیست که فلش را یک بار پروگرام کنید (طبق توضیحات مربوطه که کمی بعد خواهیم داد)، پس از آن برای هر پروژه که برای بار اولش می‌خواهد روی FPGA پروگرام شود، این پیغام خطا را می‌بینید که برای رفع آن باید کارهایی که می‌گوییم را انجام دهید تا برای بارهای بعدی دیگر خطایی (فقط برای همان پروژه) داده نشود.

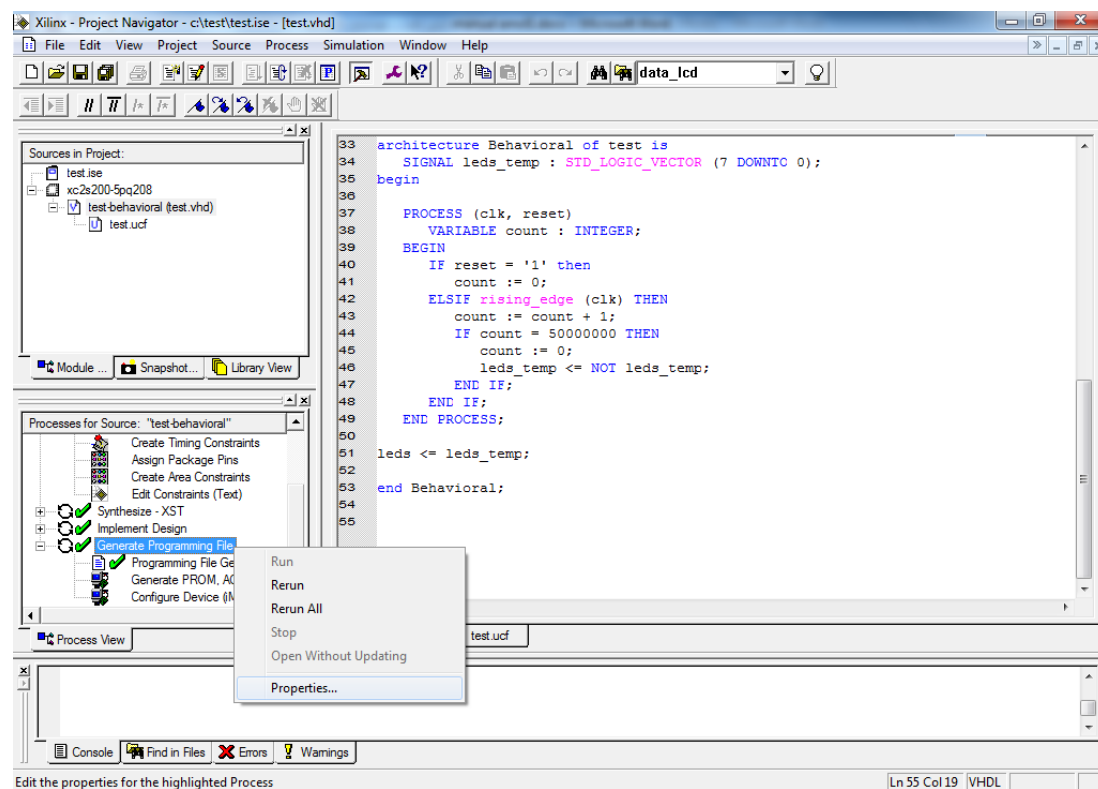
در قسمت پایین سمت چپ صفحه‌ی اصلی برنامه، روی گزینه‌ی **Generate Programming File** راست کلیک کنید و در لیست باز شده، گزینه‌ی **Properties...** را انتخاب کنید.




در زبانه‌ی آخر پنجره‌ی باز شده (Readback Options)، جلوی گزینه‌ی Create ReadBack Data Files و پس از آن گزینه‌ی Create Mask File تیک بزنید و OK کنید. سپس باید دوباره زیرگزینه‌ی Generate Programming File را از گزینه‌ی Configure Device (iMPACT) اجرا کنید و مطابق روالی که در صفحات پیش توضیح داده شده تراشه را پروگرام کنید. از این پس هم دیگر با خطای فوق‌الذکر برای پروژه‌ای که این کار را برایش انجام دادید مواجه نمی‌شوید. واضح است که برای پروژه‌های دیگر باید جداگانه این کار را انجام دهید.

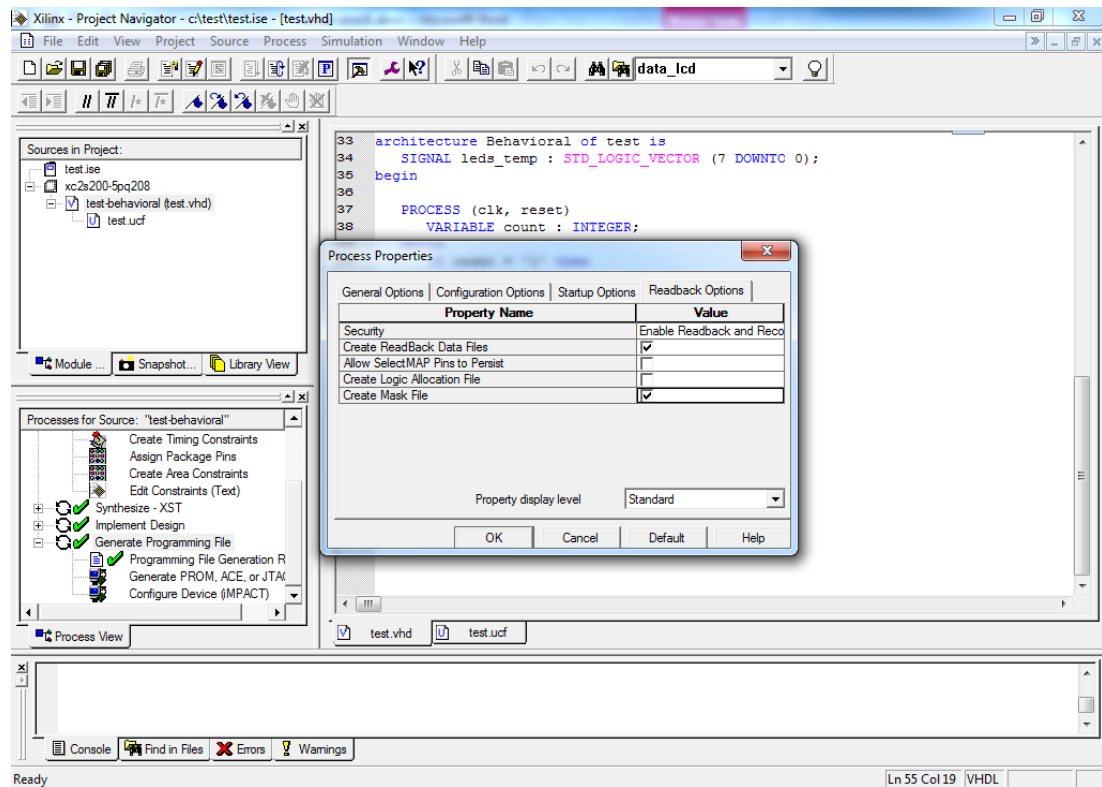

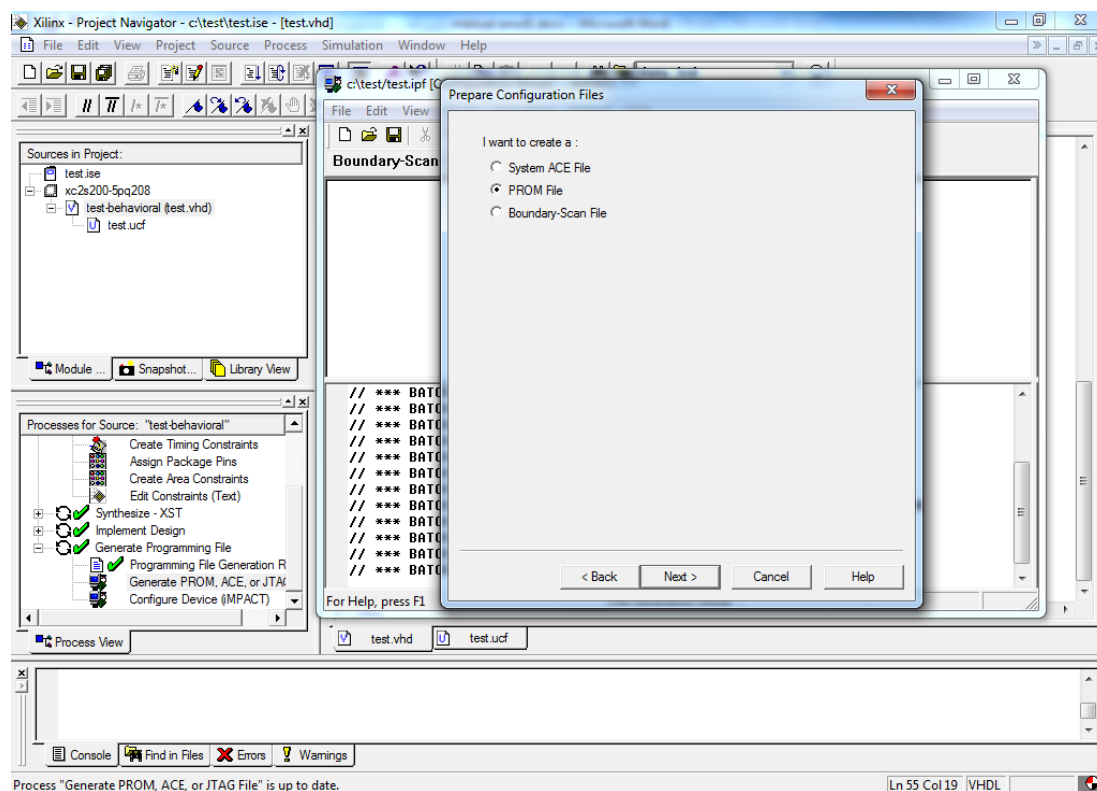برای کار با فلش باید در ابتدا فایل مربوط به پروگرام کردن فلش را بسازید. برای این کار زیرگزینه‌ی
 Generate PROM, ACE, or JTAG File را از گزینه‌ی Generate Programming File اجرا
 کنید. در صفحه‌ای که باز می‌شود، گزینه‌ی وسط یعنی PROM File را انتخاب کرده و کلید > Next
 را بزنید.




در صفحه‌ی بعدی در بالای صفحه، گزینه‌های Xilinx PROM و MCS (از PROM File Format) را که پیش‌فرض هم هستند را انتخاب کنید و در قسمت PROM File Name، جای Untitled، نامی که قرار است ساخته شود تا با آن فلش را پروگرام کنیم را بنویسید در غیر اینصورت به صورت پیش‌فرض نام فایل همان Untitled در نظر گرفته می‌شود. ما در اینجا همان test را که نام پروژه هم هست در نظر گرفته‌ایم. پسوند فایل هم در هر صورت MCS است. اگر خواستید حتی می‌توانید مسیر فایل پروگرامینگ فلش را (در قسمت Location) تغییر دهید.

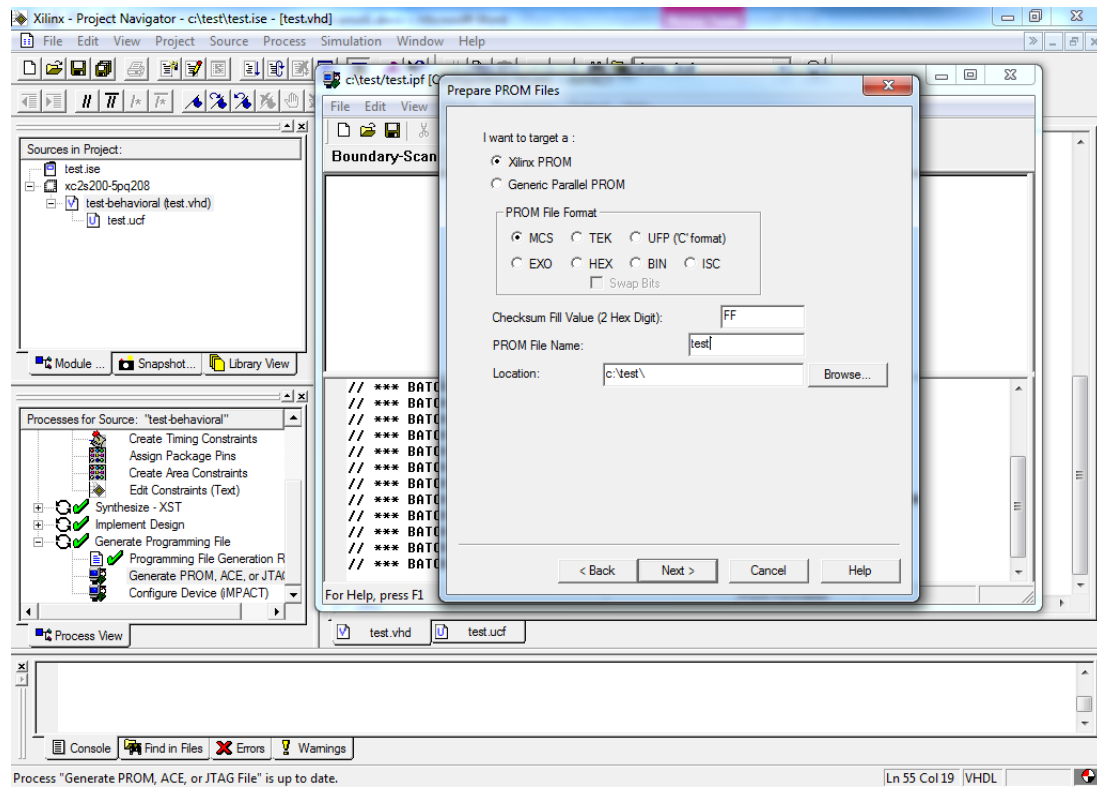


کلید > Next را بزنید.

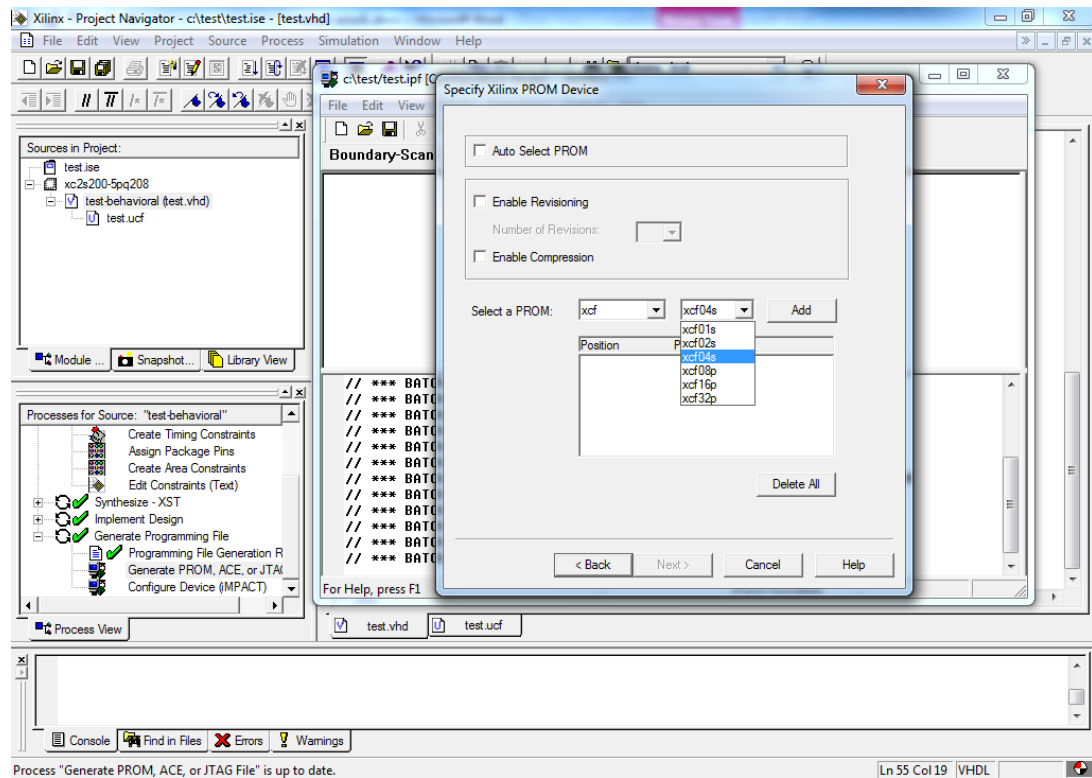
در صفحه‌ی بعدی در قسمت: Select a PROM: از لیست حافظه‌های موجود، xcf04s را که همان فلش این برد می‌باشد انتخاب کنید و کلید Add را بزنید (اینجا با بقیه‌ی گزینه‌ها کاری نداریم).



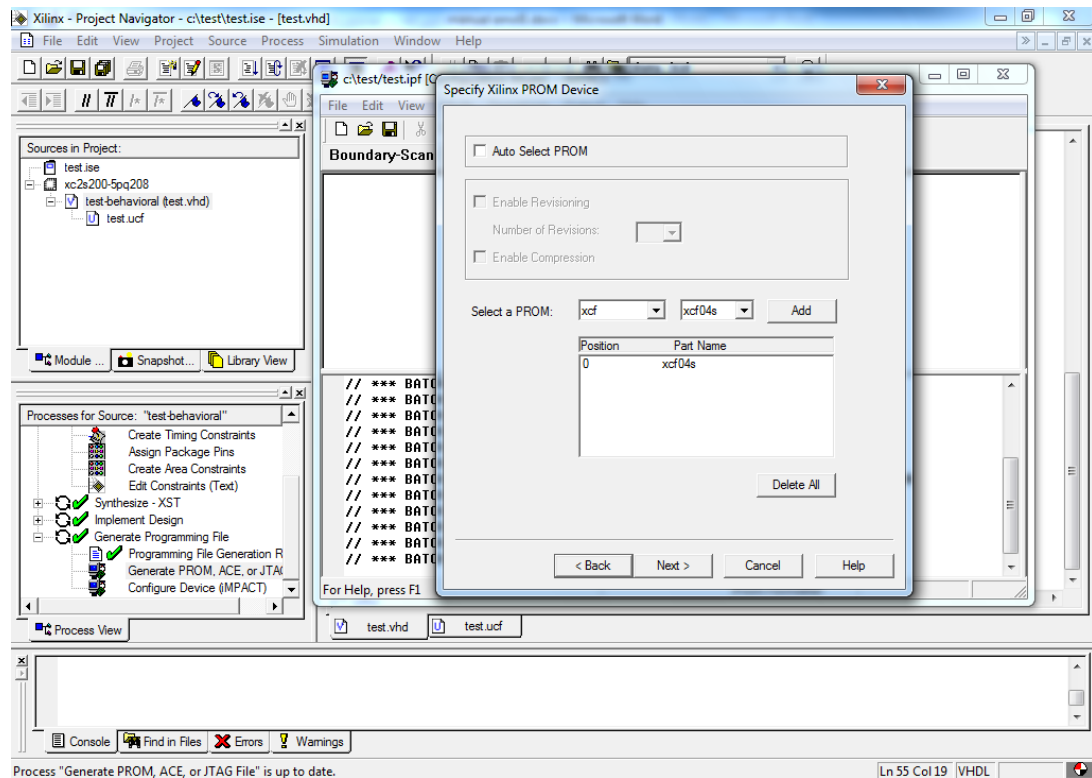
صفحه به صورت زیر در می آید. کلید > Next را بزنید.



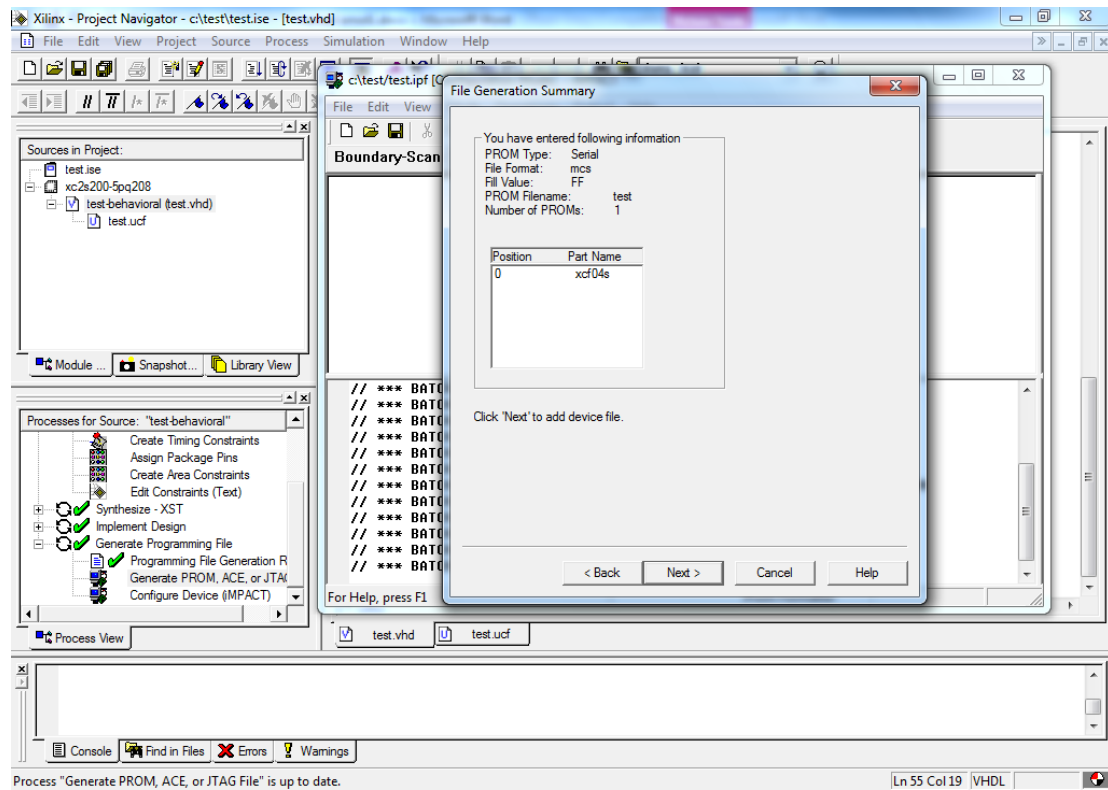
در اینجا اطلاعاتی که شما وارد کرده‌اید به شما گزارش داده می‌شود که در صورت تأیید گزینه‌ی < Next > را می‌زنید و در صورتی که اشتباهی انجام داده‌اید می‌توانید با زدن کلید < Back > به صفحات قبل برگردید و اشتباه را اصلاح کنید.



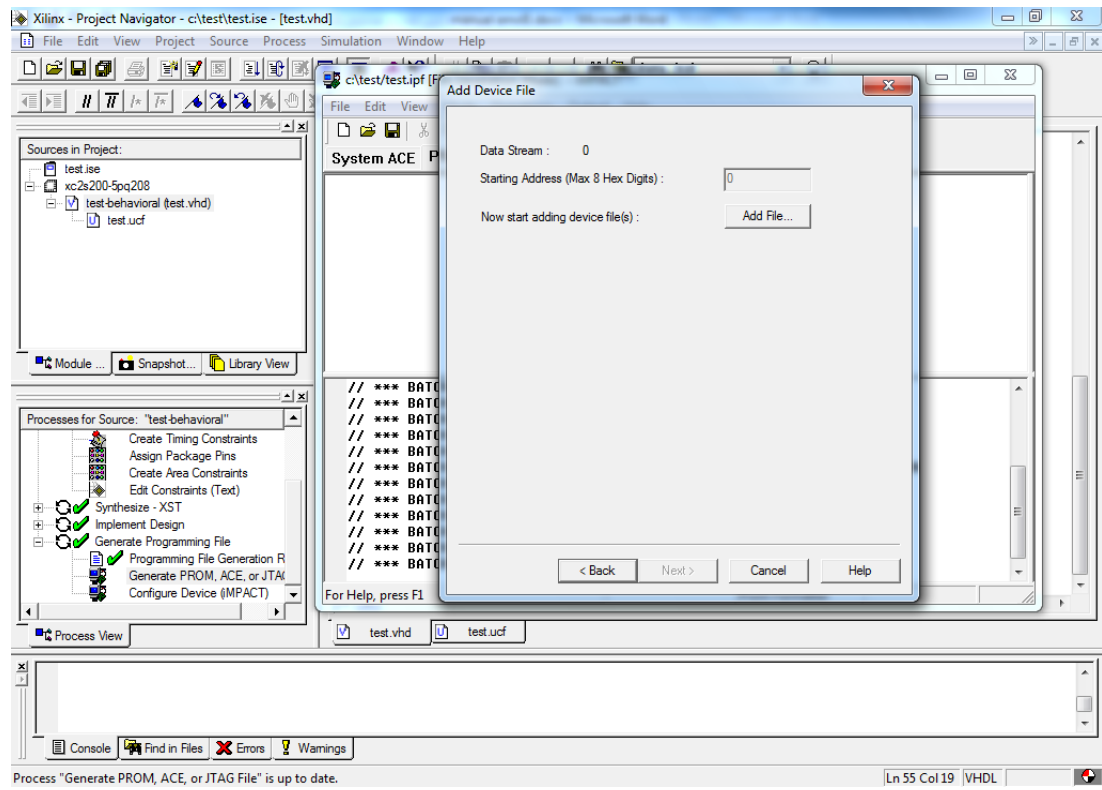
در اینجا باید فایل Bitstream اصلی را که قبلاً ساخته‌اید به نرم‌افزار بدهید تا از روی آن برایتان فایل پروگرامینگ فلش را بسازد. برای این کار در این صفحه کلید Add File... را بزنید.



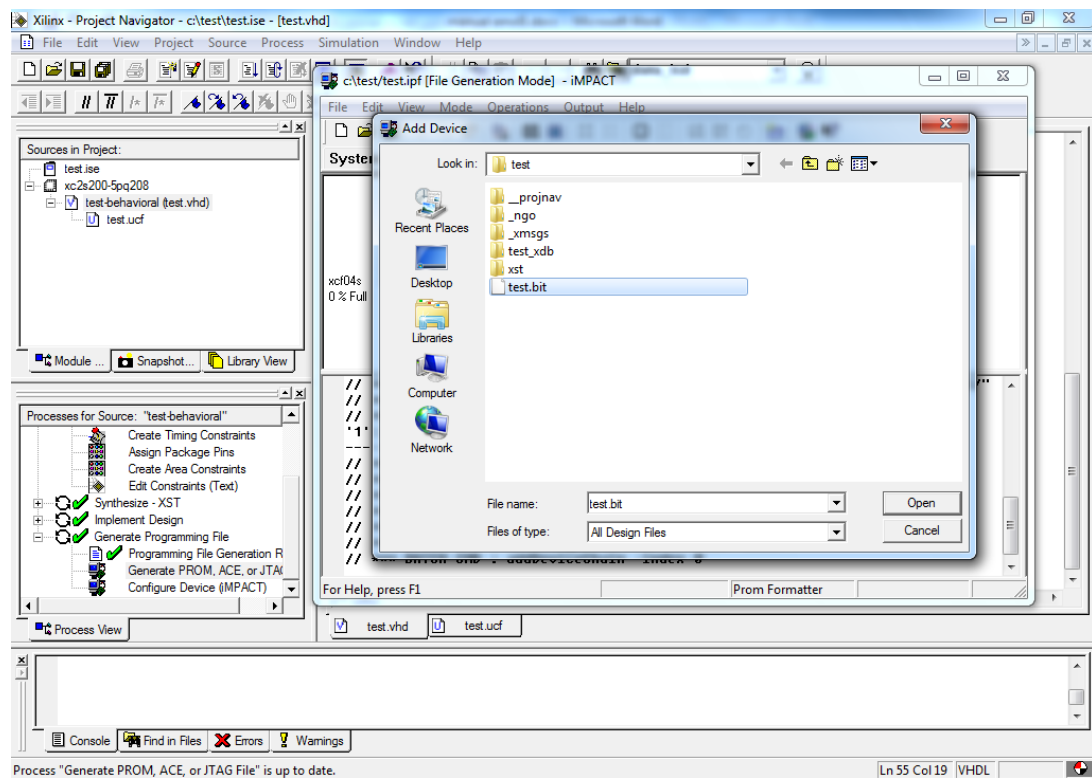
در صفحه‌ی باز شده، فایل فوق‌الذکر (در اینجا test.bit) را انتخاب کرده و Open کنید.



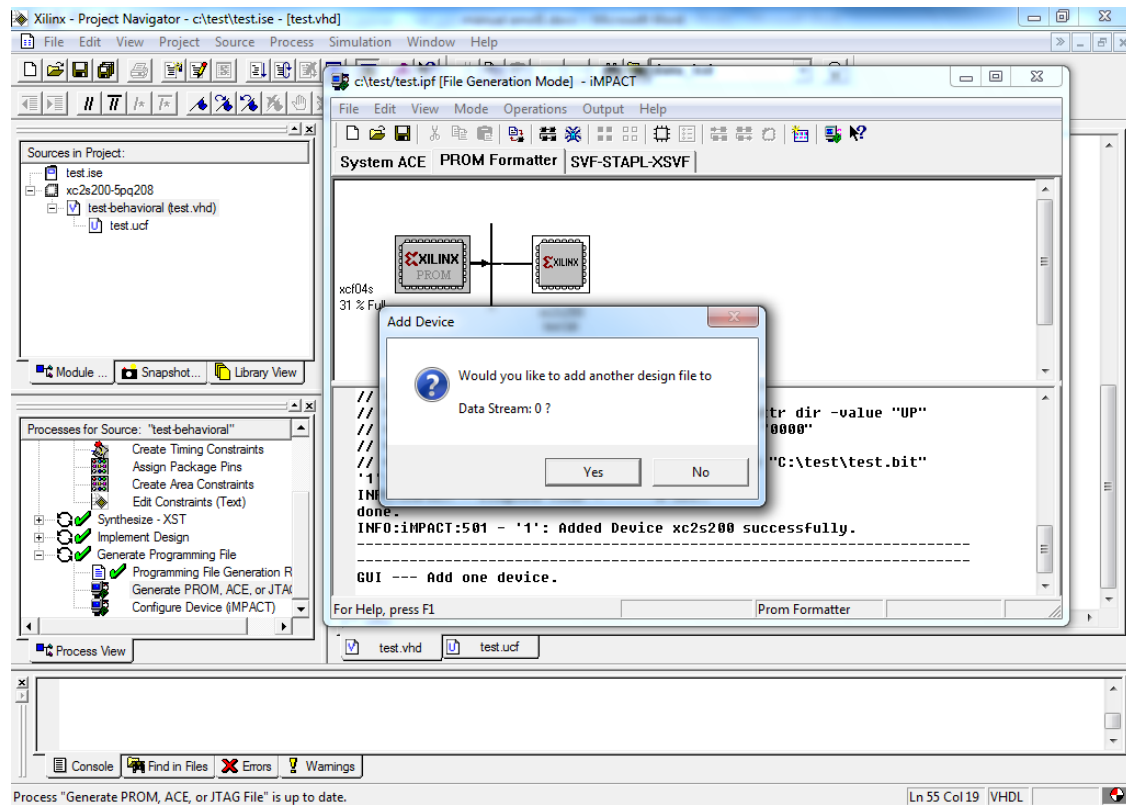
در صفحه‌ای که باز می‌شود از شما خواسته می‌شود که اگر باز هم فایل Bitstream دیگری می‌خواهید اضافه کنید این کار را انجام دهید که در اینجا چون فایل دیگری نداریم کلید No را می‌زنیم.




در صفحه‌ی باز شده، کلید Finish را بزنید.

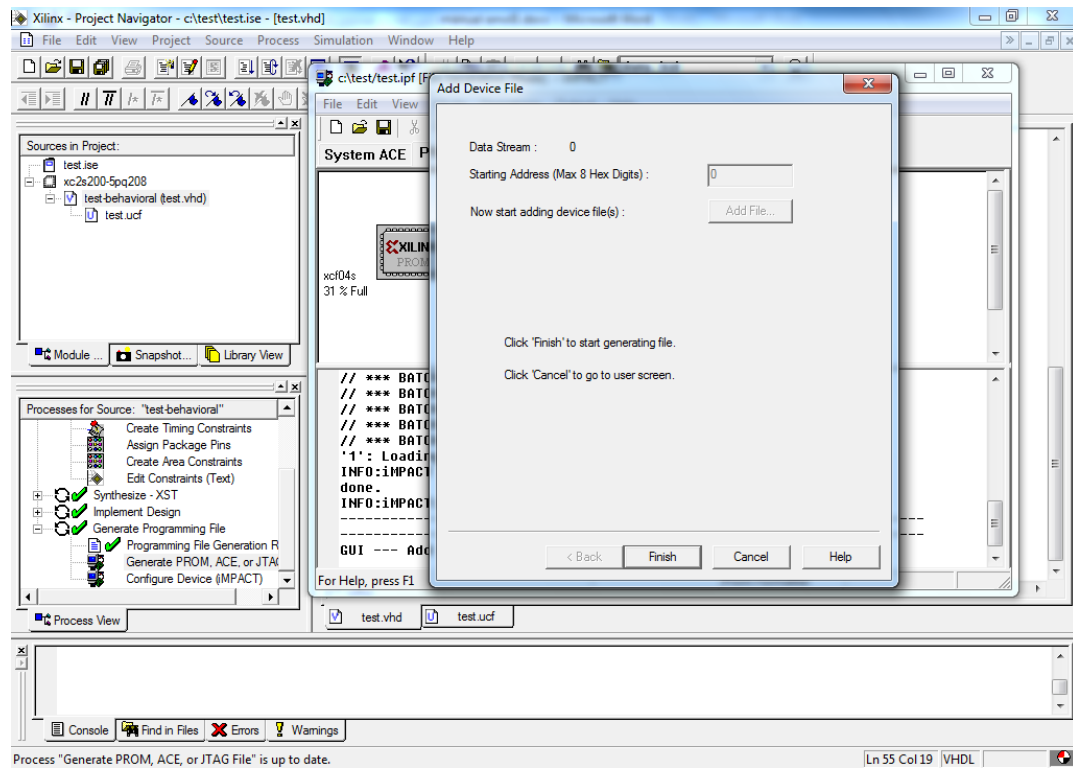

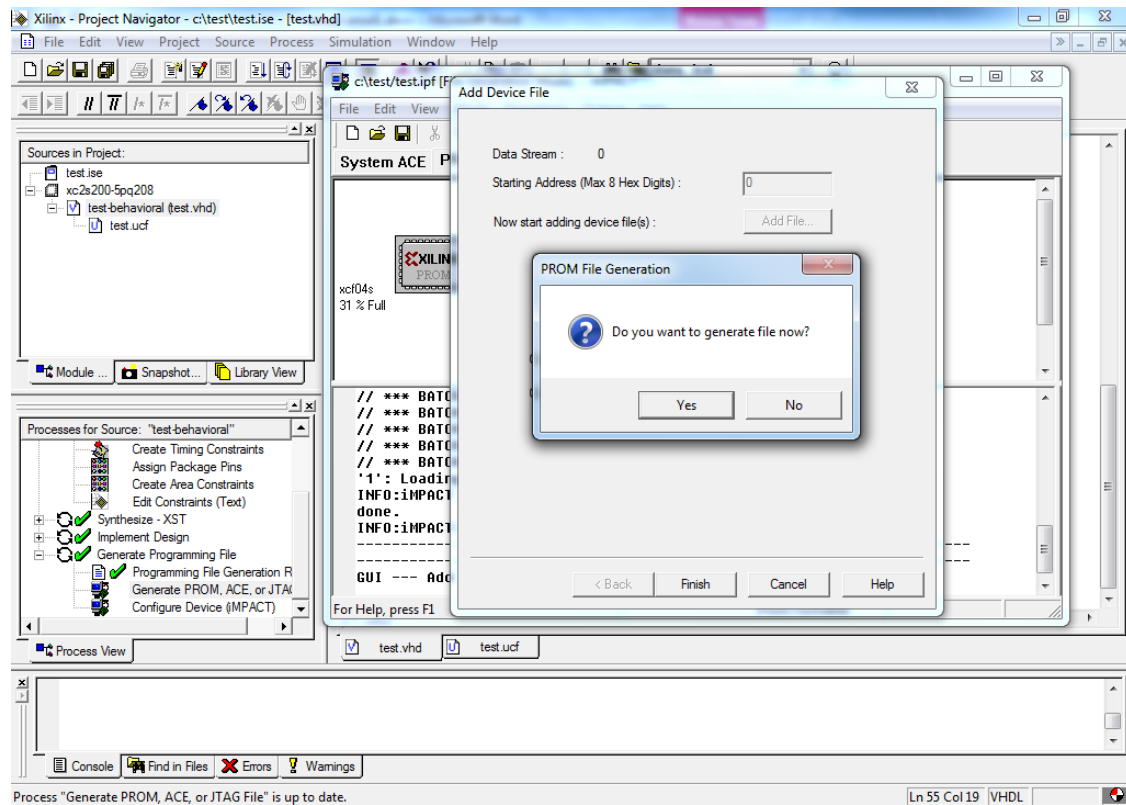
و در اینجا از شما خواسته می‌شود که آیا می‌خواهید هم اکنون فایل تولید شود که باید کلید Yes را بزنید.



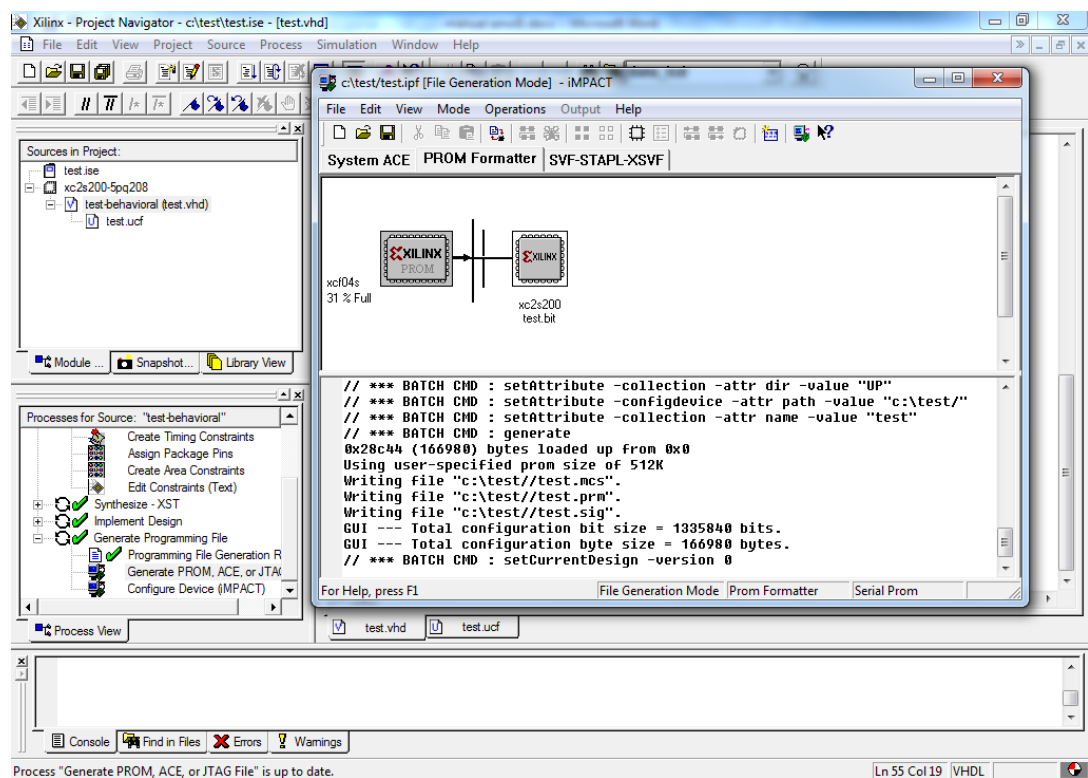در صورت عدم وجود مشکل، فایل ساخته می‌شود و در صفحه‌ی زیر به صورت گرافیکی نشان داده می‌شود که در فلش چه مقدار اطلاعات قرار است ذخیره شود. می‌توانید این صفحه را ببندید.



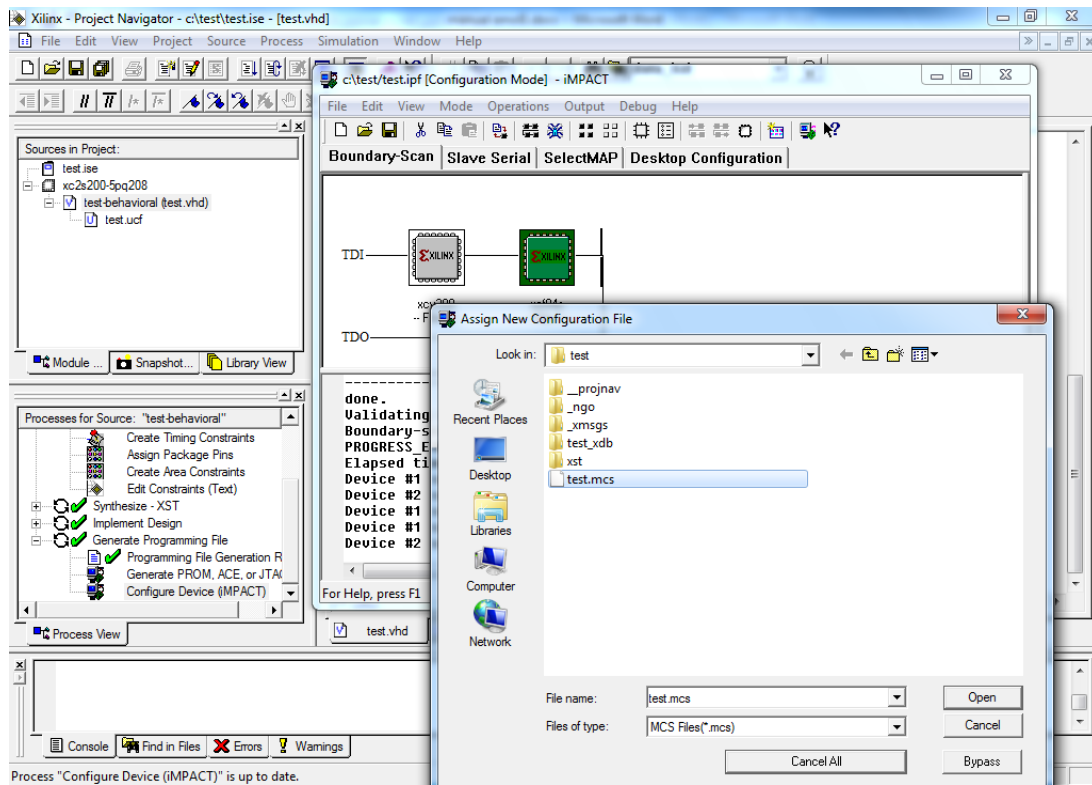حال در صفحه‌ی اصلی می‌توانید فلش را پروگرام کنید. برای این کار روی نماد فلش کلیک راست کرده و گزینه‌ی Assign New Configuration File... را اجرا کنید. سپس فایل تولید شده برای پروگرامینگ فلش (در اینجا test.mcs) را انتخاب کنید و آن را Open کنید.




سپس روی نماد فلش دوباره کلیک راست کنید و Program را اجرا کنید. با کمی تأخیر در صورت نداشتن هیچ مشکلی فلش پروگرام شده و پیغام موفقیت داده می‌شود. در صورت داده شدن پیغام خطا به دلیل ذکر شده در قبل مبنی بر اینکه عمل پروگرامینگ به واسطه‌ی داشتن کابل بلند و در معرض نویز قرار داشتن، حساس می‌باشد دوباره عمل پروگرامینگ را تکرار کنید.

۲- اتصال موتور پله‌ای به FPGA

موتورهای پله‌ای معمولاً دارای دو سیم پیچ هستند. از سر وسط هر یک از این دو سیم پیچ هم اتصالی خارج شده است. پس این موتورها در مجموع شش سر دارند. دو سر وسط به نام COM نامیده می‌شوند و سرهای کناری A، B، C و D نام دارند.

همان طور که از شکل ۱ پیدا است به سادگی می‌توان سرهای موتور پله‌ای را با یک اهم متر تشخیص داد. مقدار مقاومت بین دو سر A و C دو برابر هر یک از مقاومت‌های بین سرهای A و COM یا C و COM است. همین امر برای سرهای B و D برقرار است. همچنین سیم پیچ‌های AC و BD به هم هیچ گونه اتصال مقاومتی ندارند. با این کار جفت سیم پیچ‌های AC از BD تشخیص داده می‌شوند. در ضمن سرهای A و C و همچنین سرهای B و D مثل هم عمل می‌کنند. یعنی می‌توان آنها را جای هم به کار برد.

 

شکل ۱ سیم‌پیچ‌های داخل موتور پله‌ای

برای این که موتور بتواند حرکت کند (به اندازه یک پله) باید تغییرات مقادیر سیم پیچ‌ها به صورت شکل ۲ به پایه‌های A، B، C و D داده شود. همچنین سرهای COM به هم و به منبع تغذیه موتور وصل می‌شوند. ولتاژ تغذیه موتور هم روی آن نوشته شده است.


	A	B	C	D	
حرکت در جهت عقربه های ساعت	1	1	0	0	حرکت در خلاف جهت عقربه های ساعت
	0	1	1	0	
	0	0	1	1	
	1	0	0	1	

شکل ۲ نحوه اعمال اطلاعات به سیم پیچ های موتور

زاویه هر پله با تقسیم عدد ۳۶۰ بر تعداد پله در دور به دست می آید. برای نمونه، برای تعداد پله در دور ۴۸، زاویه هر پله 7.5° می شود. معمولاً یکی از مقادیر تعداد پله در دور یا زاویه هر پله روی بدنه موتور نوشته می شود.


سرهای سیم پیچ های موتورهای پله ای معمولاً با رنگ های مختلف مشخص می شوند. نکته دیگری که باید در موتورهای پله ای به آن توجه کرد، مقدار جریانی است که موتور (یا هر سیم پیچ آن) می کشد. این مقدار یا مقدار مقاومت سیم پیچ ها، روی بدنه موتور نوشته می شود. اگر جریانی که موتور می کشد زیاد باشد، برای راه اندازی سیم پیچ ها باید از ترانزیستورهای نیمه قدرت (مثلاً ترانزیستور TIP122) استفاده کرد.

 شکل ۳ هم پایه های ترانزیستور TIP122 را نشان می دهد. به جای ترانزیستور TIP122، می توانید از ترانزیستور 2N2219 هم استفاده نمایید. فقط دقت کنید که این ترانزیستورها زود داغ می شوند.



شکل ۳ پایه های ترانزیستور TIP122

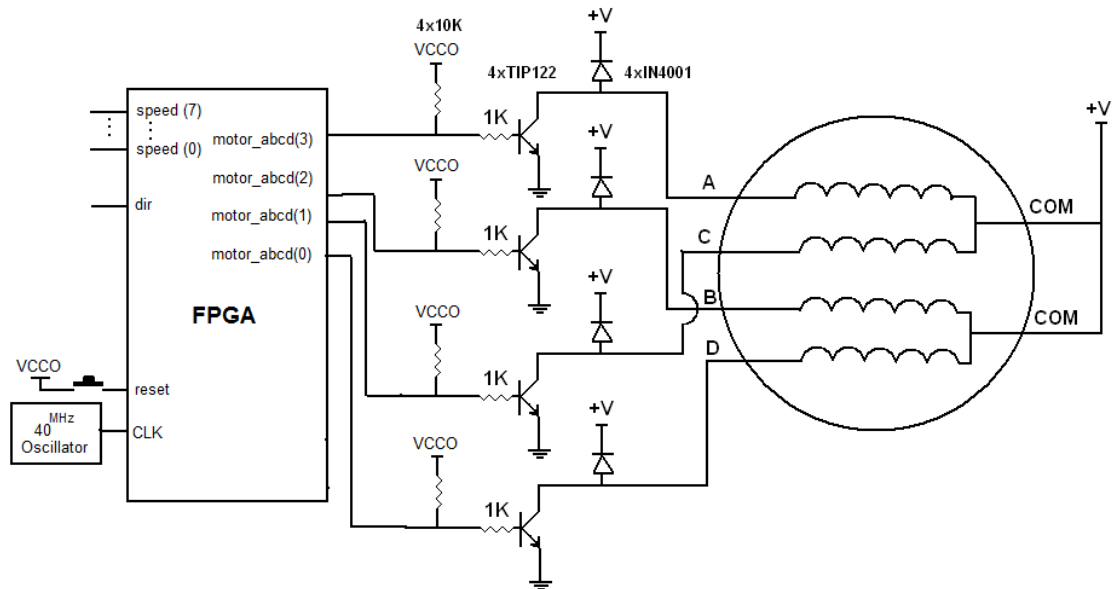مدار شکل ۴ اتصالات را نشان می‌دهد. در شکل ۴، +V به منبع تغذیه موتور (نه لزوماً منبع تغذیه FPGA) وصل می‌شود. در صورتی که ترانزیستورها زیاد داغ می‌کنند، به جای دیودها از مقاومتهای 2.2K استفاده کنید. اکنون مطابق شکل ۴ موتور پله‌ای را به FPGA وصل کنید.



شکل ۴ مدار اتصال موتور پله‌ای به FPGA

یک برنامه ساده برای چرخاندن موتور در دو جهت (تعیین توسط ورودی dir از FPGA) به طور پیوسته و سرعت متغیر (تعیین توسط ورودی speed) به صورت زیر است:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity stepper_motor is
    Port ( clk : in std_logic;
          reset : in std_logic;
          dir : in std_logic;
          speed : in std_logic_vector(7 downto 0);
          motor_abcd : out std_logic_vector(3 downto 0));
end stepper_motor;

architecture Behavioral of stepper_motor is
    signal motor_abcd_i : std_logic_vector(3 downto 0);
    signal count : std_logic_vector(23 downto 0);
```

```

begin
  process (clk, reset)
  begin
    if reset = '1' then
      motor_abcd_i <= "0011";
      count <= (others => '0');
    elsif clk = '1' and clk'event then
      if count < speed & "0000000000000000" then
        count <= count + 1;
      else
        if dir = '0' then
          motor_abcd_i <= motor_abcd_i(2 downto 0) &
            motor_abcd_i (3);
        else
          motor_abcd_i <= motor_abcd_i (0) &
            motor_abcd_i(3 downto 1);
        end if;
        count <= (others => '0');
      end if;
    end if;
  end process;

  motor_abcd <= motor_abcd_i;
end Behavioral;


```

۳- اتصال TSL230 (سنسور نور) به FPGA

هدف آزمایش

در این آزمایش با اعمال نور به سنسور مربوطه نتایج را بر روی LED مشاهده می کنیم لازم به ذکر است که با اعمال نور خروجی TSL بصورت فرکانس می باشد.

شماتیک مدار:

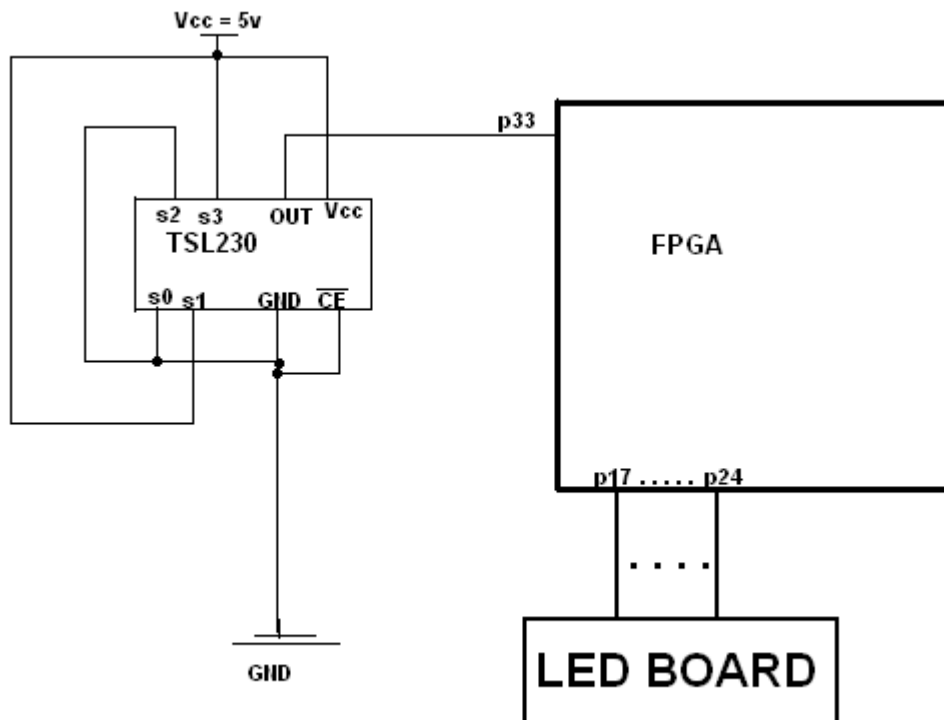

برنامه:

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;
=====
entity tsl230 is port (dataout :out std_logic_vector(11 downto 0)
:="000000000000";reset:in STD_LOGIC ;data:in STD_LOGIC;clk:in
std_logic);
end tsl230;
=====
```

```

architecture dlaymachin of tsl230 is
    signal tmer: integer:=0;
    signal dataold : STD_LOGIC :='1';
    signal sh : integer :=0 ;
BEGIN
process (clk)
    begin
        if clk = '1' and clk'event then
            tmer <= tmer + 1;

            if (data = '1' and dataold = '0') then
                sh <= sh + 1 ;
                dataold <= '1';

            end if ;
            if (data= '0' and dataold = '1' ) then
                dataold <= '0';
            end if ;
            if (tmer = 20000000 ) then
                for i in 0 to dataout'length - 1 loop
                    dataout(i) <= '0' ;
                    if (sh > 2**i) then
                        if i>4 then
                            dataout(i-5) <= '1' ;
                        end if ;
                    end if;
                end loop;
            end if ;

            if (reset='1') then tmer<=0;sh<=0; end if;
            if (tmer = 20000010) then tmer<=0;sh<=0 ; end if;
            end if ;
        end process;
    end dlaymachin;

```

برنامه‌ی دیگری از tsl230:

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity tsl230 is
    port ( clk,data,reset : in std_logic ;
          output : out std_logic_vector ( 11 downto 0 );
          flag : inout std_logic);
end tsl230;
architecture behavioral of tsl230 is
type state is ( start, compare);
signal current : state;
type freque is array( 0 to 12 ) of std_logic_vector(11 downto 0);
constant table : freque := ( "000000000000" , "100000000000" ,
"110000000000" , "111000000000" , "111100000000" , "111110000000" ,
"111111000000" , "111111100000" , "111111110000" , "111111111000" ,
"111111111100" , "111111111110" , "111111111111");
begin
process (clk,reset)
variable count,counter,timer,i : integer;
begin

```

```

if reset = '1' then
    counter := 0;
    output <= "00000000000000";
elsif clk = '1' and clk'event then
timer := timer +1;
if timer = 500000 then -- مدت ۰۰۰۰۰۰ کلاک عمل شمارش انجام میشود
    count := counter;
    counter := 0;
    current <= compare;
elsif timer = 507000 then
    timer := 0;
end if;
case current is
when start =>
i := 0;
if data = '1' and flag = '1' then -- تشخیص خروجی سنسور
    counter := counter +1;
    flag <= '0';
elsif data = '0' and flag = '0' then
    flag <= '1';
end if;
when compare =>
if count < 2*i then -- برای اینکه خروجی اعدادی از توان ۲ را
    نشان دهد ( اعداد داخل جدول)
    output <= table(i);
    current <= start;
else
    current <= compare;
    i := i +1;
end if;
end case;
end if;
end process;
end behavioral;

```

۴- دور شمار موتور


هدف از بستن این مدار اندازه گیری تعداد دورهای یک موتور DC در زمانی معین مثلا یک ثانیه است.

توضیحات مدار

این مدار از دو بخش جداگانه که یکی برای تشخیص گردش موتور توسط سنسورهای فرستنده و گیرنده است که روی برد مورد بسته شده است و بخش دیگر شمارش تعداد دور های موتور توسط برنامه نویسی در FPGA است .

در بخش برد مورد پره ای که به موتور وصل شده است با عبور از بین سنسور ها که شکل آن در ادامه آمده است باعث ایجاد یک پالس میشود که این پالس برای شمارش به FPGA داده میشود.

شماتیک مدار:

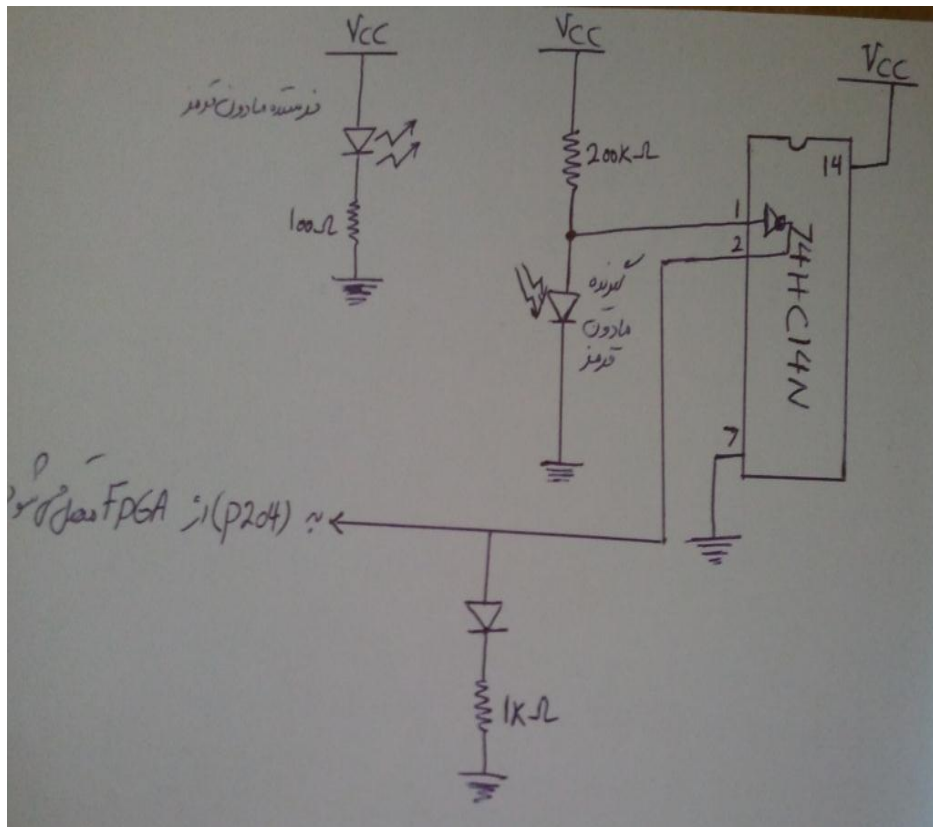

برنامه:

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY counter IS
PORT(clk,input,reset: in std_logic;
sev_seg:out std_logic_vector(6 downto 0);
sel :out std_logic_vector(2 downto 0);
flag :inout std_logic);
end counter;
architecture behavioral of counter is
    type state is ( start,count );
    signal current : state;
begin process (clk,reset)
    variable
digit_iii_old,digit_ii_old,digit_i_old,digit_iii,digit_ii,digit_i :
integer:=0;
    variable output : integer range 0 to 9;
    variable counter1,counter2 : integer :=0;
begin
if    reset = '1'    then
    current <= start;
    digit_iii_old:=0;
    digit_ii_old:=0;
    digit_i_old := 0;
    digit_iii := 0;
    digit_ii :=0;
    digit_i :=0;
    counter1:=0;
    counter2:=0;
elseif clk='1' and clk'event then
    counter1:=counter1+1;
    counter2:= counter2+1;
case current is
when start =>
    if input = '0' and flag = '0' then    -- چک کردن ورودی
        flag <='1';
        current <= count;
    elsif input = '1' and flag = '1' then
        flag <='0';
    end if;
when count =>    -- شمارش لبه های ورودی
    current <= start;
    digit_i_old := digit_i_old + 1;
    if digit_i_old = 10 then
        digit_i_old := 0;
        digit_ii_old := digit_ii_old + 1;
    end if;
    if digit_ii_old = 10 then
        digit_ii_old:= 0;
        digit_iii_old := digit_iii_old + 1;
    end if;
end case;
if counter1 = 50000000 then
    counter1:= 0;
    digit_i := digit_i_old;
    digit_ii :=digit_ii_old;
```



```

    digit_iii := digit_iii_old;
    digit_i_old := 0;
    digit_ii_old:=0;
    digit_iii_old := 0;
end if;
if counter2 < 10000 then -- برای سوئیچ کردن سون سگمنت ها
    output := digit_i; -- انتساب رقم یکان به خروجی
    sel <= "001";
elsif counter2 < 20000 then
    output := digit_ii; -- انتساب رقم دهگان به خروجی
    sel <= "010";
elsif counter2 < 30000 then
    output := digit_iii; -- انتساب رقم صدگان به خروجی
    sel <= "100";
elsif counter2 = 30000 then
    counter2 := 0;
end if;
end if;
case output is
    when 0 => sev_seg <= "1000000";
    when 1 => sev_seg <= "1111001";
    when 2 => sev_seg <= "0100100";
    when 3 => sev_seg <= "0110000";
    when 4 => sev_seg <= "0011001";
    when 5 => sev_seg <= "0010010";
    when 6 => sev_seg <= "0000010";
    when 7 => sev_seg <= "1111000";
    when 8 => sev_seg <= "0000000";
    when 9 => sev_seg <= "0010000";
end case;
end process;
end behavioral;

```


۵- شمارشگر افراد با لیزر


این پروژه ساخت دستگاه شمارش افراد می باشد که برای شمارش تعداد افراد ورودی و همچنین خروجی از یک درگاه به کار می رود.

این دستگاه شامل ۲ لیزر می باشد که ورود و خروج افراد را مشخص می کند ، بدین صورت که اگر ابتدا لیزر شماره (بیرونی) خاموش و روشن شود و سپس لیزر شماره ۲ (درونی)، نشان دهنده اضافه شدن یک فرد و و برعکس اگر ابتدا لیزر شماره ۲ و سپس لیزر شماره ۱ خاموش و روشن شود ، نشان دهنده خروج یک فرد می باشد..

در این قسمت از قطعاتی که در این پروژه از آنها استفاده شده نام برده و اطلاعات مختصری از جمله بلوک دیاگرام های آنان مورد بررسی قرار می گیرد.

شماتیک:

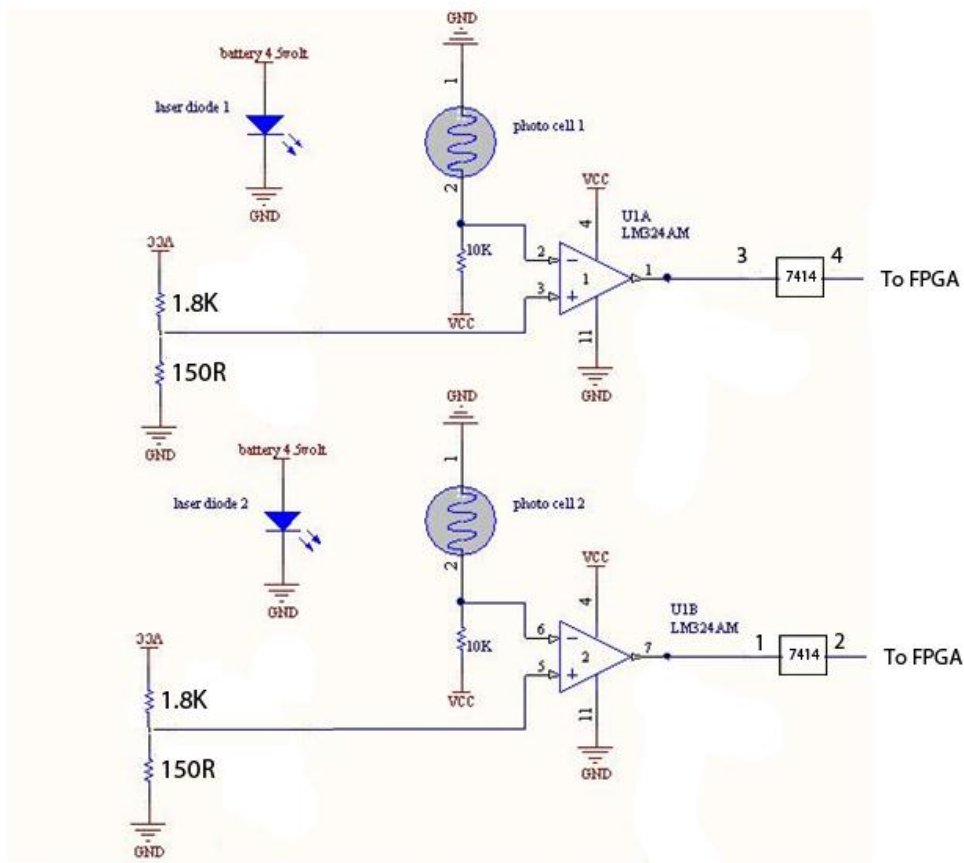

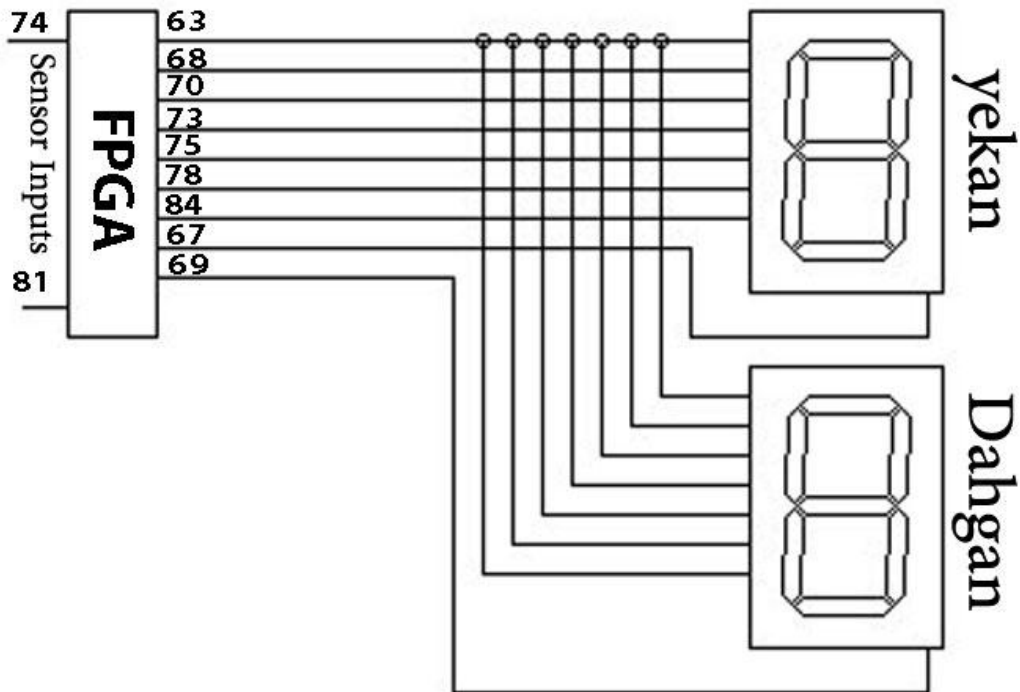

برنامه:

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY counter IS
PORT ( clk,reset : in std_logic;
      sens_i,sens_o : in std_logic;
      sev_seg : out std_logic_vector ( 6 downto 0 );
      sel : out std_logic_vector ( 2 downto 0 )
      );
END counter;
ARCHITECTURE behavioral OF counter IS
TYPE state IS ( start,input,output,wait_i,wait_o,count_i,count_o);
signal current : state;
BEGIN
PROCESS ( clk,reset)
variable digit_ii,digit_i : integer;
variable final : integer range 0 to 9;
variable changer,timer : integer;
BEGIN
if reset = '1' then
current <= start;
digit_i := 0;
digit_ii := 0;
final := 0;
changer := 0;
elsif clk='1' and clk'event then
timer := timer +1;

```

```

changer := changer + 1;
if timer = 500 then
timer := 0;
case current is
when start =>
    if sens_i = '1' then
        current <= input;
    elsif sens_o = '1' then
        current <= output;
    end if;
when input =>      -- هنگامی که حالت سنسورها "۰۱" است
    if sens_o = '1' then
    if sens_i = '0' then
        current <= count_i;
    else
        current <= wait_i;
    end if;
    end if;
when output =>    -- هنگامی که حالت سنسورها "۱۰" است
    if sens_i = '1' then
    if sens_o = '0' then
        current <= count_o;
    else
        current <= wait_o;
    end if;
    end if;
when wait_i =>    -- هنگامی که حالت سنسورها از سمت ورودی "۱۱" است
    if sens_i = '0' then
        current <= count_i;
    elsif sens_o = '0' then
        current <= input;
    end if;
when wait_o =>    -- هنگامی که حالت سنسورها از سمت ورودی "۱۱" است
    if sens_o = '0' then
        current <= count_o;
    elsif sens_i = '0' then
        current <= output;
    end if;
when count_i =>  -- شمارش ورودی
if sens_o = '0' then
    current <= start;
    digit_i := digit_i + 1;
    if digit_i = 10 then
        digit_i := 0;
        digit_ii := digit_ii + 1;
    end if;
    if digit_ii > 9 then      -- هنگامی که عدد بزرگتر از ۹۹
    نشود
        digit_ii := 9;
        digit_i := 9;
    end if;
end if;
when count_o =>  -- شمارش خروجی
if sens_i = '0' then
current <= start;
digit_i := digit_i - 1;
    if digit_i = -1 then
        digit_i := 9;
        digit_ii := digit_ii - 1;
    end if;
    if digit_ii < 0 then      -- هنگامی که عدد کوچکتر از ۰۰ نشود

```

```

        digit_ii := 0;
        digit_i := 0;
    end if;
end if;
end case;
end if;
    if changer < 10000 then
        final := digit_i;
        sel <= "001";
    elsif changer < 20000 then
        final := digit_ii;
        sel <= "010";
    elsif changer = 20000 then
        changer := 0;
    end if;
end if;
case final is
    when 0 =>sev_seg <= "1000000";
    when 1 =>sev_seg <= "1111001";
    when 2 =>sev_seg <= "0100100";
    when 3 =>sev_seg <= "0110000";
    when 4 =>sev_seg <= "0011001";
    when 5 =>sev_seg <= "0010010";
    when 6 =>sev_seg <= "0000010";
    when 7 =>sev_seg <= "1111000";
    when 8 =>sev_seg <= "0000000";
    when 9 =>sev_seg <= "0010000";

end case;
end process;
end behavioral;

```

۶- آلام


هدف: پیاده سازی شمارنده معکوس (down counter) با fpga

شمارنده ای است که عددی را که شامل ساعت و دقیقه و ثانیه و صدم ثانیه است بعنوان ورودی دریافت میکند و بصورت معکوس می شمارد وقتی به صفر رسید زنگی به صدا در می آید. کارهایی



که این شمارنده معکوس می خواهد انجام دهد شامل موارد ذکر شده است:

- reset (برای دادن مقدار اولیه)
- دگمه هایی برای انتخاب سون سگمنت مورد نظر
- دگمه هایی برای تنظیم عدد روی سون سگمنت مورد نظر
- ضمن تنظیم عدد روی سون سگمنت انتخابی عدد روی آن سون سگمنت چشمک زن باشد.
- دگمه ای برای شروع و توقف شمارش معکوس
- به صورت معکوس بشمارد
- در نهایت وقتی به صفر رسید buzzer به صدا در آید و اتمام کار را اعلام کند.

شکل مدار:

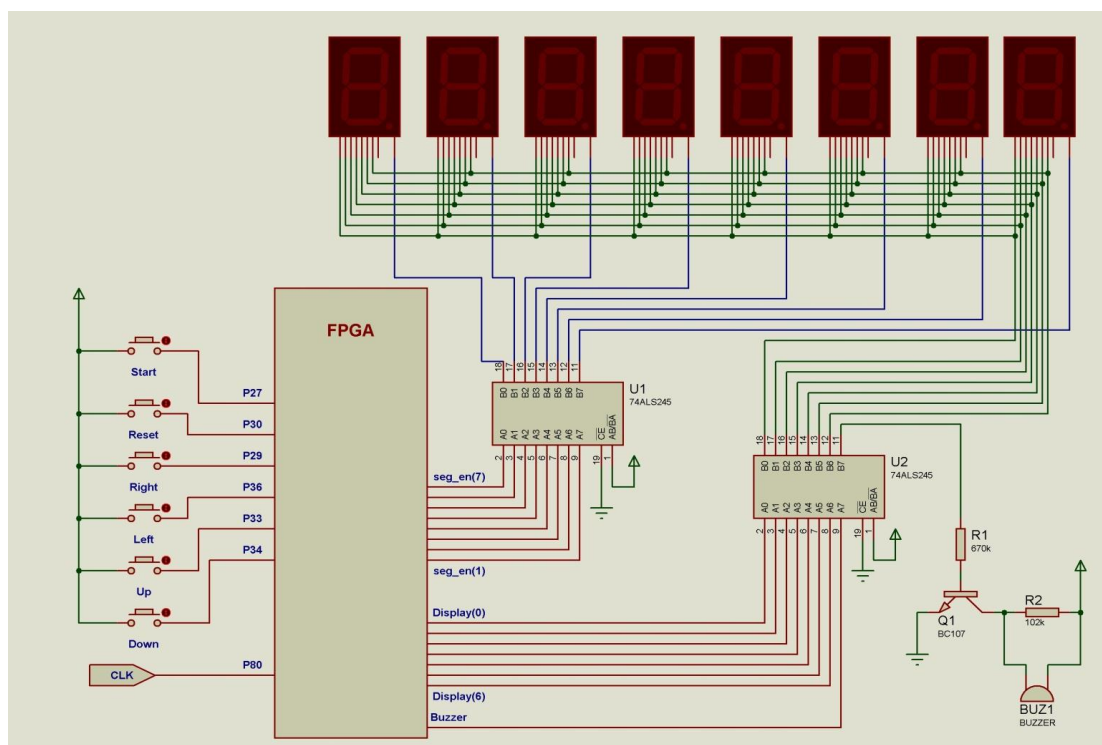

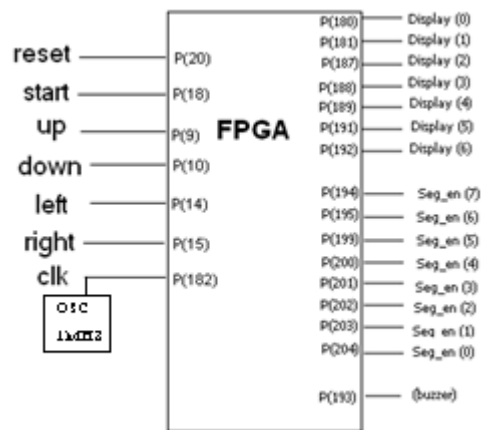 برای تقویت صدا buzzer پایه buzzer را به پایه base ترانزیستور وصل می کنیم.



برای تقویت صدا buzzer پایه buzzer را به پایه base ترانزیستور وصل می کنیم

توضیح برنامه:

این برنامه شامل یک entity می باشد (که پورتهای ورودی و خروجی ما در آن تعریف می شود) و یک architecture می باشد که یک پروسس دارد که به کلاک فعال می شود در reset به آن مقدار اولیه دادیم و زنگ را غیر فعال کردیم .

تاخیرهایی برای دگمه های start ، left ، right ، up ، down برای debounc (حل مشکل bounc) در

نظر گرفته شد که نویزهای اضافی را در هنگام فشردن کلید به عنوان لبه در نظر نگیرد.

سیگنالهای کمکی هم به نام فلگ برای هر کدام از کلید های فشاری در نظر گرفته شد که در قسمت

تعریف کار هر دگمه استفاده شد و مربوط به لبه آن است و یکبار لبه را در نظر می گیرد .

Left برای حرکت به سمت چپ روی سگمنتها و انتخاب سگمنت مورد نظر است که اگر شماره سگمنت انتخابی کوچکتر از ۹ بود به طرف چپ حرکت میکند .

Right برای حرکت به سمت چپ روی سگمنتها و انتخاب سگمنت مورد نظر است که اگر شماره سگمنت انتخابی بزرگتر از ۰ بود به طرف راست حرکت میکند .

Up برای تنظیم رو به بالای عدد در صورتیکه عدد روی سون سگمنت انتخابی کوچکتر از ۹ یا ۵ باشد تعریف شده است .

Down برای تنظیم رو به پایین عدد در صورتیکه عدد روی سون سگمنت انتخابی بزرگتر یا مساوی یک باشد تعریف شده است.


Blink برای چشمک زدن سون سگمنت انتخابی در نظر گرفته شد که هر یک چهارم ثانیه تغییر وضعیت میدهد یعنی در هر ثانیه دو بار خاموش و روشن می شود.

خطوط ۱۱۲ تا ۱۷۰ در این محدوده قسمت if آن مربوط به نمایش عدد روی سون سگمنت انتخاب شده به صورت چشمک زن است و قسمت else آن مربوط به نمایش عادی عدد است .

خطوط ۱۸۳ تا ۲۰۹ کیسهای روی ساعت ، دقیقه ، ثانیه و صدم ثانیه گذاشته شد تا بگوید با تعیین مقدار کیس چه چیزی در سیگنالهای مربوطه قرار گیرد . چون سون سگمنتها آند مشترک هستند هر قطعه روشن با صفر فعال میشود و هر قطعه خاموش با یک فعال میشود .

خطوط ۳۶۲ تا ۳۶۹ دگمه شروع و توقف عملیات شمارش در حلقه ای تعریف شده است .

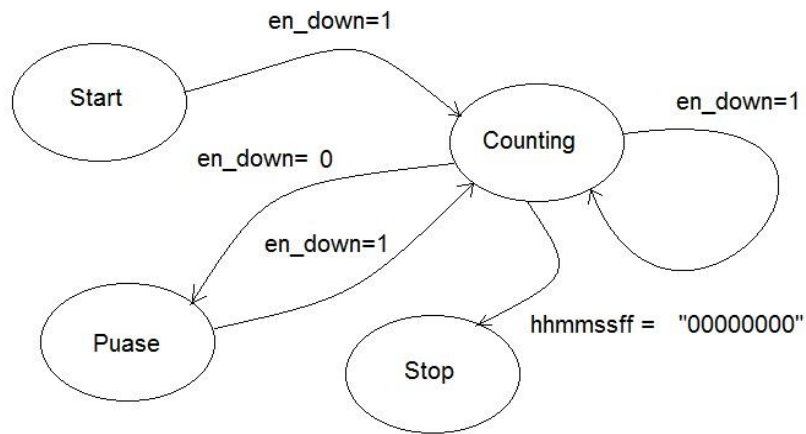خط ۳۷۳ از آنجایی که هر یک صدم ثانیه باید یکی از عدد نمایشی شمارنده معکوس کم می شود باید این زمان را برای شمارش معکوس بدست آورد که این کار هم با تقسیم فرکانس بر عدد ۱۰۰ بدست می آید و از این قسمت به بعد برنامه مربوط به شمارش معکوس است و در آخر کار هم وقتی به عدد به صفر رسید buzzer را یک قرار می دهیم .



: ڪ

```

-- Company:
-- Engineer:
--
-- Create Date:    16:30:09 12/25/11
-- Design Name:
-- Module Name:    alarm - Behavioral
-- Project Name:
-- Target Device:
-- Tool versions:
-- Description:
--
-- Dependencies:
--
-- Revision:
-- Revision 0.01 - File Created
-- Additional Comments:
--

```

```

-----
-----
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

```

```

---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

```

```

entity alarm is
port(

```

```

-----ALARM Ports
start:in std_logic;      --p27
up: in std_logic;       --p33
down:in std_logic;      --p34
left:in std_logic;      --p36
right:in std_logic;     --p35
clk:in std_logic;       --p80 clk
reset:in std_logic;     --p29
buzzer:out std_logic;   --p168
display:out std_logic_vector(6 downto 0); --p173, p175, p178, p180,
p187, p189, p192
seg_en:out std_logic_vector(7 downto 0)  --p172, p174, p176, p179,
p181, p188, p191, p193

```

```
);
```

```
end alarm;
```

```
architecture Behavioral of alarm is
```

```
--alarm signals-----
```

```

signal counter : integer range 0 to 50;          --counteri baray
taghsim ferekans chon barname ba ferekanse 1meg kar mikard
signal          seg_f1: std_logic_vector(6 downto 0);
signal          seg_f2: std_logic_vector(6 downto 0);
signal          seg_s1: std_logic_vector(6 downto 0);
signal          seg_s2: std_logic_vector(6 downto 0);
signal          seg_m1: std_logic_vector(6 downto 0);
signal          seg_m2: std_logic_vector(6 downto 0);
signal          seg_h1: std_logic_vector(6 downto 0);
signal          seg_h2: std_logic_vector(6 downto 0);
signal          blink: std_logic_vector(7 downto 0);
signal          en_down: std_logic;
signal left_flag:std_logic:='0' ;
signal right_flag:std_logic:='0' ;
signal up_flag:std_logic:='0' ;
signal down_flag:std_logic:='0' ;
signal start_flag:std_logic:='0' ;
signal blink_flag: std_logic:='0';

```

```
begin
```

```
process (clk)
```

```

-----alarm vars
variable c:integer ;
variable c1:integer;
variable c2:integer;
variable c3:integer;
variable c4:integer;
variable c5:integer;

```

```

variable c6:integer;
variable c7:integer;
variable c8:integer;
variable set_count:integer range 0 to 10;
variable f1:integer range 0 to 10;
variable f2:integer range 0 to 10;
variable s1:integer range 0 to 10;
variable s2:integer range 0 to 10;
variable m1:integer range 0 to 10;
variable m2:integer range 0 to 10;
variable h1:integer range 0 to 10;
variable h2:integer range 0 to 10;

begin
if(reset='1')then          --meghdar avaliye be seven segmentha va
kanter va bazer

counter <= 0 ;
blink_flag<='0';

c8 := 0;

f1:=6;
f2:=5;
s1:=4;
s2:=3;
m1:=2;
m2:=1;
h1:=0;
h2:=0;
set_count:=0;
buzzer<='0';
en_down<='0';

elsif rising_edge(clk)then

counter <= counter - 1 ; -- taghsime ferekanse baraye bedast avardane
ferekanse 1MHz az ferekanse 50 MHz

if counter=0 then

c6:=c6+1;
if c6=100000 then --taghsime ferekanse baraye bedast avardane
ferekanse 10 Hz, yani 10 bar dar sanie in kar ra anjam midahad
c6:=0;
if (left='1' and left_flag='0') then          --harkat be samte chap
left_flag<='1'; --parcham baraye negahdarie feshorde shodane
dokmeye left, baraye inke دوباره varede in block nashavad

if set_count<9 then --agar set_count kochaktar az 9 bud set_count ra
yeki kam kon
set_count :=set_count+1;
end if;
end if;
end if;

```

```

if (left='0' and left_flag='1') then --vaghti dokme azad shod flag ra
sefr mikonim
left_flag<='0';
end if;

c2:=c2+1;
if c2=100000 then --taghsime ferekanse baraye bedast avardane
ferekanse 10 Hz
c2:=0;
if (right='1' and right_flag='0') then --harkat be samte rast
right_flag<='1'; --parcham baraye negahdarie feshorde shodane dokmeye
right, baraye inke دوباره varede in block nashavad

if set_count>0 then --agar set_sount bozorgtar az 0 bud ejazeye
harkat bede
set_count :=set_count-1;
end if;
end if;
end if;
if (right='0' and right_flag='1') then--vaghti dokme azad shod flag
ra sefr mikonim

right_flag<='0';
end if;

c7:=c7+1;
if c7=250000 then --taghsime ferekans baraye bedast avardane
ferekanse 4Hz az ferekanse 1MHz
c7:=0;
blink<=not blink; --blink ra dar har sanie 2 bar be halat haye tamam
sefr va tamam yek mibarad
if blink_flag = '1' then --agar shomaresh be sefr resid blink_flag ra
yek kon, va dar in ghesmat agar blink_flag yek shod ta 25 bar
cheshmak zadan beshmor va bad az An blink_flag rasefr kon va buzzer
ra ham khamush kon
c8:= c8+1;
if c8 = 50 then
blink_flag <= '0';
buzzer<='0';
end if; --dar har saniye 2 bar cheshmak bezan
end if;
end if;

c:=c+1; -- in kanter ta 400 mishemaraad var dar har bazeye 50 taei
yeki az 7segment ha ra ba tavajjoh be hAlatash roshan kon, agar
set_count shomareye 7segmenti ra dashte bashad An 7segment cheshmak
mizanad, va agar blink_flag yek bashad hameye 7segment ha cheshmak
mizanand.
if (c>0 and c<=50)then
if set_count= 1 or blink_flag = '1' then
seg_en<="00000001" and blink ; -- namayeshe adad roye sevensegment
ba cheshmak zadan
display<=seg_f1 ; --meghdare seg_f1 ra be port haye display befrest
else seg_en<="00000001"; --namayesh addi bar roye seven segment
display<=seg_f1;
end if;
elsif(c>50 and c<=100)then
if set_count= 2 or blink_flag = '1'then

```

```

seg_en<="00000010" and blink ;
display<=seg_f2 ;
else
seg_en<="00000010";
display<=seg_f2;
end if;
elsif(c>100 and c<=150)then
if set_count= 3 or blink_flag = '1'then
seg_en<="00000100" and blink ;
display<=seg_s1 ;
else seg_en<="00000100";
display<=seg_s1;
end if;
elsif(c>150 and c<=200)then
if set_count= 4 or blink_flag = '1'then
seg_en<="00001000" and blink ;
display<=seg_s2 ;
else seg_en<="00001000";
display<=seg_s2;
end if;
elsif(c>200 and c<=250)then
if set_count= 5 or blink_flag = '1'then
seg_en<="00010000" and blink ;
display<=seg_m1 ;
else seg_en<="00010000";
display<=seg_m1;
end if;
elsif(c>250 and c<=300)then
if set_count= 6 or blink_flag = '1'then
seg_en<="00100000" and blink ;
display<=seg_m2 ;
else seg_en<="00100000";
display<=seg_m2;
end if;
elsif(c>300 and c<=350)then
if set_count= 7 or blink_flag = '1'then
seg_en<="01000000" and blink ;
display<=seg_h1 ;
else seg_en<="01000000";
display<=seg_h1;
end if;
elsif(c>350 and c<=400)then
if set_count= 8 or blink_flag = '1'then
seg_en<="10000000" and blink ;
display<=seg_h2 ;
else seg_en<="10000000";
display<=seg_h2;
end if;
elsif(c>= 400 )then -- agar be 400 resid sefr kon ta shomaresh az
ebteda surat girad
c:=0;
end if;

```

```

c3:=c3+1;
if c3=100000 then -- taghsime ferekans baraye ferekanse 10 Hz
c3:=0;

```

```
if (up='1' and up_flag='0') then -- dar sorati ke adade entekhabi
roye seven segment kochektaar az 9 ya 5 bod yeki ezafe kon, dahgAne
sAnie va daghighe ta 5 meghdar migirand!, up_flag baraye in ast ke
dar hengame feshordan dokmeye up دوباره varede in block nashavad
up_flag<='1';
```

```
case set_count is
when 1 => if f1<9 then
f1:=f1+1;
end if;
when 2 => if f2<9 then

f2:=f2+1;
end if;
when 3 => if s1<9 then
s1:=s1+1;
end if;
when 4 => if s2<5 then
s2:=s2+1;
end if;
when 5 => if m1<9 then
m1:=m1+1;
end if;
when 6 => if m2<5 then
m2:=m2+1;
end if;
when 7 => if h1<9 then
h1:=h1+1;
end if;
when 8 => if h2<9 then
h2:=h2+1;
end if;
when others=> null; -- dar halat haye digar hich kari anjam nadeh
end case;
end if;
end if;
if (up='0' and up_flag='1') then --agar dast ra az dokmeye up
bardarim up flag ra sefr mikonad
up_flag<='0';
end if;
```

```
c4:=c4+1;
if c4=100000 then --taghsime ferekanse baraye ferekanse 10Hz
c4:=0;
if (down='1'and down_flag='0') then --agar seven segment bozorgtar
ya mosaviye 1 bashad mitavan Anha ra kam kard
down_flag<='1';
```

```
case set_count is --ba taine meghdar case meghdar
seven segment ra tain mikonad
when 1 => if f1>=1 then
f1:=f1-1;
end if;
when 2 => if f2>=1 then
f2:=f2-1;
end if;
when 3 => if s1>=1 then
s1:=s1-1;
end if;
when 4 => if s2>=1 then
```

```

s2:=s2-1;
end if;
when 5 =>   if m1>=1 then
m1:=m1-1;
end if;
when 6 =>   if m2>=1 then
m2:=m2-1;
end if;
when 7 =>   if h1>=1 then
h1:=h1-1;
end if;
when 8 =>   if h2>=1 then
h2:=h2-1;
end if;
when others=> null; -- dar halat haye digar hich kari anjam nadeh
end case;
end if;
end if;

```

```

if (down='0' and down_flag='1') then --agar dokmeye down ra
nafesharim, down_flag ra sefr mikonim
down_flag<='0';
end if;

```

--in ghesmat maghadire 7segment hara tabdil be nanyeshe LED haye
7segment mikonad

```

case f1 is
seven segment
when 0      => seg_f1<="1000000"; --1 yani khamush va sefr yani
roshan
when 1      => seg_f1<="1111001";
when 2      => seg_f1<="0100100";
when 3      => seg_f1<="0110000";
when 4      => seg_f1<="0011001";
when 5      => seg_f1<="0010010";
when 6      => seg_f1<="0000010";
when 7      => seg_f1<="1111000";
when 8      => seg_f1<="0000000";
when 9      => seg_f1<="0010000";
when others=> null;
end case;
case f2 is
seven segment
when 0      => seg_f2<="1000000";
when 1      => seg_f2<="1111001";
when 2      => seg_f2<="0100100";
when 3      => seg_f2<="0110000";
when 4      => seg_f2<="0011001";
when 5      => seg_f2<="0010010";
when 6      => seg_f2<="0000010";
when 7      => seg_f2<="1111000";
when 8      => seg_f2<="0000000";
when 9      => seg_f2<="0010000";
when others=> null;
end case;

```

```

case s1 is
segment
when 0      => seg_s1<="1000000";
when 1      => seg_s1<="1111001";
when 2      => seg_s1<="0100100";
when 3      => seg_s1<="0110000";
when 4      => seg_s1<="0011001";
when 5      => seg_s1<="0010010";
when 6      => seg_s1<="0000010";
when 7      => seg_s1<="1111000";
when 8      => seg_s1<="0000000";
when 9      => seg_s1<="0010000";
when others=> null;
end case;
case s2 is
segment
when 0      => seg_s2<="1000000";
when 1      => seg_s2<="1111001";
when 2      => seg_s2<="0100100";
when 3      => seg_s2<="0110000";
when 4      => seg_s2<="0011001";
when 5      => seg_s2<="0010010";
when others=> null;
end case;
case m1 is
segment
when 0      => seg_m1<="1000000";
when 1      => seg_m1<="1111001";
when 2      => seg_m1<="0100100";
when 3      => seg_m1<="0110000";
when 4      => seg_m1<="0011001";
when 5      => seg_m1<="0010010";
when 6      => seg_m1<="0000010";
when 7      => seg_m1<="1111000";
when 8      => seg_m1<="0000000";
when 9      => seg_m1<="0010000";
when others=> null;
end case;
case m2 is
segment
when 0      => seg_m2<="1000000";
when 1      => seg_m2<="1111001";
when 2      => seg_m2<="0100100";
when 3      => seg_m2<="0110000";
when 4      => seg_m2<="0011001";
when 5      => seg_m2<="0010010";
when others=> null;
end case;
case h1 is
segment
when 0      => seg_h1<="1000000";
when 1      => seg_h1<="1111001";
when 2      => seg_h1<="0100100";
when 3      => seg_h1<="0110000";
when 4      => seg_h1<="0011001";
when 5      => seg_h1<="0010010";
when 6      => seg_h1<="0000010";
when 7      => seg_h1<="1111000";
when 8      => seg_h1<="0000000";
when 9      => seg_h1<="0010000";
when others=> null;

```

--meghdar saniye baraye seven

--meghdar saniye baraye seven

--meghdar daghighe baraye seven

--meghdar daghighe baraye seven

--meghdar saat baraye seven


```

end case;
case h2 is
segment
when 0 => seg_h2<="1000000";
when 1 => seg_h2<="1111001";
when 2 => seg_h2<="0100100";
when 3 => seg_h2<="0110000";
when 4 => seg_h2<="0011001";
when 5 => seg_h2<="0010010";
when 6 => seg_h2<="0000010";
when 7 => seg_h2<="1111000";
when 8 => seg_h2<="0000000";
when 9 => seg_h2<="0010000";
when others=> null;
end case;

c5:=c5+1;
if c5=100000 then -- taghsime ferekans be 10 Hz
c5:=0;
if (start='1' and start_flag='0') then --dokmeye shoro va
ist,agar en_down yek shaved shomaresh anjam migardad va agar sefr
shaved maks ijad migardad
start_flag<='1';
en_down <=not en_down;
end if;
end if;
if (start='0' and start_flag='1') then --agar start digar feshorde
nashavad star_flag ra sefr kon
start_flag<='0';
end if;

if en_down='1' then --agar en_down yek shavad ejezeye shomaresh
midahad

c1:=c1+1;
if c1=10000 then -- baraye be dast amadane sadome saniye,
taghsime ferekans 1MHz be 100Hz
c1:=0;
if (f1>0) then --dar in ghesmat vaghti sadom saniye be 0 resid mire
saniye ra kam mikonad ta be 0 beresad in kar ta sa'at edame darad ta
hame sefr va buzzer be seda dar ayad
f1:=f1-1;

elsif (f1=0 and f2>0) then --agar sadome sanie sef shaved va dahome
sanie bozorgtar az sefr bud , f2 ra yeki kam kon, f1 ra 9 bede
f2:=f2-1;
f1:=9;

elsif (f1=0 and s1>0) then --agar f1 sefr bud va f2 niz sefr bud va
s1 bozorgtar az sefr bud s1 ra yeki kam kon, f2 ra 9 bede va f1 ra
niz 9 bede, in amaliat ta enteha edame darad
s1:=s1-1;
f2:=9;
f1:=9;

elsif (f1=0 and s2>0) then
s2:=s2-1;
s1:=9;
f2:=9;

```

```

f1:=9;

elsif (f1=0 and m1>0) then
m1:=m1-1;
s2:=5; --chon dahome sanie ast
s1:=9;
f2:=9;
f1:=9;

elsif (f1=0 and m2>0) then
m2:=m2-1;
m1:=9;
s2:=5;
s1:=9;
f2:=9;
f1:=9;

elsif (f1=0 and h1>0) then
h1:=h1-1;
m2:=5;
m1:=9;
s2:=5;
s1:=9;
f2:=9;
f1:=9;

elsif (f1=0 and h2>0) then
h2:=h2-1;
h1:=9;
m2:=5;
m1:=9;
s2:=5;
s1:=9;
f2:=9;
f1:=9;

else --agar hame sefr shodand buzzer roshan shavad en_down sefr
shaved blink_flag yek shaved va set_count niz sefr gardad
buzzer<='1';
en_down<='0';
blink_flag<='1';
set_count := 0;
end if;
end if;
end if;
end if;

end if;


end process;

end Behavioral;

```

۷- اتصال صفحه کلید ماتریسی به FPGA

صفحه کلیدی که در اینجا استفاده می‌کنیم، از نوع صفحه کلیدهای ماتریسی است. ساختمان داخلی این نوع صفحه کلیدها به صورتی که در شکل ۱ نشان داده شده است، می‌باشد. این شکل، یک صفحه کلید ۱۲ کلیدی را نشان می‌دهد. نمونه آن را در شماره گیرهای تلفن هم دیده‌اید. تنوع صفحه کلیدهای ماتریسی زیاد، ولی اصول کار اکثر آن‌ها یکسان است. در بعضی صفحه کلیدهای ماتریسی، ممکن است به جای X ها، به حرف R و به جای Y ها، به حرف C بر بخورید.

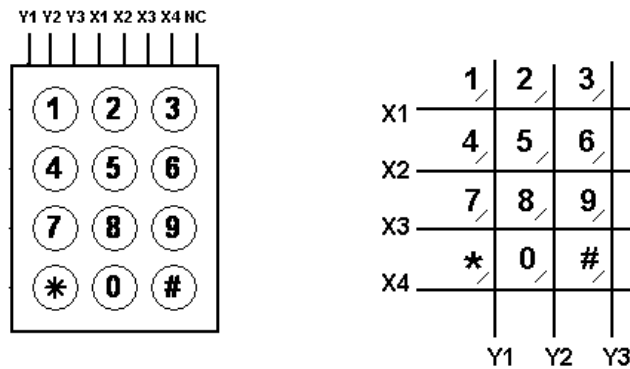

شکل ۱ صفحه کلید ماتریسی (Keypad)

وقتی هیچ کلیدی فشار داده نشده باشد در خطوط Y1، Y2، Y3 و Y4 مقدار '1' منطقی می‌بینیم چون Y1 تا Y4 با مقاومت Pull-up به Vcc متصل شده‌اند و اگر تمام سطرها (X1 تا X3) را به GND وصل کنیم با فشردن یک کلید در یک ستون، خط Y متناظر آن، '0' منطقی می‌شود. اصول کار این صفحه کلیدها به این صورت است که هر بار یکی از سطرهای آن را '0' و بقیه را '1' می‌کنیم. برای نمونه در ابتدای کار به X1، '0' منطقی و به X2، X3 و X4، '1' منطقی می‌دهیم. حال اگر کلیدی در سطر X1 (یکی از کلیدهای 0، 1، 2 و 3) فشار داده شده باشد، ستون متناظر آن '0' خواهد شد و دیگر ستون‌ها '1' می‌ماند.


پس کافی است پس از '0' کردن سطر X1، ستون‌های Y1 تا Y4 را خوانده هر کدام '0' شد، کلید متناظر آن را به عنوان کلید فشرده شده در نظر بگیریم.

اگر هر چهار ستون '1' ماندند، در این سطر کلیدی فشرده نشده و سراغ سطر بعدی می‌رویم و همین کار را برای آن سطر انجام می‌دهیم. منتها برای این سطر، ستون‌های Y1، Y2، Y3 و Y4 متناظر کلیدهای 4، 5، 6 و 7 است.

این کار را برای تمام سطرها انجام می‌دهیم و دو باره به سطر اول بر می‌گردیم و این کار را به طور متناوب تکرار می‌کنیم.


در ضمن اگر تشخیص داده شد که ستونی '0' است باید یک مدت زمانی صبر کرد تا این که پارازیت‌های احتمالی به عنوان فشار کلید تعبیر نشوند. اگر پس از این مدت زمانی (چیزی حدود $250^{\mu s}$) باز هم ستون مربوط '0' بود، می‌فهمیم که این سیگنال پارازیت نیست.

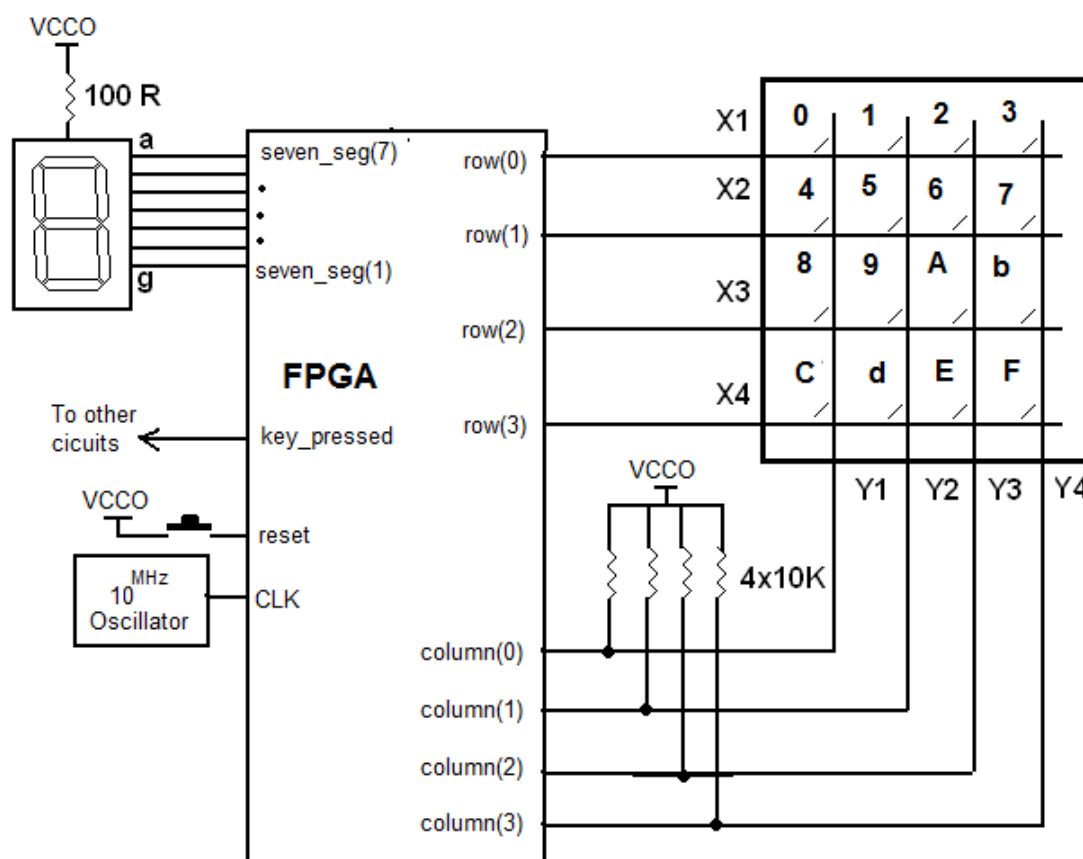مطابق شکل ۲-۲ صفحه کلید را به FPGA متصل کنید. توجه داشته باشید که X1، X2، X3 و X4 به عنوان خروجی به پایه‌های row(0) تا row(3) وصل می‌شوند و پین‌های Y1 تا Y4 به عنوان ورودی به column(0) تا column(3) وصل می‌شوند.



شکل ۲ مدار اتصال Keypad به FPGA

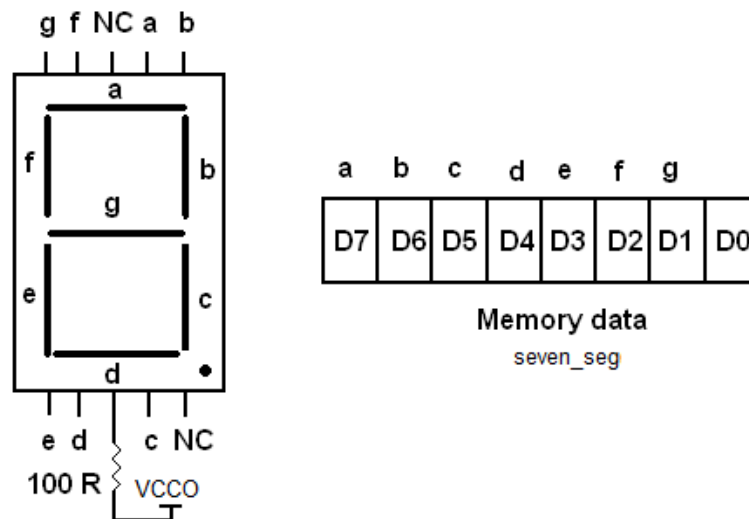شکل ۲-۳ هم پایه‌های 7-Segment آند مشترک و تناظر سگمنت‌ها با بیت‌های کلمات حافظه را نشان می‌دهد.



شکل ۳ پایه‌های 7-segment آند مشترک و سگمنت‌ها در کلمات حافظه

در ادامه برنامه مربوط به صفحه کلید آمده است.

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

----Uncomment the following library declaration if instantiating
----any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity keypad is
    Port ( row : out std_logic_vector(3 downto 0);
          column : in std_logic_vector(3 downto 0);
          led : out std_logic_vector(3 downto 0);
          seven_seg : out std_logic_vector(7 downto 0);
          clk : in std_logic;
          reset : in std_logic;
          key_pressed : out std_logic);
end keypad;

architecture Behavioral of keypad is
    signal debounce_flag : std_logic;
    constant debounce_time : integer := 200000;
    signal row_i, column_encoded, row_encoded ,
    column_before, digit: std_logic_vector (3 downto 0);
    type state is (start, waiting, prob_pressed, delay);
    signal current : state;

begin
    -----

```

```

process (clk, reset)
    variable count, count1: integer;
begin
    if reset = '1' then
        current <= start;
        key_pressed <= '0';
    elsif clk = '1' and clk'event then
        case current is
            when start =>
                row_i <= "0000";
                key_pressed <= '0';
                count := 0;
                if column = "1111" then
                    current <= waiting;
                    row_i <= "1110";
                end if;
            when waiting =>
                count := count + 1;
                if count = 1000 then
                    row_i <= row_i(2 downto 0) & row_i(3);
                    count := 0;
                end if;
                if column /= "1111" then
                    current <= prob_pressed;
                    count1 := debounce_time;
                    column_before <= column;
                end if;
            when prob_pressed =>
                count1 := count1 - 1;
                if count1 = 0 then
                    if column_before = column then
                        digit <= row_encoded + column_encoded;
                        key_pressed <= '1';
                        current <= delay;
                        count1 := 10000;
                    else
                        current <= start;
                    end if;
                end if;
            when delay =>
                count1 := count1 - 1;
                if count1 = 0 then
                    current <= start;
                end if;
            when others =>
                current <= start;
        end case;

        end if;
    end process;
    column_encoded <= "0000" when column = "1110" else
        "0100" when column = "1101" else
        "1000" when column = "1011" else
        "1100" when column = "0111" else
        "0000";

    row_encoded <= "0000" when row_i = "1110" else
        "0001" when row_i = "1101" else
        "0010" when row_i = "1011" else
        "0011" when row_i = "0111" else
        "0000";

```

```
row <= row_i;
-----
led <= digit;
seven_seg <= "00000010" when digit = "0000" else
    "10011110" when digit = "0001" else
    "00100100" when digit = "0010" else
    "00001100" when digit = "0011" else
    "10011000" when digit = "0100" else
    "01001000" when digit = "0101" else
    "01000000" when digit = "0110" else
    "00011110" when digit = "0111" else
    "00000000" when digit = "1000" else
    "00001000" when digit = "1001" else
    "00010000" when digit = "1010" else
    "11000000" when digit = "1011" else
    "01100010" when digit = "1100" else
    "10000100" when digit = "1101" else
    "01100000" when digit = "1110" else
    "01110000" when digit = "1111";
end Behavioral;
```

۸- تولید موسیقی

هدف تولید نت های موسیقی به وسیله ی FPGA می باشد. در مدار شکل زیر تنها به یک عدد بلندگوی کوچک احتیاج است و می خواهیم با فشردن هر کدام از کلید های تعبیه شده روی برد FPGA نت های هفتگانه موسیقی را تولید کنیم. همچنین یک button برای reset از button های موجود بر روی برد fpga استفاده می کنیم.


همچنین از اسیلاتور موجود بر روی برد fpga استفاده شده است.

فرکانس مرجع 50mhz می باشد برای تولید فرکانس نت های موسیقی می بایست فرکانس مرجع را با تقسیم بر عددی به فرکانس مربوطه تبدیل کرد و آن فرکانس را به خروجی هدایت نمود.

جهت تولید فرکانس می بایست ۵۰۰۰۰۰۰۰ را بر فرکانس استاندارد هر نت تقسیم نموده و مقدار بدست آمده را به عنوان delay جهت شمارش counter تا آن مقدار استفاده نمود.

به این ترتیب با ۱ شدن پرچم، شمارنده تا مقدار delay به شمارش ادامه خواهد داد و با توجه به if_else مقدار Delay مربوط به کلید فشرده شده جهت شمارش با counter مقایسه خواهد شد.

شکل کلی مدار :

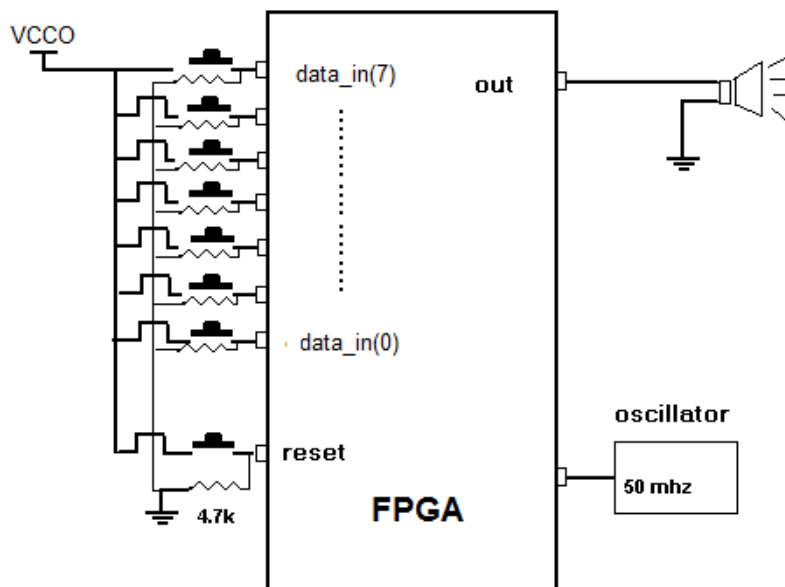


```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity music is
    port (clk, reset : in STD_LOGIC;
          speaker : buffer STD_LOGIC;
          data : in STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0));
end music;

architecture Behavioral of music is
    signal delay : integer:=0;
    signal count,flag:integer:=0;
begin

    process (clk,reset)
    begin


        if(reset = '1') then
            speaker<='0';
            count<=0;
            flag<=0;
        elsif(clk'event and clk='1') then
            if (flag=1) then
                count<=count+1;
                if (count=delay) then
                    speaker<=not (speaker);
                    count<=0;
                    flag<=0;
                end if;
            else
                if (data(0)='1') then
                    delay<=64102;
                    flag<=1;
                elsif (data(1)='1') then
                    delay<=57077;
                    flag<=1;
                elsif (data(2)='1') then
                    delay<=50864;
                    flag<=1;
                elsif (data(3)='1') then
                    delay<=47984;
                    flag<=1;
                elsif (data(4)='1') then
                    delay<=42783;
                    flag<=1;
                elsif (data(5)='1') then
                    delay<=38080;
                    flag<=1;
                elsif (data(6)='1') then
                    delay<=33944;
                    flag<=1;
                end if;
            end if;
        end if;
    end process;

end Behavioral;

```

۹- اتصال LCD به FPGA

 یک نمونه از صفحه نمایش‌های LCD ساده را در شکل ۱ می‌بینید.



شکل ۱ پایه‌های LCD (دید از روبرو)

دو پایه ۱۵ و ۱۶ مربوط به نور Backlight می‌باشند که در صورت عدم نیاز می‌توان آنها را به جایی وصل نکرد.

پایه‌های V_{SS} و V_{CC} را باید به ترتیب به GND و V_{CC} وصل نمود. پایه V_{EE} برای کنترل شدت روشنایی LCD به کار می‌رود. می‌توان با اتصال یک پتانسیومتر (حدود 10^k) به این پایه شدت روشنایی آن را کنترل نمود. پایه‌های D_0 تا D_7 برای ورود اطلاعات می‌باشند که می‌تواند داده (کد اسکی کاراکتری که می‌خواهیم نمایش داده شود) یا دستور (عملی که باید انجام شود) باشد. برای این که به LCD بفهمانیم که می‌خواهیم داده بفرستیم خط RS را برابر '1' و برای فرستادن دستور این خط را برابر '0' قرار می‌دهیم.


از پایه D_7 می‌توان برای خواندن وضعیت کنونی LCD، که این که آیا مشغول انجام دادن کاری می‌باشد یا خیر استفاده نمود. برای این کار باید خط R/W که در حالت نوشتن (در حالت فرستادن داده و دستور) باید آن را برابر '0' قرار داد، در این حالت (حالت خواندن) آن را برابر '1' قرار دهیم. پس از آن باید D_7 را بخوانیم. اگر D_7 برابر '1' بود، LCD مشغول انجام کار قبلی می‌باشد (Busy) می‌باشد) و اطلاعات (دستور یا داده) تازه را نمی‌پذیرد. ولی اگر $D_7 = '0'$ بود می‌توان اطلاعات جدید را فرستاد.

در هر حالت برای فرستادن داده یا دستور پس از اعمال اطلاعات به D0 تا D7 باید مطابق شکل ۲ یک لبه پایین رونده به پایه E اعمال کرد تا اطلاعات ترتیب اثر داده شوند. همچنین برای خواندن وضعیت نیز باید یک لبه پایین رونده به E اعمال نمود. حداقل مدت زمان '1' بودن پالس اعمال شده به پایه E باید 450^{ns} باشد.

دستورات اصلی که اول کار برای آماده سازی LCD باید فرستاد به شرح زیر اند:


برای آماده سازی و تعریف نوع LCD باید دستور 30H (LCD های یک سطری) یا دستور 38H (LCD های دو سطری) را فرستاد. پس از آن دستور 0EH که LCD و مکان نما را روشن می کند باید فرستاده شود و همچنین باید با فرستادن دستور 01H صفحه LCD را پاک کرد.

 اگر خواستیم مکان نما را به سمت راست شیفت دهیم از دستور 06H استفاده می کنیم و برای شیفت به چپ از دستور 04H بهره می گیریم.



شکل ۲ نحوه اعمال اطلاعات به LCD

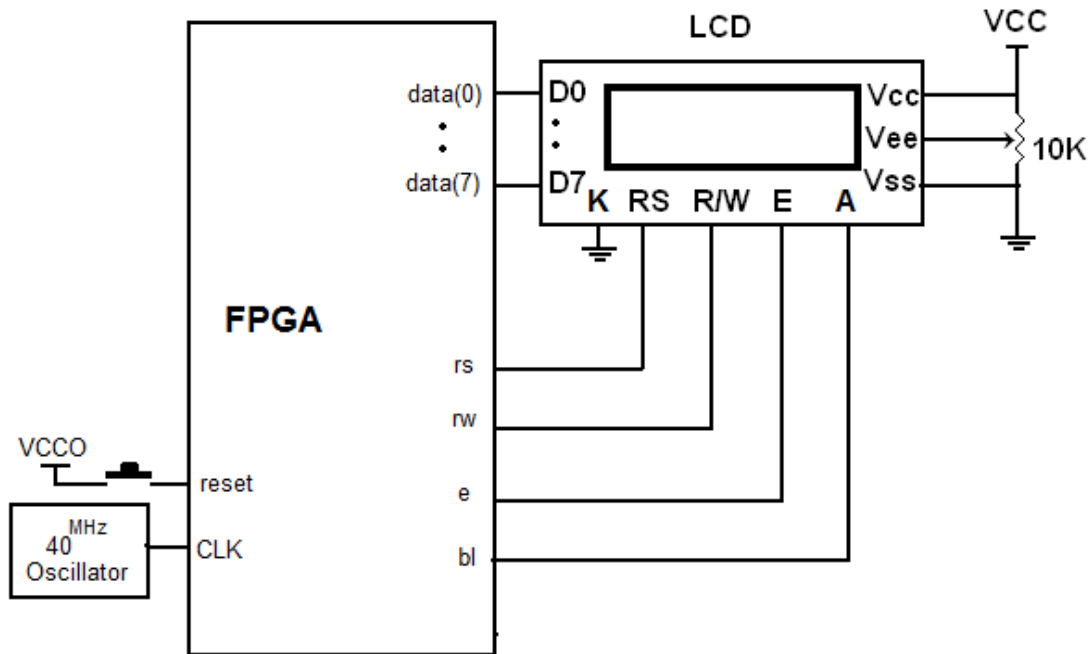مدار شکل ۳ را ببندید و نتیجه را مشاهده کنید.



شکل ۳ مدار اتصال LCD به FPGA

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity lcd is
    Port ( data : out std_logic_vector(7 downto 0);
          rs : out std_logic;
          rw : out std_logic;
          e : out std_logic;
          bl : out std_logic;
          clk : in std_logic;
          reset : in std_logic);
end lcd;

architecture Behavioral of lcd is
    constant number_of_data : integer := 14;
    constant delay_for_e : integer := 18; --18 * 25 NS = 450 NS
    constant delay_between_data : integer := 100000;
    type two_dimen_array is array (0 to number_of_data - 1)
        of std_logic_vector (8 downto 0);
    constant table : two_dimen_array :=
        ("000111000", "000001110", "000000001",
         "101001000", "101100101", "101101100",
         "101101100", "101101111", "110100000",
         "101110111", "101101111", "101110010",

```

```

    "101101100", "101100100");    -- Hello world
type state is (start, write, delay, stop);
signal current : state;
signal part : integer;
begin


process (clk, reset)
    variable i, count : integer;
begin
    if reset = '1' then
        current <= start;
        rs <= '0';
        rw <= '0';
        e <= '0';
        bl <= '1';
        count := 0;
        i := 0;
        part <= 0;
    elsif clk = '1' and clk'event then
        case current is
        when start =>
            data <= table(i)(7 downto 0);
            rs <= table (i)(8);
            i := i + 1;
            if i < (number_of_data + 1) then
                current <= write;
            else
                current <= stop;
            end if;
        when write =>
            if part = 0 then
                e <= '1';
                count := delay_for_e;
                part <= part + 1;
                current <= delay;
            elsif part = 1 then
                e <= '0';
                count := delay_between_data;
                current <= delay;
                part <= part + 1;
            else
                current <= start;
                part <= 0;
            end if;
        when delay =>
            count := count - 1;
            if count = 0 then
                current <= write;
            end if;
        when stop =>
            end case;
        end if;
    end process;

end Behavioral;

```

۱۰- اتصال LCD گرافیکی به FPGA

 شکل ۱ پایه‌های GLCD (Graphic LCD) و توضیحات آنها را نشان می‌دهد.



Pin #	Symbol	Function	Pin #	Symbol	Function
1	VSS	GND	11	DB4	Data Bus Line 4
2	VDD	Power Supply (5V)	12	DB5	Data Bus Line 5
3	Vo	Contrast Adjustment	13	DB6	Data Bus Line 6
4	D/I	Data/Instruction	14	DB7	Data Bus Line 7
5	R/W	Data Read/Write	15	CS1	Chip Select for IC1
6	E	H → L Enable Signal	16	CS2	Chip Select for IC2
7	DB0	Data Bus Line 0	17	RST	Reset
8	DB1	Data Bus Line 1	18	Vee	Negative Voltage Output
9	DB2	Data Bus Line 2	19	A	Power Supply for LED (4.2V)
10	DB3	Data Bus Line 3	20	K	Power Supply for LED (0V)

شکل ۱ پایه‌های LCD گرافیکی و توضیحات آن


GLCD استفاده شده در این مدار دارای 128×64 پیکسل می‌باشد، صفحه GLCD دارای دو قسمت 64×64 پیکسل است. هر قسمت GLCD با پایه‌های CS1 و CS2 کنترل می‌شود، اگر این دو پایه همزمان فعال باشند، نمایش در هر دو صفحه به صورت یکسان انجام می‌گیرد. برای استفاده از تمام پیکسل‌ها، باید در هر لحظه فقط یکی از این دو پایه فعال باشند.


خطوط DATA (DB0-DB7) برای فرستادن دستورات و یا تعیین وضعیت ۸ پیکسل جاری استفاده می‌شوند. خط D/I این تفاوت را مشخص می‌کند هنگامی که این خط '0' باشد، GLCD آماده پذیرش دستورات است و با '1' کردن این خط GLCD پیکسل‌های مورد نظر را خاموش و یا روشن می‌کند. خط R/W برای خواندن رجیستر وضعیت و یا محتویات RAM داخلی GLCD باید '1' باشد و در بقیه حالتها '0' است.

رجیستر وضعیت اطلاعاتی از قبیل مشغول بودن GLCD، روشن و یا خاموش بودن صفحه و همچنین وضعیت RESET را نشان می‌دهد. به عنوان مثال اگر در وضعیت خواندن ($R/W = '1'$) خط D/I هم '0' باشد، DB7 وضعیت مشغول (Busy) بودن GLCD را نشان می‌دهد (در صورت مشغول بودن، $DB7 = '1'$ می‌شود) بنابراین تا '0' شدن این پایه باید صبر کرد.

با اعمال یک لبه پایین رونده به خط E داده‌ها به GLCD منتقل می‌شوند و یا از GLCD خوانده می‌شوند. حداقل مدت زمان '1' بودن پالس اعمال شده به پایه E باید 450ns باشد. پایه‌های A و K (۱۹ و ۲۰) نور پس زمینه را فراهم می‌کنند با قرار دادن یک مقاومت 100 اهم بین پایه A و Vcc و متصل نمودن پایه K به زمین نور پس زمینه فعال می‌شود.

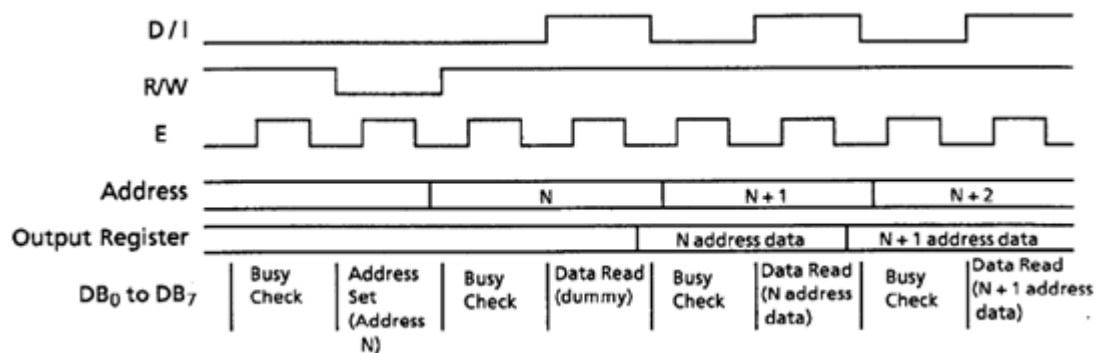
شکل ۲، شکل موجهای مربوط به پایه‌های کنترلی و داده GLCD را نشان می‌دهد.



 


شکل ۲ شکل موجهای پایه‌های LCD گرافیکی

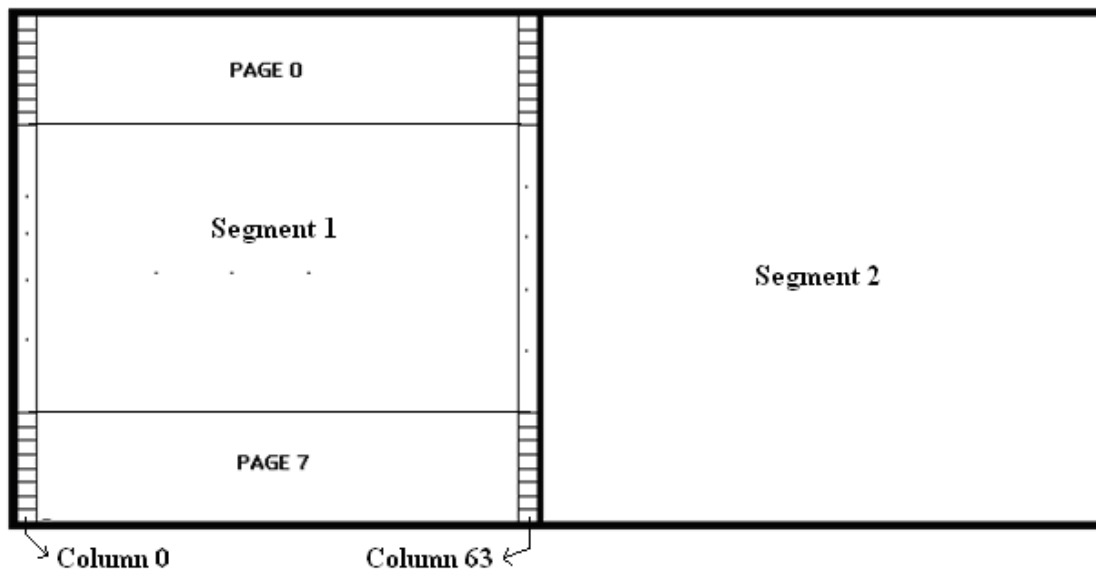همانگونه که در شکل ۳ مشاهده می‌کنید، صفحه نمایش GLCD به دو قسمت تقسیم شده و هر قسمت نیز دارای ۸ صفحه (PAGE) و ۶۴ ستون می‌باشد، هر ستون در صفحه دارای ۸ پیکسل است. شکل ۴ هم یک Segment را به همراه Page هایش نشان می‌دهد.



شکل ۳ قسمتهای یک LCD گرافیکی

 

شکل ۴ یک Segment از LCD و Page هایش

دستور 3FH صفحه نمایش را روشن می‌کند.

دستور شماره COH+Shift مقدار شیفت کل صفحه GLCD به بالا را مشخص می‌کند (حاصل جمع

عدد COH با عدد Shift، عددی است که شماره دستور را مشخص می‌کند).

دستور B8H+PAGE Number انتخاب صفحه مورد نظر (PAGE Number = 0-7).

دستور 40H+Column Number انتخاب ستون مورد نظر (Column Number = 0-63).

حال در این صفحه و ستون ۸ پیکسل در اختیار داریم که وضعیت روشن و یا خاموش بودن آنها در

حالت $D/I = '1'$ انجام می‌گیرد. هنگامی که این خط '1' است ۸ بیت داده ای که روی خطوط


DATA قرار می‌دهیم وضعیت پیکسل‌ها را مشخص می‌کند.

برای روشن شدن پیکسل، بیت موردنظر را '1' و برای خاموش شدن '0' می‌کنیم. به عنوان مثال

مقدار 01010101 هشت پیکسل را یکی در میان روشن می‌کند.

مدار شکل ۵ را ببندید و نتیجه را مشاهده کنید. در ادامه برنامه اتصال GLCD به FPGA آمده

است.

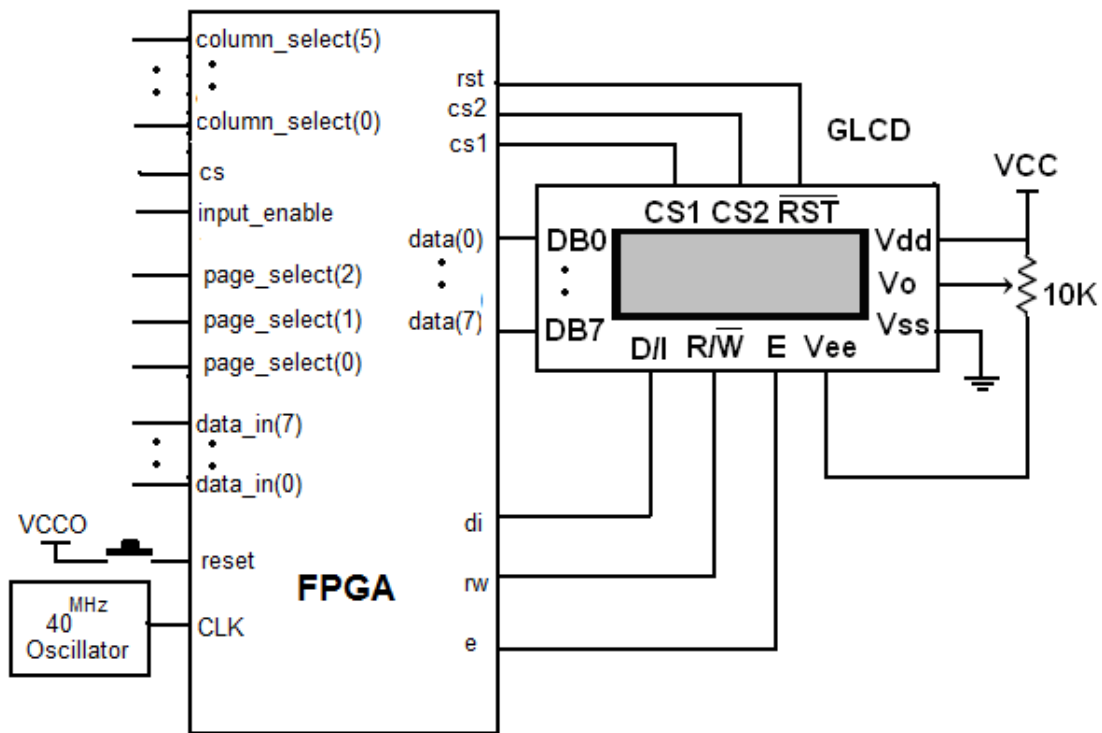

شکل ۵ مدار اتصال FPGA به GLCD

در برنامه زیر با استفاده از سه خط `page_select(0)-page_select(2)` صفحه مورد نظر انتخاب می‌شود، ستونی که در آن پیکسل‌ها روشن می‌شوند، با پنج خط `column_select` تعیین می‌شود. با استفاده از `data_in` می‌توانید پیکسل‌های مورد نظر در صفحه و ستون انتخاب شده را به دلخواه روشن و یا خاموش کنید. با ورودی `cs` هم می‌توانید segment مربوطه را تعیین کنید. همه این ورودی‌ها در صورتی تاثیر می‌گذارند که ورودی `input_enable` فعال باشد.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity glcd is
  Port ( data : out std_logic_vector(7 downto 0);
        di : out std_logic;
        rw : out std_logic;
        e : out std_logic;
        cs1, cs2, rst : out std_logic;
```



```
cs, input_enable : in std_logic;
page_select : in std_logic_vector(2 downto 0);
column_select : in std_logic_vector(5 downto 0);
data_in : in std_logic_vector(7 downto 0);
clk : in std_logic;
reset : in std_logic );
end glcd;

architecture Behavioral of glcd is
    signal page : std_logic_vector (7 downto 0);
    constant number_of_data : integer := 15;
    constant delay_for_e : integer := 18;  --18 * 25 NS = 450 NS
    constant delay_between_data : integer := 100000;
    type state is (start, write, delay, clear, normal);
    signal current, caller : state;
    signal part, part1 : integer;

begin

    process (clk, reset)
        variable i, count : integer;
    begin
        if reset = '1' then
            current <= start;
            di <= '0';
            rw <= '0';
            e <= '0';
            cs1 <= '1';
            cs2 <= '1';
            rst <= '1';
            count := 0;
            i := 0;
            part <= 0;
            part1 <= 0;
            page <= "00000000";
        elsif clk = '1' and clk'event then
            case current is
                when start =>
                    data <= "00111111";
                    di <= '0';
                    caller <= clear;
                    current <= write;
                when write =>
                    if part = 0 then
                        e <= '1';
                        count := delay_for_e;
                        part <= part + 1;
                        current <= delay;
                    elsif part = 1 then
                        e <= '0';
                        count := delay_between_data;
                        current <= delay;
                        part <= part + 1;
                    else
                        current <= caller;
                        part <= 0;
                    end if;
                when delay =>
                    count := count - 1;
                    if count = 0 then
```




```
        current <= write;
    end if;
when clear =>
    if i = 0 then
        data <= "10111000" + page;
        di <= '0';
        caller <= clear;
        current <= write;
        i := i + 1;
    elsif i = 1 then
        data <= "01000000";
        di <= '0';
        caller <= clear;
        current <= write;
        i := i + 1;
    elsif i > 1 and i < 66 then
        data <= "00000000";
        di <= '1';
        caller <= clear;
        current <= write;
        i := i + 1;
    elsif i = 66 then
        page <= page + 1;
        i := 0;
        if page = 7 then
            current <= normal;
        else
            caller <= clear;
        end if;
    end if;
when normal =>
    if input_enable = '1' then
        cs1 <= cs;
        cs2 <= not cs;
        if part1 = 0 then
            data <= "10111000" + ("00000" & page_select);
            di <= '0';
            caller <= normal;
            current <= write;
            part1 <= part1 + 1;
        elsif part1 = 1 then
            data <= "01000000" + ("00" & column_select);
            di <= '0';
            caller <= normal;
            current <= write;
            part1 <= part1 + 1;
        elsif part1 = 2 then
            data <= data_in;
            di <= '1';
            caller <= normal;
            current <= write;
            part1 <= 0;
        end if;
    end if;
end case;
end if;
end process;
end Behavioral;
```

۱۱- قفل رمزی

برای انجام این پروژه در ابتدای کار باید برد LCD را با استفاده از نقشه زیر طراحی کرده سپس این برد را توسط یک کابل ارتباطی (جی تگ) به برد FPGA وصل کنیم تا توسط این LCD بتوانیم ۴ عددی را که توسط برنامه حدس زده شده است ببینیم. نحوه کار به این گونه می باشد که بعد از پروگرام کردن این برنامه روی FPGA، ۴ عدد به صورت random در LCD نشان داده می شود سپس خود کاربر این عدد تولید شده را به صورت ذهنی یک به یک و جداگانه از رمز در آورده و با دکمه های key pad وارد FPGA می کنیم و بعد از وارد کردن هر ۴ عدد یک دکمه دیگر فرضاً menu را فشار می دهیم، در پایان کار اگر این ۴ عدد تولید شده را درست و صحیح از رمز در آوردیم و وارد کردیم باید LED که مربوط به این کار تعریف شده است روشن شود در غیر این صورت اگر به اشتباه اعداد را وارد کنیم LED دیگری که مربوط به غیر صحیح بودن است روشن می شود.

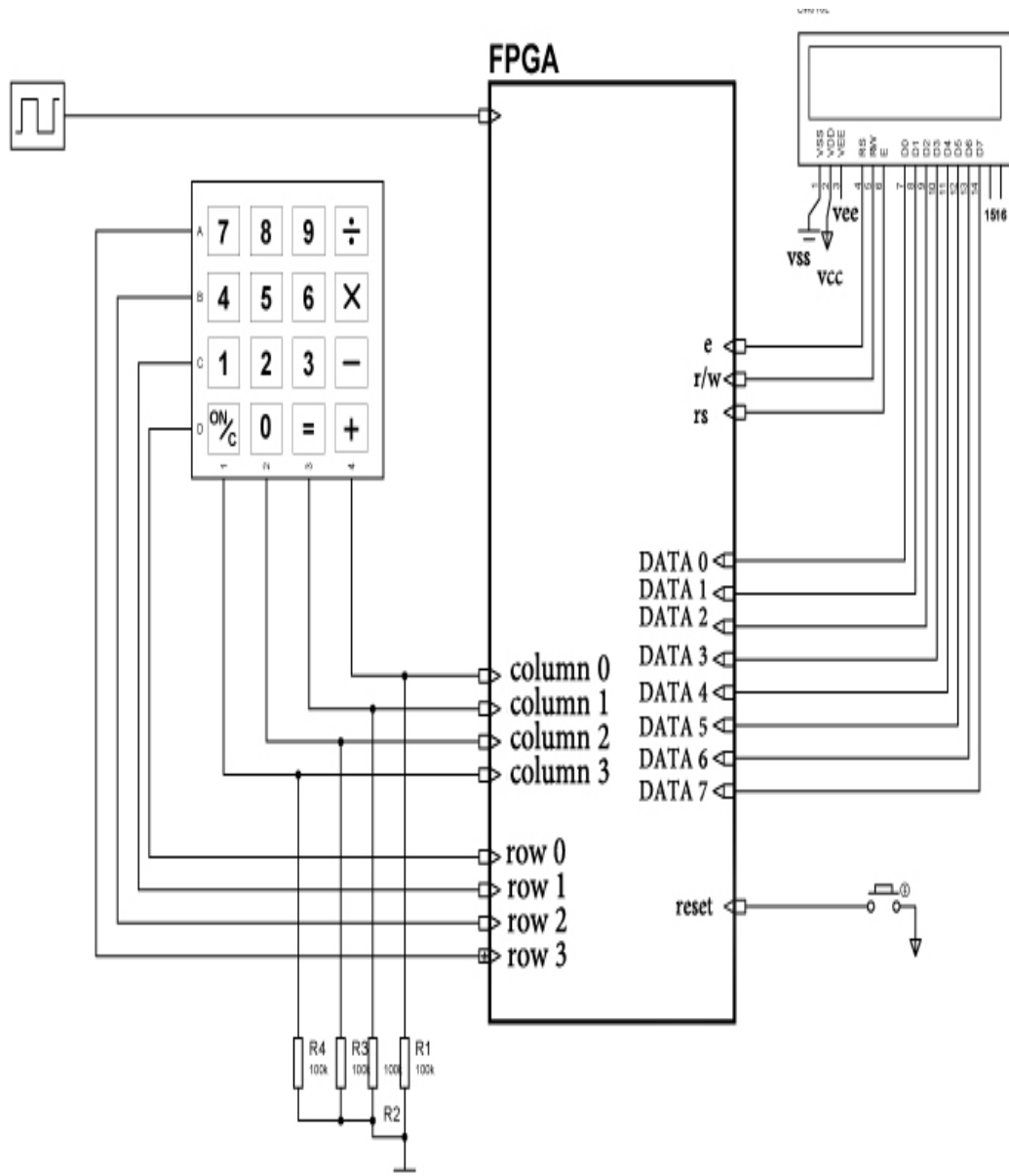مدار شکل زیر را ببینید و نتیجه را مشاهده کنید.



کد برنامه:

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity lcd is
    Port (LedOk,LedNotOk: out std_logic;
          -- LCD Data

```

))

```
data : out std_logic_vector(7 downto 0);
-- satr key pad
row : out std_logic_vector(3 downto 0);
-- soton key pad
column : in std_logic_vector(3 downto 0);
led:buffer std_logic_vector(3 downto 0);
-- rs LCD
rs : out std_logic;
--RW LCD
rw : out std_logic;
-- Enable LCD
e : out std_logic;
clk : in std_logic;
reset : in std_logic);
end lcd;

architecture Behavioral of lcd is
-- component keypad baraye daryaft adad
component keypad port (clk_keypad : in std_logic;
                        reset_keypad : in std_logic;
                        row : out std_logic_vector(3
downto 0);
                        column : in std_logic_vector(3
downto 0);
                        led : buffer std_logic_vector(3
downto 0);
                        digit : buffer
std_logic_vector(3 downto 0);
                        key_pressed : out std_logic);
end component;
-- tedad arayeh hafezeh
constant number_of_data : integer := 19;
constant delay_for_e : integer := 2; --25 * 20 NS = 500 ns >450
NS
constant delay_between_data : integer := 2000;-- 100,000 *20 ns =
2.4 MS
constant Delay_1sec:integer:= 1000000; -- 50,000,000 * 20ns = 1
Second
constant Delay_500ms:integer:= 500000; -- 25,000,000 * 20ns =
500ms
type init_array is array(0 to 2)of std_logic_vector(7 downto 0);
signal init: init_array:=("00111000", "00001110", "00000001");
type two_dimen_array is array (0 to number_of_data - 1)
of std_logic_vector (7 downto 0);
-- hafezaeh baraye namayesh lcd -
-- -3 bayte init lcd
-- - 4 bayte ramz
-- - 4 bayte codeshodeh ramz
-- - 4 byte character code
-- - 4 byte vorodi karbar

signal table : two_dimen_array :=
("00111000", "00001110", "00000001",
"00000000","00000000","00000000","00000000",
"00000000","00000000","00000000","00000000",
"00000000","00000000","00000000","00000000",
"00000000","00000000","00000000","00000000"
);
-- FSM asli barnameh
```

```

    type state is (Start,SetKeys, Write_Change,GetKeys,CheckKeys,
Stop);
    signal current : state:=Start;
    -- FSM LCD
    type Delay_Type is (None,Enable,WriteData);
    signal Delay_State : Delay_Type:=None;
    signal Ok:std_logic:='0';
    signal L:std_logic:='0';
    -- Eyjad adad tasadofi
    signal Rand_num:std_logic_vector(3 downto 0):="1001";
    signal Rand_bit:std_logic:='0';
    signal l2: std_logic_vector(7 downto 0):="00000000";
    -- Raghm Vared shodeh
    signal Digit:  std_logic_vector(3 downto 0);

    signal key_press:std_logic;

begin
    keypad0: keypad port map(clk, reset, row, column, led, digit,
key_press);
    process (clk, reset,Key_press)
        variable i,Waitfor,KeyCount: integer:=0;
        variable Delay:integer:=123;
        variable c1,c2,c3,c4:integer:=0;
    begin
        if reset = '1' then
            current <= start;
            rs <= '0';
            rw <= '0';
            e <= '0';
            l<='0';
            keyCount:=0;
            LedOk <= '0';
            LedNotOk <= '0';
            Ok<='0';
            Delay := 0;
            i := 0;
            --led<="0000";
            Delay_State<= None;
            Delay:=delay_1Sec;
            waitfor:=0;
        elsif clk = '1' and clk'event then
            -- eyjad adad tasadofi
            if c1=3 then
                c1:=0;
            else
                c1:=c1+1;
            end if;
            if c2=7 then
                c2:=0;
            else
                c2:=c2+1;
            end if;
            if c3=11 then
                c3:=0;
            else
                c3:=c3+1;
            end if;
            if c4=13 then
                c4:=0;
            end if;
        end process;
    end

```



```

else
    c4:=c4+1;
end if;
rand_bit <= rand_num(3) xor rand_num(2);
rand_num(3 downto 1) <= rand_num(2 downto 0);
rand_num(0) <= rand_bit;
-- delay baraye zaman bandi haye system
if Delay>0 then
    Delay:=Delay-1;
else
    case Delay_State is
        -- Enable LCD
        when Enable =>
            e<='0';
            Delay_State<= WriteData;
            Delay :=delay_between_data;
            -- Wait for write data dar lcd
        when WriteData =>
            Delay_State <=None;
        when None =>
            if WaitFor>0 then
                WaitFor:=WaitFor-1;
            else
                case current is
                    when start =>
                        -- init lcd
                        data(7 downto 0) <=
init(i) (7 downto 0);

                        rs <= '0';
                        rw<='0';
                        e<='1';
                        i := i + 1;
                        Delay := delay_for_e;
                        Delay_State<=Enable;
                        if i >= 3 then
                            waitfor:=delay_1Sec;
                            current <= SetKeys;
                            i:=0;
                        end if;
                    when SetKeys =>
                        -- set random numbers
                        if rand_Num<"1010" then
                            table(i+3) (3 downto
0)<= rand_num(3 downto 0);
                            table(i+3) (7 downto
4)<="0000";
                            if
Rand_Num>"0100" then
                                table(i+7) (3 downto 0)<= Rand_Num-5;
                                else
                                table(i+7) (3 downto 0)<= Rand_NUM+5;
                                end if;
                                table(i+7) (7
downto 4)<="0000";
                                delay:=c1*c2*c3*c4;
                                i:=i+1;

```

```

if i>=4 then

    waitfor:=delay_1Sec;

    current

<= write_Change;

    i:=0;
    end if;
    end if;
when write_Change =>
    -- sakht ramz az roye adad

tasadofi eyjad shodeh

    --waitfor:=delay_500ms;
    data<=table(i+7)(7 downto

0)+48;

    rs <= '1';
    rw<='0';
    e<='1';
    i:= i + 1;
    Delay := delay_for_e;
    Delay State<=Enable;
    l2<=l2+1;
    if i >= 4 then
        --data<="00100000";
        i:=0;
        current <= GetKeys;
        KeyCount:=0;
    end if;
when GetKeys =>
    -- gereftan adad

vorodi karbar

    if Key_Press='1' then
        -- l2<=l2+1;
        if KeyCount<4

then

            case Digit

is

    when "0000" => Table(11+KeyCount)<="00000001";
    when "0001" => Table(11+KeyCount)<="00000010";
    when "0010" => Table(11+KeyCount)<="00000011";
    when "0100" => Table(11+KeyCount)<="00000100";
    when "0101" => Table(11+KeyCount)<="00000101";
    when "0110" => Table(11+KeyCount)<="00000110";
    when "1000" => Table(11+KeyCount)<="00000111";
    when "1001" => Table(11+KeyCount)<="00001000";
    when "1010" => Table(11+KeyCount)<="00001001";
    when "1101" => Table(11+KeyCount)<="00000000";
    when others => Table(11+KeyCount)<="11111111";

```

```

end
case;
    KeyCount:=KeyCount+1;
    Delay:= delay_500ms;
    current<=CheckKeys;
    else
        end if;
    end if;
    when CheckKeys =>
        -- cheke adad vorodi
        Ok<='1';
        if
            i:=i+1;
            if i>=4 then
                current<=
            stop;
                --i:=0;
            end if;
        else
            Ok<='0';
            --i:=0;
            current<=Stop;
        end if ;
    when Stop =>
        -- payen FSM va
        if Ok='1' then
            LedOk<='1';
        else
            ledNotOk<='1';
        end if;
        --i:=0;
        current<=Stop;
    when others=> --i:=0;
        current<=Stop;
    end case;
end if;
end case;
end if;
--led<=12(3 downto 0);
end if;
end process;
end Behavioral;

--#####--> keypad <--
#####--
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

```

```

entity keypad is
    Port( clk_keypad : in std_logic;
          reset_keypad : in std_logic;
          row : out std_logic_vector(3 downto 0);
          column : in std_logic_vector(3 downto 0);
          led : out std_logic_vector(3 downto 0);
          digit : buffer std_logic_vector(3 downto 0);
          key_pressed : out std_logic);
end keypad;

architecture Behavioral of keypad is
    -- faseleh beyn 2 key
    constant debounce_time : integer := 300000;
    signal debounce_flag : std_logic;
    -- shomarandeh satr , code soton, code satr, soton ghabli
    signal row_i, column_encoded, row_encoded, column_before :
        std_logic_vector (3 downto 0);
    signal count : integer;

begin
    process (clk_keypad, reset_keypad)
    begin
        if reset_keypad = '1' then
            count <= 0;
            digit <= "1111";
            row_i <= "1110";
            debounce_flag <= '0';
            key_pressed <= '0';
        elsif clk_keypad = '1' and clk_keypad'event then
            -- time beyne 2 key
            if debounce_flag = '1' then
                count <= count + 1;
            else
                count <= 0;
            end if;
            key_pressed <= '0';
            if column /= "1111" and debounce_flag = '0' then
                -- if key preesed
                column_before <= column;
                debounce_flag <= '1';
            elsif count = debounce_time then
                if column_before = column then
                    -- if soton = soton ghabli
                    digit <= column_encoded + row_encoded;
                    key_pressed <= '1';
                    debounce_flag <= '0';
                else
                    debounce_flag <= '0';
                end if;
            elsif debounce_flag = '0' then
                -- charkhesh satr
                row_i <= row_i(2 downto 0) & row_i(3);
            end if;
        end if;
    end process;
    -- code Soton
    column_encoded <= "0000" when column = "1110" else
        "0001" when column =
"1101" else

```



```
"1011" else "0010" when column =
"0111" else "0011" when column =
"0000";
-- code satr
row_encoded <= "0000" when row_i = "1110" else
"0100" when row_i = "1101" else
"1000" when row_i = "1011"
else
"1100" when row_i = "0111"
else
"0000";


row <= row_i;
-- Namayesh ragham Key feshordeh shodeh
led <= "0000" when digit = "1101" else
"0001" when digit = "0000" else
"0010" when digit = "0001" else
"0011" when digit = "0010" else
"0100" when digit = "0100" else
"0101" when digit = "0101" else
"0110" when digit = "0110" else
"0111" when digit = "1000" else
"1000" when digit = "1001" else
"1001" when digit = "1010";

end Behavioral;
```

۱۲- بازی حدس عدد

هدف، اتصال یک keypad و Lcd به FPGA می‌باشد تا بتوانیم از طریق یک کلید یک عدد تصادفی دو رقمی تولید کنیم و از طریق keypad بتوانیم آن عدد تصادفی تولید شده دو رقمی را حدس بزنیم، توسط Lcd نیز اعداد وارد شده توسط keypad و پیام‌های مربوطه نمایش داده می‌شوند. این پروژه با دریافت عدد وارد شده از keypad آن را با عدد تصادفی تولید شده مقایسه می‌کند، در صورتیکه عدد وارد شده کوچکتر از عدد تصادفی بود، پیام "is Small" را در Lcd نمایش می‌دهد، همچنین اگر عدد وارد شده بزرگتر بود پیام "is Large" را نمایش می‌دهد، این کار آنقدر ادامه پیدا می‌کند تا عدد ورودی با آن عدد تصادفی تولید شده برابر شود، که در این صورت ابتدا پیام "You Win" نمایش داده می‌شود و بعد از ۲ ثانیه آن عدد تولید شده همراه با تعداد دفعات حدس ما را نشان می‌دهد و پایان می‌یابد. در واقع این پروژه همان بازی حدس عدد می‌باشد و همچنین یک دکمه ای در fpga با شماره ۳۰ تعیین کرده ایم که برایمان تعداد اختلاف باینری را هم در کنار بزرگتر ، کوچکتر یا مساوی نشان می‌دهد.

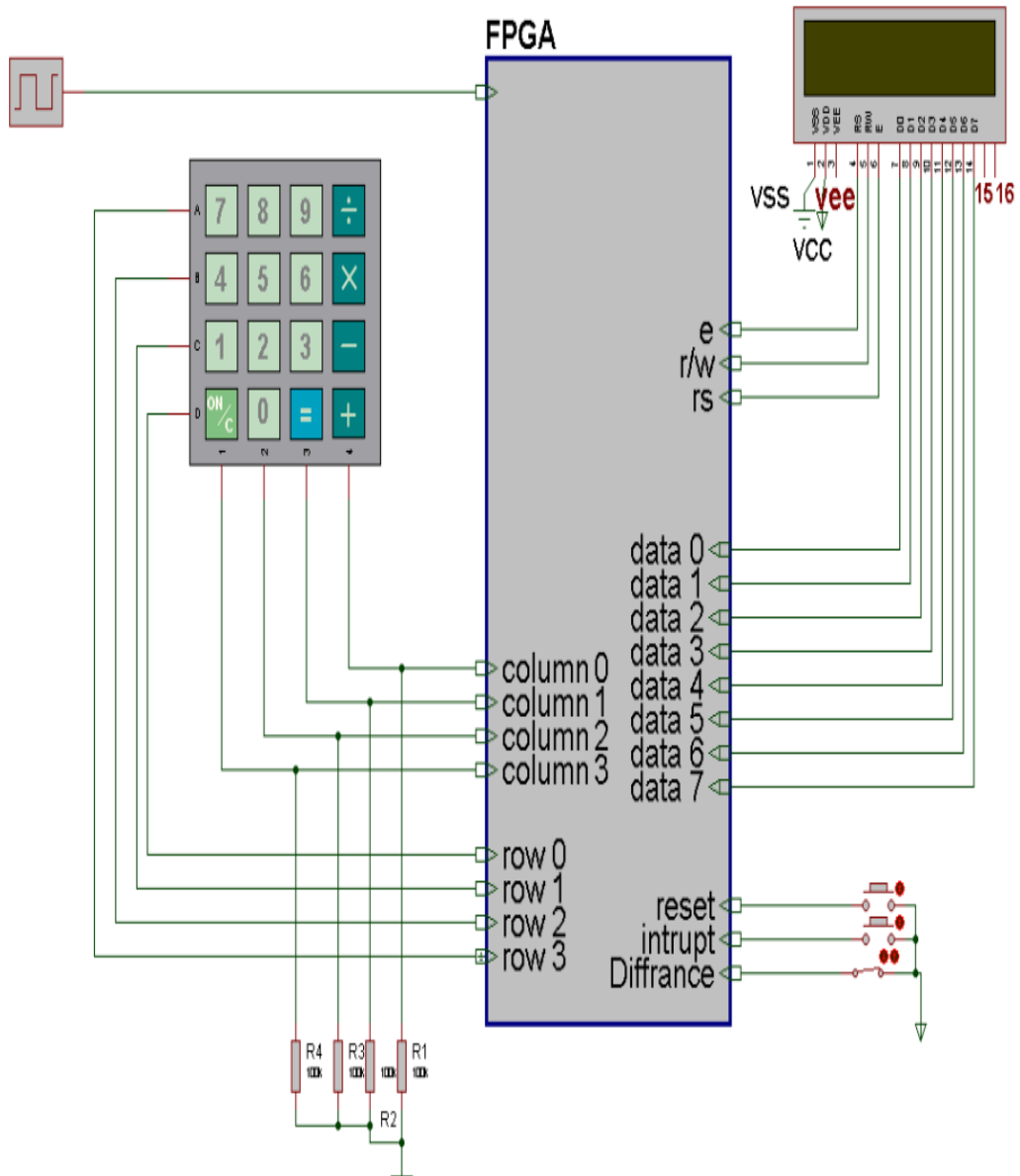مدار شکل زیر را ببندید و نتیجه را مشاهده کنید:



برنامه در ادامه آورده شده است. توضیحات لازم در مورد چگونگی کار برنامه و زیر برنامه های آن در خود برنامه قید شده است.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity guess_number is
  Port( clk : in std_logic;
        reset : in std_logic;
        -- LCD data
        data : buffer std_logic_vector(7 downto 0);
        -- KeyPad Rows
```

```

        row : out std_logic_vector(3 downto 0);
        -- KeyPad Column
        column : in std_logic_vector(3 downto 0);
        -- LCd RS
        rs : buffer std_logic;
        -- LCD RW
    rw : out std_logic;
    -- LCD Enable
    e : out std_logic;
    -- Inrupt for key Pressed
    key_press : inout std_logic;
    led, digit: buffer std_logic_vector(3 downto 0);
    -- diff for show bit differ
    Diff:in std_logic;
    -- baraye eyjad yek adad tasadofi
    intrupt : in std_logic);
end guess_number;

architecture Behavioral of guess_number is
-- component key pad baraye daryaft adad ha
component keypad port(clk_keypad : in std_logic;
                      reset_keypad : in std_logic;
                      row : out std_logic_vector(3
downto 0);
                      column : in std_logic_vector(3
downto 0);
                      led : buffer std_logic_vector(3
downto 0);
                      digit : buffer
std_logic_vector(3 downto 0);
                      key_pressed : out std_logic);
end component;
-- component LCD baraye namayesh adad ha
component lcd port( clk_lcd : in std_logic;
                   reset_lcd : in std_logic;
                   data : buffer
std_logic_vector(7 downto 0);
                   rs : buffer std_logic;
                   rw : out std_logic;
                   e : out std_logic;
                   Diff:in std_logic;
                   n : in
std_logic_vector(3 downto 0);
                   key, intrupt :in std_logic);
end component;

begin
-- portmap KeyPad
keypad0: keypad port map(clk, reset, row, column, led, digit,
key_press);
-- Portmap LCD
lcd0: lcd port map(clk, reset, data, rs, rw, e,Diff, digit,
key_press, intrupt);

end Behavioral;

--#####--> keypad Component <--
#####--
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

```



```

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity keypad is
    Port( clk_keypad : in std_logic;
          reset_keypad : in std_logic;
          row : out std_logic_vector(3 downto 0);
          column : in std_logic_vector(3 downto 0);
          led : out std_logic_vector(3 downto 0);
          digit : buffer std_logic_vector(3 downto 0);
          key_pressed : out std_logic);
end keypad;

architecture Behavioral of keypad is
    -- faseleh bayn 2 kelid
    constant debounce_time : integer := 100000;
    -- zaman beyn 2 kelid
    signal debounce_flag : std_logic;
    -- satr , code soton ,code satr, soton ghably
    signal row_i, column_encoded, row_encoded, column_before :
        std_logic_vector (3 downto 0);
    signal count : integer;

begin
    process (clk_keypad, reset_keypad)
    begin
        if reset_keypad = '1' then
            count <= 0;
            digit <= "1111";
            row_i <= "1110";
            debounce_flag <= '0';
        elsif clk_keypad='1' and clk_keypad'event then
            -- agar kelidi feshar dadeh shodeh ta 0 shodan count
            sabr kon
                if debounce_flag = '1' then
                    count <= count + 1;
                else
                    count <= 0;
                end if;
            key_pressed <= '0';
            -- if Column <>1111 va dar halat beyn do kelid nistim kelid
            jadid ra daryaft kon
                if column /= "1111" and debounce_flag = '0' then
                    column_before <= column;
                    debounce_flag <= '1';
                elsif count = debounce_time then
                    -- if soton ghabli barabar soton feli
                    hast ragham soton ra mohasebeh kon
                        if column_before = column then
                            digit <= column_encoded + row_encoded;
                            key_pressed <= '1';
                            debounce_flag <= '0';
                        else
                            debounce_flag <= '0';
                        end if;
                    -- if beyn 2 kelid nist satr ra shift bedeh
                    elsif debounce_flag = '0' then
                        row_i <= row_i(2 downto 0) & row_i(3);
                    end if;
                end if;
    end process;
end if;

```

```

end process;
  -- code nemodan soton
  column_encoded <= "0000" when column = "1110" else
    "0001" when column =
"1101" else
    "0010" when column =
"1011" else
    "0011" when column =
"0111" else
    "0000";

  -- code nemodan satr
  row_encoded <= "0000" when row_i = "1110" else
    "0100" when row_i = "1101" else
    "1000" when row_i = "1011"
else
    "1100" when row_i = "0111"
else
    "0000";

  row <= row_i;

  -- namayesh argham bar rouye led
  led <= "0000" when digit = "1101" else
    "0001" when digit = "0000" else
    "0010" when digit = "0001" else
    "0011" when digit = "0010" else
    "0100" when digit = "0100" else
    "0101" when digit = "0101" else
    "0110" when digit = "0110" else
    "0111" when digit = "1000" else
    "1000" when digit = "1001" else
    "1001" when digit = "1010";

end Behavioral;

--#####--> lcd <--
#####--
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity lcd is
  Port( clk_lcd : in std_logic;
        reset_lcd : in std_logic;
        data : buffer std_logic_vector(7 downto 0);
        rs : buffer std_logic;
        rw : out std_logic;
        e : out std_logic;
        n : in std_logic_vector(3 downto 0);
          Diff: in std_logic;
        key, intrupt:in std_logic);
end lcd;

architecture Behavioral of lcd is

constant delay_for_e : integer := 1;          --1 u s > 450ns
constant delay_between_data_1 : integer := 10000; -- 10000 1 us=10ms
constant delay_between_data_2 : integer := 2000000; --2000000* 1us=
2s

```

```

type state is (init, start, enter, write, compare, Difference, delay,
win, stop);
signal current : state;
signal i , j , Counts, count, part, part_write , part_win ,
delay_data : integer;
signal n1, n2, c1, c2 : std_logic_vector(3 downto 0);
signal enter_n: std_logic;

type rom_2_4 is array (0 to 1) of std_logic_vector (3 downto 0);
type rom_2_8 is array (2 to 0) of std_logic_vector (7 downto 0);
type rom_3_8 is array (0 to 2) of std_logic_vector (7 downto 0);
type rom_7_8 is array (0 to 6) of std_logic_vector (7 downto 0);
type rom_8_8 is array (0 to 7) of std_logic_vector (7 downto 0);
type rom_11_8 is array (0 to 10) of std_logic_vector (7 downto 0);
type rom_14_8 is array (0 to 13) of std_logic_vector (7 downto 0);

constant table : rom_3_8 := ("00111000", "00001110", "00000001"); --
command lcd (two rows, set curser, clear)
constant you_win : rom_7_8 :=
("01011001","01101111","01110101","00100000","01010111","01101001","0
1101110"); -- You Win
constant is_small : rom_8_8 :=
("01001001","01110011","00100000","01010011","01101101","01100001","0
1101100","01101100"); -- Is Small
constant is_large : rom_8_8 :=
("01001001","01110011","00100000","01001100","01100001","01110010","0
1100111","01100101"); -- Is Large
Constant number : rom_11_8 :=
("01001110","01110101","01101101","01100010","01100101","01110010","0
0100000","01001001","01110011","00111101","00100000"); -- Number Is:
constant guess : rom_14_8 :=
("01001110","01110101","01101101","00100000","01000111","01110101","0
1100101","01110011","01110011","00100000","01001001","01110011","0011
1101","00100000"); -- Num Guess is =
constant enter_number : rom_14_8 :=
("01000101","01101110","01110100","01100101","01110010","00100000","0
1001110","01110101","01101101","01100010","01100101","01110010","0011
1010","00100000"); -- Enter Number =
signal Dif1, dif2 :std_logic_vector(7 downto 0);
begin
    process (clk_lcd, reset_lcd)
        variable t : rom_2_4; -- for save input number
    begin
--#####--> Reset <--
#####--
        if reset_lcd = '1' then
            current <= init;
            rs <= '0';
            rw <= '0';
            e <= '0';
            i <= 0;
            j <= 0;
            count <= 0;
            enter_n <= '0';
            Counts <= 0;
            part <= 0;
            part_write <= 0;
            part_win <= 0;
            n1 <= "0000";

```

```

n2 <= "0000";
c1 <= "0000";
c2 <= "0000";
    data <= "00000000";
    t := (others=>(others=>'1'));

    elsif clk_lcd = '1' and clk_lcd'event then
        case current is
--#####--> init <--
#####--
            when init =>    -- Lcd Define
                j<=0;
                t := (others=>(others=>'1'));
                part_write <= 0;
                data <= table(i);
            rs <= '0';
                if i<2 then
                    i<=i+1;
                else
                    part_write <= 1;
                    i<=0;
                end if;
                delay_data <= delay_between_data_1;
                current<=write;
--#####--> start <--
#####--
            when start =>    -- send "enter_number:" to Lcd
                data <= enter_number(i);
                rs <= '1';
                if i<13 then
                    i<=i+1;
                else
                    part_write <= 3;
                    i<=0;
                end if;
                delay_data <= delay_between_data_1;
                current<=write;
--#####--> enter <--
#####--
            when enter =>    -- Wait for Press Key from Keypad
                if (c2<"1001")then    -- counter Random Number
                    c2<= c2+1;
                else
                    c1<= c1+ 1;
                    c2<= "0000";
                    if c1 = "1001" then
                        c1 <= "0000";
                    end if;
                end if;

                if ( intrupt = '1' )then    -- output Random
Number
                    n1 <= c1;    -- dahgan
                    n2 <= c2;    -- yekan
                end if;

                rs <= '1';
                part_write <= 3;

                case n is

```



```

e <= '0';
count <= delay_data;
current <= delay;
part <= part + 1;

else
    part <= 0;
    case part_write is      -- select state
from part_write
        when 0 => current <= init;
        when 1 => current <= start;
        when 2 => current <= compare; rs
<= '1';
        when 3 => current <= enter;
        when 4 => current <= win;
        when 5 => current <= Diffrence;
        when others => null;
    end case;
    end if;
--#####--> compare <--
#####--
        when compare =>
            part_write<=2;

for numbers < 10
            if (t(0)/="1111" and t(1)="1111") then --
                t(1) := t(0);
                t(0) := "0000";
            end if;

            delay_data <= delay_between_data_1;

        if (t(0) = n1 and t(1) = n2) then -- you win
            if (i<7) then -- send "you_win" to lcd
                data <= you_win(i);
                i<=i+1;
                current <= write;
                if i=6 then -- after send
"you_win" to lcd, wait 2s
                    delay_data <=
delay_between_data_2;
                end if;
            else
                Counts <= Counts +1; -- INC
guess counter
                i<=0;
                current<=win;
            end if;

        elsif ((t(0) < n1) or (t(0) = n1 and t(1) < n2)) then --
your number is small
            if (i<8) then -- send "is_Small" to lcd
                data <= is_small(i);
                i<=i+1;
                current <= write;
                if i=7 and Diff='0' then --
after send "is_Small" to lcd, wait 2s
                    delay_data <=
delay_between_data_2;

```

```

end if;
else
    Counts <= Counts +1;  -- INC
guess counter
    -- if Diff=1 then show byte
Difference
    if Diff='0' then
        current <= Init;
    else
        current <= Difference;
    end if ;
    Dif1<="00000000";
    Dif2<="00000000";
    i<=0;
    j<=0;
end if;

elseif ((t(0) > n1) or (t(0) = n1 and t(1) > n2)) then --
your number is large

    if (i<8) then  -- send "is_Large" to
lcd
        data <= is_large(i);
        current <= write;
        if i=7 and Diff='0' then  --
after send "is_Large" to lcd, wait 2s
            delay_data <=
delay_between_data_2;
        end if;
        i<=i+1;
    else

        Counts <= Counts +1;  -- INC
guess counter
        -- if Diff=1 then show byte
Difference
        if Diff='0' then
            current <= Init;
        else
            current <= Difference;
        end if ;
        Dif1<="00000000";
        Dif2<="00000000";
        i<=0;
        j<=0;
    end if;

end if;

-- Mohasebeh ekhtelaf bitha
when Difference=>
    Part_Write<=5;
    if i=0 then
        if j<4 then
            if t(0)(j)/=n1(j) then
                Dif1<=Dif1+1;
            end if;
            if t(1)(j)/=n2(j) then
                Dif2<=Dif2+1;
            end if;
        end if;
    end if;
end if;

```

```

end if;
j<=j+1;
else --j>=4
j<=0;
i<=i+1;
end if;
else -- i>=2
if i=1 then
Data<=48+Dif1+dif2;
current<=write;
delay_data <=
2*delay_between_data_2;
i<=i+1;
else
current<=Init;
i<=0;
end if;
end if;
--#####--> delay <--
#####--
when delay =>
count <= count - 1;
if (count = 0) then
current <= write;
count<=0;
end if;
--#####--> win <--
#####--
when win =>
part_write<=4;
case part_win is
when 0 =>
data <= "00000001"; -- clear lcd
rs <= '0';
part_win <= part_win + 1;
current<=write;


when 1 =>
if i<11 then -- send "Number is =" to
lcd
data <= number(i);
rs <= '1';
i<=i+1;
current<=write;
else
part_win <= part_win + 1;
i<=0;
end if;

when 2 =>
case t(0) is -- send random
number(dahgan) to lcd
when "0000" => data<="00110000";
when "0001" => data<="00110001";
when "0010" => data<="00110010";
when "0011" => data<="00110011";
when "0100" => data<="00110100";
when "0101" => data<="00110101";
when "0110" => data<="00110110";
when "0111" => data<="00110111";


```


۱۳- اتصال 8870 به FPGA برای دریافت اطلاعات تن تلفن

State_Diagram:

 

مدار زیر را ببینید و نتیجه را مشاهده کنید.

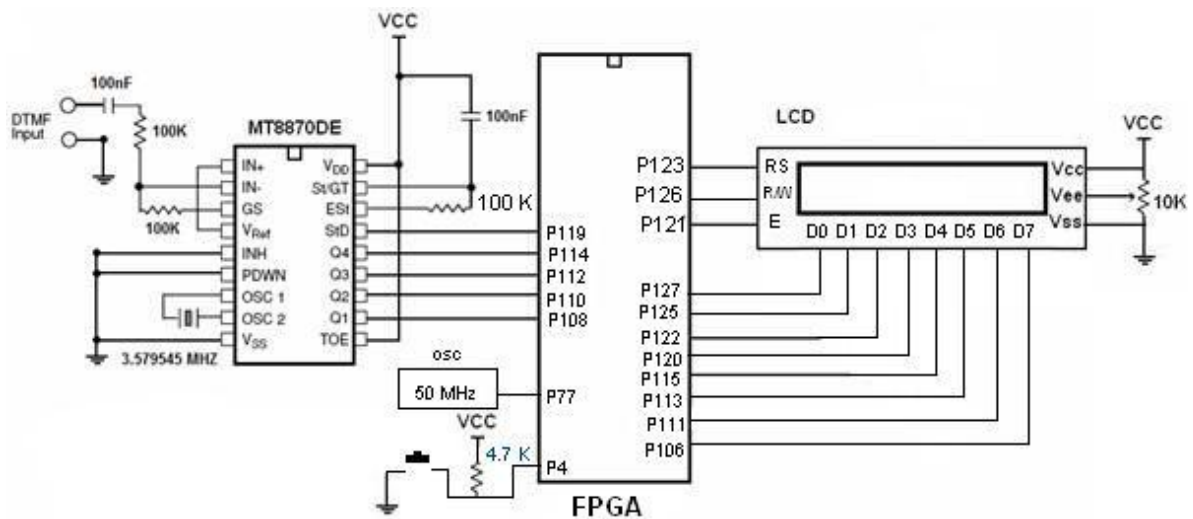

شکل ۱-۱۲ مدار تشخیص تن صدای تلفن با FPGA

library IEEE;

```

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity dtmf_fpga is
port(reset:in std_logic;
      clk:in std_logic;
      dtmf_in:in std_logic_vector(3 downto 0);
      std_in:in std_logic;
      lcd_data:out std_logic_vector(7 downto 0);
      lcd_rs:out std_logic;
      lcd_rw:out std_logic;
      lcd_e:out std_logic);
end dtmf_fpga;

architecture Behavioral of dtmf_fpga is
type dtmf_state

    is (lcd_mode, lcd_on, lcd_clear, idle, display_dtmf, display_mt8870de);

signal flag:std_logic;
begin
lcd_rw<='0';
dtmffff:process(std_in,reset,clk)
variable state:dtmf_state:=idle;
variable c:integer;
variable c2:integer;
    begin
        if(reset='1')then
            state:=lcd_mode;
            c:=0;
            c2:=0;
            flag<='1';
        elsif (clk='1' and clk'event) then
            c2:=c2+1;
            if (c2=10000)then
                c2:=0;
                c:=c+1;
            end if;

            case state is
            when lcd_mode      <=      lcd_data<=X"30";
                lcd_rs<='0; '
            if    c<1000 then
                lcd_e<='1; '
            Elsif  (c>1000 and c<2000) then
                lcd_e<='0; '
            Elsif  c=2000 then
                c:=0;
                state:=lcd_on;
            end if;
            when lcd_on          <=          lcd_data<=X"0E; "
                lcd_rs<='0; '

            if c<1000 then
                lcd_e <='1; '
            elsif  (c>1000 and c<2000) then
                lcd_e<='0; '
            Elsif  c=2000 then
                c:=0;
                state:=lcd_clear;

```



```
end if;
when lcd_clear => lcd_data<=X"01; "
    lcd_rs<='0; '
if c<1000 then
    lcd_e <='1; '
elsif (c>1000 and c<2000) then
    lcd_e<='0; '
Elsif c=2000 then
    if flag='1' then
        state:=display_mt8870de;
        c:=0;
        flag<='0';
    else
        c:=0;
        state:=idle;
    end if;
end if;
when idle <= if( std_in='1')then

    if dtmf_in="1010"then
        lcd_data<=X"30; "
        state:=display_dtmf;
        c:=0;
    elsif dtmf_in="0001"then
        lcd_data<=X"31; "
        state:=display_dtmf;
        c:=0;
    elsif dtmf_in="0010"then
        lcd_data<=X"32; "
        state:=display_dtmf;
        c:=0;
    elsif dtmf_in="0011"then
        lcd_data<=X"33; "
        state:=display_dtmf;
        c:=0;
    elsif dtmf_in="0100"then
        lcd_data<=X"34; "
        state:=display_dtmf;
        c:=0;
    elsif dtmf_in="0101"then
        lcd_data<=X"35; "
        state:=display_dtmf;
        c:=0;
    elsif dtmf_in="0110"then
        lcd_data<=X"36; "
        state:=display_dtmf;
        c:=0;
    elsif dtmf_in="0111"then
        lcd_data<=X"37; "
        state:=display_dtmf;
        c:=0;
    elsif dtmf_in="1000"then
        lcd_data<=X"38; "
        state:=display_dtmf;
        c:=0;
    elsif dtmf_in="1001"then
        lcd_data<=X"39; "
        state:=display_dtmf;
        c:=0;
    elsif dtmf_in="1011"then
```

```

        c:=0;
        state:=display_mt8870de;
    elsif dtmf_in="1100"then
        c:=0;
        state:=display_mt8870de;
    end if;
end if;
when display_dtmf => lcd_rs<='1; '
    if c<1000 then
        lcd_e<='1; '
    elsif )c>1000 and c<2000) then
        lcd_e<='0; '
    elsif c=2000 then
        c:=0;
        state:=idle;
    end if;
when display_mt8870de<=
    if c<500 then
        lcd_data<=X"01";
        lcd_rs<='0; '
        lcd_e<='1; '
    elsif (c>=500 and c<1250) then
        lcd_e<='0; '
    elsif (c>=1250 and c<1500) then
        lcd_data<=X"4D"; ---m
        lcd_rs<='1; '
        lcd_e<='1; '
    elsif )c>=1500 and c<1750) then
        lcd_e<='0; '
    elsif (c>=1750 and c<2000) then
        lcd_data<=X"54"; ---t
        lcd_rs<='1; '
        lcd_e<='1; '
    elsif )c>=2000 and c<2250) then
        lcd_e<='0; '
    elsif (c>=2250 and c<2500)then
        lcd_data<=X"38"; ---λ
        lcd_rs<='1; '
        lcd_e<='1; '
    elsif )c>=2500 and c<2750) then
        lcd_e<='0; '
    elsif (c>=2750 and c<3000)then
        lcd_data<=X"38"; ---λ
        lcd_rs<='1; '
        lcd_e<='1; '
    elsif )c>=3000 and c<3250) then
        lcd_e<='0; '
    elsif (c>=3250 and c<3500)then
        lcd_data<=X"37"; ---γ
        lcd_rs<='1; '
        lcd_e<='1; '
    elsif )c>=3500 and c<3750) then
        lcd_e<='0; '
    elsif (c>=3750 and c<4000) then
        lcd_data<=X"30"; ---·
        lcd_rs<='1; '
        lcd_e<='1; '
    elsif )c>=4000 and c<4250 ) then
        lcd_e<='0; '
    elsif (c>=4250 and c<4500) then

```


```

        lcd_data<=X"44";          ---d
        lcd_rs<='1; '
        lcd_e<='1; '
    elsif )c>=4500 and c<4750 ) then
        lcd_e<='0; '
    elsif (c>=4750 and c<5000 ) then
        lcd_data<=X"45";          ---e
        lcd_rs<='1; '
        lcd_e<='1; '
    elsif )c>=5000 and c<10000) then
        lcd_e<='0; '
    elsif (c>=10000 and c<10250 ) then
        lcd_data<=X"01; "
        lcd_rs<='0; '
        lcd_e<='1; '
    elsif )c>=10250 and c<10550) then
        lcd_e<='0; '
    elsif c=10550 then
        c:=0;
        state:=idle;
    end if;
end case;
end if;
end process;
end Behavioral;

```

کد دیگر:

دیاگرام حالت این کد به صورت زیر است.

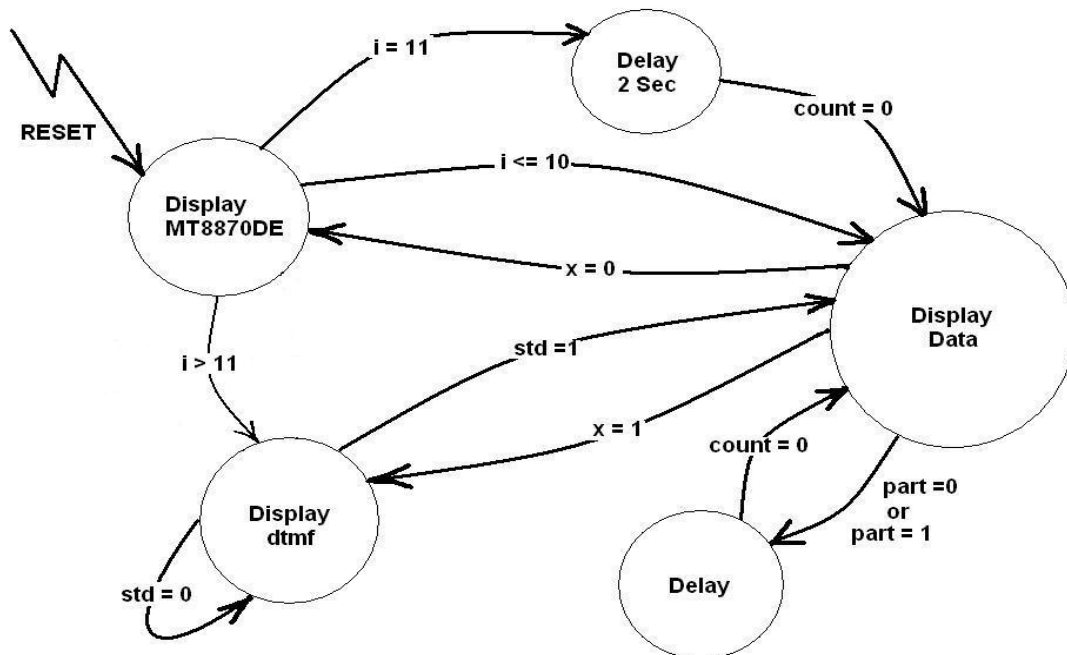

دیاگرام حالت برای برنامه پروژه MT8870DE

کد برنامه نرم افزاری مدار پروژه به زبان VHDL در زیر آورده شده است :

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity modified_8870 is
port(reset,clk,std_in:in std_logic;          -- "std_in" is input
from MT8870DE
dtmf_in:in std_logic_vector(3 downto 0);  --4 Bit input from MT8870DE
lcd_data:out std_logic_vector(7 downto 0); --8 Bit output to LCD
lcd_rs,lcd_rw,lcd_e:out std_logic  --Output control pins for LCD
);
end modified_8870;
Architecture Behavioral of modified_8870 is
Constant number_of_data : integer := 11; -- Number of array
elements,3 commands + 8 data.
Constant delay_for_e : integer := 23; -- 23 * 20ns = 460 ns .
Constant delay_between_data : integer := 1000000; -- 1000000 * 20ns =
20ms.
Constant delay_for_show : integer := 100000000; -- 100000000 * 20ns =
2 sec;
Constant delay_for_std : integer := 10000000;--10000000 * 20ns =
200ms.
Type show_array is array (0 to number_of_data - 1) of
std_logic_vector (8 downto 0);    --prototype of 1D*1D array.
constant table : show_array := ("000111000", "000001110",
"000000001",
"101001101",
"101010100", "100111000",
"100111000",
"100110111", "100110000",
"101000100",
"101000101" ); -- MT8870DE
type state is
(display_mt8870de,display_dtmf,display_data,delay,delay_2sec); --
Prototype the States.
signal current : state;          -- Define a signal from
states.
signal part : integer range 0 to 3; -- Declear the part signal for
partitioning the "display_data"
begin
process(reset,clk)
variable x,i,count : integer := 0;
begin
if (reset = '1') then
current<= display_mt8870de ;
lcd_rs<= '0 ;'
lcd_rw<= '0 ;'
lcd_e<= '0;'
part<= 0;
elsif (clk = '1' and clk'event) then          --Cheking the rising edge
of input clock pulse.
case current is
when display_mt8870de =>--in "display_MT8870DE" state
if i <= (number_of_data-1) then  --if showing the content of the
table is incompelete,
lcd_data<= table(i) (7 downto 0); -- i th content of table goes to
LCD "data" pins.

```






```
lcd_rs<= table (i) (8);    -- MSB goes to LCD "rs" pin.
x := 0;                   -- identifier "x" must be (0) in this
state.
i := i+1;                 -- increment the counter i for the next data.
current<= display_data; -- go to "display_data" for showing the i th
contenton LCD
elsif i = number_of_data then    -- if all of data are shown,
count := delay_for_show;        -- assign the delay_for_show to
signal "count."
current <= delay_2sec;    -- go to "delay_2sec" that lead to display
the "MT8870DE" on LCD for 2 seconds and then clear the screen.
i := i+1;                -- increment the counter i , because the program
shouldn't come in to this state again until the next reset.
else                      -- when the "MT8870DE" is shown on LCD and screen cleared.
i :=0;                    -- reset the counter i for next use of this state.
current<= display_dtmf; -- go to "display_dtmf" for checking the
inputs from 8870
end if;
when display_dtmf =>      -- in "display_dtmf" state,
x := 1;                  -- identifier "x" must be (1) in this state.
if (std_in = '1') then   -- if 4-bit data is available form IC 8870,
lcd_rs<= '1';           -- assume all of these inputs as DATA
if (dtmf_in = "1010") then -- if number 0 is pressed on telephone
keypad ,
lcd_data<= X"30";      -- ASCII code for number 0 goes to LCD "data"
pins.
current<= display_data; -- go to "display_data" for showing the
character 0.
elsif (dtmf_in = "1011") then -- if * key is pressed on telephone
keypad,
lcd_data<= X"2A";      -- ASCII code for character * goes to LCD "data"
pins
current<= display_data; -- go to "display_data" for showing the
character.*
elsif (dtmf_in = "1100") then -- if # key is pressed on telephone
keypad,
lcd_data<= X"23";      -- ASCII code for character # goes to LCD "data"
pins.
current<= display_data; -- go to "display_data" for showing the
character.#
else                    -- means that a number between 1-9 is pressed on telephone
keypad,
lcd_data<= dtmf_in + X"30"; -- add this value with 0's ASCII code
for generate the ASCII code for that number.
current<= display_data; -- go to "display_data" for showing that
number.
end if;
else                    -- if none of the keys are pressed
current<= display_dtmf; -- stay in this state until one key
pressed.
end if;
when display_data =>    -- in "display_data"state,
if (part = 0) then     -- in the first partition of this state,
lcd_e<= '1';          -- activate the "enable" pin of LCD.
count := delay_for_e; -- assign the delay_for_e to signal "count."
part<= part + 1;      -- increment the signal part,because in the
next reference to this state,state must begin from second partition
current<= delay; -- go to "delay" to apply delay for 450 ns .
elsif (part = 1) then -- in the second partition of this state,
```

```
lcd_e<= '0';          -- deactivate the "enable" pin of LCD after 450
ns and show the content on the LCD.
count := delay_between_data; -- assign the delay_between_data to
signal "count."
current<= delay; -- go to "delay" to apply delay for 20ms .
part<= part + 1;    -- increment the signal part,because in the next
reference to this state,state must begin from 3rd partition .
elsif (part = 2) then -- in the 3rd partition of this state,
if (x = 0) then    -- check the value of x that if it is 0 then.
    part<= 0;      -- reset the part value,
current<= display_mt8870de; -- and come back to state
"display_mt8870de."
elsif (x = 1) then -- check the value of x that if it is 1 then.
    count := delay_for_std; -- assign the delay_for_std to
signal "count" for avoid receive repeatitive data.
    current<= delay; -- go to "delay" to apply delay for
200ms .
part<= part + 1; -- increament the signal part,
end if;
else                -- when Part = 3
part<= 0;
current<= display_dtmf; -- go back to state "display_dtmf."
end if;
when delay =>      -- in state "delay"
count := count - 1; -- decreament the count value.
if (count = 0) then -- when count = 0
current<= display_data;-- go back to state "display_data."
end if;
when delay_2sec => -- in state "delay_2sec"
count := count - 1; -- decreament the count value.
if (count = 0) then -- when count = 0
lcd_data<= X"01"; -- clear screen command goes on LCD data pins.
lcd_rs<= '0'; -- assume this value as a command
current<= display_data; -- go to state "display_data" to apply this
command on LCD.
end if;
end case;
end if;
end process;
end behavioral;
```

۱۴- رقص نور

شکل مدار:

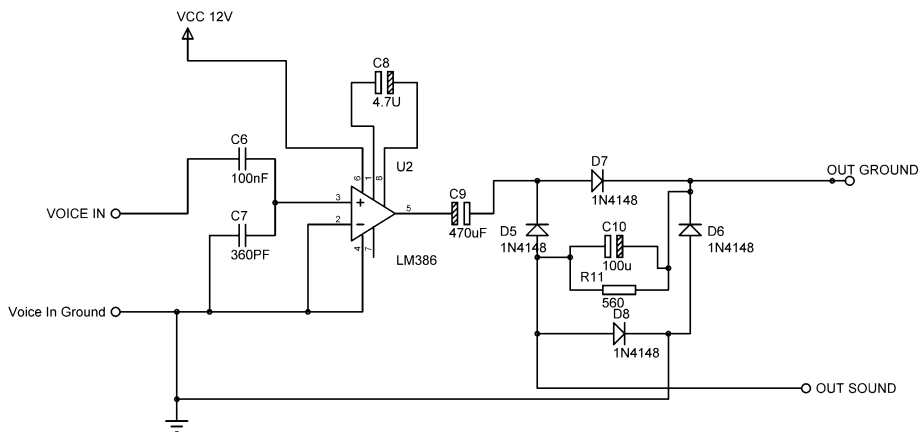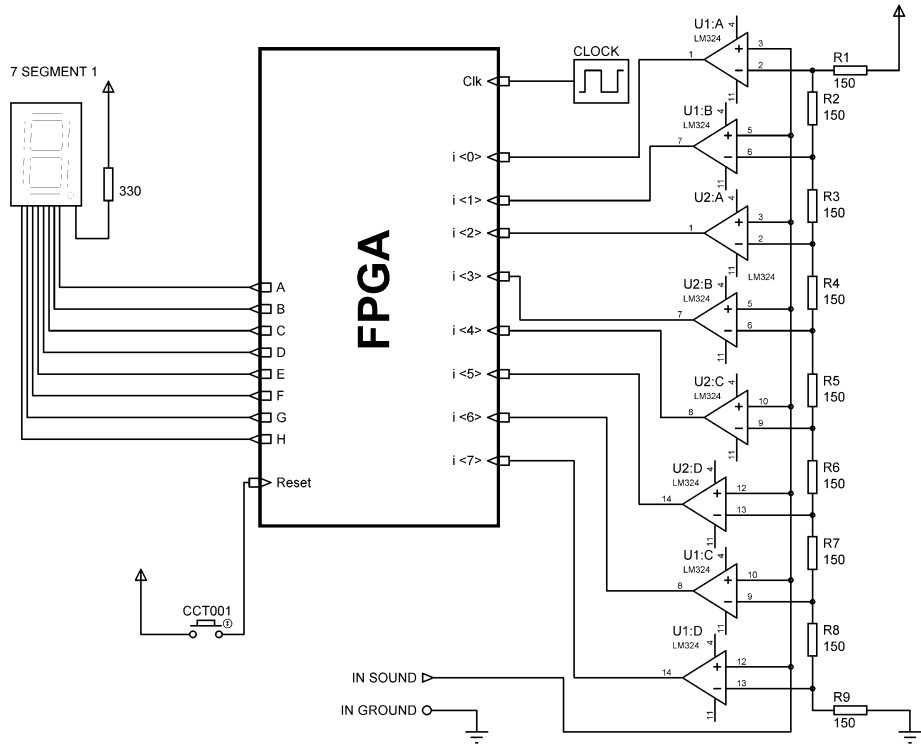

```
-----  
-----  
-- Company:  
-- Engineer:  
--  
-- Create Date:      16:54:02 11/30/10  
-- Design Name:  
-- Module Name:      LiteDancer - Behavioral  
-- Project Name:  
-- Target Device:  
-- Tool versions:  
-- Description:  
--  
-- Dependencies:  
--  
-- Revision:  
-- Revision 0.01 - File Created  
-- Additional Comments:  
--  
-----  
-----  
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;  
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;  
  
---- Uncomment the following library declaration if instantiating  
---- any Xilinx primitives in this code.  
--library UNISIM;  
--use UNISIM.VComponents.all;  
  
entity LiteDancer is  
    Port ( clk :in std_logic;  
          i  : in std_logic_vector(7 downto 0);  
          Seg : out std_logic_vector (7 downto 0);  
          led : out std_logic_vector(7 downto 0)  
        );  
    signal Dig:bit_vector(3 downto 0);  
end LiteDancer;  
  
architecture Behavioral of LiteDancer is  
begin  
  
    process(clk)  
        variable j:integer:=0;  
        begin  
            if ( clk'event and clk='1') then  
                if j<100000 then  
                    j:=j+1;  
                else  
                    j:=0;  
                    if i(7)='1' then    -- show 8  
                        Dig<="1000";  
                    elsif i(6)='1' then --- show 7  
                        Dig<="0111";  
                    elsif i(5)='1' then --- show 6  
                        Dig<="0110";  
                    end if;  
                end if;  
            end if;  
        end process;  
    end  
end  
-----
```



```



    elsif i(4)='1' then ---show 5
        Dig<="0101";
        elsif i(3)='1' then --- show 4
            Dig<="0100";
            elsif i(2)='1' then --show 3
                Dig<="0011";
                elsif i(1)='1' then --
show 2
                    Dig<="0010";
                    elsif i(0)='1'
then -- show 1
Dig<="0001";
else ---show 0
Dig<="0000";
end if;
LEd<=i;
end if;
end if;
end process;
with Dig select
Seg <= "11000000" when "0000", -- turn on abcdef on 7seg
to show 0
    "11111001" when "0001", -- turn on bc on
7seg to show 1
    "10100100" when "0010", -- turn on abged on
7seg to show 2
    "10110000" when "0011", -- turn on abgcd on
7seg to show 3
    "00011001" when "0100", -- turn on fgbc on
7seg to show 4
    "10010010" when "0101", -- turn on afgcd on
7seg to show 5
    "10000010" when "0110", -- turn on afedcg on
7seg to show 6
    "11111000" when "0111", -- turn on abc on
7seg to show 7
    "10000000" when "1000", -- turn on abcdefg
on 7seg to show 8
    "11000110" when others; -- show E on other
end Behavioral;


```

۱۵- تابلو روان

شکل مدار:

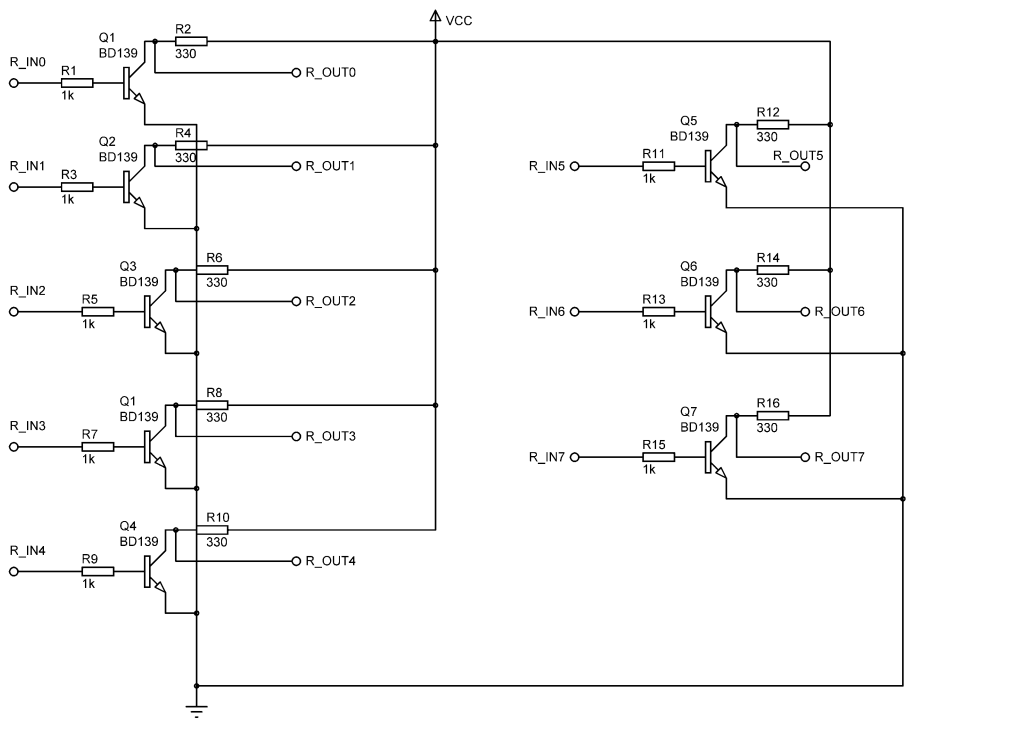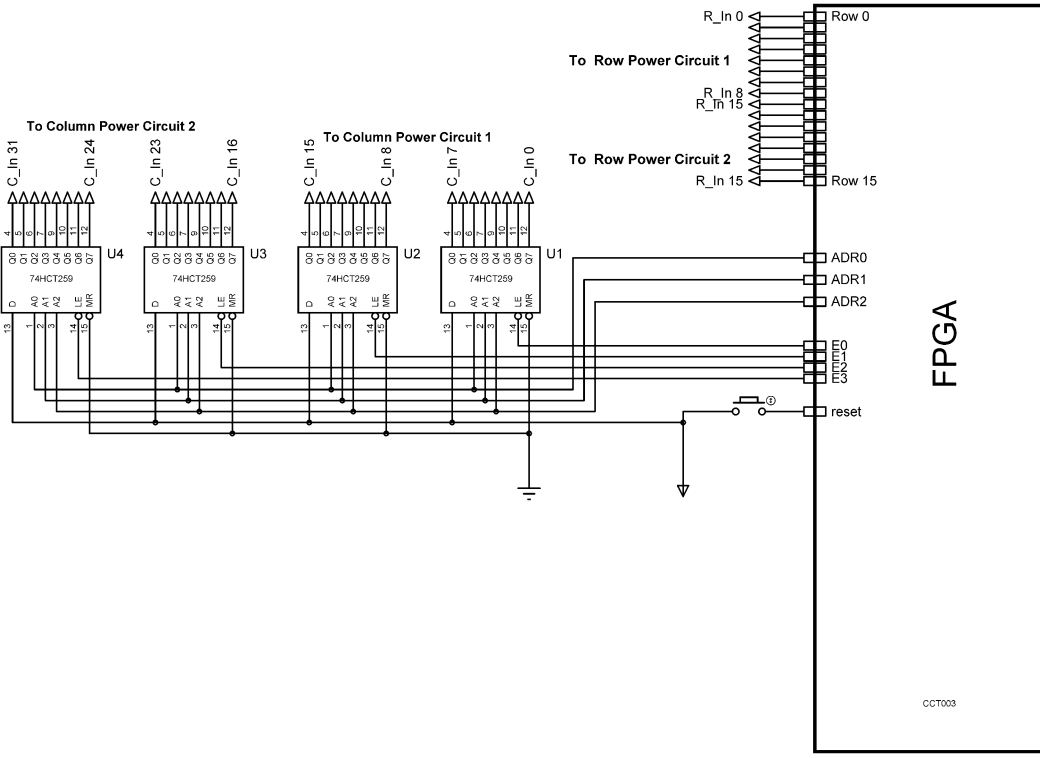

  

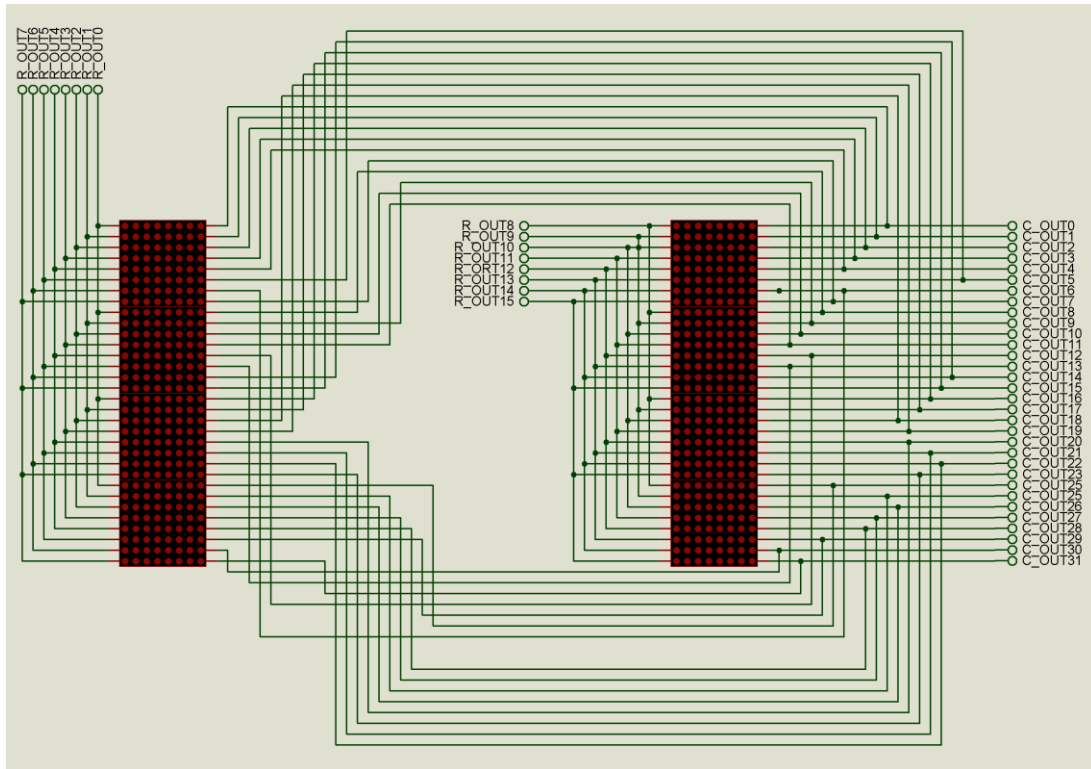

برنامه:

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity tablo_k is
port( clk,res:in std_logic;
row:out std_logic_vector(15 downto 0);
column_a:out std_logic_vector(2 downto 0);
e:buffer std_logic_vector(3 downto 0));
end tablo_k;

architecture Behavioral of tablo_k is
type state is (start,delay);
signal current : state;
signal z,w:std_logic_vector(2 downto 0);
signal b,l,k,i,c:integer;
constant row_counter:integer:=32;

```



```
type Memory is array(0 to row_counter-1) of std_logic_vector(0 to
15);
signal t,table:Memory;

begin
process(clk,res)
variable temp_a:std_logic_vector(2 downto 0);
variable Row_Count:std_logic_vector(2 downto 0);  --soton ra ebteda
dar temp mirizim va yeki be an ezafe mikonim
variable counter,n,j: integer;
begin
if(res='1')then
table<=(
"0000011111000000"
,"0000011111000000"
,"0000011000011000"
,"0000011000011000"
,"0000011111000110"
,"0000011111000110"
,"0000011000011000"
,"0000011000011000"
,"0000011111000000"
,"0000011111000000"
,"0000011000000000"
,"0000011000000000"
,"0000011110000000"
,"0000011111000000"
,"0000011011000000"
,"0000011011000000"
,"0000011111000000"
,"0000011111000000"
,"0000011000000000"
,"0000011000000000"
,"0000011111111100"
,"0000011111111100"
,"0000000000000000"
,"0111111111111100"
,"0111111111111100"
,"0110000000000000"
,"0110000000000000"
,"0110000000000000"
,"0111111100000000"
,"0111111100000000"
,"0000000000000000" );

t<=table;
counter:=1000;
temp_a:="000";
Row_Count:="000";          --32 column ra mishomarad
e<="1110";  --decoder aval ra faal mi konad
z<="000";      --
i<=0;          --shomarande hafeze
w<="000";
n:=0;
b<=0;
j:=0;
k<=0 ;        --baraye raftan be decoder badi bayad 8 shavad
c<=0;      --
row<="0000000000000000";
```

```

current<=start;
elsif (clk'event and clk='1')then

case current is
--*****start*****

when start=>
j:=j+1;
if(j=1000)then
j:=0;
table <= table(1 to 31)& table(0);
end if;
temp_a:=Row_Count;
Row_Count:=Row_Count+1;

if(c<row_counter-1)then
row<=table(i);
i<=i+1;
b<=i;  --baraye didan i dar modelsim
k<=k+1;
c<=c+1;
counter:=1000;
current<=delay;
if(k=8)then
e<=e(2 downto 0)&e(3);
k<=1;
end if;
else

i<=0;
c<=0;
k<=8;
counter:=1000;
current<=delay;

end if;
--
*****delay*****
*****
when delay=>
counter:=counter-1;
if(counter=0)then
current<=start;
end if;

end case;
column_a<=temp_a;

end if;
end process;
end Behavioral;

```

۱۶- اتصال 8255 (PPI) به FPGA

8255 شامل سه پورت می‌باشد که هر کدام می‌توانند به عنوان ورودی یا خروجی برنامه‌ریزی شوند. این پورت‌ها PA و PB و PC نام دارند و می‌توان به وسیله A0 و A1 آن‌ها را آدرس داد. بدین صورت که اگر A1A0=00 شود، PA انتخاب می‌شود، اگر A1A0=01 شود PB و اگر A1A0=10 شود، PC انتخاب می‌شود.

اگر A1A0=11 شود رجیستر کنترلی (CONTROL REGISTER) انتخاب می‌شود. که این رجیستر وضعیت پورت‌ها را مشخص می‌کند.


ما در اینجا با یک حالت ساده برنامه‌ریزی (Mode 0) کار می‌کنیم. که در این حالت رجیستر کنترلی به صورت شکل ۱ در می‌آید.

			PA	PC7-PC4		PB	PC3-PC0	
1	0	0	ورودی: 1 خروجی: 0	ورودی: 1 خروجی: 0	0	ورودی: 1 خروجی: 0	ورودی: 1 خروجی: 0	
MSB								LSB

شکل ۱ بیت‌های رجیستر کنترلی 8255


برای نمونه اگر بخواهیم 4 بیت پایینی پورت C به عنوان ورودی و 4 بیت بالایی آن را به عنوان خروجی و پورت B را به عنوان خروجی و پورت A را به عنوان ورودی تعریف کنیم باید مقدار 10010001 را به آدرس A1A0=11 بفرستیم.

 شکل ۲ پایه‌های تراشه 8255 را نشان می‌دهد.



شکل ۲ پایه‌های تراشه 8255

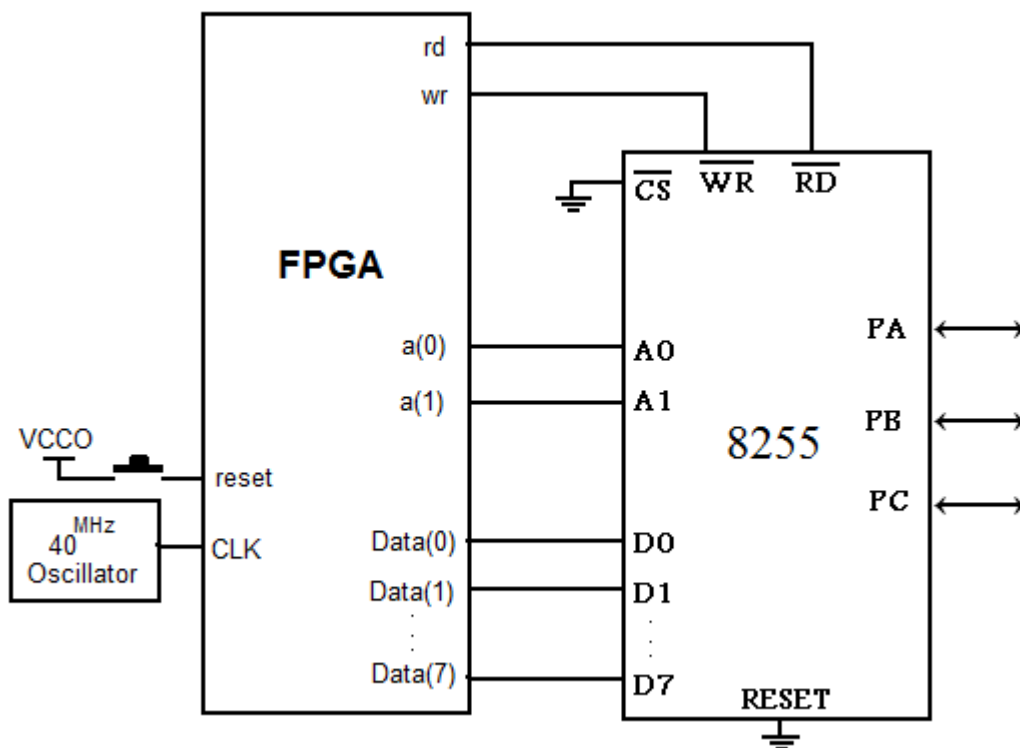خروجی‌های rd و wr از FPGA به ترتیب برای فعال کردن پایه \overline{WR} و \overline{RD} به کار می‌روند. همچنین خط RESET تراشه 8255 را به زمین وصل می‌کنیم تا در هر حالت غیر فعال باشد. شکل ۳ این اتصالات را نشان می‌دهد. مدار شکل ۳ را ببندید.



شکل ۳ مدار اتصال 8255 به FPGA

برنامه زیر پورت A را به عنوان ورودی تعریف می‌کند و مقدار خوانده شده از آن را در خروجی

پورت‌های B و C قرار می‌دهد.

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

-- synopsys translate_off
library UNISIM;
use UNISIM.Vcomponents.ALL;
-- synopsys translate_on

---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity ppi is
    Port ( -- Data to 8255
            data : inout std_logic_vector(7 downto 0);
            -- program mode
            a : out std_logic_vector(1 downto 0);
            rd : out std_logic;
            wr : out std_logic;
            clk : in std_logic;
            reset : in std_logic);

end ppi;

architecture Behavioral of ppi is

    component IOBUF
        port ( I : in    std_logic;
              IO : inout std_logic;
              O : out   std_logic;
              T : in    std_logic);
    end component;

    constant rd_wr_delay : integer := 80; -- 10 us
    type state is (init, write, read, normal);
    signal current : state;
    signal part : integer;
    signal direction : std_logic;
    signal temp, data_in, data_out : std_logic_vector (7 downto 0);

begin
    process (clk, reset)
        variable count : integer;
    begin
        if reset = '1' then
            -- reet all datas
            rd <= '1';
            wr <= '1';
            part <= 0;
            current <= init;
            count := 0;
        end if;
    end process;
end Behavioral;

```



```
elsif clk = '1' and clk'event then

    case current is
    when init =>
        -- set program mode
        a <= "11";

        direction <= '0';
        data_out <= "10010000"; -- pa : in pb, pc : out
        count := rd_wr_delay;
        current <= write;
    when normal =>
        -- programming
        if part = 0 then
            a <= "00";
            direction <= '1';
            count := rd_wr_delay;
            current <= read;
            part <= 1;
        elsif part = 1 then
            a <= "01";
            direction <= '0';
            data_out <= temp;
            count := rd_wr_delay;
            current <= write;
            part <= 2;
        elsif part = 2 then
            a <= "10";
            direction <= '0';
            data_out <= temp;
            count := rd_wr_delay;
            current <= write;
            part <= 0;
        end if;
        -- write program byte
    when write =>
        if count /= 0 then
            if count < rd_wr_delay / 2 then
                wr <= '1';
            else
                wr <= '0';
            end if;
            count := count - 1;
        else
            current <= Normal;
        end if;
    when read =>
        if count /= 0 then
            if count < rd_wr_delay / 2 then
                rd <= '1';
            else
                rd <= '0';
                temp <= data_in;
            end if;
            count := count - 1;
        else
            current <= normal;
        end if;
    end case;
end if;
```



```
end process;  
io_block_8 : for j in 0 to 7 generate  
    io_block : iobuf port map (data_out(j),data(j),  
data_in(j), direction);  
end generate;  
end Behavioral;
```

۱۷- اتصال مبدل دیجیتال به آنالوگ DAC08 به FPGA

در این مبدل (DAC08)، مقدار دیجیتال ورودی (B1 (با ارزشترین بیت) تا B8) به یک جریان خروجی تبدیل می‌شود که با اتصال یک مقاومت به خروجی می‌توان این جریان را تبدیل به ولتاژ نمود. خروجی مذکور از پایه I_{OUT} گرفته می‌شود. همچنین باید یک جریان مرجع به تراشه اعمال کرد. این جریان از طریق پایه‌های $V_{REF(+)}$ و $V_{REF(-)}$ توسط دو مقاومت 12^K و ولتاژ مرجع 2.5^V (ولتاژ مرجع اصلی برای کار کردن درست تراشه $\pm 15^V$ می‌باشد؛ ولی در اینجا برای امتحان تراشه از ولتاژ $\pm 2.5^V$ استفاده شده است) به تراشه داده می‌شود. ($I_{REF} = 2.5/12 = 0.2^{mA}$) پس می‌توان جریان I_{REF} را در صورتی که مدار درست کار نمی‌کند، اندازه گرفت تا از درستی کار آن مطمئن شد. رابطه I_{OUT} با I_{REF} از طریق فرمول زیر به دست می‌آید:

$$I_{OUT} = I_{REF} \left(\frac{B1}{2} + \frac{B2}{4} + \frac{B3}{8} + \dots + \frac{B8}{256} \right)$$

برای حداکثر مقدار دیجیتال ورودی (11111111) جریان خروجی تقریباً برابر 0.2^{mA} می‌شود:

$$I_{OUT} = 0.2^{mA} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{256} \right) \cong 0.2^{mA}$$

پس حداکثر ولتاژ خروجی با مقاومت 4.7^K تقریباً برابر 1^V (0.98^V) و حداقل آن هم 0^V می‌باشد.

می‌خواهیم یک موج سینوسی ایجاد کنیم. همان طور که گفتیم مقدار ولتاژ خروجی می‌تواند میان 0^V تا 1^V باشد. پس باید مقدار سینوس زاویه‌هایی را که بین -1 تا 1 اند به 0 تا 1^V نگاشت کنیم. برای این کار از فرمول $V_{OUT} = 1/2^V + (1/2 \times \sin \theta)$ استفاده می‌کنیم.


برای نمونه برای نقطه $\theta = 0^\circ$ ، مقدار V_{OUT} برابر $1/2$ خواهد شد و برای $\theta = 30^\circ$ مقدار V_{OUT} برابر $1/2 + 1/4$ می‌شود.

حداکثر مقدار آنالوگ خروجی (1^V) مربوط به مقدار دیجیتال $B1-B8=11111111=255$ می‌باشد.

پس برای $1/2^V$ ، باید مقدار 128 و برای $1/2^V + 1/4^V$ مقدار 192 محاسبه شود.

همچنین توجه داشته باشید که علاوه بر ولتاژ $5V$ ، نیاز به دو ولتاژ $+2.5V$ و $-2.5V$ هم دارید. برای داشتن این دو ولتاژ، نیاز به دو منبع دارید. ترمینال منفی منبع اول را به ترمینال مثبت منبع دوم وصل کنید و آن‌ها را به زمین مدار وصل نمایید. از ترمینال مثبت منبع اول، $+2.5V$ و از ترمینال منفی منبع دوم، $-2.5V$ را بگیرید.

مطابق شکل ۱ مبدل را به FPGA وصل کنید.

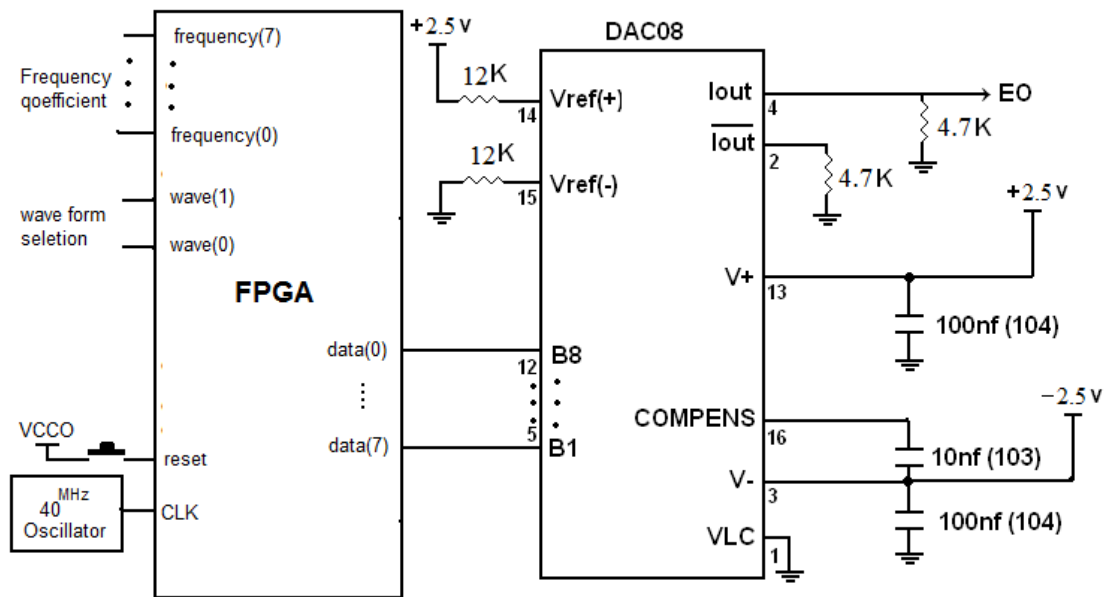

شکل ۱ مدار اتصال DAC08 به FPGA

برای این مدار نیازی نیست که مقاومت‌ها یا خازن‌هایی با همان اندازه که در شکل آمده را به کار بگیرید. برای سادگی می‌توانید از اندازه‌های نزدیک به آن مقادیر استفاده کنید. ولی توجه داشته باشید که در جایی که نیاز به دقت دارید باید از همان مقادیر استفاده کنید. برنامه زیر برای تولید موج مربعی، دندان اره‌ای، مثلثی و سینوسی طراحی شده است. خروجی مبدل (EO) را به اسیلوسکوپ وصل کنید و نتیجه را مشاهده نمایید.

انتخاب نوع موج خروجی به وسیله عددی که به wave می‌دهید، انجام می‌شود:

wave = 00 موج خروجی مربعی

wave = 01 موج خروجی دندان اره‌ای

wave = 10 موج خروجی مثلثی

wave = 11 موج خروجی سینوسی

فرکانس را هم با ورودی frequency می‌توان عوض کرد.

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

----Uncomment the following library declaration if instantiating
----any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity dac is
  Port ( data : out std_logic_vector (7 downto 0);
        wave : in std_logic_vector(1 downto 0);
        frequency : in std_logic_vector (7 downto 0);
        clk : in std_logic;
        reset : in std_logic)
end dac;

architecture Behavioral of dac is

  type state is (square, saw, triangle, sine, delay);
  signal current : state;
  signal period : std_logic_vector (15 downto 0);
  signal data_i : std_logic_vector (7 downto 0);
  type two_dim is array (0 to 23) of std_logic_vector (7 downto 0);
  constant table : two_dim := ("10000000", "10100000", "11000000",
                                "11011001", "11101110", "11111010",
                                "11111111", "11111010", "11101110",
                                "11011001", "11000000", "10100000",
                                "10000000", "01011110", "01000000",
                                "00100101", "00010001", "00000100",
                                "00000000", "00000100", "00010001",
                                "00100101", "01000000", "01011110");

begin
  process (clk, reset)
    variable i, j : integer;
    variable down : std_logic;
    variable count : std_logic_vector (15 downto 0);
  begin
    if reset = '1' then
      current <= square;
      data_i <= "00000000";
      i := 0;
      j := 0;
      down := '0';
    elsif clk = '1' and clk'event then
      case current is
        when square =>
          if i = 0 then
            data_i <= "00000000";
            i := 1;

```




```
else
    data_i <= "11111111";
    i := 0;
end if;
count := period;
current <= delay;
when saw =>
    data_i <= data_i + 1;
    count := period;
    current <= delay;
when triangle =>

    if down = '0' then
        data_i <= data_i + 1;
        if data_i = "11111110" then
            down := '1';
        end if;
    else
        data_i <= data_i - 1;
        if data_i = "00000001" then
            down := '0';
        end if;
    end if;
    count := period;
    current <= delay;
when sine =>
    if j < 24 then
        data_i <= table(j);
        j := j + 1;
    else
        j := 0;
    end if;
    count := period;
    current <= delay;
when delay =>
    count := count - 1 ;
    if count = 0 then
        case wave is
            when "00"
                current <= square;
            when "01" =>
                current <= saw;
            when "10" =>
                current <= triangle;
            when others =>
                current <= sine;
        end case;
        period <= frequency & "00000000";
    end if;
end case;
end if;
end process;
data <= data_i;

end Behavioral;
```

مدار دیگر با حالت اتوماتیک تغییر فرکانس:

مطابق شکل ۲ مبدل را به FPGA وصل کنید.

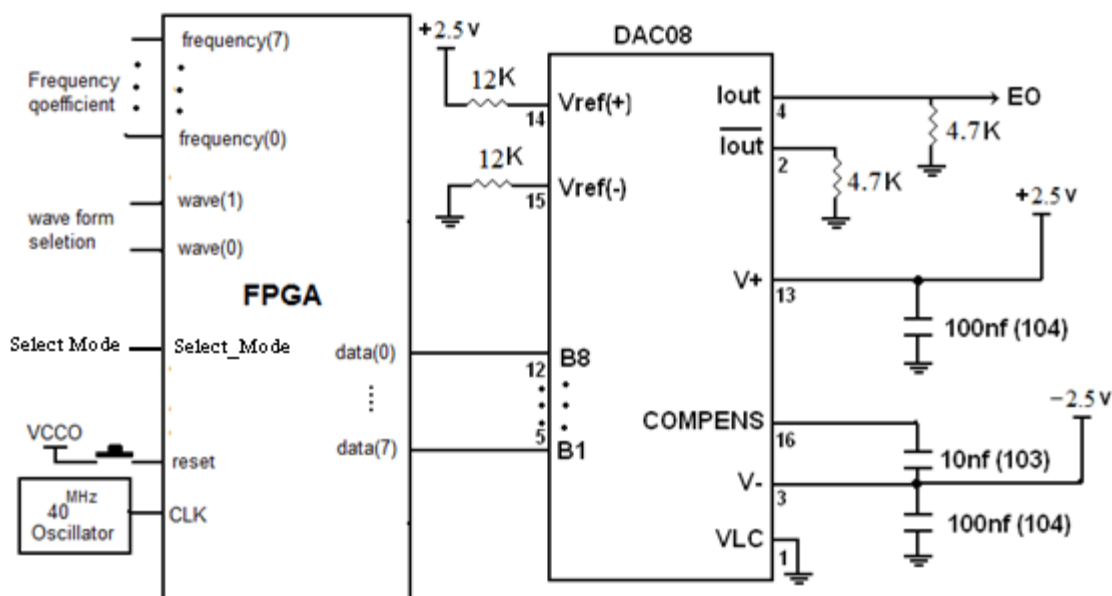

شکل ۲ مدار اتصال DAC08 به FPGA

در این مدار فرکانس را می توان با دو حالت دستی و اتوماتیک عوض کرد.

برای انتخاب حالت دستی باید مقدار '0' را به پایه ی select_mode بدهید و فرکانس را هم با ورودی

frequency می توان عوض کرد. برای انتخاب حالت اتوماتیک باید مقدار '1' (Vcc) را به پایه ی

select_mode بدهید.

برنامه مربوط به تبدیل دیجیتال به آنالوگ:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
```

```

entity dac is
    Port (data : out std_logic_vector (7 downto 0);
          wave : in std_logic_vector(1 downto 0);
          frequency : in std_logic_vector (7 downto 0);
          clk : in std_logic;
          reset : in std_logic;
          select_mode: in std_logic);
end dac;

architecture Behavioral of dac is

    type state is (square, saw, triangle, sine, delay);
    signal current : state;
    signal period : std_logic_vector (15 downto 0);
    signal data_i : std_logic_vector (7 downto 0);
    type two_dim is array (0 to 23) of std_logic_vector (7 downto 0);
    constant table : two_dim := ("10000000", "10100000", "11000000",
                                  "11011001", "11101110", "11111010",
                                  "11111111", "11111010", "11101110",
                                  "11011001", "11000000", "10100000",
                                  "10000000", "01011110", "01000000",
                                  "00100101", "00010001", "00000100",
                                  "00000000", "00000100", "00010001",
                                  "00100101", "01000000", "01011110");

begin
    process (clk, reset)
        variable i, j,k,l : integer;
        variable frequency_auto : std_logic_vector (7 downto 0);
        variable down : std_logic;
        variable count : std_logic_vector (15 downto 0);
    begin
        if reset = '1' then
            current <= square;
            data_i <= "00000000";
            i := 0;
            j := 0;
            l := 0;
            k := 0;
            down := '0';
            frequency_auto:="00000000";
        elsif clk = '1' and clk'event then
            case current is
            when square =>
                -- نمایش موج مربعی
                if i = 0 then
                    -- نمایش "صفر" موج مربعی
                    data_i <= "00000000";
                    i := 1;
                else
                    -- نمایش "یک" موج مربعی
                    data_i <= "11111111";
                    i := 0;
                end if;
                count := period;
                -- انتساب مقدار فرکانس به شمارنده
                current <= delay;
            when saw =>
                -- نمایش موج دندان اره ای
                data_i <= data_i + 1;
                -- هر گاه متغییر به ۲۵۵ برسد و یک واحد به آن اضافه شود مقدار متغییر برابر صفر خواهد شد
                count := period;
                current <= delay;
            when triangle =>
                -- نمایش موج مثلثی
            end case;
        end if;
    end process;
end architecture Behavioral of dac;

```

```


if down = '0' then
data_i <= data_i + 1;
if data_i = "11111110" then
-- تذکر: متغیر از نوع سیگنال می باشد
down := '1';
end if;
else
data_i <= data_i - 1;
if data_i = "00000001" then
-- تذکر: متغیر از نوع سیگنال می باشد
down := '0';
end if;
end if;
count := period;
current <= delay;
when sine => -- نمایش موج سینوسی
if j < 24 then
data_i <= table(j); -- فراخوانی از جدول بالا
j := j + 1;
else
j := 0;
end if;
count := period;
current <= delay;
when delay => -- مشخص کردن نوع موج، حالت تغییر فرکانس و مقدار فرکانس
count := count - 1;
if count = 0 then
case wave is -- مشخص کردن نوع موج از ورودی
when "00" =>
current <= square;
when "01" =>
current <= saw;
when "10" =>
current <= triangle;
when others =>
current <= sine;
end case;
if select_mode = '0' then -- فرکانس بصورت دستی مقدار میگیرد
period <= frequency & "00000000"; -- بزرگ کردن مقدار فرکانس
else -- فرکانس بصورت اتوماتیک مقدار میگیرد
l := l + 1;
if l = 50 then -- تاخیر در عوض کردن مقدار فرکانس
l := 0;
if k = 0 then -- اضافه کردن تاخیر
period <= frequency_auto & "00000000";
frequency_auto := frequency_auto + 1;
if frequency_auto = "11111111" then
-- چک کردن فرکانس برای رسیدن به ۲۵۵
k := 1;
end if;
else -- کاهش تاخیر
period <= frequency_auto & "00000000";
frequency_auto := frequency_auto - 1;
if frequency_auto = "00000000" then
k := 0;
end if;
end if;

```

```
end if;
end if;
end if;
end process;
data <= data_i;
end Behavioral;
```


۱۸- اتصال مبدل آنالوگ به دیجیتال ADC0804 به FPGA

تراشه ADC0804 برای تبدیل سیگنال آنالوگ (که به پایه‌های $V_{in(+)}$ و $V_{in(-)}$ آن اعمال می‌شود) به سیگنال دیجیتال (که در پایه‌های D_0 تا D_7 آماده می‌شوند) به کار می‌رود. برای انتخاب تراشه \overline{CS} باید برابر '0' قرار داده شود. شروع کار توسط خط \overline{WR} به تراشه اعلام می‌شود و پایان کار توسط پایه \overline{INTR} از طرف تراشه مشخص می‌شود. پس از پایان کار، مقدار دیجیتال را با فعال کردن پایه \overline{RD} می‌توانیم از تراشه بخوانیم. عملیات زمان‌بندی در شکل ۱ نشان داده شده است.

 

شکل ۱ زمان‌بندی سیگنال‌های مبدل ADC0804

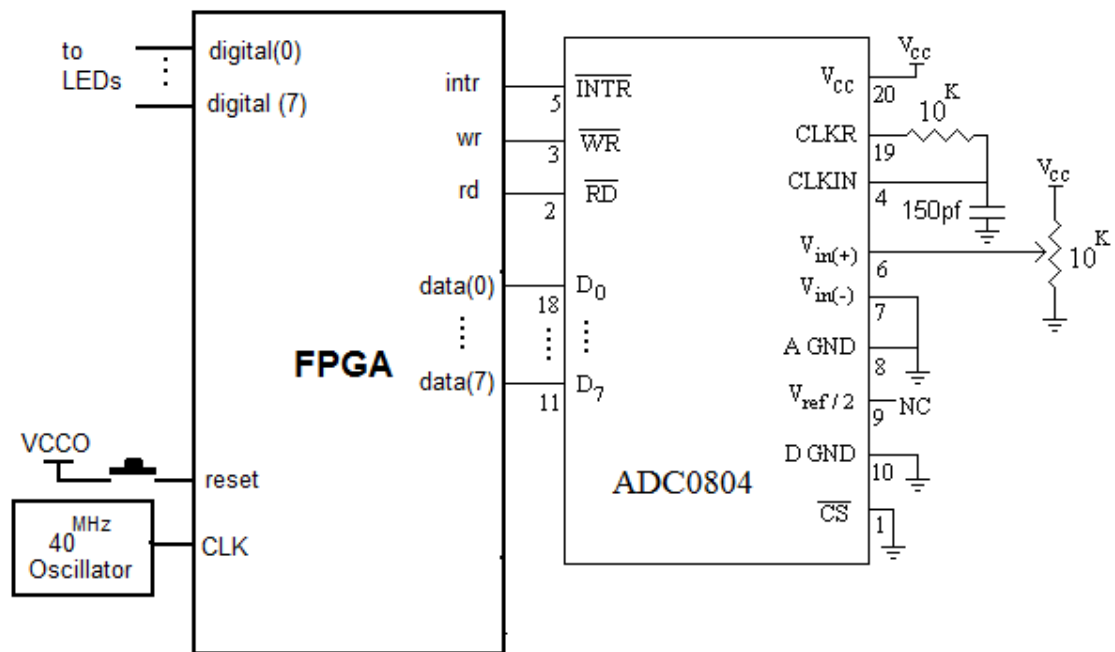می‌خواهیم مطابق شکل ۲ توسط FPGA این تراشه را کنترل کنیم. در مدار شکل ۲، ورودی به جای این‌که به صورت اختلاف ولتاژ بین $V_{in(-)}$ و $V_{in(+)}$ اعمال شود، بطور مستقیم به $V_{in(+)}$ وصل می‌شود. در نتیجه باید $V_{in(-)}$ را به زمین آنالوگ (A GND) وصل نمود.



شکل ۲ مدار اتصال ADC0804 به FPGA

در این شکل همچنین مشاهده می کنید که زمین آنالوگ با زمین دیجیتال (D GND) یکی در نظر گرفته شده است. مدار شکل ۲ را وصل کنید و با یک مالتی متر ولتاژ $V_{in(+)}$ را بخوانید. در خروجی digital از FPGA، باید مقدار تبدیل شده آن به دیجیتال حاضر باشد. برای نمونه برای حداکثر ولتاژ ورودی (5^V) در پورت ۳، مقدار 11111111 را باید داشته باشیم و برای حداقل (0^V) مقدار 00000000 و برای 2.5^V مقدار حدود 01111111 (127) را باید داشته باشیم. به طور کلی برای (x^V)، مقدار $\frac{x}{5} \times 255$ را در پورت ۳ باید بخوانیم. برای ولتاژ ورودی برابر 0، 1، 2، 2.5، 3، 4 و 5 ولت مدار را امتحان کنید.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity adc is
```

```

Port ( wr : out std_logic;
      rd : out std_logic;
      data : in std_logic_vector(7 downto 0);
      intr : in std_logic;
      digital : out std_logic_vector(7 downto 0);
      clk : in std_logic;
      reset : in std_logic);
end adc;

architecture Behavioral of adc is

    constant delay_between_read : integer := 1000; -- 25 us
    type state is (start, read, wait_for_intr, delay);
    signal current : state;

begin

    process (clk, reset)
        variable count : integer;
    begin
        if reset = '1' then
            rd <= '1';
            wr <= '0';
            current <= start;
            count := 0;
        elsif clk = '1' and clk'event then
            case current is
                when start => -- اعلام شروع کار به تراشه
                    wr <= '1';
                    current <= wait_for_intr;
                when wait_for_intr => -- انتظار برای دریافت اعلام پایان کار توسط تراشه
                    if intr = '0' then
                        current <= read;
                    end if;
                when read => -- خواندن مقدار دیجیتال از تراشه
                    rd <= '0';
                    count := delay_between_read;
                    current <= delay;
                when delay => -- انتظار برای انتقال داده گرفته شده از تراشه و تنظیم لبه ها
                    if count /= 0 then
                        if count = delay_between_read / 2 then
                            digital <= data;
                            wr <= '0';
                        end if;
                        count := count - 1;
                    else
                        rd <= '1';
                        current <= start;
                    end if;
                end case;
            end if;
        end process;
    end Behavioral;

```

۱۹- اندازه‌گیری دما با مبدل آنالوگ به دیجیتال

می‌خواهیم یک سنسور حرارتی (LM35) را به عنوان ورودی آنالوگ به ADC0804 وصل کنیم. چون حداکثر مقدار V_{out} در LM35 برابر حاصل ضرب $2^8=256$ پله در 10^{mv} (اختلاف پتانسیل بین دو پله) است، باید ولتاژ مرجع (V_{ref}) برابر 2560^{mv} (2.56^v) قرار دهیم. برای این کار باید به پایه $V_{ref/2}$ ، نصف این ولتاژ یعنی 1.28^v را اعمال کنیم. این کار را با استفاده از یک پتانسیومتر می‌توانیم انجام دهیم؛ منتها برای دقت بیشتر، از یک ولتاژ ثابت استفاده می‌کنیم که توسط تراشه LM336 ایجاد می‌شود. (این تراشه در دو نوع 2.5^v و 5^v موجود است).

مدار شکل ۱ را ببندید. در این شکل خروجی seven_seg را به دو 7-segment وصل کرده‌ایم. مقاومت‌های 7-seg ها را فراموش نکنید. خروجی‌های $d(0)$ و $d(1)$ برای فعال کردن یک 7-segment در هر لحظه به کار می‌رود. برنامه هم باید طوری تغییر داده شود که به جای خروجی باینری ۸ بیتی، دو خروجی BCD داشته باشید. یعنی از برنامه دوم که در انتها آورده شده، استفاده کنید. با یک هویه داغ که نزدیک سنسور LM35 نگه می‌دارید دما را تغییر دهید و در همان حال توسط یک دماسنج معمولی دمای آن ناحیه را بخوانید. برای چند مقدار دما، مقداری که توسط دماسنج می‌خوانید را با مقدار روی 7-seg ها مقایسه کنید.

توجه داشته باشید که مقدار $V_{ref/2}$ را باید با پیچاندن پتانسیومتر در حد 1.28^v قرار دهید.



```
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity temperature is
    Port ( wr : out std_logic;
          rd : out std_logic;
          data : in std_logic_vector(7 downto 0);
          intr : in std_logic;
          seven_seg : out std_logic_vector(7 downto 0);
          d : out std_logic_vector(3 downto 0);
          clk : in std_logic;
          reset : in std_logic);
end temperature;

architecture Behavioral of temperature is

    constant delay_between_read : integer := 10000; -- 25 us
    type state is (start, read, wait_for_intr, delay, convert);
    signal current : state;
    signal digital_i, digital_im : std_logic_vector(7 downto 0);

    signal digital_1, digital_m_1, digit :
        std_logic_vector(3 downto 0);
    signal end_flag : std_logic;
begin

    process (clk, reset)
        variable count : integer;
    begin
        if reset = '1' then
            rd <= '1';
            wr <= '0';
            current <= start;
            count := 0;
            digital_im <= "00000000";
            digital_i <= "00000000";
            end_flag <= '0';
        elsif clk = '1' and clk'event then
            case current is
            when start =>
                wr <= '1';
                current <= wait_for_intr;
            when wait_for_intr =>
                if intr = '0' then
                    current <= read;
                end if;
            when read =>
                rd <= '0';
                count := delay_between_read;
                current <= delay;
            when delay =>
                if count /= 0 then
                    if count = delay_between_read / 2 then
                        digital_i <= data;
                        wr <= '0';
                    end if;
                    count := count - 1;
                end if;
            end case;
        end process;
    end architecture;
end temperature;
```

```

else
    rd <= '1';
    current <= convert;

    digital_im <= "00000000";
end if;
when convert =>
    if end_flag = '0' then
        digital_i <= digital_i + "11110110"; -- x - 10
        digital_im <= digital_im + 1;
        if digital_i(7) = '1' then
            end_flag <= '1';
            digital_i <= digital_i + "00001010"; -- x + 10
            digital_im <= digital_im - 1;
        end if;
    else
        current <= start;
        end_flag <= '0';
        digital_1 <= digital_i(3 downto 0);
        digital_m_1 <= digital_im(3 downto 0);
    end if;
end case;
end if;
end process;

process (clk, reset)
    variable count : integer;
begin
    if reset = '1' then
        count := 0;
        digit <= "0000";
        d <= "0000";
    elsif clk = '1' and clk'event then
        if count < 100 then
            digit <= digital_1;
            count := count + 1;
            d <= "1101";
        elsif count < 200 then
            digit <= digital_m_1;
            count := count + 1;
            d <= "1110";
        else
            count := 0;
        end if;
    end if;
end process;

seven_seg <= "00000010" when digit = "0000" else
    "10011110" when digit = "0001" else
    "00100100" when digit = "0010" else
    "00001100" when digit = "0011" else
    "10011000" when digit = "0100" else
    "01001000" when digit = "0101" else
    "01000000" when digit = "0110" else
    "00011110" when digit = "0111" else
    "00000000" when digit = "1000" else
    "00001000" when digit = "1001" else
    "00010000" when digit = "1010" else
    "11000000" when digit = "1011" else
    "01100010" when digit = "1100" else

```

```

"10000100" when digit = "1101" else
"01100000" when digit = "1110" else
"01110000" when digit = "1111";

```

```
end Behavioral;
```

برنامه‌ی دیگری برای دماسنج (با یک پروسس):

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity temperature is
  Port ( wr : out std_logic;
        rd : out std_logic;
        data : in std_logic_vector(7 downto 0);
        intr : in std_logic;
        seven_seg : out std_logic_vector(7 downto 0);
        d : out std_logic_vector(1 downto 0);
        clk : in std_logic;
        reset : in std_logic);
end temperature;

```

```
architecture Behavioral of temperature is
```

```

  constant delay_between_read : integer := 10000; -- 25 us
  type state is (start, read, wait_for_intr, delay, convert);
  signal current : state;
  signal digital_i, digital_im : std_logic_vector(7 downto 0);
  signal digit : std_logic_vector(3 downto 0);
  signal end_flag : std_logic;

```

```
begin
```

```

  process (clk, reset)
    variable count : integer;
    variable count1 : integer;
  begin
    if reset = '1' then
      rd <= '1';
      wr <= '0';
      current <= start;
      count := 0;
      digital_im <= "00000000";
      digital_i <= "00000000";
      end_flag <= '0';
      count1 := 0;
      digit <= "0000";
      d <= "00";
    elsif clk = '1' and clk'event then
      case current is
        when start => -- اعلام شروع کار به تراشه
          wr <= '1';
          current <= wait_for_intr;
        when wait_for_intr => -- انتظار برای دریافت اعلام پایان کار توسط تراشه
          if intr = '0' then

```

```

        current <= read;
    end if;
when read =>                -- خواندن مقدار دیجیتال از تراشه
    rd <= '0';
    count := delay_between_read;
    current <= delay;
when delay =>                -- انتظار برای انتقال داده گرفته شده از تراشه و تنظیم لبه ها
    if count /= 0 then
        if count = delay_between_read / 2 then
            digital_i <= data;
            wr <= '0';
        end if;
        count := count - 1;
    else
        rd <= '1';
        current <= convert;
        digital_im <= "00000000";
    end if;
when convert =>                -- تبدیل باینری به دسیمال
    if end_flag = '0' then    -- در صورت منفی نبودن داده
        digital_i <= digital_i + "11110110"; -- x - 10
        digital_im <= digital_im + 1;
        -- با هر بار کم کردن از مقدار داده یک واحد به دهگان اضافه می شود--
        if digital_i(7) = '1' then
            -- منفی شدن داده را چک می کند --
            end_flag <= '1';
            digital_i <= digital_i + "00001010"; -- x + 10
            digital_im <= digital_im - 1;
            -- بدلیل اینکه یک واحد بیشتر به رقم دهگان اضافه شده یک واحد کم می کنیم --
        end if;
    else                    -- در صورت منفی شدن داده کار تبدیل تمام شده و به حالت شروع می رود
        current <= start;
        end_flag <= '0';
    end if;
end case;
    if count1 < 100 then    -- بازه نمایش رقم یکان
        digit <= digital_i(3 downto 0);
        count1 := count1 + 1;
        d <= "01";
    elsif count1 < 20000 then    -- بازه نمایش رقم دهگان
        digit <= digital_im(3 downto 0);
        count1 := count + 1;    -- not count1:=count1 + 1;
        d <= "10";
    else
        count1 := 0;
    end if;
end if;
end process;

-- نمایش در سون سگمنت--
seven_seg <= "00000010" when digit = "0000" else
    "10011110" when digit = "0001" else
    "00100100" when digit = "0010" else
    "00001100" when digit = "0011" else
    "10011000" when digit = "0100" else
    "01001000" when digit = "0101" else
    "01000000" when digit = "0110" else

```





```
"00011110" when digit = "0111" else  
"00000000" when digit = "1000" else  
"00001000" when digit = "1001" else  
"00010000" when digit = "1010" else  
"11000000" when digit = "1011" else  
"01100010" when digit = "1100" else  
"10000100" when digit = "1101" else  
"01100000" when digit = "1110" else  
"01110000" when digit = "1111";
```

```
end Behavioral;
```

۲۰- ولت متر

شماتیک مدار:

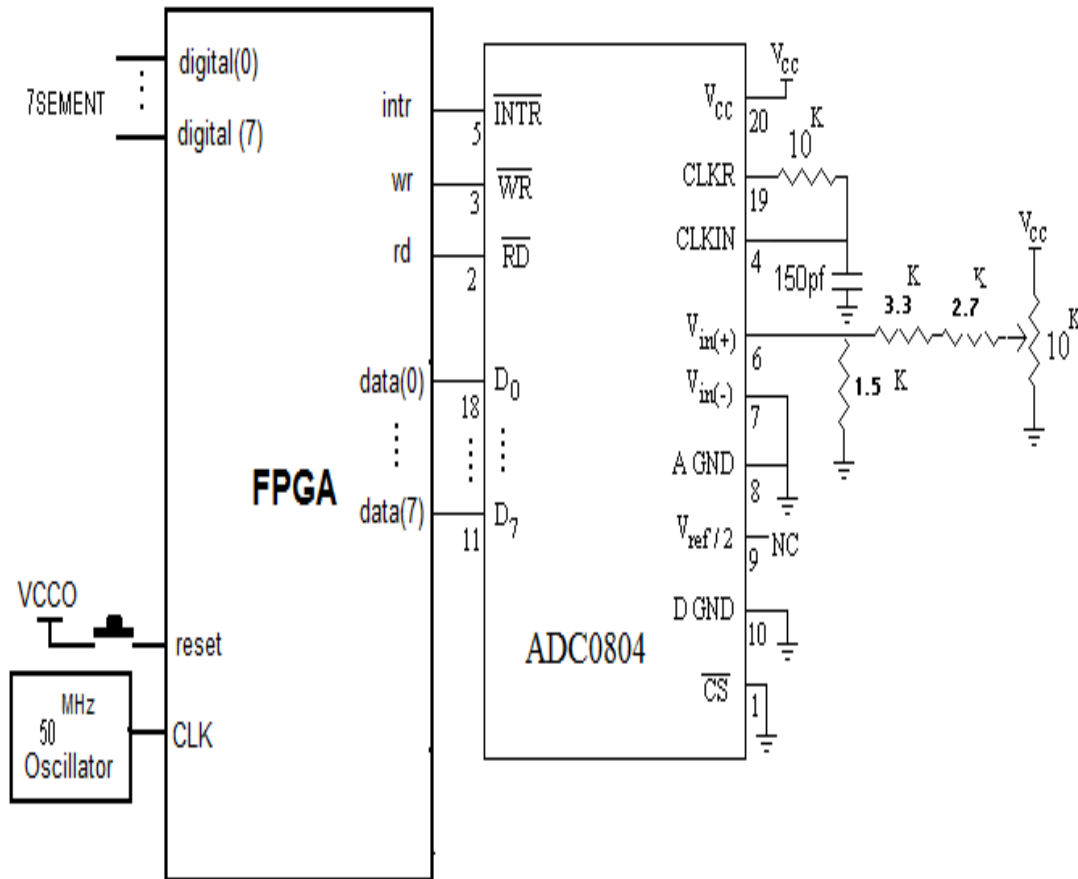


توضیحات در مورد مدار:

هدف ، تشخیص مقدار ولتاژ ورودی با استفاده از ADC0804 و نمایش آن توسط برد FPGA می باشد

در این پروژه ما از مبدل آنالوگ به دیجیتال ADC0804 جهت محاسبه ی مقدار ولتاژ ورودی و تبدیل آن به مقدار دیجیتال و نمایش آن در توسط برد FPGA استفاده کردیم.

متغیرهای اطراف ما یا بصورت مقادیر بهم پیوسته است و یا بصورت مقادیر گسسته که اصطلاحاً آنها را متغیرهای آنالوگ و دیجیتال می‌گویند. البته تعداد بسیار زیادی از متغیرها در زندگی روزمره ما از نوع آنالوگ هستند و در عین حال، وقتی که این متغیرها می‌خواهند توسط سیستمهای دیجیتالی و یا کامپیوتری مورد پردازش قرار گیرند، بایستی به فرم دیجیتال و عدد درآیند. از اینرو عناصر و قطعاتی وجود دارند که کمیت‌های الکتریکی پیوسته نظیر ولتاژ و جریان را به اعداد باینری یا BCD تبدیل می‌کنند. انجام این عمل به روشهای گوناگونی انجام می‌پذیرد و دو روش بسیار مشهور یکی روش انتگرال‌گیری و روش دوم روش تقریبیهای متوالی است و البته هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارند. (مزایا و معایب هر کدام چیست؟) در این آزمایش با مبدلی آشنا می‌شوید که ولتاژ الکتریکی را با روش تقریبیهای متوالی

 به یک عدد باینری ۸ بیتی تبدیل می‌کند. ADC0804



ICهای مبدل A/D عموماً دارای یک ورودی برای ورود ولتاژ و تعدادی پایه خروجی عدد حاصل از تبدیل هستند. CLK in یک پایه ورودی است که به یک منبع ساعت خارجی وصل می شود تا زمانبندی تراشه بصورت خارجی انجام شود. اما از آنجایی که 804 دارای یک مولد پالس داخلی نیز می باشد برای استفاده از مولد پالس داخلی ADC804، پایه های CLK R,CLKin به یک خازن و مقاومت مطابق شکل وصل می شوند. در این صورت فرکانس پالس ساعت تراشه از روی فرمول $F=1/(1.1RC)$ محاسبه می شود. چنانچه $R=10K$ و $C=150Pf$ باشد فرکانس تراشه 606KHz و زمان تبدیل برابر $110 \mu S$ خواهد بود. پایه INTR یک پایه خروجی و فعال صفر می باشد. این پایه در حالت عادی یک بوده و وقتی عمل تبدیل انجام می شود در سطح صفر قرار می گیرد. پس از اینکه INTR صفر می شود پایه CS مساوی صفر قرار داده شده و یک پالس یک به صفر روی پایه RD اعمال می شود تا داده تبدیل شده دریافت گردد. $Vin(+)$ و $Vin(-)$ ورودی های آنالوگ تفاضلی می باشند که در آن $Vin=Vin(+)-Vin(-)$ برقرار است. اغلب پایه $Vin(-)$ به زمین وصل می شود و پایه $Vin(+)$ به ولتاژ ورودی آنالوگ جهت تبدیل به دیجیتال وصل می شود. Vcc به منبع تغذیه +5V وصل می شود. این پایه در صورتیکه ورودی $Vref/2$ (پایه 9 تراشه) باز باشد بعنوان ولتاژ مرجع بکار می رود. $Vref/2$ یک ولتاژ ورودی است که ولتاژ مرجع تراشه را تامین می کند. اگر این پایه باز باشد (بدون اتصال)، ولتاژ آنالوگ ورودی در محدوده صفر تا +5V است (برابر با پایه Vcc). اما کاربردهای زیادی وجود دارند که در آنها ولتاژ آنالوگ ورودی نیاز به محدوده ای غیر از صفر تا +5V دارد. بعنوان مثال اگر محدوده ولتاژ آنالوگ ورودی مورد نیاز بین صفر تا +4V باشد پایه $Vref/2$ به ولتاژ +2V وصل می شود.


جدول زیر محدوده V_{in} به ازای مقادیر مختلف $V_{ref}/2$ را نشان می دهد.

$V_{ref}/2(V)$	$V_{in}(V)$
بی اتصال	0 تا 5
2.0	0 تا 4
1.5	0 تا 3
1.28	0 تا 2.56
1.0	0 تا 2
0.5	0 تا 1

D0 تا D7 (D7 با ارزشترین بیت و D0 کم ارزشترین بیت) پایه های خروجی داده دیجیتال هستند. این پایه ها از بافرهای سه حالته تشکیل شده اند و داده تبدیل شده وقتی در دسترس است که پایه $CS=0$ و RD نیز در سطح صفر قرار گیرد. برای محاسبه ولتاژ خروجی از فرمول $(V_{in}(+)/V_{ref}) * 255$ و نهایتاً تبدیل آن به فرم باینری استفاده می شود. زمین آنالوگ و زمین دیجیتال ورودی زمین سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال را فراهم می کنند. زمین آنالوگ به زمین سیگنال آنالوگ ورودی V_{in} و زمین دیجیتال به زمین پایه V_{CC} وصل می شود. دلیل داشتن دو زمین جدا برای سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال جدا سازی سیگنال آنالوگ ورودی از ولتاژهای گذرای است که در اثر تغییر وضعیت پایه های خروجی D0 تا D7 تولید می شوند و این جدا سازی دقت داده خروجی دیجیتال را تضمین می کند. شایان ذکر است که جدا سازی زمین های آنالوگ و دیجیتال در مدارات بسیار حساس صورت می پذیرد و در مدارات معمولی می توان این دو زمین را به هم وصل کرد.

STATE DIAGRAM:

WR=0, RD=1

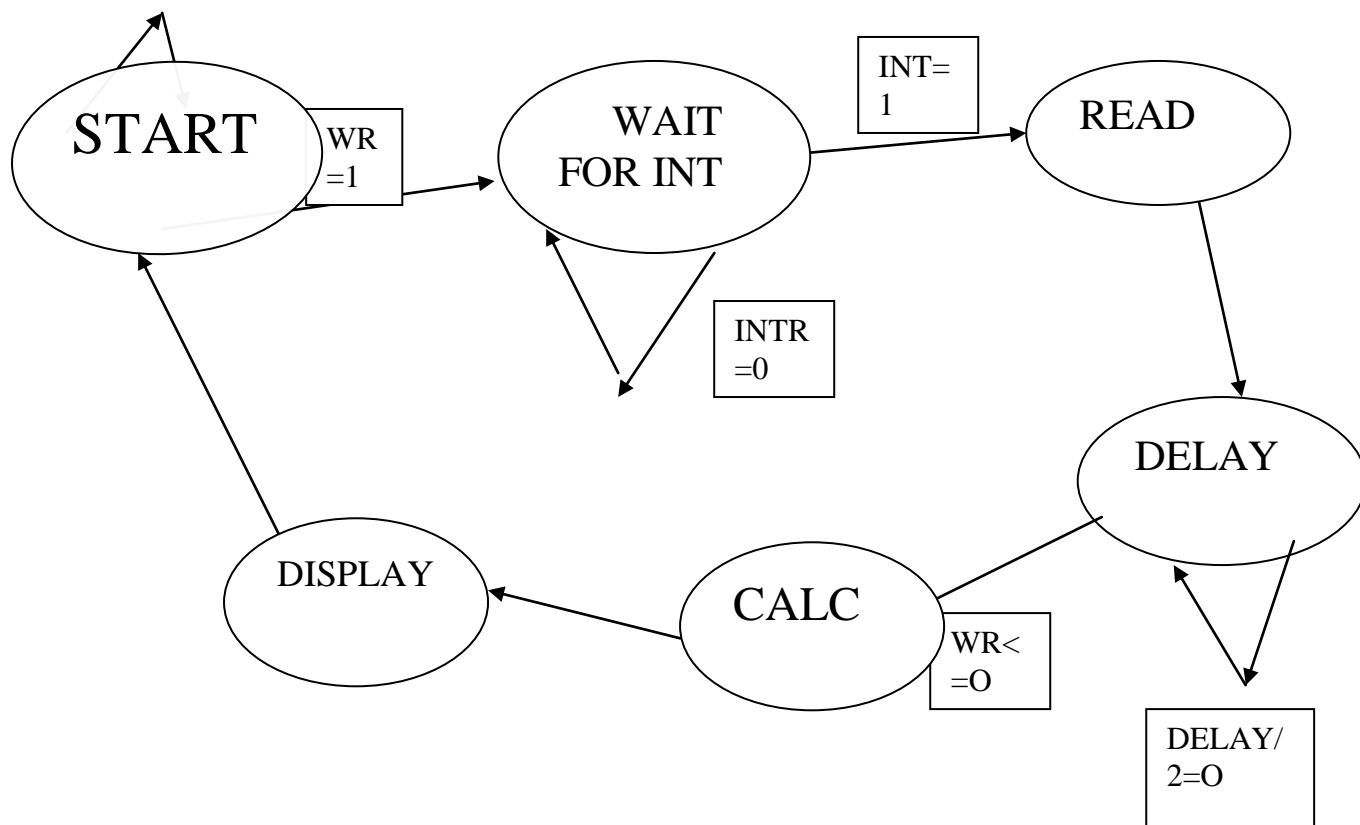

نحوه عملکرد مدار:

داده ها از طریق پایه های ۱۱-۱۸ مبدل به صورت آنالوگ از طریق پتانسیومتر تعبیه شده در مدار

وارد شده تبدیل به مقدار دیجیتال متناظر شده و روی سون سگمنت های تعبیه شده روی FPGA

نمایش داده می شود.

پایه های READ, WRITE, INT را نیز مطابق شماتیک متصل می کنیم.

برای تامین برق مدار نیز از منبع تغذیه جداگانه استفاده می کنیم.

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity vol is
  port (clk, reset: in std_logic;
        SevenSeg: out std_logic_vector(7 downto 0);
        Sd : out std_logic_vector(2 downto 0);
        ADC: in std_logic_vector(7 downto 0);
        wr : out std_logic;
        rd : out std_logic;
        intr : in std_logic);
end vol;

ARCHITECTURE structural OF vol IS

  constant delay_between_read: integer := 1000; -- 25 us
  type state is (start, read, wait_for_intr, delay, Calc, Display);
  SIGNAL Dig0, Dig1, Dig2: std_logic_vector(7 downto 0);
  SIGNAL volt: std_logic_vector(7 downto 0);
  signal current : state := Start;
begin
  process (clk, reset)
    variable count : integer;
    variable i: integer := 0;
    Variable Show: integer := 0;
  begin
    if reset = '1' then
      SD <= "111";
      rd <= '1';
      wr <= '0';
      current <= start;
      count := 0;
      i := 0;
      Show := 0;
    elsif clk = '1' and clk'event then
      case current is
        when start =>
          SD <= "111";
          wr <= '1';
          current <= wait_for_intr;
        when wait_for_intr =>
          if intr = '0' then
            current <= read;
          end if;
        when read =>
          rd <= '0';
          count := delay_between_read;
          current <= delay;
        when delay =>
          if count /= 0 then
            if count = delay_between_read / 2 then
              Volt <= ADC;
              wr <= '0';
            end if;
          end if;
        end case;
      end process;
end structural;

```

```

        end if;
        count := count - 1;
    else
        rd <= '1';
        Dig0<="00000000";
        Dig1<="00000000";
        Dig2<="00000000";
        current <= Calc;
        i:=100;
    end if;
    when Calc=>
        if i=0 then
            if Volt>99 then
                Volt<=Volt-100;
                Dig2<=Dig2+1;
            else
                if Volt>9 then
                    Volt<=Volt-10;
                    Dig1<=Dig1+1;
                else
                    Dig0<=Volt;
                    Current
                    SD<="111";
                    Show:=0;
                    i:=0;
                end if;
            end if;
        else
            i:=i-1;
        end if;
    when Display=>
        if Show<20000 then
            case i is
                when 0 =>
                    SD<="110";
                    Volt<=Dig0;
                    when 150=>
                        SD<="111";
                    Volt<="11000011";
                    when 200 =>
                        SD<="101";
                        Volt<=Dig1;
                        when 350=>
                            SD<="111";
                            Volt<="11000011";
                            when 400 =>
                                SD<="011";
                                Volt<=Dig2;
                                when 550=>
                                    SD<="111";

```




```
Volt<="11000011";

                                when Others=>null;


                                end case;
                                i:=i+1;
                                if i=600 then
                                    SD<="111";
                                    Show:=show+1;
                                    i:=0;
                                end if;
CASE volt IS
    WHEN "00000000" =>
        SevenSeg<="11000000";
    WHEN "00000001" =>
        SevenSeg<="11110011";
    WHEN "00000010" =>
        SevenSeg<="10001001";
    WHEN "00000011" =>
        SevenSeg<="10100001";
    WHEN "00000100" =>
        SevenSeg<="10110010";
    WHEN "00000101" =>
        SevenSeg<="10100100";
    WHEN "00000110" =>
        SevenSeg<="10000100";
    WHEN "00000111" =>
        SevenSeg<="11110001";
    WHEN "00001000" =>
        SevenSeg<="10000000";
    WHEN "00001001" =>
        SevenSeg<="10100000";
    WHEN OTHERS=>
        SevenSeg<="11111111";
END CASE;

else
    Show:=0;
    i:=0;
    current<=Start;
end if;

end case;
end if;
end process;
END structural;
```

۲۱- مالتی متر

شماتیک:

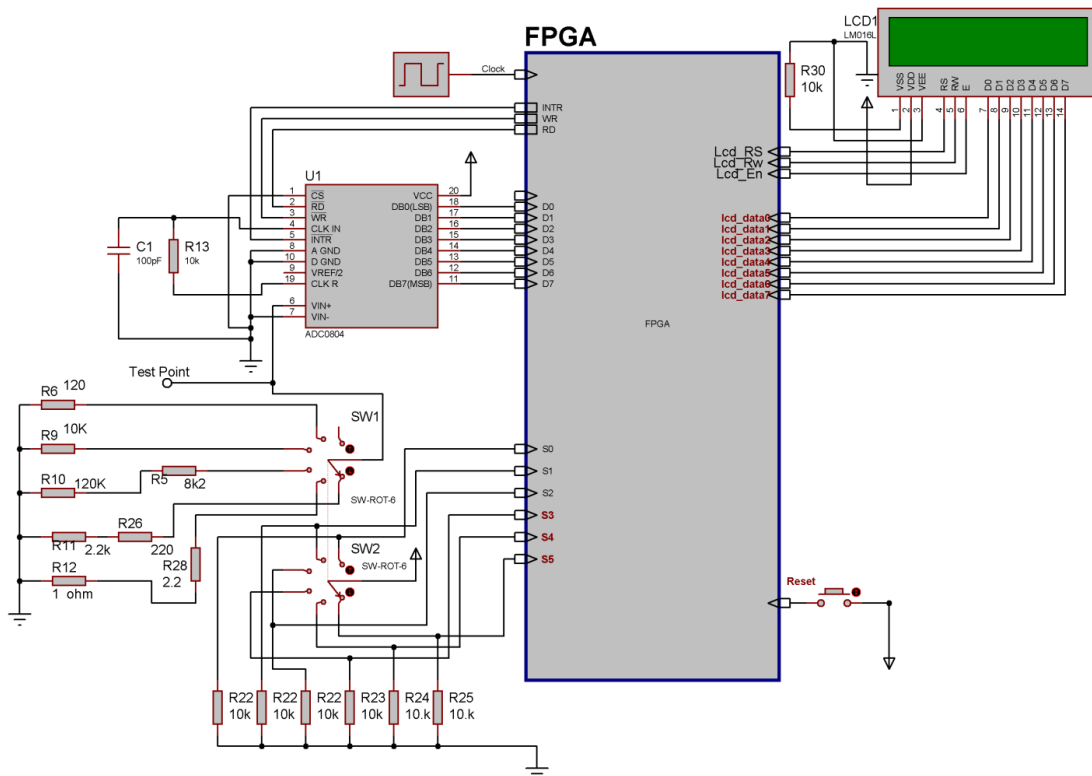

برنامه:

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity vol is
    port (clk,reset:in std_logic;
          -- seven segment "hgfedcba"
          --SevenSeg:out std_logic_vector(7 downto 0);
          -- 7==seg select
          --Sd : out std_logic_vector(3 downto 0);
          -- mode selecte
          S : in std_logic_vector(5 downto 0);
          -- adc data in
          ADC:in std_logic_vector(7 downto 0);

          LED:out std_logic_vector(7 downto 0);
          -- lcd Pins connector
          Lcd_Data:out std_logic_vector(7 downto 0);
          lcd_rs: out std_logic;
          Lcd_En: out std_logic;
          lcd_Wr: out std_logic;

          -- adc rd, rw, intr
          wr : out std_logic;
          rd : out std_logic;
    );
end entity;

```

```

        intr : in std_logic);
    end vol;

ARCHITECTURE structural OF vol IS
    constant delay_between_read:integer := 30; -- 30 us
    type Mainstate is (lcd_init,lcd_clear,Start, read, wait_for_intr,
    delay_Read, CalcVolt,CalcOhm,CalcAmper,Showlcd);
    type lcd_State is(none, Enable,Write);
    -- main FSM
    signal State : Mainstate:=Lcd_Init;
    signal Lcd:Lcd_State:=None;
    -- digit for 7 seg
    -- volt read from adc
    SIGNAL volt:std_logic_vector(9 downto 0);
    SIGNAL TEST:std_logic_vector(7 downto 0);
    -- volt & ohm & Amper
    signal V1,V2,Ohm:std_logic_vector(19 downto 0);
    --lcd signals
    type init_array is array(0 to 2)of std_logic_vector(7 downto 0);
    signal init: init_array:=("00111000", "00001110", "00000001");
    type lcd_array is array(0 to 15)of std_logic_vector(7 downto 0);
    signal Lcd_Line: lcd_array:=("00100000", "00100000", "00100000",
    "00100000",
    "00100000", "00100000", "00100000",
    "00100000", "00100000", "00100000",
    "00100000", "00100000", "00100000",
    "00100000", "00100000", "00100000"
    );
    constant delay_for_e : integer := 1;--25 * 20 NS = 500 ns >450 NS
    constant delay_for_write : integer := 5000;-- 5,000 *20 ns = 2.0 MS
    > 1.53Ms
begin
    process(clk,reset)
        variable count,Part,Delay : integer:=0;
        variable i,j,k:integer:=0;
        begin
            if reset = '1' then
                --SD<="0000";
                rd <= '1';
                wr <= '0';
                count := 0;
                i:=0;
                Part:=0;
                Ohm<=(Others=>'0');
                v1<=(Others=>'1');
                v2<=(others=>'1');
                TEST<=(OTHERS=>'1');
                State <= lcd_init;
                lcd_rs<='0';
                lcd_en<='0';
                lcd_wr<='0';
                lcd<=None;
                -- preset variabels & signals
            elsif clk = '1' and clk'event then
                if Delay>0 then
                    Delay:=Delay-1;
                else
                    case lcd is

```



```
when Enable=>
    lcd_En<='1';
    Delay:= Delay_For_E;
    lcd<=Write;

when Write=>
    Lcd_En<='0';

    Delay:=Delay_for_Write;

    Lcd<=None;
when None=>
    case State is
        when lcd_init=>
            if Part<2
then
                lcd_data<=init (Part);
                lcd_rs<='0';
                lcd<=Enable;
                Part:=Part+1;
                State<=Lcd_Clear;
                part:=0;
            else
                end if;
        when
            if
                lcd_clear=>
                    part<16 then
                        lcd_Line (Part)<="00100000";
                        Part:=Part+1;
                    else
                        lcd_Data<=init (2);
                        lcd_rs<='0';
                        State<=Start;
                        lcd<=Enable;
                        Part:=0;
                    end
                if;
                -- Start Read from
                when Start =>
                    Count:=0;
                    wr
                State <=
                <= '1';
                wait_for_intr;
```



```
intr =0
intr = '0' then
read;
state
'0';
delay_between_read;
delay_read;
then
delay_between_read / 2 then
    Volt <= "0"&ADC&"0";
    test<=ADC;
    -- read data
    wr <= '0';
- 1;
rd <= '1';
-- select Show State
If S(0)='1' then
    -- Show 00.00 in Left of lcd
    lcd_Line(0)<="00110000";
    lcd_Line(1)<="00110000";
    lcd_Line(2)<="00101110"; -- dot
    lcd_Line(3)<="00110000";
    lcd_Line(4)<="00110000";
    -- show Volt in Write of lcd
    lcd_line(12)<="01010110";
    lcd_line(13)<="01101111";
-- wait for
when wait_for_intr =>
    if
        State <=
            end if;
            -- read adc
when read =>
    rd <=
        count :=
            State <=
when delay_Read =>
    if count > 0
        if count =
            end if;
            count := count
        else
```

```
lcd_line(14)<="01101100";
lcd_line(15)<="01110100";
State <= CalcVolt;
Part:=0;
elsif S(3 downto 1)>"000" then
-- v1= 4.88 v ref base
-- show 000.0 in left of lcd
lcd_Line(0)<="00110000";
lcd_Line(1)<="00110000";
lcd_Line(2)<="00110000";
lcd_Line(3)<="00101110"; -- dot
lcd_Line(4)<="00110000";
-- Show Ohm in Write of Lcd
lcd_Line(13)<="01001111";
lcd_Line(14)<="01101000";
lcd_Line(15)<="01101101";
V1(19 downto 0)<="00000000001000000000";
i:=0;
Part:=0;
State <= CalcOhm;
elsif S(5 downto 4)>"00" then
-- show 000.0 in left of lcd
lcd_Line(0)<="00110000";
lcd_Line(1)<="00110000";
lcd_Line(2)<="00110000";
lcd_Line(3)<="00101110"; -- dot
lcd_Line(4)<="00110000";
-- Show Amp in write of lcd
lcd_Line(13)<="01000001";
```



```
lcd_Line(14)<="01101101";
lcd_Line(15)<="01110000";
V1(19 downto 0)<= "0000000000"&Volt(9 downto
0);

Part:=0;

State <= CalcAmper;

else

State<=CalcVolt;

end if;

i:=0;

end if;
when CalcVolt
=>
--
divide digits
delay:=10;
if
Volt>999 then
Volt<=Volt-1000;
Lcd_Line(0)<=Lcd_Line(0)+1;
elsif Volt>99 then
Volt<=Volt-100;
Lcd_Line(1)<=lcd_Line(1)+1;
elsif Volt>9 then
Volt<=Volt-10;
Lcd_Line(3)<=lcd_Line(3)+1;
else
Lcd_Line(4)<=lcd_Line(4)+Volt(7 downto 0);
rd <= '1';
wr <= '0';

i:=0;
Part:=0;
State <=Showlcd;

end
if;
```

 when CalcOhm =>

```

delay:=20;
Part=0 then
    V2(19 downto 0)<="0000000000" & Volt(9 downto 0);
    Ohm<="00000000000000000000";
    Part:=1;
elseif Part=1 then
    v1<=v1-v2;
    if v2>0 then
        part:=2;
    else
        part:=5;
    end if;
elseif part=2 then
    -- select Ohm meter reange
    case S(3 downto 1)is
        when "001"=> -- 127 ohm
            v1(19 downto 0)<= V1(12 downto
0)&"0000000" ;
        when "010"=> -- 10 k ohm
            lcd_line(12)<="01001011";
            v1(19 downto 0)<= V1(9 downto
0)&"0000000000" ;
        when "100"=> -- 120 k==k ohm
            lcd_line(12)<="01001011";
            v1(19 downto 0)<= V1(9 downto
0)&"0000000000" ;
        when others=> Ohm<="00000000000000000000";
    end case;
    part:=3;
    i:=0;

```




```
elseif Part=3 then
    if v1>v2 then
        v1<=v1-v2;
        Ohm<=Ohm+1;
    else
        Part:=4;
    end if;
elseif Part=4 then
    part:=5;
    -- divide ohm digits
elseif Part=5 then
    if Ohm>999 then
        Ohm<=Ohm-1000;
        lcd_line(0)<=Lcd_Line(0)+1;
    elseif Ohm>99 then
        Ohm<=Ohm-100;

lcd_line(1)<=Lcd_Line(1)+1;

        elseif Ohm>9 then
            Ohm<=Ohm-10;

lcd_line(2)<=Lcd_Line(2)+1;

        else

Lcd_Line(4)<="00110000"+Ohm(7 downto 0);

            rd <= '1';
            wr <= '0';
            Part:=6;

        end if;
elseif part=6 then
    case s(3 downto 1) is
```

```

when "001"=>

Lcd_Line (3)<=Lcd_Line (4);

    Lcd_Line (4)<="00100000";

when "010" =>

    Lcd_Line (3)<=Lcd_Line (2);

Lcd_Line (2)<="00101110";

    Lcd_Line (0)<="01000101";

    Lcd_Line (1)<="01110010";

    Lcd_Line (2)<="01110010";

    Lcd_Line (3)<="01101111";

    Lcd_Line (4)<="01110010";

    end case;

    part:=7;

else

    Part:=0;

    i:=0;

    State <= ShowLcd;

end

if;

CalcAmper=>

    delay:=10;

then

    Amper type

when

    if Part=0

-- select

```



```
case S(5 downto 4) is
    when "01"=>    -- Amper and mili amper
        v1(19 downto 0)<="0"&v1(19 downto 1)+v1(17
downto 0)&"0";

        lcd_line(9) <="01101101";
        lcd_line(10)<="01101001";
        lcd_line(11)<="01101100";

    when others=>    -- micro amper
        v1(19 downto 0)<=v1(17 downto 0)&"00";

        lcd_line(7) <="01101101";
        lcd_line(8) <="01101001";
        lcd_line(9) <="01100011";
        lcd_line(10)<="01110010";
        lcd_line(11)<="01101111";

end case;

Part:=1;

--divide amper digits

elsif Part=1 then
    part:=2;

elsif part=2 then
    if V1>999 then
        V1<=V1-1000;

        lcd_line(0)<=Lcd_Line(0)+1;
    elsif V1>99 then
        V1<=V1-100;

        lcd_line(1)<=Lcd_Line(1)+1;
    elsif V1>9 then
        V1<=V1-10;

        lcd_line(2)<=Lcd_Line(2)+1;
    else
```



```
lcd_line(4)<="00110000"+ V1(7
downto 0);

rd <= '1';

wr <= '0';

i:=0;
Part:=3;

end if;
elsif part=3 then
--if s(5)='1' then
lcd_line(3)<=lcd_line(4);
lcd_line(4)<="00100000";
--end if;
part:=0;
State <= ShowLcd;
end if;
when ShowLcd=>
if Part<16 then
Lcd_Data<=Lcd_Line(Part);
lcd_Rs<='1';
Lcd<=Enable;
Part:=Part+1;
else
Part:=0;
State<=Lcd_Clear;
Delay:=1000000;
end if;
when others=> State <= lcd_init;
test<="11111111";
end case;
end case;
end if;
end if;
LED<=TEST;
end process;

end structural;
```


۲۲- اتصال touch

میدانیم که Touch با استفاده از مقاومت‌هایی که در خود دارد دو مقدار مختلف به ما میدهد یکی برای مقدار x دیگری برای y که به صورت ولتاژ آنالوگ می باشد بنابراین برای این پروژه در ابتدا باید یک مدار تبدیل آنالوگ به دیجیتال داشته باشیم زیرا FPGA مقادیر آنالوگ را شناسایی نمیکند و سپس مقادیر دیجیتال بدست آمده را تبدیل به چهار مقدار column, page, segment, Data تبدیل کنیم که بتوانیم نقطه متناظر فشرده شده در Touch را در GLCD نمایش دهیم.

برنامه ما شامل State های مختلفی می باشد که هر کدام وظیفه منحصر به خود را دارد که برای هر کدام در خود برنامه کامنت گذاری شده و توضیح داده شده است.


شکل مدار این برنامه را در قسمت های زیر مشاهده می کنیم:

شکل ظاهری صفحه لمسی و تشریح پایه های آن.

 

جدول زیر مربوط به محاسبه ولتاژ خروجی x و خروجی y در صفحه لمسی می باشد.

pin_1	pin_2	pin_3	pin_4
z	GND	v_x	v_{cc}
v_{cc}	v_y	GND	z

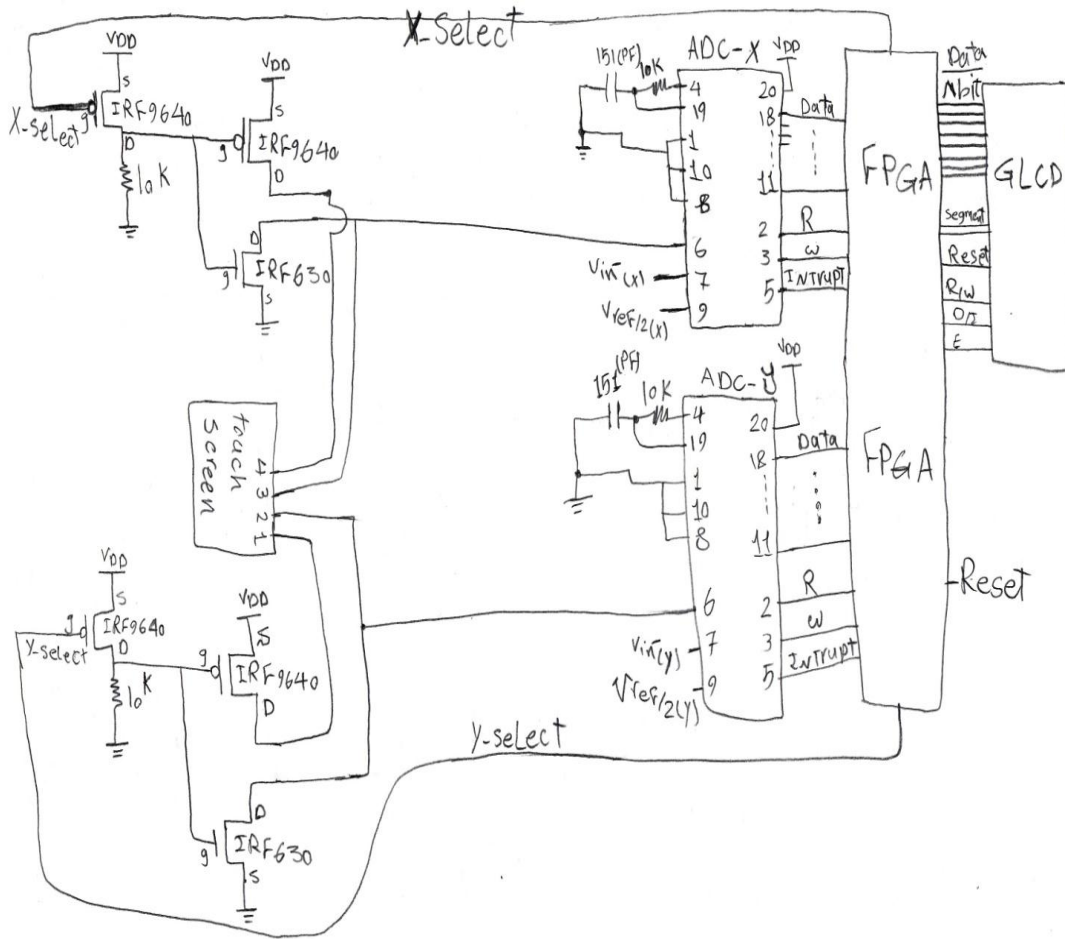


از

صال قطعات مدار به FPGA:


ADC0804			
\overline{CS}	1	20	Vcc
\overline{RD}	2	19	CLK R
\overline{WR}	3	18	D0
CLK IN	4	17	D1
\overline{INTR}	5	16	D2
V_{in+}	6	15	D3
V_{in-}	7	14	D4
A GND	8	13	D5
$V_{ref/2}$	9	12	D6
D GND	10	11	D7

مدار شکل زیر مربوط به اعمال ولتاژهای مناسب به پایه های V_{in-} و $V_{ref/2}$ در adc های x و y

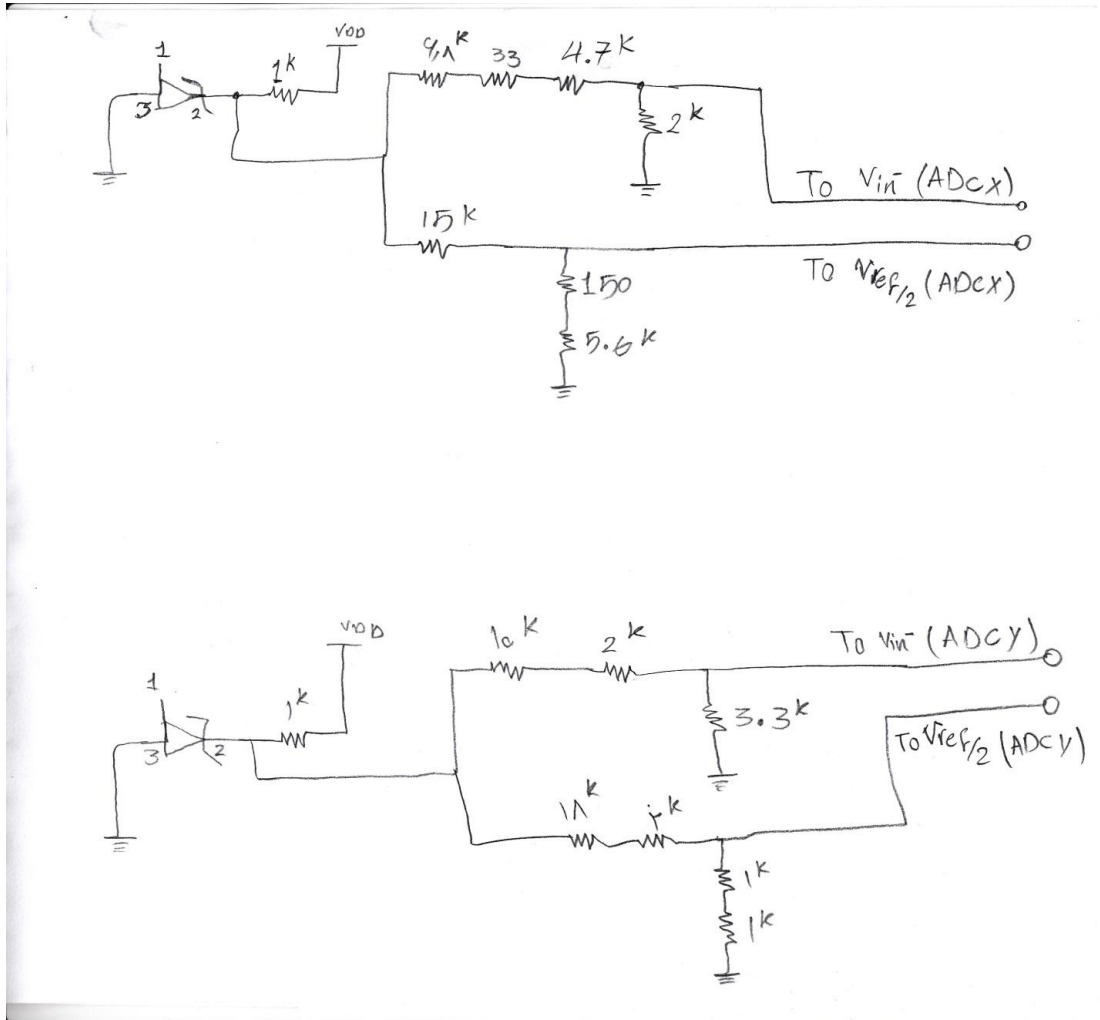می باشد تا بتوانیم خروجی صفحه لمسی را در صفحه نمایش کالیبره نماییم.




شکل GLCD و شرح پایه هایش :

 

Pin #	Symbol	Function	Pin #	Symbol	Function
1	VSS	GND	11	DB4	Data Bus Line 4
2	VDD	Power Supply (5V)	12	DB5	Data Bus Line 5
3	Vo	Contrast Adjustment	13	DB6	Data Bus Line 6
4	D/I	Data/Instruction	14	DB7	Data Bus Line 7
5	R/W	Data Read/Write	15	CS1	Chip Select for IC1
6	E	H → L Enable Signal	16	CS2	Chip Select for IC2
7	DB0	Data Bus Line 0	17	RST	Reset
8	DB1	Data Bus Line 1	18	Vee	Negative Voltage Output
9	DB2	Data Bus Line 2	19	A	Power Supply for LED (4.2V)
10	DB3	Data Bus Line 3	20	K	Power Supply for LED (0V)

State Diagram برنامه در زیر آمده است.

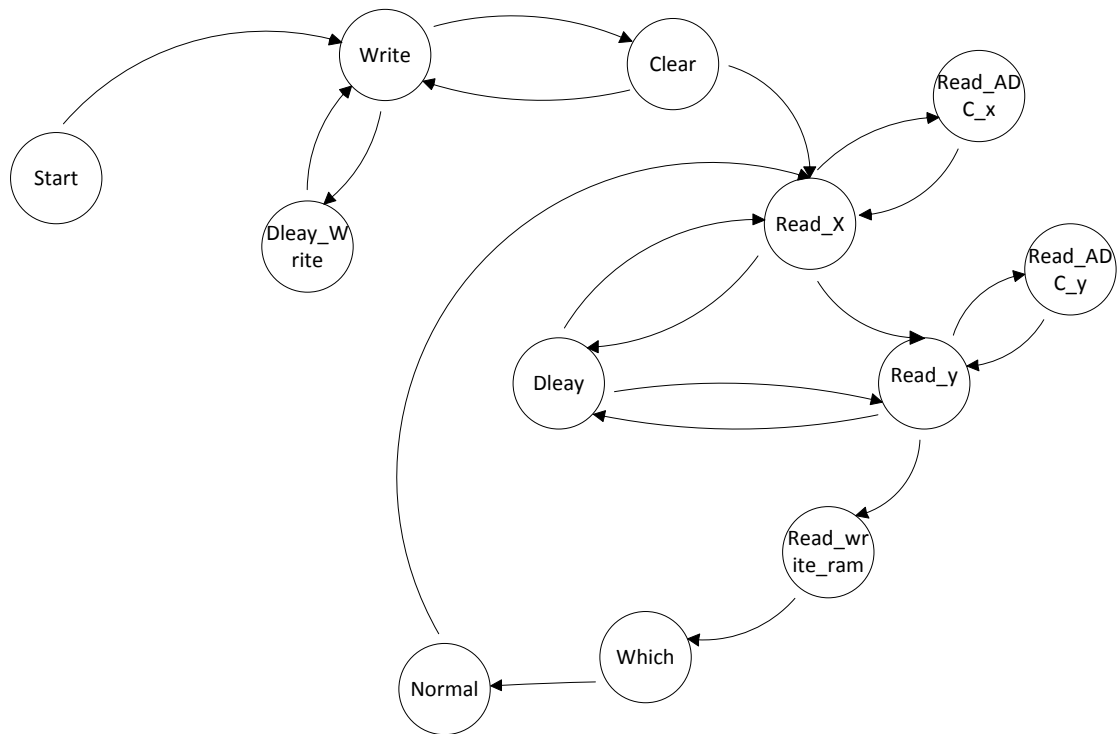

همانطور که مشاهده می شود این برنامه بعد از اینکه به انتها رسید دو باره به State خواندن X برگشت میکند تا نقطه بعدی را در یافت کند و مکان آنرا نمایش دهد. در State های Read_x و Read_y به تعداد ۲۰ بار مقدار x و y خوانده می شود و با مقدار اولیه مقایسه می شود اگر برابر بودند به State بعدی می رود اگر برابر نبودند دوباره شروع به خواندن مقادیر و مقایسه می کند تا حداقل ۲۰ بار با هم برابر باشند. در برنامه یک خروجی با نام Result وجود دارد که نشان می دهد مدار برنامه در طول اجرا تا کنون از کدام State ها خارج شده است، تاکید می گردد از کدام State ها خارج شده است.

در قسمت زیر برنامه به همراه توضیحات آورده شده است.

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity touch is
  Port ( data : out std_logic_vector(7 downto 0); --<= GLCD
        di : out std_logic; --<= GLCD
  
```

```

rw : out std_logic;--<= GLCD
e : out std_logic;--<= GLCD
rst : out std_logic;--<= GLCD
clk : in std_logic;--<= GLCD
reset : in std_logic;--<= GLCD
x_select : out std_logic;--<= GLCD
y_select : out std_logic;--<= GLCD
segment : out std_logic_vector(1 downto 0);--<= GLCD
---read from adc for x and y -----
wr_adc_x,rd_adc_x:out std_logic;--<= Read X & Y
intr_x : in std_logic;--<= Read X & Y
data_adc_x :in std_logic_vector(7 downto 0);--<= Read X & Y
wr_adc_y,rd_adc_y:out std_logic;--<= Read X & Y
intr_y : in std_logic;--<= Read X & Y
data_adc_y :in std_logic_vector(7 downto 0);--<= Read X & Y
result : out std_logic_vector(8 downto 0)--<= For Check
State's
);
end touch;
architecture Behavioral of touch is
    signal page : std_logic_vector (7 downto 0); --jame B8H +
y_digital (7 downto 5)
    signal column : std_logic_vector(7 downto 0); --jame 40H +
x_digital(6 downto 1)
    signal Pixel : std_logic_vector(7 downto 0); --decod shode
y_digital(4 downto 2)
    constant delay_for_e : integer := 23; --23 * 19 NS = 450 NS
baraye ijade labe
    constant delay_between_data : integer := 100000; --baraye ijade
delay monaseb ta data roye khat gharar girad
    type state is (start, write, delay_write, delay, read_x,
read_y,Read_Write_SRAM,Read_ADC_x,Read_ADC_y, which, clear, normal);
--read_GLCD
    signal current, caller : state;
    signal part,part_mul_read_RAM_2,test_part,
part1,par,part_adr_RAM_1,part_Read_RAM_2,part_mul_RAM_2,part_Write_RA
M_1,part_Write_RAM_2,part_x,part_y : integer;--
part=>write,part1=>Normal,Part2=>read_GLCD,Part_X=>read_x,Part_y=>rea
d_y
    type state_which is (page_column,on_Pixel);--state haye lazem
baraye state which
    signal current_which : state_which;
    signal x_digital : std_logic_vector(7 downto 0);--maghadir khandeh
shodeh az adc
    signal y_digital : std_logic_vector(7 downto 0);--maghadir khandeh
shodeh az adc
    signal data_temp : std_logic_vector(7 downto 0);
    constant delay_between_read: integer :=1250;--for read from Analog
Digital Convertor
    type state_adc_x is
(start_adc_x,read_adc_x,wait_for_intr_x,delay_adc_x);--state haye
lazem baraye state Read_ADC_X
    signal current_adc_x : state_adc_x;
    type state_adc_y is
(start_adc_y,read_adc_y,wait_for_intr_y,delay_adc_y);--state haye
lazem baraye state Read_ADC_Y
    signal current_adc_y : state_adc_y;
--baraye check kardane maghadire x & y
    signal check_part_x ,l :integer;
    signal x_1,x_for_check : std_logic_vector(7 downto 0);

```

```

signal check_part_y ,m :integer;
signal y_1,y_for_check : std_logic_vector(7 downto 0);
type state_RAM is (check,Write_RAM_1,Read_RAM_2,Write_RAM_2);
signal Current_RAM : state_RAM;
signal adr_ram_1 : std_logic_vector(8 downto 0);
signal adr_ram_2 : std_logic_vector(9 downto 0);
signal dati_RAM_1 : std_logic_vector(8 downto 0);
    signal dato_RAM_1 : std_logic_vector(8 downto 0);
signal dati_RAM_2 : std_logic_vector(7 downto 0);
    signal dato_RAM_2 : std_logic_vector(7 downto 0);
signal wen_RAM_1, wen_RAM_2 : std_logic ;
signal r1_add_counter : integer range 0 to 511;
    signal c :integer;
    signal mul :std_logic_vector(9 downto 0);
-----expalin RAM_2-----
type mem_array_2 is array (0 to 1023) of std_logic_vector(7 downto
0);
    signal ram_2 : mem_array_2;
-----explain RAM_1-----
type mem_array_1 is array (0 to 511) of std_logic_vector(8 downto
0);
    signal ram_1 : mem_array_1;
begin
process (clk, reset)
    variable i, count : integer;
    variable count_adc_x:integer;
    variable count_adc_y:integer;
begin

    if reset = '1' then
        current <= start;
        Current_RAM<=check;
        di <= '0';
        rw <= '0';
        e <= '0';
        c<=0;
        segment <= "11";
        rst <= '1';
        count := 0;
        i := 0;
        l<=0;
        m<=0;
        part_x <= 0;
        part_y <= 0;
        part <= 0;
        part1 <= 0;
        par<= 0;
        test_part<=0;
        part_mul_read_RAM_2 <=0;
        part_adr_RAM_1 <=0;
        part_Read_RAM_2<=0;
        part_Write_RAM_1 <=0;
        part_Write_RAM_2 <=0;
        part_mul_RAM_2<=0;
        r1_add_counter<=0;
        check_part_x<=0;
        check_part_y<=0;
        page <= "00000000";
        current_which<= page_column;
        rd_adc_x<= '1';

```

```

wr_adc_x<= '0';
current_adc_x<= start_adc_x;
count_adc_x :=0;
rd_adc_y<= '1';
wr_adc_y<= '0';
current_adc_y<= start_adc_y;
count_adc_y :=0;
result<="000000000";
elsif clk = '1' and clk'event then
  case current is
    when start =>
      data <= "00111111";
      di <= '0';
      caller <= clear;
      current <= write;
-----write-----
    when write =>
      if part = 0 then
        e <= '1';
        count := delay_for_e;
        part <= part + 1;
        current <= delay_write;
      elsif part = 1 then
        e <= '0';
        count := delay_between_data;
        current <= delay_write;
        part <= part + 1;
      else
        current <= caller;
        part <= 0;
      end if;
-----delay_write-----
    when delay_write =>
      count := count - 1;
      if count = 0 then
        current <= write;
      end if;
-----clear-----
    when clear =>
      if i = 0 then
        data <= "10111000" + page;
        di <= '0';
      caller <= clear;
      current <= write;
      i := i + 1;
    elsif i = 1 then
      data <= "01000000";
      di <= '0';
      caller <= clear;
      current <= write;
      i := i + 1;
    elsif i > 1 and i < 66 then
      data <= "00000000";
      di <= '1';
      caller <= clear;
      current <= write;
      i := i + 1;
    elsif i = 66 then
      page <= page + 1;
      i := 0;

```

```

        if page = 7 then
            current <= read_x;
        end if;
    end if;
-----read_x-----
when read_x =>
    if part_x= 0 then
        x_select <= '1';
        y_select <= '0';
        part_x <= part_x+1;
        count := 10000; --delay monaseb ta voltage ha az
transistor ha obur konad va touch voltage khorouji bedahad
        current <= delay;
        caller <= read_x;
    elsif part_x= 1 then
        if check_part_x=0 then
            l<=l+1;
                current <=Read_ADC_x ;
                caller<=read_x;
                check_part_x<=check_part_x+1;
            elsif check_part_x=1 then
                if l=1 then
                    x_1<=x_for_check;
                end if;
                l<=l+1;
                current <=Read_ADC_x;
                check_part_x<=check_part_x+1;
            elsif check_part_x=2 then
                if x_1 = x_for_check then
                    if l<14 then
                        check_part_x<=1;
                        l<=l+1;
                    elsif l=14 then
                        l<=0;
                        check_part_x<=0;
                        part_x<=Part_x+1;
                        x_digital<="11111111" - x_1;
                    end if;
                else
                    check_part_x<=0;
                    l<=0;
                end if;
            end if;
        end if;
    elsif part_x= 2 then
        current <= read_y;
        part_x <= 0;
    end if;
-----delay-----
when delay =>
    count := count - 1;
    if count = 0 then
        current <= caller;
    end if;
-----read_y-----
when read_y =>
    if part_y= 0 then
        y_select <= '1';
        x_select <= '0';
        part_y <= part_y+1;

```

count := 10000; --delay monaseb ta voltage ha az
transistor ha obur konad va touch voltage khorouji bedahad

```

current <= delay;
caller <= read_y;
elsif part_y= 1 then
if check_part_y=0 then
m<=m+1;
current <=Read_ADC_y;
check_part_y<=check_part_y+1;
elsif check_part_y=1 then
if m=1 then
y_1<=y_for_check;
end if;
m<=m+1;
current <=Read_ADC_y;
check_part_y<=check_part_y+1;
elsif check_part_y=2 then
if y_1 = y_for_check then
if m<16 then
check_part_y<=1;
m<=m+1;
elsif m=16 then
m<=0;
check_part_y<=0;
part_y<=Part_y+1;
y_digital<=y_1;
end if;
else
check_part_y<=0;
m<=0;
end if;
end if;
elsif part_y= 2 then
current <= which;
part_y <= 0;
end if;

```

-----Read_ADC_x-----

```

when Read_ADC_x =>
case current_adc_x is
when start_adc_X =>
wr_adc_x<='1';
current_adc_x<= wait_for_intr_x;
when wait_for_intr_x =>
if(intr_x='0') then
current_adc_x<=read_adc_x;
end if;
when read_adc_x =>
rd_adc_x<='0';
count_adc_x:=delay_between_read;
current_adc_x<=delay_adc_x;
when delay_adc_x =>
if(count_adc_x/=0) then
if(count_adc_x=delay_between_read/2) then
x_for_check<= data_adc_x;
wr_adc_x<='0';
end if;
count_adc_x:=count_adc_x-1;
else
rd_adc_x<='1';
current_adc_x <= start_adc_x;

```



```

when "010" =>--<=Roshan shodane 2nd pixcel
  pixel <= "00000100";
  current <= Read_Write_SRAM;
  current_which<= page_column;
  result(6) <= '1';
when "011" =>--<=Roshan shodane 3th pixcel
  pixel <= "00001000";
  current <= Read_Write_SRAM;
  current_which<= page_column;
when "100" =>--<=Roshan shodane 4th pixcel
  pixel <= "00010000";
  current <= Read_Write_SRAM;
  current_which<= page_column;
when "101" =>--<=Roshan shodane 5th pixcel
  pixel <= "00100000";
  current <= Read_Write_SRAM;
  current_which<= page_column;
when "110" =>--<=Roshan shodane 6th pixcel
  pixel <= "01000000";
  current <= Read_Write_SRAM;
  current_which<= page_column;
when "111" =>--<=Roshan shodane 7th pixcel
  pixel <= "10000000";
  current <= Read_Write_SRAM;
  current_which<= page_column;
when others =>
  pixel <= "00000000";
  current <= Read_Write_SRAM;
  current_which<= page_column;
end case;
end if;-----
-----Read_Write_SRAM-----
when Read_Write_SRAM =>
case Current_RAM is
when check =>
  if c < r1_add_counter then
    if part_adr_RAM_1 = 0 then
      adr_RAM_1<=Conv_std_logic_vector(c,9);
      part_adr_RAM_1 <= 1;
    elsif part_adr_RAM_1 = 1 then
      if dato_RAM_1 = ( y_digital(7 downto 5) & X_digital(6
downto 1) ) then
        Current_RAM <= Read_RAM_2;
        c<=0; --reset counter
        part_adr_RAM_1 <= 0; --reset if
        result(0)<='1'; --allert for
      outgoing
    else
      c <=c+1; --reset counter
      part_adr_RAM_1 <= 0; --reset if
    end if;
  end if;
else
  Current_Ram<=Write_RAM_1; --agar sabet shavad ghablan
  dar ram2 dar satr morede nazar naneveshteh eim;
  c<=0; --
  reset counter
  result(1)<='1';
end if;

```


) ◊)

```
when Write_RAM_1 =>
  if part_Write_RAM_1=0 then
    wen_RAM_1<='1';
    adr_RAM_1<=Conv_std_logic_vector(r1_add_counter,9);
    dati_RAM_1<=( y_digital(7 downto 5) & X_digital(6 downto 1) );
    r1_add_counter<=r1_add_counter+1;
    part_Write_RAM_1<=1;
  elsif part_Write_RAM_1=1 then
    wen_RAM_1<='0';
    part_Write_RAM_1<=0;
    Current_Ram<=Write_RAM_2;
    result(2)<='1';
    data_temp<=Pixel;    --baraye in ke pixel haman داده E
    ast ke bayad dar ram2 zakhireh shavad
  end if;
  when Read_RAM_2 =>
    if part_mul_read_RAM_2 < conv_integer(y_digital(7 downto 5))
then--baraye sakhtane adress ram 2
      mul <= mul +("00" & "10000000") ; --mohasebeye adress
"ghesmate kodam page"
      part_mul_read_RAM_2<=part_mul_read_RAM_2+1;
    else
      if part_Read_RAM_2 = 0 then
        adr_RAM_2<=(mul + ("0000" & X_digital(6 downto 1)));    --
adress for read from ram 2
        part_Read_RAM_2 <= 1;
      elsif part_Read_RAM_2 = 1 then
        data_temp <= ( dato_RAM_2 or pixel ); --macke or new and old
data
        Current_Ram<=Write_RAM_2; --next hop
        part_Read_RAM_2 <= 0;    --reset if
        part_mul_read_RAM_2 <= 0;    --reset if
        mul<="0000000000";    --reset value of mul
        result(3)<='1';    --allert for outgoing
      end if;
    end if;
  when Write_RAM_2 =>
    if part_Write_RAM_2=0 then
      if part_mul_RAM_2 < conv_integer(y_digital(7 downto 5))
then
        mul <= mul +("00" & "10000000") ;
        part_mul_RAM_2<=part_mul_RAM_2+1;
      else
        if par = 0 then
          wen_RAM_2<='1';
          adr_RAM_2<= mul + X_digital (6 downto 1);
          dati_RAM_2<=data_temp;
          par <= 1;
        elsif par = 1 then
          part_Write_RAM_2<=1;
          part_mul_RAM_2<=0;
          par<=0;
        end if;
      end if;
    elsif part_Write_RAM_2=1 then
      wen_RAM_2<='0';
      part_Write_RAM_2<=0;
      Current_Ram<=check;
      Current<=normal;
      mul<="0000000000";
```

```

        result(7) <= '1';
        result(4) <= '1';
    end if;
end case;
-----normal-----
    when normal =>
        if part1 = 0 then
            rw <= '0';
            data <= page;
            di <= '0';
            caller <= normal;
            current <= write;
            part1 <= part1 + 1;
        elsif part1 = 1 then
            data <= column;
            di <= '0';
            caller <= normal;
            current <= write;
            part1 <= part1 + 1;
        elsif part1 = 2 then
            data <= pixel or data_temp;
            di <= '1';
            caller <= normal;
            current <= write;
            part1 <= part1 + 1;
        elsif part1 = 3 then
            part1 <= 0;
            current <= read_x;
            result(8) <= '1';
        end if;
    end case;
end if;
    if clk = '1' and clk'event then
        if (wen_RAM_2='1') then
            ram_2( conv_integer(adr_RAM_2) ) <= dati_RAM_2;
        end if;
        if (wen_RAM_1='1') then
            ram_1( conv_integer(adr_RAM_1) ) <= dati_RAM_1;
        end if;
    end if;
end process;
    dato_RAM_2 <= ram_2(conv_integer(adr_RAM_2));
    dato_RAM_1 <= ram_1(conv_integer(adr_RAM_1));
end Behavioral;


```

۲۳- اتصال 8254 (تایمر قابل برنامه‌ریزی) به FPGA

هدف، اتصال تراشه تایمر قابل برنامه‌ریزی 8254 به FPGA می‌باشد. در این مدار با استفاده از تایمر، فرکانس یک موج مربعی با فرکانس مشخص (همان موج پایه‌های کریستال میکرو) را بر اعداد مختلف تقسیم می‌کنیم و نتیجه را روی اسیلوسکپ مشاهده می‌نماییم.

آشنایی با تایمر PIT

 شکل ۱ پایه‌های تراشه 82C54 را نشان می‌دهد.



شکل ۱ پایه‌های تراشه 8254

شرح پایه‌های تراشه 8254:

D0-D7: هشت خط برای ارتباط دوجهته با میکروکنترلر

RD: خواندن از رجیسترهای تراشه

WR: نوشتن در رجیسترهای تراشه

CS: فعال سازی تراشه

CLK0-2: پایه‌های ورودی کلاک

GATE0-2: فعال سازی کانترهای تراشه

OUT0-2: خروجی حاصل تقسیم

A0 و A1 خطوط آدرس:

00 : انتخاب Counter 0

01: انتخاب Counter 1

10 : انتخاب Counter 2


11: انتخاب رجیستر کنترلی

برای اطلاعات بیشتر در مورد رجیسترهای تراشه به DATASHEET تراشه مراجعه کنید.

عملکرد تراشه 8254:

میکروکنترلر پس از برنامه ریزی رجیستر کنترلی، عددی که باید کلاک ورودی بر آن تقسیم شود را

در دو بایت به تراشه ارسال می کند.

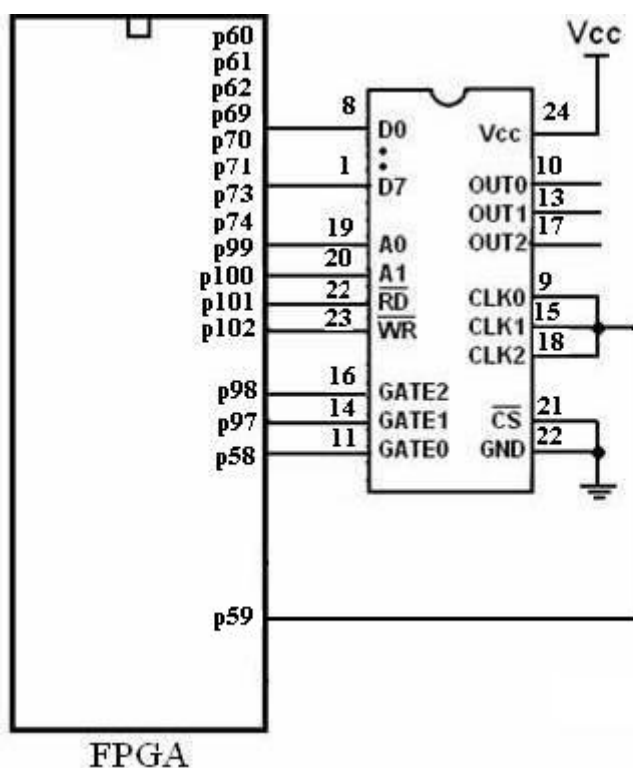

شکل ۲ مدار اتصال ۸۲۵۴ به FPGA

Table 1. Pin Description

Symbol	Pin No.	Type	Name and Function															
D ₇ -D ₀	1-8	I/O	DATA: Bi-directional three state data bus lines, connected to system data bus.															
CLK 0	9	I	CLOCK 0: Clock input of Counter 0.															
OUT 0	10	O	OUTPUT 0: Output of Counter 0.															
GATE 0	11	I	GATE 0: Gate input of Counter 0.															
GND	12		GROUND: Power supply connection.															
V _{CC}	24		POWER: + 5V power supply connection.															
WR	23	I	WRITE CONTROL: This input is low during CPU write operations.															
RD	22	I	READ CONTROL: This input is low during CPU read operations.															
CS	21	I	CHIP SELECT: A low on this input enables the 8254 to respond to RD and WR signals. RD and WR are ignored otherwise.															
A ₁ , A ₀	20-19	I	ADDRESS: Used to select one of the three Counters or the Control Word Register for read or write operations. Normally connected to the system address bus.															
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>A₁</th> <th>A₀</th> <th>Selects</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>Counter 0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>Counter 1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>Counter 2</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>Control Word Register</td> </tr> </tbody> </table>	A ₁	A ₀	Selects	0	0	Counter 0	0	1	Counter 1	1	0	Counter 2	1	1	Control Word Register
A ₁	A ₀	Selects																
0	0	Counter 0																
0	1	Counter 1																
1	0	Counter 2																
1	1	Control Word Register																
CLK 2	18	I	CLOCK 2: Clock input of Counter 2.															
OUT 2	17	O	OUT 2: Output of Counter 2.															
GATE 2	16	I	GATE 2: Gate input of Counter 2.															
CLK 1	15	I	CLOCK 1: Clock input of Counter 1.															
GATE 1	14	I	GATE 1: Gate input of Counter 1.															
OUT 1	13	O	OUT 1: Output of Counter 1.															

جدول تشریح پایه های IC ۸۲۵۴

	D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
Output	Null Count	RW1	RW0	M2	M1	M0	BCD	
D ₇	1 = OUT Pin is 1 0 = OUT Pin is 0							
D ₆	1 = Null Count 0 = Count available for reading							
D ₅ -D ₀	Counter programmed mode (see Figure 7)							

Figure 11. Status Byte


D₀ = نوع شمارنده (باینری یا BCD)

D₁, D₂, D₃ = موج مربعی

D₄, D₅ = ابتدا خواندن LSB و سپس MSB

D6,D7 = مربوط به شماره کانال

:State diagram for timer

 

برنامه تایمر :

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.numeric_std.all;

---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity timer is
  port (
    -- 82C54 port
    Data      : out std_logic_vector(7 downto 0);
    Address   : out std_logic_vector(1 downto 0);
    RDn      : out std_logic;
  );
end entity timer;

```



```

        WRn          : out std_logic;
        GATE         : out std_logic_vector(2 downto 0);
        CLK          : out std_logic;
        -- General
        CLKin        : in std_logic
    );

end timer;

architecture Behavioral of timer is
    -- CLKin is 11.059 MHz
    constant delay_4us: integer:= 12*4;
    constant delay_1us: integer:= 12;
    typestate_type
    is (init,ControlReg_0,delay4u_c0,delay1u_c0,delay4u_t0L,delay1u_t0L,de
    lay4u_t0H,delay1u_t0H,
        ControlReg_1,delay4u_c1,delay1u_c1,delay4u_t1L,delay1u_t1L,dela
    y4u_t1H,delay1u_t1H,
        ControlReg_2,delay4u_c2,delay1u_c2,delay4u_t2L,delay1u_t2L,dela
    y4u_t2H,delay1u_t2H,idle);

    signal state:state_type:=init;
    signal CLK_D4:std_logic:='0';
    signal tcnt:std_logic:='0';
    signal dcnt:unsigned(7 downto 0):=(others=>'0');

begin
    process(CLKin)
    begin
        if(rising_edge(CLKin)) then
            tcnt<= not tcnt;
            if(tcnt='0') then
                CLK_D4<= not CLK_D4;
            else
                CLK_D4<= CLK_D4;
            end if;
        end if;
    end process;
    CLK<=CLK_D4;
    RDn<='1';
    process(CLKin)
    begin
        if(rising_edge(CLKin)) then
            if(state=init) then
                Data<=X"00";
                Address<="11";
                WRn<='1';
                GATE<="111";
                state<=ControlReg_0;
                -----
            elsif(state=ControlReg_0) then
                Address<="11";
                Data<=X"36";
                WRn<='0';
                dcnt<=(others=>'0');
                state<=delay4u_c0;
            elsif(state=delay4u_c0) then
                if(to_integer(dcnt)<delay_4us) then
                    dcnt<=dcnt+1;
                    state<=state;
                else
                    state<=idle;
                end if;
            end if;
        end if;
    end process;
end Behavioral;

```

```

        WRn<='1';
        dcnt<=(others=>'0');
        state<=delay1u_c0;
    end if;
elsif(state=delay1u_c0) then
    if(to_integer(dcnt)<delay_1us) then
        dcnt<=dcnt+1;
        state<=state;
    else
        Address<="00";
        -- LOW Byte
        Data<=X"82";
        WRn<='0';
        dcnt<=(others=>'0');
        state<=delay4u_t0L;
    end if;
elsif(state=delay4u_t0L) then
    if(to_integer(dcnt)<delay_4us) then
        dcnt<=dcnt+1;
        state<=state;
    else
        WRn<='1';
        dcnt<=(others=>'0');
        state<=delay1u_t0L;
    end if;
elsif(state=delay1u_t0L) then
    if(to_integer(dcnt)<delay_1us) then
        dcnt<=dcnt+1;
        state<=state;
    else
        -- HIGH Byte
        Data<=X"42";
        WRn<='0';
        dcnt<=(others=>'0');
        state<=delay4u_t0H;
    end if;
elsif(state=delay4u_t0H) then
    if(to_integer(dcnt)<delay_4us) then
        dcnt<=dcnt+1;
        state<=state;
    else
        WRn<='1';
        dcnt<=(others=>'0');
        state<=delay1u_t0H;
    end if;
elsif(state=delay1u_t0H) then
    if(to_integer(dcnt)<delay_1us) then
        dcnt<=dcnt+1;
        state<=state;
    else
        state<=ControlReg_1;
    end if;
-----
elsif(state=ControlReg_1) then
    Address<="11";
    Data<=X"76";
    WRn<='0';
    dcnt<=(others=>'0');
    state<=delay4u_c1;
elsif(state=delay4u_c1) then

```



```
        if(to_integer(dcnt)<delay_4us) then
            dcnt<=dcnt+1;
            state<=state;
        else
            WRn<='1';
            dcnt<=(others=>'0');
            state<=delay1u_c1;
        end if;
    elsif(state=delay1u_c1) then
        if(to_integer(dcnt)<delay_1us) then
            dcnt<=dcnt+1;
            state<=state;
        else
            Address<="01";
            -- LOW Byte
            Data<=X"41";
            WRn<='0';
            dcnt<=(others=>'0');
            state<=delay4u_t1L;
        end if;
    elsif(state=delay4u_t1L) then
        if(to_integer(dcnt)<delay_4us) then
            dcnt<=dcnt+1;
            state<=state;
        else
            WRn<='1';
            dcnt<=(others=>'0');
            state<=delay1u_t1L;
        end if;
    elsif(state=delay1u_t1L) then
        if(to_integer(dcnt)<delay_1us) then
            dcnt<=dcnt+1;
            state<=state;
        else
            -- HIGH Byte
            Data<=X"21";
            WRn<='0';
            dcnt<=(others=>'0');
            state<=delay4u_t1H;
        end if;
    elsif(state=delay4u_t1H) then
        if(to_integer(dcnt)<delay_4us) then
            dcnt<=dcnt+1;
            state<=state;
        else
            WRn<='1';
            dcnt<=(others=>'0');
            state<=delay1u_t1H;
        end if;
    elsif(state=delay1u_t1H) then
        if(to_integer(dcnt)<delay_1us) then
            dcnt<=dcnt+1;
            state<=state;
        else
            state<=ControlReg_2;
        end if;
    -----
    elsif(state=ControlReg_2) then
        Address<="11";
        Data<=X"B7";
```

```
WRn<='0';
dcnt<=(others=>'0');
state<=delay4u_c2;
elsif (state=delay4u_c2) then
  if (to_integer(dcnt)<delay_4us) then
    dcnt<=dcnt+1;
    state<=state;
  else
    WRn<='1';
    dcnt<=(others=>'0');
    state<=delay1u_c2;
  end if;
elsif (state=delay1u_c2) then
  if (to_integer(dcnt)<delay_1us) then
    dcnt<=dcnt+1;
    state<=state;
  else
    Address<="10";
    -- LOW Byte
    Data<=X"99";
    WRn<='0';
    dcnt<=(others=>'0');
    state<=delay4u_t2L;
  end if;
elsif (state=delay4u_t2L) then
  if (to_integer(dcnt)<delay_4us) then
    dcnt<=dcnt+1;
    state<=state;
  else
    WRn<='1';
    dcnt<=(others=>'0');
    state<=delay1u_t2L;
  end if;
elsif (state=delay1u_t2L) then
  if (to_integer(dcnt)<delay_1us) then
    dcnt<=dcnt+1;
    state<=state;
  else
    -- HIGH Byte
    Data<=X"99";
    WRn<='0';
    dcnt<=(others=>'0');
    state<=delay4u_t2H;
  end if;
elsif (state=delay4u_t2H) then
  if (to_integer(dcnt)<delay_4us) then
    dcnt<=dcnt+1;
    state<=state;
  else
    WRn<='1';
    dcnt<=(others=>'0');
    state<=delay1u_t2H;
  end if;
elsif (state=delay1u_t2H) then
  if (to_integer(dcnt)<delay_1us) then
    dcnt<=dcnt+1;
    state<=state;
  else
    state<=idle;
  end if;
```



```
        elsif(state=idle) then
            state<=state;
        else
            state<=init;
        end if;
    end if;
end process;

end Behavioral;
```

برنامه‌ی دیگری از تایمر:

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity timer is
port (
    data    :out  std_logic_vector(7 downto 0);
    address :out  std_logic_vector(1 downto 0);
    gate    :out  std_logic_vector(2 downto 0);
    rd_n    :out  std_logic;
    wr_n    :out  std_logic;
    rst     :in   std_logic;
    clock   :out  std_logic;
    clk_in  :in   std_logic
);
end timer;
architecture behavioral of timer is
    type show_array is array (0 to 8) of std_logic_vector (7 downto
0);
    type addr_array is array (0 to 2) of std_logic_vector (1 downto
0);
    --constant delay_4us  :integer:=200;-- 4 us;
    --constant delay_1us  :integer:=50;-- 1 us;
    constant delay_4us    :integer:=4000;--400;-- 4 us;
    constant delay_1us    :integer:=1000;--100;-- 1 us;
    type state is(subdivide,enable_wr_n,delay,start,stop);
    signal table : show_array := (x"36",x"24",x"3c", --
2.5Mhz/15396 --> 162.38 hz

    x"76",x"12",x"1e", -- 2.5Mhz/7698 --> 324.7 hz

    x"B6",x"52",x"23"); -- 2.5Mhz/9042 --> 276.5 hz

    -- signal address_i : addr_array:=("00","01","10");
    signal address_i :show_array :=(x"03",x"00",x"00",

    x"03",x"01",x"01",

    x"03",x"02",x"02");
    signal current:state;
    signal clock_i :std_logic;
    signal part : integer range 0 to 3;
begin
    gate<="111"; -- enable all chanel
    process(clkin,rst)
        variable count,srq,q :integer:=0;
```

```

begin
  if (rst='1') then -- asynchronous reset
    q:=0;

    wrn<='1';
    rdn<='1';
    current<=subdivide;
    clock_i<='0';

  elsif(clkin'event and clkin='1')then
    srq:=srq+1; -- prescaler
    if (srq=2) then
      clock_i<=not clock_i; -- 10Mhz /4 => 2.5Mhz
      srq :=0;
    end if;

    case current is
      when subdivide=>
        -- select a chanel or the cw and set data
        address <= address_i(q) (1 downto 0) ;
-- and programm all chanel


        data <= table(q) (7 downto 0);
        q:=q+1;
        current <= enable_wrn;
        if(q=10)then
          current <=stop;
        end if;
      when stop=>
        when enable_wrn =>-- after set address and
data write them with WR
enabling the Write pin
          if (part =0) then --
            wrn <= '0';
            count := delay_4us;
            current <= delay;
            part <= part +1;
          elsif (part =1) then --
Disabling the Write Pin
            wrn <= '1';
            count := delay_1us;
            current <= delay;
            part <= part +1;
          else
            part <=0;
            current <= subdivide;
          end if;
        when delay=> -- use for make
correct delay between commands for 82c54
          count := count-1;
          if(count=0)then
            current<= enable_wrn;
          end if;
        when Start =>
          rdn <= '1';
      end case;
    clock<=clock_i;
  end if;
end process;
end behavioral;

```

۲۴- تولید موسیقی با استفاده از تراشه 8254


هدف اتصال تایمر 82c54 به FPGA می باشد تا اینکه یک فرکانس مرجع را بر تعدادی عدد تقسیم کند تا اینکه فرکانس نت های موسیقی یک اکتاو پدید آید . یک کی پد هم به FPGA متصل شده تا با فشردن کلید های آن (هفت کلید) با هر کلید یکی از اعدادی که باید برای تقسیم به تایمر بفرستد را انتخاب کند . در حقیقت با این مدار یک کیبورد موسیقی الکترونیکی ساده می سازیم . برای اینکه یک مدار ساده تولید نت های موسیقی داشته باشیم از تراشه 82c54 که یک تراشه تایمر قابل برنامه ریزی می باشد استفاده کرده ایم .

مدار شکل ۱ را ببینید .

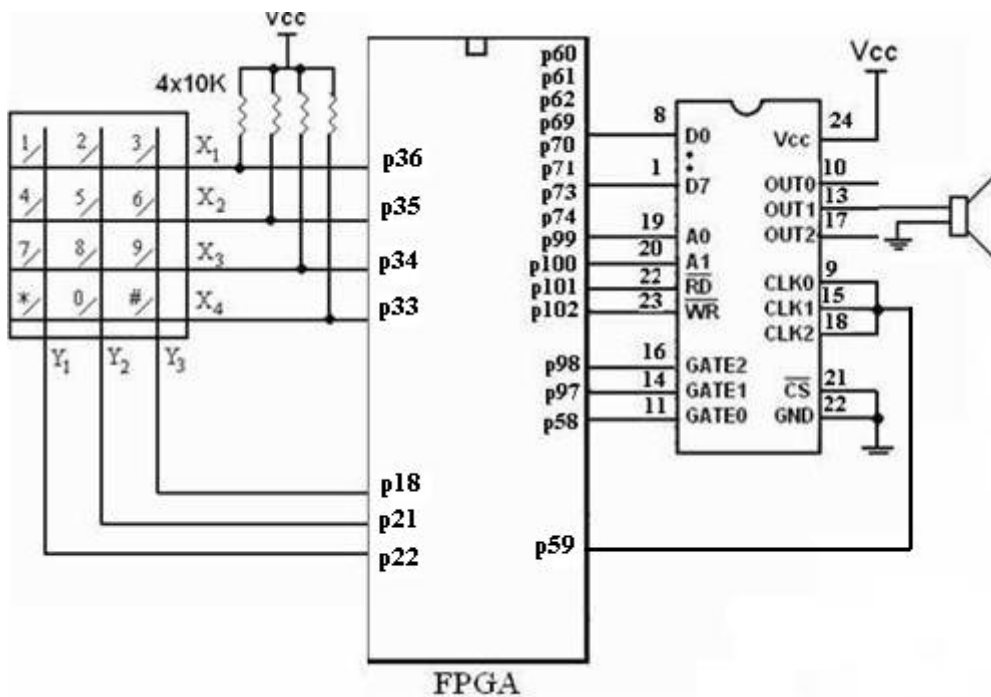

شکل ۱

State for music:

 

برنامه موسیقی:

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.numeric_std.all;
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity music is
port (
    -- 82C54 port
    Data      : out std_logic_vector(7 downto 0);
    Address   : out std_logic_vector(1 downto 0);
    RDn       : out std_logic;
    WRn       : out std_logic;
    GATE      : out std_logic_vector(2 downto 0);
    CLK       : out std_logic;
    -- keypad
    Xr        : in std_logic_vector(3 downto
0);
    Yc        : out std_logic_vector(2 downto
0);
    -- General
    led       : out std_logic_vector(1 downto 0);
    CLKin     : in std_logic
);
end music;
  
```

```

architecture Behavioral of music is
-- CLKin is 11.059 MHz
constant delay_100ms    : integer:=12000*100;
constant delay_20ms     : integer:=12000*20;
constant delay_4us      : integer:=12*4;
constant delay_1us      : integer:=4;
type state_type
is (init,delay100m_init,delay4u_init,readkey,delay20m_getkey,
    getkey_0,getkey_1,getkey_2,PlayKey,delay4u_playkeyL,delay1u_pla
ykey,delay4u_playkeyH,
    waitkey,delay20m_waitkey);

signal state:state_type:=init;
signal CLK_D4:std_logic:='0';
signal tcnt:std_logic:='0';
signal low:std_logic_vector(7 downto 0);
signal high:std_logic_vector(7 downto 0);
signal dcnt:unsigned(23 downto 0):=(others=>'0');

begin

-- divide CLKin on 4 for CLKs of 82C54
process(CLKin)
begin
    if(rising_edge(CLKin)) then
        tcnt<= not tcnt;
        if(tcnt='0') then
            CLK_D4<= not CLK_D4;
        else
            CLK_D4<= CLK_D4;
        end if;
    end if;
end process;
CLK<=CLK_D4;
RDn<='1';

process(CLKin)
begin
    if(rising_edge(CLKin)) then
        if(state=init) then
            Yc<="000";
            Data<=X"00";
            Address<="11";
            WRn<='1';
            GATE<="111";
            dcnt<=(others=>'0');
            state<=delay100m_init;

        elsif(state=delay100m_init) then
            if(to_integer(dcnt)<delay_100ms) then
                dcnt<=dcnt+1;
                state<=state;
            else
                Address<="11";
                Data<=X"B6";
                WRn<='0';
                dcnt<=(others=>'0');
                state<=delay4u_init;
            end if;
        end if;
    end if;
end process;

```

```
elseif(state=delay4u_init) then
    if(to_integer(dcnt)<delay_4us) then
        dcnt<=dcnt+1;
        state<=state;
    else
        WRn<='1';
        GATE<="000";
        -- Counter 2
        Address<="10";
        state<=readkey;
    end if;

elseif(state=readkey) then
    Yc<="000";
    led<="11";
    if(Xr="1111") then
        state<=state;
    else
        dcnt<=(others=>'0');
        state<=delay20m_getkey;
    end if;

elseif(state=delay20m_getkey) then
    if(to_integer(dcnt)<delay_20ms) then
        dcnt<=dcnt+1;
        state<=state;
    else
        Yc<="110";
        state<=getkey_0;
    end if;

elseif(state=getkey_0) then
    led<="10";
    if(Xr="1110") then
        low<=X"C3"; high<=X"0D";
        state<=PlayKey;
        Yc<="000";
        --s=1
    elsif(Xr="1101") then
        low<=X"4F"; high<=X"0A";
        state<=PlayKey;
        Yc<="000";
        --s=4
    elsif(Xr="1011") then
        low<=X"4A"; high<=X"07";
        state<=PlayKey;
        Yc<="000";
        --s=7
    elsif(Xr="0111") then
        state<=waitKey;
        Yc<="000";
    else
        Yc<="101";
        state<=getkey_1;
    end if;

elseif(state=getkey_1) then
    led<="01";
    if(Xr="1110") then
        low<=X"42"; high<=X"0C";
        state<=PlayKey;
        Yc<="000";
        --s=2
    end if;
end if;
```



```

elseif(Xr="1101") then                                --s=5
    low<=X"2E"; high<=X"09";
    state<=PlayKey;
    Yc<="000";
elseif(Xr="1011") then                                --s=8
    state<=waitKey;
    Yc<="000";
elseif(Xr="0111") then                                --s=0
    state<=waitKey;
    Yc<="000";
else
    Yc<="011";
    state<=getKey_2;
end if;

elseif(state=getkey_2) then
    led<="00";
    if(Xr="1110") then                                  --s=3
        low<=X"EC"; high<=X"0A";
        state<=PlayKey;
        Yc<="000";
    elseif(Xr="1101") then                              --s=6
        low<=X"2E"; high<=X"08";
        state<=PlayKey;
        Yc<="000";
    elseif(Xr="1011") then                              --s=9
        state<=waitKey;
        Yc<="000";
    elseif(Xr="0111") then
        state<=waitKey;
        Yc<="000";
    else
        Yc<="000";
        state<=waitkey;
    end if;

elseif(state=PlayKey) then
    GATE(2)<='1';
    -- low byte
    Data<=low;
    WRn<='0';
    dcnt<=(others=>'0');
    state<=delay4u_playkeyL;

elseif(state=delay4u_playkeyL) then
    if(to_integer(dcnt)<delay_4us) then
        dcnt<=dcnt+1;
        state<=state;
    else
        WRn<='1';
        dcnt<=(others=>'0');
        state<=delay1u_playkey;
    end if;

elseif(state=delay1u_playkey) then
    if(to_integer(dcnt)<delay_1us) then
        dcnt<=dcnt+1;
        state<=state;
    else
        -- high byte

```

```

        Data<=high;
        WRn<='0';
        dcnt<=(others=>'0');
        state<=delay4u_playkeyH;
    end if;

    elsif(state=delay4u_playkeyH) then
        if(to_integer(dcnt)<delay_4us) then
            dcnt<=dcnt+1;
            state<=state;
        else
            WRn<='1';
            state<=waitkey;
        end if;

        elsif(state=waitkey) then
            if(Xr/="1111") then
                state<=state;
            else
                dcnt<=(others=>'0');
                state<=delay20m_waitkey;
            end if;

            elsif(state=delay20m_waitkey) then
                if(to_integer(dcnt)<delay_20ms) then
                    dcnt<=dcnt+1;
                    state<=state;
                else
                    if(Xr/="1111") then
                        state<=waitkey;
                    else
                        GATE(2)<='0';
                        state<=readkey;
                    end if;
                end if;
            end if;

            else
                state<=init;
            end if;
        end if;
    end process;

end Behavioral;

```

برنامه‌ی دیگر موسیقی:

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity music_pit is
port(

```

```

        data,test      :out  std_logic_vector(7 downto 0);
        address       :out  std_logic_vector(1 downto 0);
        gate          :out  std_logic_vector(2 downto 0);
        rd_n          :out  std_logic;
        wr_n          :out  std_logic;
        rst           :in   std_logic;
        clock         :out  std_logic;
        clk_in        :in   std_logic;
        row           :out  std_logic_vector(3 downto 0);
        column        :in   std_logic_vector(2 downto 0)

    );
end music_pit;

architecture Behavioral of music_pit is
    constant debounce_time : integer := 10000;--(10000)
    constant delay_4us     :integer:=40;--(200) 4 us;
    constant delay_1us     :integer:=10;--(50) 1 us;

    type show_array is array (0 to 20) of std_logic_vector (7 downto
0);
    type state is (Idel,subdivide,enable_wr_n,delay,Play);

    signal debounce_flag,clock_i : std_logic;
    signal row_i,digit,column_encoded, row_encoded,t :
std_logic_vector (3 downto 0);
    signal column_before : std_logic_vector (2 downto 0);

    signal counter,Keys,flag,part : integer;
    signal current:state;
    signal r:integer;
    signal table : show_array := (
do      x"B6",x"A6",x"4A", --5Mhz/19110.9582234453 --> 261.63 hz
re      x"B6",x"81",x"42", --5Mhz/17025.9134402561 --> 293.67 hz
mi      x"B6",x"40",x"3B", --5Mhz/15168.5222825592 --> 329.63 hz
fa      x"B6",x"ED",x"37", --5Mhz/14317.2121524497 --> 349.23 hz
sol     x"B6",x"D3",x"31", --5Mhz/12755.1020408163 --> 392 hz
la      x"B6",x"63",x"2C", --5Mhz/11363.6363636364 --> 440 hz
si      x"B6",x"8B",x"27");--5Mhz/10123.9167409087 --> 493.88 hz
begin
    row_encoded <= "1000" when row_i = "1110" else
        "1100" when row_i = "1101" else
        "0000" when row_i = "1011" else
        "0100" when row_i = "0111" ;
    column_encoded <= "0010" when column = "110" else
        "0001" when column = "101" else
        "0000" when column = "011" ;
    Keys <= 0 when Digit = "1101" else
        1 when Digit = "0000" else
        2 when Digit = "0001" else
        3 when Digit = "0010" else
        4 when Digit = "0100" else
        5 when Digit = "0101" else

```

```

        6 when Digit = "0110" else
        7 when Digit = "1000" else
        8 when Digit = "1001" else
        9 when Digit = "1010" else
        10 when Digit = "1100" else
        11 when Digit = "1110" ;

process (clkin, rst)
    variable srq,count,i:integer :=0;
Begin
    if (rst='1') then
        counter <= 0;
        gate<="111";
        Address<="11";
        --Activating channel 2 only.
        wrn<='1';
        rdn<='1';
        current<=idel;--subdivide;
        clock_i<='0';
        flag <= 0;
        part <=0;
        t<="0111";
        digit <= "1111";
        row_i <= "1110";

        debounce_flag <= '0';
    elsif(clkin'event and clkin='1')then
        --clock out maker
        srq:=srq+1;
        --
        if (srq=2) then -- 10Mhz /4 => 2.5Mhz
            clock_i<=not clock_i;
            srq :=0;
        --
        end if;

        -- debounce controler
        if counter=0 then
            Row_i<=Row_i(2 downto 0)& row_i(3);
            debounce_flag<='0';
            test(7 downto 4)<= row_i;
            i:=0;
            counter<=200000;
        else
            counter<=counter -1;
        end if;

        if (column /= "111" and debounce_flag = '0') then
            counter<=4000000;
            i:=i+1;
            digit <= column_encoded + row_encoded;
            if i>10 then
                debounce_flag <= '1';
                Current<=subdivide;
                r<=0;
                flag<=0;
                test(3 downto 0)<= digit;
            end if;
        end if;

        case current is
            when subdivide =>

```

```

--address <= "11";

--Channel

Gate<="111";
if ((keys >0) and (Keys<8))then
    if (r=0) then
        address <= "11";
    else
        address <= "10";
    end if;
data <= table((Keys-1)*3+r) (7 downto 0);

    r<=r+1;
    current <= enable_wrn;
    if r=3 then
        current<=Play;
        Count:=5000000;
    end if;
else
    current<=Idel;
end if;
when enable_wrn =>
    if (part =0) then -- enabling the Write pin
        wrn <= '0';
        count := delay_4us;
        current <= delay;
        part <= 1;
    elsif (part =1) then--Disabling the Write Pin
        wrn <= '1';
        count := delay_4us;
        current <= delay;
        part <= 2;
    else
        part <=0;
        current <= subdivide;
    end if;

when delay=>
    count := count-1;
    if(count=0)then
        current<= enable_wrn;
    end if;
when Play=>
    if Count>0 then
        Count:=Count-1;
    else
        current<=Idel;
    end if;
    rdn<='1';
    wrn<='1';
when idel =>
    Gate<="000";
when others =>
    current<=Idel;
end case;
    end if;
end process;

    clock<=clock_i;
    row <=row_i;
end behavioral;


```

۲۵- ارتباط سریال توسط FPGA

اصول ارتباط سریال آسنکرون:

یک ارتباط دوجهته سریال آسنکرون نیاز به ۳ خط ارسال داده، دریافت داده و زمین مشترک (GND) دارد.

برای فرستادن داده‌ها خط ارسال داده را که در حالت بیکار (IDLE) '1' منطقی است به '0' منطقی تبدیل می‌کنیم گیرنده این عمل را شروع ارسال داده تعبیر کرده و آن را به عنوان START BIT می‌شناسد. سپس داده‌ها را یکی پس از دیگری می‌فرستیم و در پایان بیت توازن یا پریتهی ارسال می‌شود، پایان فرستادن داده‌ها با '1' کردن خط ارسال داده به STOP BIT تعبیر می‌شود. به طور مثال برای ارسال ۸ بیت داده بدون داشتن پریتهی شکل موج خط ارسال در شکل ۱ نشان داده شده است.

 

شکل ۱ پروتکل ارتباط سریال آسنکرون

نکته مهمی که در این مورد وجود دارد مدت زمان انجام کل این عمل است، تا بتوان داده‌ها را از هم تشخیص داد، برای این کار طبق قرار داد فرستنده و گیرنده با یک نرخ ثابت عمل ارسال و دریافت را انجام می‌دهند. (مثلاً با سرعت 1200 بیت در ثانیه (1200bps))

برنامه فرستنده از پایه send اطلاعات موجود در ورودی data_in (۸ بیت) را با نرخ ارسال 1200bps بدون پریتی و با '1' STOP BIT (به طول یک بیت) ارسال می‌کند. برای دیدن چگونگی انجام گرفتن این کار می‌توان خروجی send را به یک اسیلوسکوپ متصل کرده و موج حاصل را بررسی کرد.


به طور مثال اگر به data_in مقدار 00H بدهید، شکل موج حاصل بصورت شکل ۲ در می‌آید.



شکل ۲ شکل موج خروجی send از FPGA برای ارسال 00H

با دادن مقادیر مختلف شکل موج حاصل را ارزیابی کنید.

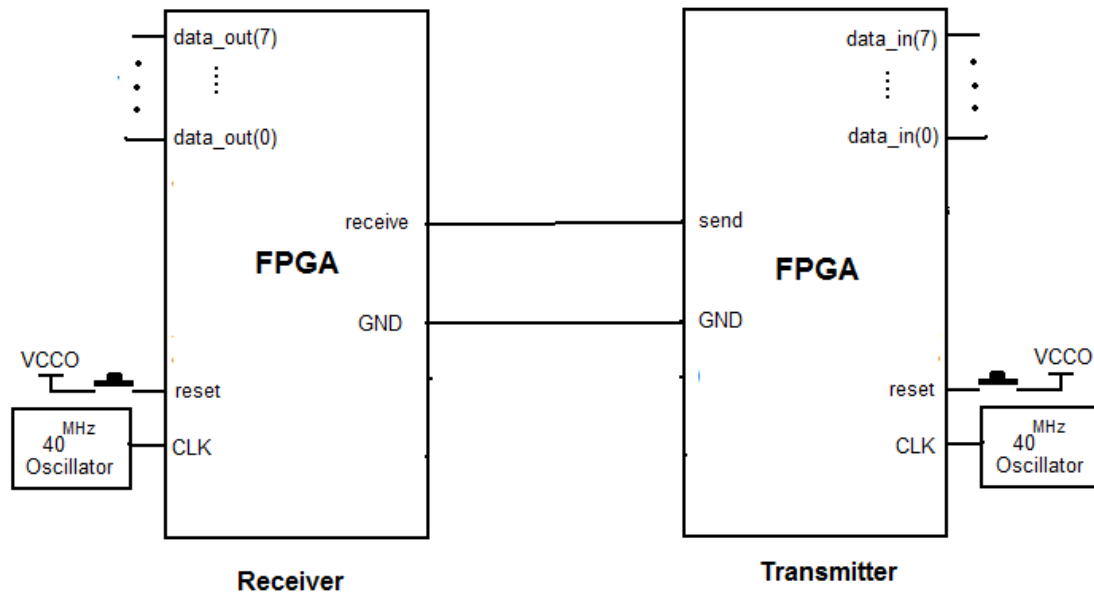برای ارتباط دو FPGA به هم و ارسال داده‌ها مطابق شکل ۳ به صورت سریال اتصال بین پایه send از FPGA فرستنده و پایه receive از FPGA گیرنده را با یک سیم برقرار کنید و GND های دو FPGA را نیز به هم متصل کنید. اینک داده‌های داده شده به data_in از FPGA فرستنده را روی data_out از FPGA گیرنده مشاهده کنید.



شکل ۳ اتصال سریال دو FPGA به هم

برنامه FPGA فرستنده:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity serial_sender is
    Port ( clk : in std_logic;
          reset: in std_logic;
          data_in : in std_logic_vector (7 downto 0);
          send : out std_logic);
end serial_sender;

architecture Behavioral of serial_sender is
    constant bit_time : integer := 33333; --1200bps
    type state is (start, send_data, delay);
    signal current, caller : state;
    signal out_reg : std_logic_vector (9 downto 0);
begin
    process (clk, reset)
        variable i, count : integer;
    begin
        if reset = '1' then
            current <= start;
            send <= '1';
            i := 0;
        elsif clk = '1' and clk'event then
            case current is
                when start =>
                    out_reg <= '1' & data_in & '0';
                    current <= send_data;
                    i := 0;
                    send <= '1';
                when send_data =>
                    if i < 10 then
                        send <= out_reg (0);
                        i := i + 1;
                        caller <= send_data;
                        count := bit_time;
                        current <= delay;
                        out_reg <= out_reg(0) & out_reg(9 downto 1);
                    else
                        out_reg <= '1' & data_in & '0';
                        current <= send_data;

                        i := 0;
                    end if;
                when delay =>
            end process
```



```

        count := count - 1;
        if count = 0 then
            current <= caller;
        end if;
    when others =>
        current <= start;
    end case;
end if;
end process;
end Behavioral;

```

برنامه FPGA گیرنده:

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity serial_receiver is
    Port ( clk : in std_logic;
          reset : in std_logic;
          receive : in std_logic;
          data_out : out std_logic_vector(7 downto 0));
end serial_receiver;


architecture Behavioral of serial_receiver is
    constant bit_time : integer := 33333; --1200bps
    constant max_delay : integer := bit_time + 1;
    type state is (start, receive_data, delay);
    signal current, caller : state;
    signal in_reg : std_logic_vector (9 downto 0);
begin
    process (clk, reset)
        variable i : integer;
        variable count : integer range 0 to max_delay;
        variable part : std_logic;
    begin
        if reset = '1' then
            current <= start;
            i := 0;
            part := '0';
        elsif clk = '1' and clk'event then
            case current is
            when start =>
                if part = '0' then
                    if receive = '1' then
                        part := '1';
                    end if;
                else
                    if receive = '0' then
                        i := 0;
                        part := '0';
                        caller <= receive_data;
                    end if;
                end case;
            end case;
        end if;
    end process;
end Behavioral;

```

```
        count := bit_time / 2;
        current <= delay;
    end if;
end if;
when receive_data =>
    if i < 9 then
        i := i + 1;
        caller <= receive_data;
        count := bit_time;
        in_reg <= receive & in_reg (9 downto 1);
        current <= delay;
    else
        if receive = '1' and in_reg (1) = '0' then
            in_reg <= receive & in_reg (9 downto 1);
            data_out <= in_reg (9 downto 2);
            current <= start;
        else
            caller <= start;
            count := bit_time;
            current <= delay;
        end if;
    end if;
when delay =>
    count := count - 1;
    if count = 0 then
        current <= caller;
    end if;
when others =>
    current <= start;
end case;
end if;
end process;
end Behavioral;
```

۲۶- انتقال اطلاعات بصورت مادون قرمز با استفاده از FPGA

 در این مدار از سنسور TSOP1238 برای دریافت اشعه مادون قرمز استفاده شده است. (شکل ۱)




شکل ۱ پایه‌های TSOP1238 و بلاک دیاگرام داخلی آن


خروجی TSOP1238 با دریافت موجی با فرکانس 38KHz فعال ('0') می‌شود بنابراین در قسمت فرستنده از یک مولد پالس 38KHz استفاده می‌کنیم. این عمل را با استفاده از تراشه 555 (شکل ۲) انجام می‌دهیم.

بدلیل اینکه برای فرستادن عدد '1' باید مدار مولد پالس غیر فعال شود و برای فرستادن عدد '0' این مولد باید پالس تولید کند. از یک ترانزیستور NPN مثل BC107 (شکل ۳) برای RESET کردن 555 استفاده شده است. هرگاه عدد '1' فرستاده شود ترانزیستور فعال شده و تراشه 555 غیر فعال می‌شود و چون پالسی ارسال نمی‌گردد، در طرف گیرنده، خروجی TSOP1238، '1' باقی می‌ماند. با فرستادن مقدار '0' ترانزیستور غیر فعال شده و تراشه شروع به تولید پالس 38KHz می‌نماید، در نتیجه خروجی گیرنده (TSOP1238) '0' می‌شود.

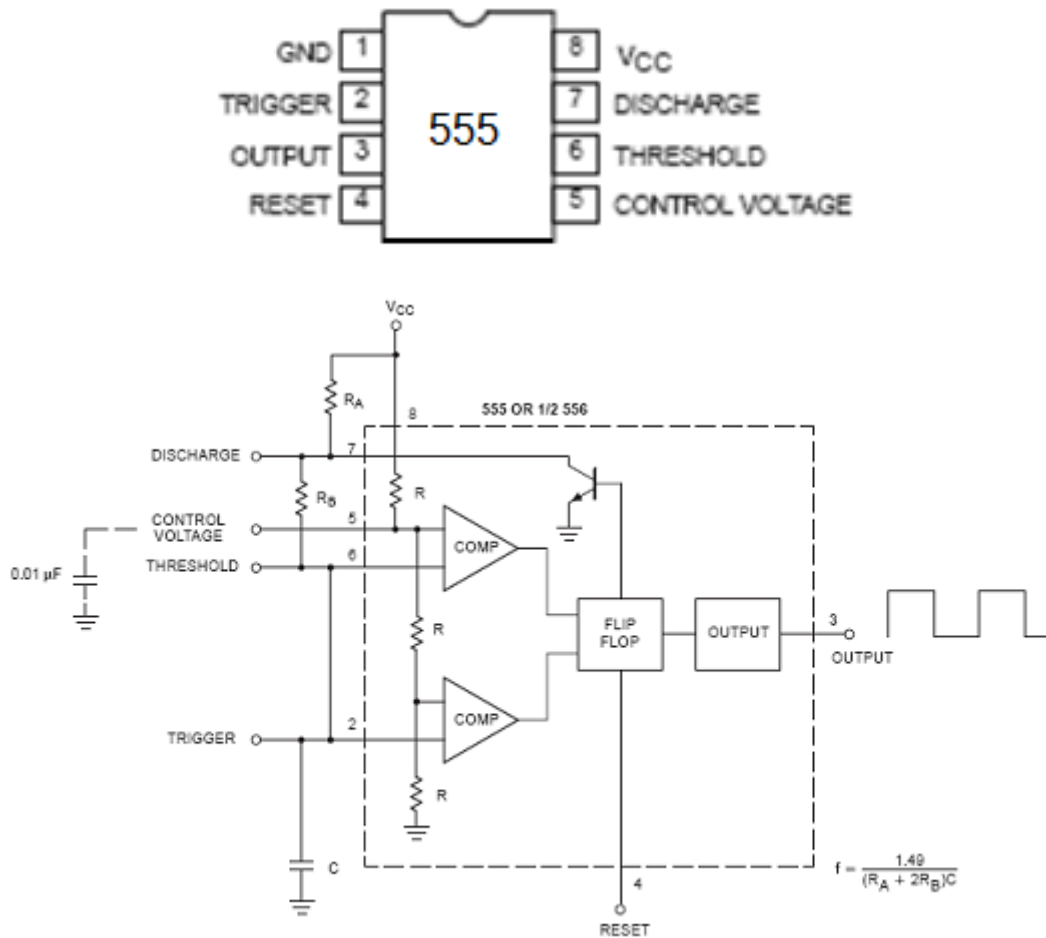
در قسمت فرستنده از یک دیود فرستنده مادون قرمز (شکل ۴) استفاده شده است. برد این دیود کم می‌باشد و برای تقویت اشعه خروجی IR می‌توان از یک ترانزیستور جهت افزایش طول برد موثر مدار استفاده کرد.



 شکل ۲ پایه‌های تراشه 555 و بلاک دیاگرام داخلی آن




شکل ۴ شکل پایه‌های دیود فرستنده

 

شکل ۳ پایه‌های ترانزیستور BC107

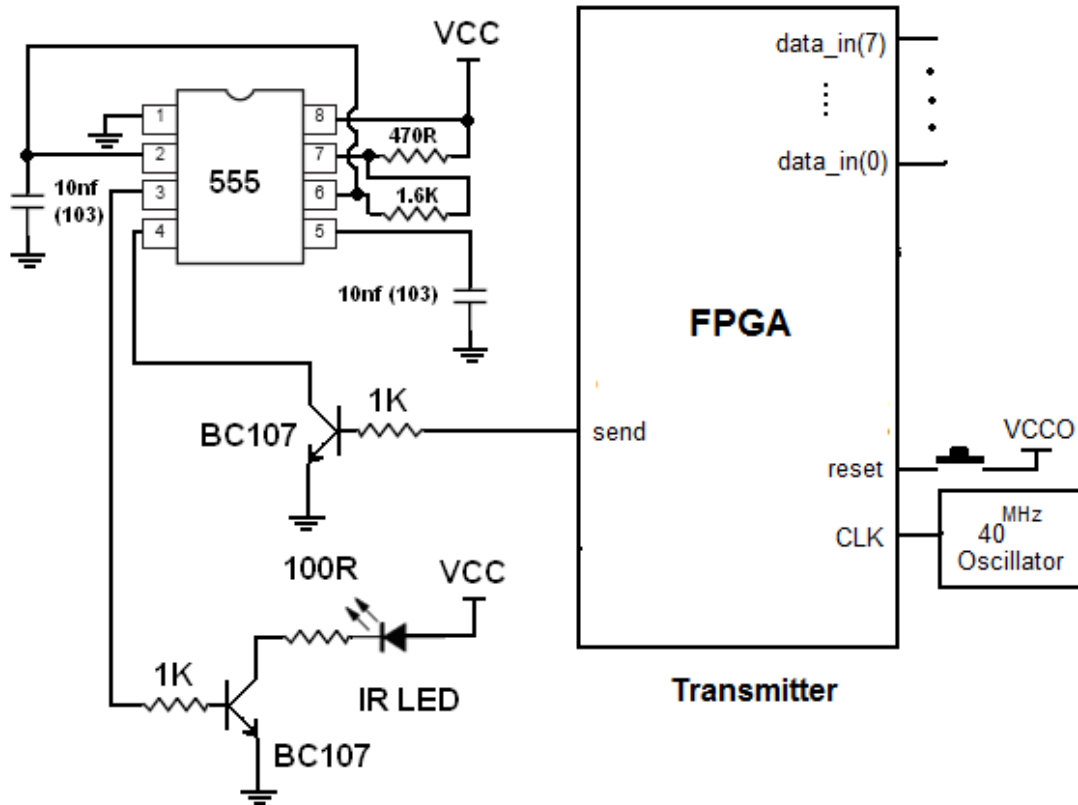مدار شکل ۵ اتصالات فرستنده را نشان می‌دهد.



شکل ۵ مدار اتصال فرستنده مادون قرمز به FPGA

برنامه زیر از خروجی send اطلاعات موجود در data_in را با نرخ ارسال 1200bps بدون پریتی و با

STOP BIT = '1' (به طول یک بیت) ارسال می‌کند.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;


entity serial_sender is
    Port ( clk : in std_logic;
          reset: in std_logic;
          data_in : in std_logic_vector (7 downto 0);
          send : out std_logic);
end serial_sender;

architecture Behavioral of serial_sender is
    constant bit_time : integer := 33333; --1200bps
    type state is (start, send_data, delay);
    signal current, caller : state;
```

```
signal out_reg : std_logic_vector (9 downto 0);
begin
  process (clk, reset)
    variable i, count : integer;
  begin
    if reset = '1' then
      current <= start;
      send <= '1';
      i := 0;
    elsif clk = '1' and clk'event then
      case current is
        when start =>
          out_reg <= '1' & data_in & '0';
          current <= send_data;
          i := 0;
          send <= '1';
        when send_data =>
          if i < 10 then
            send <= out_reg (0);
            i := i + 1;
            caller <= send_data;
            count := bit_time;
            current <= delay;
            out_reg <= out_reg(0) & out_reg(9 downto 1);
          else
            out_reg <= '1' & data_in & '0';
            current <= send_data;

            i := 0;
          end if;
        when delay =>
          count := count - 1;
          if count = 0 then
            current <= caller;
          end if;
        when others =>
          current <= start;
        end case;
      end if;
    end process;
  end Behavioral;
```

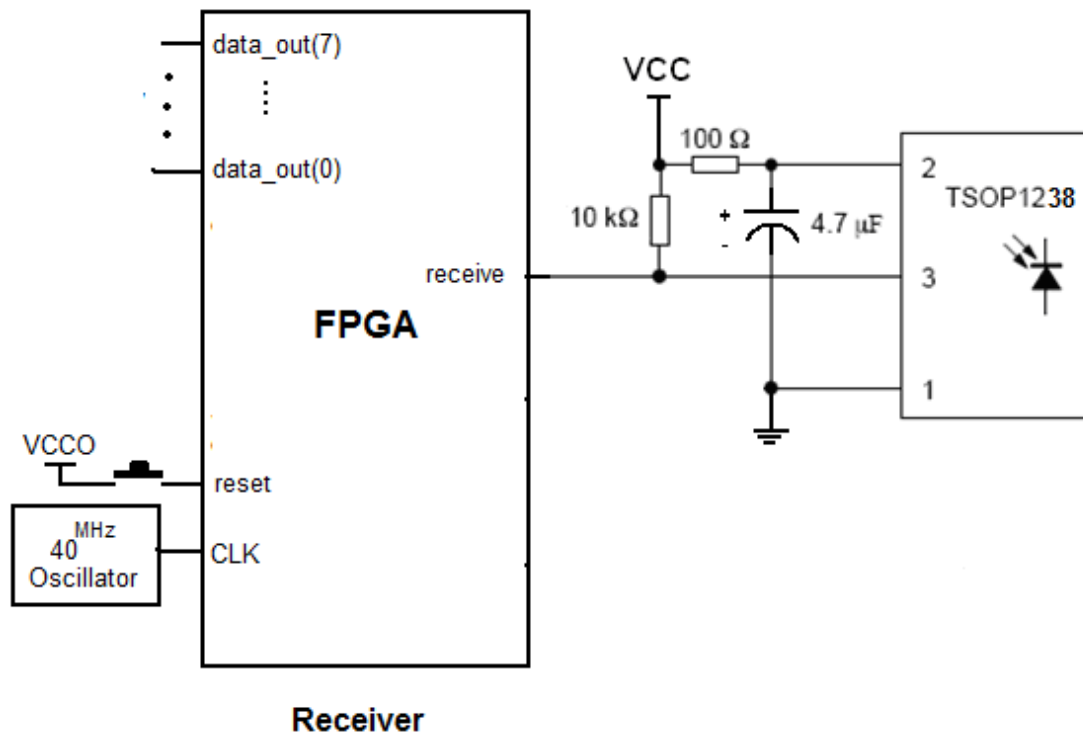مدار شکل ۶ اتصالات FPGA گیرنده را نشان می‌دهد.



شکل ۶ مدار اتصال گیرنده مادون قرمز به FPGA

برنامه زیر هم مربوط به FPGA گیرنده می باشد که اطلاعات دریافت شده را روی data_out نشان می دهد.

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity serial_receiver is
    Port ( clk : in std_logic;
          reset : in std_logic;
          receive : in std_logic;
          data_out : out std_logic_vector(7 downto 0));
end serial_receiver;

architecture Behavioral of serial_receiver is
    constant bit_time : integer := 33333; --1200bps
    constant max_delay : integer := bit_time + 1;
    type state is (start, receive_data, delay);
    signal current, caller : state;
    signal in_reg : std_logic_vector (9 downto 0);
begin
    process (clk, reset)
        variable i : integer;
        variable count : integer range 0 to max_delay;
    end process;


```

```
variable part : std_logic;
begin
  if reset = '1' then
    current <= start;
    i := 0;
    part := '0';
  elsif clk = '1' and clk'event then
    case current is
      when start =>
        if part = '0' then
          if receive = '1' then
            part := '1';
          end if;
        else
          if receive = '0' then
            i := 0;
            part := '0';
            caller <= receive_data;
            count := bit_time / 2;

            current <= delay;
          end if;
        end if;
      when receive_data =>
        if i < 9 then
          i := i + 1;
          caller <= receive_data;
          count := bit_time;
          in_reg <= receive & in_reg (9 downto 1);
          current <= delay;
        else
          if receive = '1' and in_reg (1) = '0' then
            in_reg <= receive & in_reg (9 downto 1);
            data_out <= in_reg (9 downto 2);
            current <= start;
          else
            caller <= start;
            count := bit_time;
            current <= delay;
          end if;
        end if;
      when delay =>
        count := count - 1;
        if count = 0 then
          current <= caller;
        end if;
      when others =>
        current <= start;
    end case;
  end if;
end process;
end Behavioral;
```


۲۷- انتقال اطلاعات بصورت رادیویی با استفاده از FPGA

 دو پکیج مورد نظر TX-C1 (Hybird Transmitter) و RXD1 (Hybird Receiver) ساخت شرکت Keymark می‌باشند. شکل‌های ۱ و ۲ پایه‌های این دو را نشان می‌دهند.



Pin	Connections
1	GND
2	DATA
3	VCC
4	ANT

شکل ۱ پایه‌های مازول فرستنده TX-C1



Pin	Connections	Pin	Connections
1	ANT	5	VCC
2	GND	6	DATA
3	GND	7	DATA
4	VCC	8	GND

شکل ۲ پایه‌های مازول گیرنده RXD1


برای این پکیج‌ها دو فرکانس کاری 315^{MHz} و 434^{MHz} موجود می‌باشد، برای هرکدام از فرکانس‌ها

طول آنتن برابر مقادیر زیر است:

$17.2 \text{ cm} : 434^{\text{MHz}}$

$22.6 \text{ cm} : 315^{\text{MHz}}$

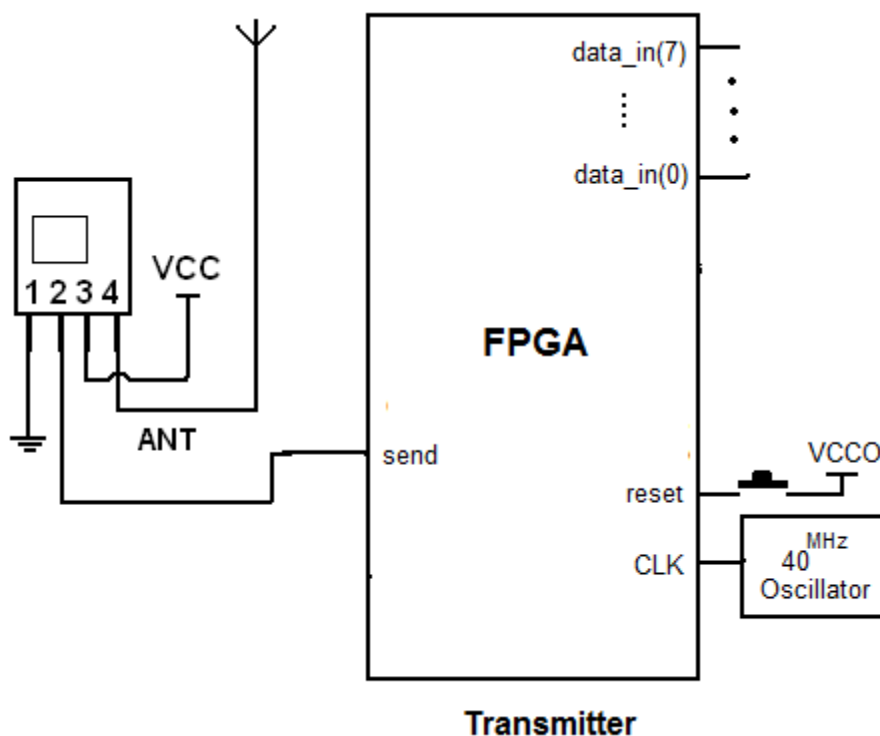مدار شکل ۳ اتصالات FPGA فرستنده را نشان می‌دهد.



شکل ۳ مدار اتصال فرستنده رادیویی به FPGA

برنامه زیر از خروجی send اطلاعات موجود در data_in را با نرخ ارسال 1200bps بدون پریتهی و با یک STOP BIT ارسال می‌کند.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity serial_sender is
  Port ( clk : in std_logic;
        reset: in std_logic;
        data_in : in std_logic_vector (7 downto 0);
        send : out std_logic);
end serial_sender;
```


```

architecture Behavioral of serial_sender is
    constant bit_time : integer := 33333; --1200bps
    type state is (start, send_data, delay);
    signal current, caller : state;
    signal out_reg : std_logic_vector (9 downto 0);
begin
    process (clk, reset)
        variable i, count : integer;
    begin
        if reset = '1' then
            current <= start;
            send <= '1';
            i := 0;
        elsif clk = '1' and clk'event then
            case current is
                when start =>
                    out_reg <= '1' & data_in & '0';
                    current <= send_data;
                    i := 0;
                    send <= '1';
                when send_data =>
                    if i < 10 then
                        send <= out_reg (0);
                        i := i + 1;
                        caller <= send_data;
                        count := bit_time;
                        current <= delay;
                        out_reg <= out_reg(0) & out_reg(9 downto 1);
                    else
                        out_reg <= '1' & data_in & '0';
                        current <= send_data;
                        i := 0;
                    end if;
                when delay =>
                    count := count - 1;
                    if count = 0 then
                        current <= caller;
                    end if;
                when others =>
                    current <= start;
            end case;
        end if;
    end process;
end Behavioral;

```

مدار شکل ۴ اتصالات FPGA گیرنده را نشان می‌دهد. دقت کنید که فرکانس کاری پکیج‌های

فرستنده و گیرنده یکی باشد.

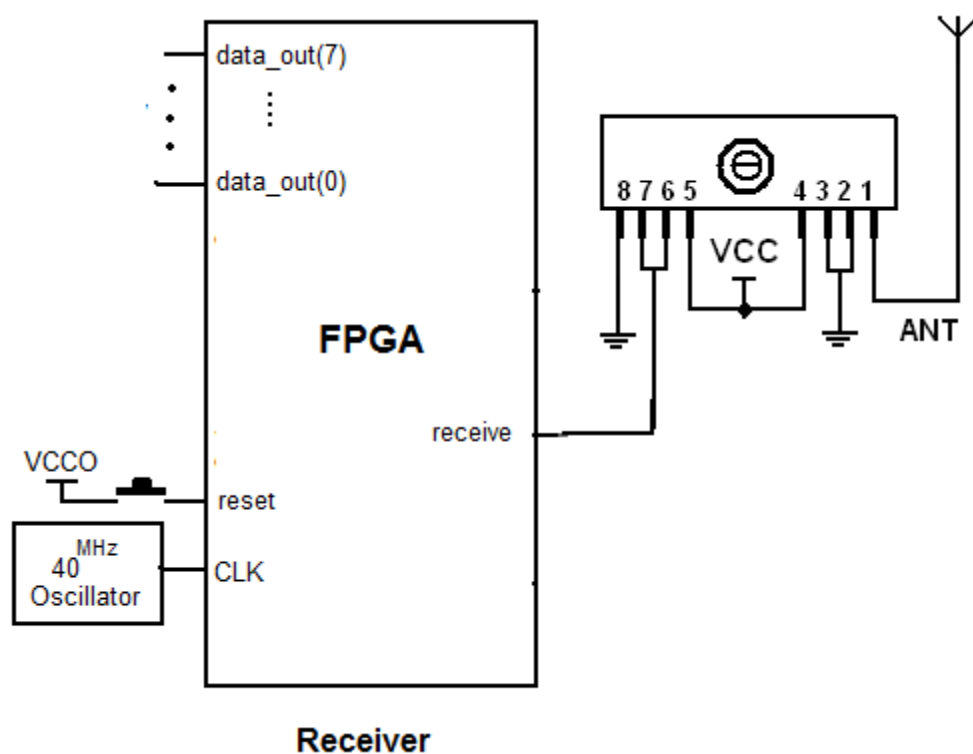

شکل ۴ مدار اتصال گیرنده رادیویی به FPGA

برنامه زیر هم برای FPGA گیرنده نوشته شده است که اطلاعات دریافت شده از فرستنده را در

data_out نشان می‌دهد.

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity serial_receiver is
    Port ( clk : in std_logic;
          reset : in std_logic;
          receive : in std_logic;
          data_out : out std_logic_vector(7 downto 0));
end serial_receiver;

architecture Behavioral of serial_receiver is
    constant bit_time : integer := 33333; --1200bps
    constant max_delay : integer := bit_time + 1;
    type state is (start, receive_data, delay);
    signal current, caller : state;
    signal in_reg : std_logic_vector (9 downto 0);
begin
    process (clk, reset)

```

```
variable i : integer;
variable count : integer range 0 to max_delay;
variable part : std_logic;
begin
  if reset = '1' then
    current <= start;
    i := 0;
    part := '0';
  elsif clk = '1' and clk'event then
    case current is
      when start =>
        if part = '0' then
          if receive = '1' then
            part := '1';
          end if;
        else
          if receive = '0' then
            i := 0;
            part := '0';
            caller <= receive_data;
            count := bit_time / 2;

            current <= delay;
          end if;
        end if;
      when receive_data =>
        if i < 9 then
          i := i + 1;
          caller <= receive_data;
          count := bit_time;
          in_reg <= receive & in_reg (9 downto 1);
          current <= delay;
        else
          if receive = '1' and in_reg (1) = '0' then
            in_reg <= receive & in_reg (9 downto 1);
            data_out <= in_reg (9 downto 2);
            current <= start;
          else
            caller <= start;
            count := bit_time;
            current <= delay;
          end if;
        end if;
      when delay =>
        count := count - 1;
        if count = 0 then
          current <= caller;
        end if;
      when others =>
        current <= start;
    end case;
  end if;
end process;
end Behavioral;
```

۲۸- اتصال تراشهی touch و adc آن


مقدمه:

میدانیم که Touch با استفاده از مقاومت‌هایی که در خود دارد دو مقدار مختلف به ما میدهد یکی برای مقدار x دیگری برای y که به صورت ولتاژ آنالوگ می باشد بنابراین برای این پروژه در ابتدا باید یک مدار تبدیل آنالوگ به دیجیتال داشته باشیم زیرا FPGA مقادیر آنالوگ را شناسایی نمیکند و سپس مقادیر دیجیتال بدست آمده را تبدیل به چهار مقدار column, page, segment, Data و تبدیل کنیم که بتوانیم نقطه متناظر فشرده شده در Touch را در GLCD نمایش دهیم.

برنامه شامل State های مختلفی می باشد که هر کدام وظیفه منحصر به خود را دارد که برای هر کدام در خود برنامه کامنت گذاری شده و توضیح داده شده است.

شکل ظاهری صفحه لمسی و تشریح پایه های آن:

تاچ اسکرین مقاومتی (Touch Screen)

 

جدول زیر مربوط به محاسبه ولتاژ خروجی X و خروجی Y در صفحه لمسی می باشد.


pin_1	pin_2	pin_3	pin_4
z	GND	v_x	v_{cc}
v_{cc}	v_y	GND	z

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود هنگامیکه پایه شماره ۲ تاچ را به GND و پایه شماره ۴ آنرا به Vcc متصل کنیم از پایه شماره ۳ ولتاژی بین 0 تا 5 ولت خارج می شود که این ولتاژ در اثر فشار آوردن به تاچ در انحنای محور X ها بوجود می آید. همچنین هنگامیکه پایه ۳ تاچ را به GND و پایه ۱ تاچ را به Vcc متصل میکنیم با فشار آوردن به تاچ در امتداد محور Y از پایه شماره ۲ تاچ ولتاژ مورد نظر ایجاد می شود.

حال قبل اینکه تاچ را به مدار اعمال کنیم، میتوانیم با استفاده از آنچه که در قسمت بالا ذکر شد قطعه را تست کنیم و از سالم بودن آن اطمینان حاصل نماییم.

در هر دو طرف تاچ مقاومتی ای که در این مدار استفاده میکنیم از یک لایه پلاستیکی پوشیده شده که توصیه اکید میشود این لایه ها را از تاچ جدا ننمایید، چون باعث میشود تاچ حالت ولتاژ دهی مناسب خود را از دست بدهد و در مدار نویز ایجاد کند، لذا خروجی مورد نظر نیز از بین خواهد رفت و نقاطی علاوه بر آنچه که ما ایجاد می کنیم در صفحه نمایش ایجاد می کند.

شکل مداری:

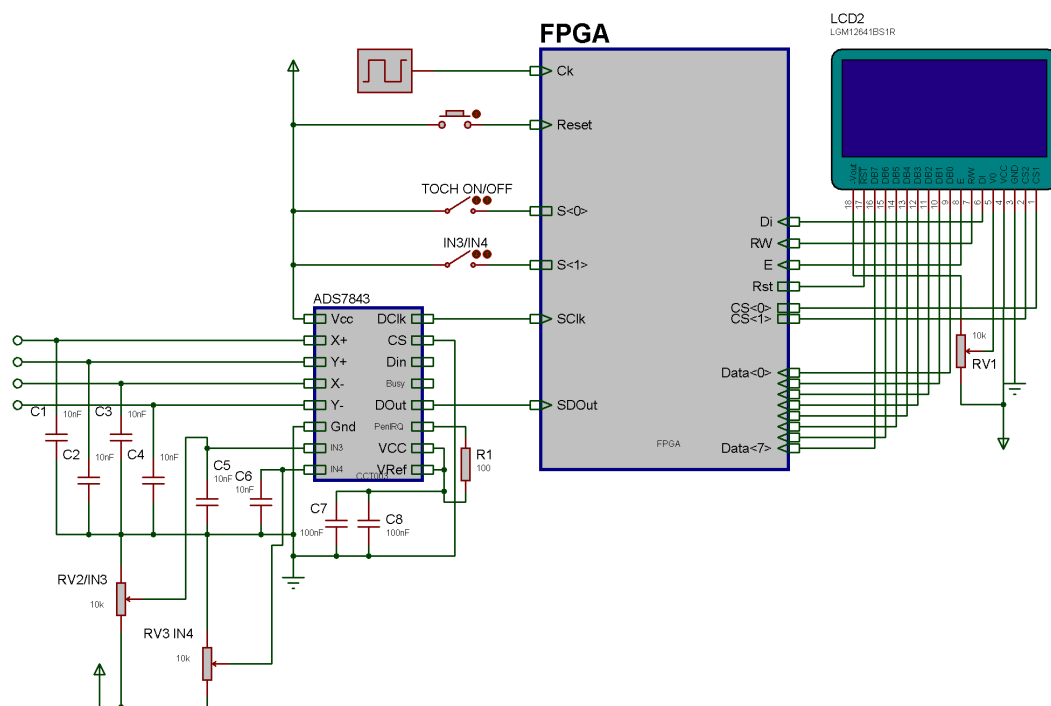

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity touch is
    Port ( data : out std_logic_vector(7 downto 0);--<= GLCD
          di : out std_logic;--<= GLCD
          rw : out std_logic;--<= GLCD
          e : out std_logic;--<= GLCD
          rst : out std_logic;--<= GLCD
          clk : in std_logic;--<= system clock
          reset : in std_logic;--<= system reset
          sw: in std_logic_vector(1 downto 0);
--          x_select : out std_logic;--<= GLCD
--          y_select : out std_logic;--<= GLCD
          Cs : out std_logic_vector(1 downto 0);--<= GLCD
    ---ADS 7843 Interface -----
          SClk : out std_logic;-- Serial Clock for ADS
          SDIn : out std_logic; -- Serial Data input for ADS
          SDOut: in std_logic; -- Serial Data output from ADS
--          Sw : in std_logic;
          --wr_adc_x,rd_adc_x:out std_logic;--<= Read X & Y
          --intr_x : in std_logic;--<= Read X & Y
          --data_adc_x :in std_logic_vector(7 downto 0);--<= Read X & Y
          --wr_adc_y,rd_adc_y:out std_logic;--<= Read X & Y
          --intr_y : in std_logic;--<= Read X & Y
          --data_adc_y :in std_logic_vector(7 downto 0);--<= Read X & Y
    ----- Leds for Check
          Leds : out std_logic_vector(7 downto 0)--<= For Check State's
          );
end touch;
architecture Behavioral of touch is
    signal page : std_logic_vector (7 downto 0); --jame B8H + y_digital (7
downto 5)
    signal tpage:std_logic_vector(2 downto 0);
    signal column,tcol : std_logic_vector(7 downto 0); --jame 40H +
x_digital(6 downto 1)
    signal DePixel,Out_Pixel : std_logic_vector(7 downto 0); --decod shode
y_digital(4 downto 2)
    Signal Pixel: std_logic_vector(2 downto 0);
    constant Delay_for_e : integer := 25; --23 * 19 NS = 450 NS baraye
eijade labe
    constant delay_between_data : integer := 500;--baraye eijade delay
monaseb ta data roye khat gharar girad
    type Main_state is
    (Init,Pattern,Clear_GLcd,Select_Mode,Read_IN3,Read_IN4, READ_x, READ_Y,
Calc,Make_Adr, WRITE_Ram, Set_Page,Set_Column,Write_Pixel); -- main state
    type Glcd_state is (None,Enable, Write); --write to GLCD
    signal State : Main_state;
    Signal GLCD : GLCD_State;
    signal iData :std_logic_vector(7 downto 0);
    -----expalin RAM_2-----
    --type mem_array_2 is array (0 to 7,0 to 127) of std_logic_vector(7
downto 0); -- must be 1024
    --signal ram : mem_array_2;
    -----explain RAM_1-----

```



```

    signal C_Byte : std_logic_vector(7 downto 0);
    signal ADS_Data : std_logic_vector(11 downto 0);
    signal Ads_Sum : std_logic_vector(15 downto 0);
    Signal X,Y,y1,y2,y4,y8,yt: Std_Logic_vector(7 downto 0);
    Signal ADS_Enable: std_logic:='0';
    Signal xt,x1,x2,x4,x8:std_logic_vector(11 downto 0);
begin
    process (clk, reset)
        variable i,c,CIndx,BIndx,DIndx,Delay,Part, count,iPage,iCol :
integer:=0;

        begin
            if reset = '1' then
                di <= '0';
                rw <= '0';
                e <= '0';
                c:=0;
                Cs <= "11";
                rst <= '1';
                i := 0;
                Part:=0;
                page <= "00000000";
                leds<="11111111";
                cIndx:=0;
                BIndx:=1;
                DIndx:=0;
                C_Byte<="10010111";
                State<=Init;
                GLCD<=None;
                Delay:=0;
                iPage:=0;
                iCol:=0;
            elsif clk = '1' and clk'event then
                if Delay>0 then
                    delay:=Delay-1;
                else
                    case GLcd is
                        when Enable=>
                            Delay:=Delay_For_E;
                            E<='1';
                            GLCD<= Write;
                        when Write=>
                            Delay:=delay_between_data;
                            E<='0';
                            GLCD <= None;
                        when none=>
                            case state is
                                when Init =>
--
                                if Part=0 then
--
                                if iPage<8 then
--
                                if iCol<127 then
--
                                Ram(iPage,iCol)<="00000000";
--
                                iCol:=iCol+1;
--
                                else

```

```
--          iPage:=ipage+1;
--          iCol:=0;
--      end if;
--  else
--      i:=0;
--      part:=1;
--  end if;
--  else
--      part:=0;
--      data <=
"001111111";
--                                     di <= '0';
--
--      i:=0;
--      Page<="00000000";
--      Glcd<=Enable;
--      State<=Pattern;
--  end if;
--                                     when Pattern=>
--
--      cs<="11";
--      if i = 0 then
--          data <= "10111000" + page;
--          di <= '0';
--          glcd <= Enable;
--
--                                     i
:= i + 1;
--                                     elsif i
= 1 then
--
--          data <= "01000000";
--          di <= '0';
--          glcd <= enable;
--          i := i + 1;
--      elsif i < 66 then
--          data <= "10101010";
--          di <= '1';
```

```

        glcd <= enable;
        i := i + 1;
    else
        page <= page + 1;
        i := 0;
        if page = 7 then
            State <= clear_GLCD;
            delay:=100000000;
        end if;
    end if;
when Clear_GLCD=>
    if i =
0 then
        data <= "10111000" + page;
        di <= '0';
        glcd <= Enable;
        := i + 1;
= 1 then
        data <= "01000000";
        di <= '0';
        glcd <= enable;
        i := i + 1;
    elsif i < 66 then
        data <= "00000000";
        di <= '1';
        glcd <= enable;
        i := i + 1;
    else
        page <= page + 1;
        i := 0;
        if page = 7 then
            State <= Select_Mode;

```

```

end if;

Part:=0;

i:=0;

CS<="00";

Count:=32;

ADS_Enable<='1';

Ads_Sum<="0000000000000000";

if Sw(1)='0' then

State <= read_x;

C_Byte<="10010011";

elsif sw(0)='0' then

State <= read_IN3;

C_Byte<="10100111";

else

State <= read_IN4;

C_Byte<="11100111";

end if;

Delay:=5000000;

ADS_Enable='0' then

Ads_Data(11 downto 1)>"0010001000" then

leds<="11111111";

ads_Data(11 downto 1)<="0000001000" then

Leds<="00000000";

leds<=Ads_Data(8 downto 1)-"00001000";

if;

State<=Select_Mode;

ADS_Enable='0' then

when Read_IN3=>
    if
        if
            elsif
            else
            end

end if ;
When Read_IN4=>
    if

```

```
leds<=Ads_Data(10 downto 3);
State<=Select_Mode;

Ads_Enable='0' then
    if part=0 then
        Xt<=ADS_sum(11 downto 0)- "00010110000";
        --leds<=Ads_sum(11 downto 4)- "00001001";
        Part:=1;
    elsif Part=1 then
        x1<="00000"&xt(11 downto 5);
        x2<="0000"&xt(11 downto 4);
        x4<="000"&xt(11 downto 3);
        x8<="00"&xt(11 downto 2);
        Part:=2;
    elsif Part=2 then
        Xt    <= Xt+X8;
        Part:=3;
    elsif Part=3 then
        --leds<=xt(11 downto 4);
        if Xt>"011111110000" then
            X<="01111111";
        elsif Xt<"000000001111" then
            X<="00000000";
        else
            X<=Xt(11 downto 4);
        end if;
        part:=0;
        C_Byte<="11010011";
        ADS_Enable<='1';
        Ads_Sum<="0000000000000000";
    end if;
end if;
when Read_X =>
    if
        end if;
```

```

        Delay:=10;
        State<=Read_Y;
        Count:=32;
    end if;
end if;
when Read_Y =>
    if
Ads_Enable='0' then
    if Part=0 then
        Yt<= ADS_Sum(11 downto 4)- "00011010";
        --leds<=Ads_Sum(11 downto 4)- "00010011";
        Part:=1;
    elsif Part=1 then
        y1<="00000"&yt(7 downto 5);
        y2<="0000"&yt(7 downto 4);
        y4<="000"&yt(7 downto 3);
        y8<="00"&yt(7 downto 2);
        Part:=2;
    elsif Part=2 then
        yt    <= yt+y8+y8+y8;
        Part:=3;
    elsif Part=3 then
--
        if yt>"11110000" then
--
            y<="00000000";
--
        els
        if yt>"01111110" then
            y<="01111110";
        elsif yt<"00000000" then
            y<="00000000";
        else
            y<=yt;
        end if;
    end if;
end if;

```

```

        part:=0;
        C_Byte<="10010011";
        State<=Calc;

    end if;

    end if;
when Calc=>
    if X<64 then

CS<="01";
Column<=64+x;
TCol<=x+64;

        Else

        Cs<="10";
        column<=x;
        Tcol<=x;

        end if;

        leds<=y;
        Page<="10111"& Y(6 downto 4);
        TPage<=y(6 downto 4);
        Pixel<=Y(3 downto 1);
        part:=0;
        State<=Make_adr;

        when make_adr=>
            if part=0

--
then
--
part:=1;
--
TPage>0 then
--
Tpage<=TPage-1;
--
iPage:=iPage+1;
--
Part:=0;
--
--
--
--
if TCol>0 then
--
        end if;

TCol<=TCol-1;
--
iCol:=iCol+1;
--
Part:=0;
--
        end if;
--
        else

```



```

end if;
if c=200 then
  -- Read 12 Bit Data from ADS
  if Bindx>1 then
    if DIndx<12 then
      Ads_Data(11-DIndx)<=SDOut;
      Dindx:=Dindx+1;
    end if;
  end if;
end if;
-- Make Clock out For ADS
if c<200 then
  SClk<='0';
  elsif c<400 then
    SClk<='1';
  else
    C:=0;
    SClk<='0';
    CIndx:=CIndx+1;
  end if;
else
  SdIn<='0';
  if C=1600 then
    Cindx:=0;
    if BIndx=3 then
      BIndx:=1;
      CIndx:=0;
      DIndx:=0;
      if Count>0 then
        if Count<=16 then
          Ads_Sum<=Ads_Sum+"0000"&Ads_Data;
        end if;
        count:=count-1;
      else
        Ads_Enable<='0';
        delay:=100;
      end if;
    else
      BIndx:=BIndx+1;
    end if;
    C:=0;
  end if;
end if;

end if;

end process;
Depixel<="00000001" when Pixel="000"
else "00000010" when Pixel="001"
else "00000100" when Pixel="010"
else "00001000" when Pixel="011"
else "00010000" when Pixel="100"
else "00100000" when Pixel="101"
else "01000000" when Pixel="110"
else "10000000" when Pixel="111";
end Behavioral;

```

۲۹- اتصال مبدل دیجیتال به آنالوگ AD7564

تراشه AD7564 شامل ۴ مبدل دیجیتال به آنالوگ ۱۲ بیتی می باشد که برای هر یک از مبدل ها ترمینال های VREF, IOUT1, IOUT2 و RFB بصورت مجزا وجود دارد و با ولتاژ ۳.۳ ولت یا ۵ ولت کار می کند. این تراشه به وسیله یک ارتباط سریال قابل برنامه ریزی است . برنامه زیر برای تولید موج مربعی، دندان اره ای، مثلثی و سینوسی طراحی شده است. خروجی مدار را به اسیلوسکپ وصل کنید و نتیجه را مشاهده نمایید.

انتخاب نوع موج خروجی به وسیله عددی که به wave می دهید، انجام می شود:

00 wave = موج خروجی مربعی


01 wave = موج خروجی دندان اره ای

10 wave = موج خروجی مثلثی

11 wave = موج خروجی سینوسی

فرکانس هم بوسیله کلید های fast و slow قابل تنظیم است

شکل مدار به صورت زیر می باشد

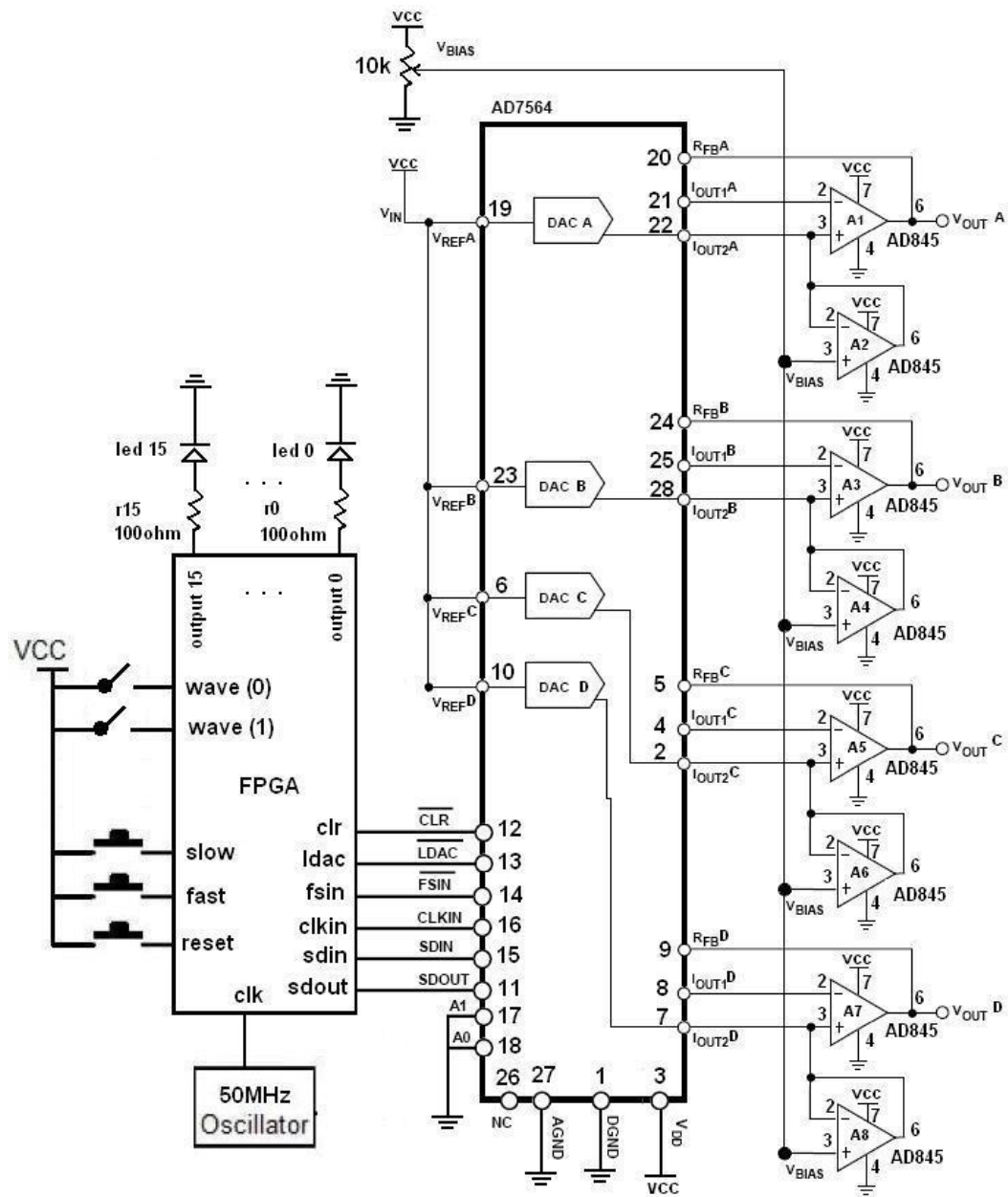

کد برنامه :

```
library IEEE;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.numeric_std.all;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity ad7564 is
  Port ( clk:          in std_logic;
         reset:       in std_logic;
         slow:        in std_logic;
         fast:        in std_logic;
         --data : in std_logic_vector(11 downto 0);
         wave : in std_logic_vector (1 downto 0 );
```

```
--ds : in std_logic_vector (1 downto 0 );
output : out std_logic_vector(15 downto 0);
clkkin : out std_logic;
clr : out std_logic;
ldac : out std_logic;
fsin : out std_logic;
sdin: out std_logic;
sdout: in std_logic);
end ad7564;

architecture Behavioral of ad7564 is
type two_dim is array (0 to 179) of std_logic_vector (11 downto 0); --
jadvale zarayebe sinusi

constant table : two_dim := (
"100000000000","100001000111","100010001110","100011010110","100100011100
","100101100011","100110101001","100111101111",
"101000110100","101001111000","101010111100","101011111111","101101000000
","101110000001","101111000001","101111111111",
"110000111101","110001111000","110010110011","110011101100","110100100100
","110101011010","110110001110","110111000000",
"110111110001","111000100000","111001001101","111001111000","111010100001
","111011001000","111011101101","111100001111",
"111100110000","111101001110","111101101010","111110000100","111110011011
","111110110000","111111000010","111111010010",
"111111100000","111111101011","111111101000","111111111010","111111111110
","111111111111","111111111110","111111111010",
"111111101000","111111101011","111111100000","1111111010010","111111000010
","111110110000","111110011011","111110000100",
"111101101010","111101001110","111100110000","111100001111","111011101101
","111011001000","111010100001","111001111000",
"111001001101","111000100000","110111110001","110111000000","110110001110
","110101011010","110100100100","110011101100",
"110010110011","110001111000","110000111101","101111111111","101111000001
","101110000001","101101000000","101011111111",
"101010111100","101001111000","101000110100","100111101111","100110101001
","100101100011","100100011100","100011010110",
"100010001110","100001000111","100000000000","011110111000","011101110001
","011100101001","011011100011","011010011100",
"011001010110","011000010000","010111001011","010110000111","010101000011
","010100000000","010010111111","010001111110",
"010000111110","010000000000","001111000010","001110000111","001101001100
","001100010011","001011011011","001010100101",
"001001110001","001000111111","001000001110","000111011111","000110110010
","000110000111","000101011110","000100110111",
"000100010010","000011110000","000011001111","000010110001","000010010101
","000001111011","000001100100","000001001111",
"000000111101","000000101101","000000011111","000000010100","000000001011
","0000000000101","000000000001","000000000000",
"000000000001","000000000101","000000001011","000000010100","000000011111
","0000000101101","000000011101","000001001111",
"000001100100","000001111011","000010010101","000010110001","000011001111
","000011110000","000100010010","000100110111",
"000101011110","000110000111","000110110010","000111011111","001000001110
","001000111111","001001110001","001010100101",
"001011011011","001100010011","001101001100","001110000111","001111000010
","010000000000","010000111110","010001111110",
"010010111111","010100000000","010101000011","010110000111","010111001011
","011000010000","011001010110","011010011100",
"011011100011","011100101001","011101110001","011110111000");
```



```

c1:=c1+1;
if(c1=4)then
    c1:=0;
    if sending<=64 then
        sending:=sending+1;
    end if;

    case sending is
        when 0=>
            ldac<='1'; -- baryae shorue ersal payeh
ldac,clr,bayad gheire fa'al bashand
            clr<='1';
            clkin<='1';
            fsin<='1';-- baryae shorue ersal yek labe paeen
ravande roye payeh fsin bayad emal shavad
            sdin<=data(11);
        when 1=>
            clkin<='1';
            fsin<='0';-- baryae shorue ersal yek labe paeen
ravande roye fsin bayad emal shavad
            sdin<=data(11); -- bit 11(MSB) roye payeh sdin
migozarim va bad yek labeye paeen ravande roye payeh clkin emal mikonim
        when 2=>
            clkin<='0';--yek labeye paeen ravande roye payeh
clkin emal mikonim
        when 3=>
            clkin<='1';
            sdin<=data(10);-- bit 10 roye payeh sdin
migozarim va bad yek labeye paeen ravande roye payeh clkin emal mikonim
        when 4=>
            clkin<='0';--yek labeye paeen ravande roye payeh
clkin emal mikonim
        when 5=>
            clkin<='1';
            sdin<=data(9);-- bit 9 roye payeh sdin migozarim
va bad yek labeye paeen ravande roye payeh clkin emal mikonim
        when 6=>
            clkin<='0';--yek labeye paeen ravande roye payeh
clkin emal mikonim
        when 7=>
            clkin<='1';
            sdin<=data(8);-- bit 8 roye payeh sdin migozarim
va bad yek labeye paeen ravande roye payeh clkin emal mikonim
        when 8=>
            clkin<='0';--yek labeye paeen ravande roye payeh
clkin emal mikonim
        when 9=>
            clkin<='1';
            sdin<=data(7);-- bit 7 roye payeh sdin migozarim
va bad yek labeye paeen ravande roye payeh clkin emal mikonim
        when 10=>
            clkin<='0';--yek labeye paeen ravande roye payeh
clkin emal mikonim
        when 11=>
            clkin<='1';
            sdin<=data(6);-- bit 6 roye payeh sdin migozarim
va bad yek labeye paeen ravande roye payeh clkin emal mikonim
        when 12=>

```

```

                                clkkin<='0';--yek labeye paeen ravande roye payeh
clkkin emal mikonim
                                when 13=>
                                    clkkin<='1';
                                    sdin<=data(5);-- bit 5 roye payeh sdin migozarim
va bad yek labeye paeen ravande roye payeh clkkin emal mikonim
                                when 14=>
                                    clkkin<='0';--yek labeye paeen ravande roye payeh
clkkin emal mikonim
                                when 15=>
                                    clkkin<='1';
                                    sdin<=data(4);-- bit 4 roye payeh sdin migozarim
va bad yek labeye paeen ravande roye payeh clkkin emal mikonim
                                when 16=>
                                    clkkin<='0';--yek labeye paeen ravande roye payeh
clkkin emal mikonim
                                when 17=>
                                    clkkin<='1';
                                    sdin<=data(3);-- bit 3 roye payeh sdin migozarim
va bad yek labeye paeen ravande roye payeh clkkin emal mikonim
                                when 18=>
                                    clkkin<='0';--yek labeye paeen ravande roye payeh
clkkin emal mikonim
                                when 19=>
                                    clkkin<='1';
                                    sdin<=data(2);-- bit 2 roye payeh sdin migozarim
va bad yek labeye paeen ravande roye payeh clkkin emal mikonim
                                when 20=>
                                    clkkin<='0';--yek labeye paeen ravande roye payeh
clkkin emal mikonim
                                when 21=>
                                    clkkin<='1';
                                    sdin<=data(1);-- bit 1 roye payeh sdin migozarim
va bad yek labeye paeen ravande roye payeh clkkin emal mikonim
                                when 22=>
                                    clkkin<='0';--yek labeye paeen ravande roye payeh
clkkin emal mikonim
                                when 23=>
                                    clkkin<='1';
                                    sdin<=data(0);-- bit 0(LSB) roye payeh sdin
migozarim va bad yek labeye paeen ravande roye payeh clkkin emal mikonim
                                when 24=>
                                    clkkin<='0';--yek labeye paeen ravande roye payeh
clkkin emal mikonim
                                when 25=>
                                    clkkin<='1';
                                    sdin<='0';          --data(3); adrese sakhtafzariye
tarashe A1=0,Payeh A1 be zamin vasl shode
                                when 26=>
                                    clkkin<='0';--yek labeye paeen ravande roye payeh
clkkin emal mikonim
                                when 27=>
                                    clkkin<='1';
                                    sdin<='0';          --data(2); adrese sakhtafzariye
tarashe A0=0,Payeh A0 be zamin vasl shode
                                when 28=>
                                    clkkin<='0';--yek labeye paeen ravande roye payeh
clkkin emal mikonim
                                when 29=>
                                    clkkin<='1';

```

```

                                sdin<=ds(1);      --be vasileye bit haye ds1, ds0
yeki az 4 dac dakhele tarashe ghabele entekhab mibashad
                                when 30=>
                                    clkin<='0';--yek labeye paeen ravande roye payeh
clkln emal mikonim
                                when 31=>
                                    clkin<='1';
                                    sdin<=ds(0);      --be vasileye bit haye ds1, ds0
yeki az 4 dac dakhele tarashe ghabele entekhab mibashad
                                when 32=>
                                    clkin<='0';--yek labeye paeen ravande roye payeh
clkln emal mikonim
                                when 33=>
                                    fsin<='1'; --payane ersale 16 bit be tarasheye
7564
                                    clkin<='1';
                                    output(15)<= sdout; -- shorue daryafte 16bit az
7564 be fpga va namayesh bit ha roye led ha
                                when 34=>
                                    clkin<='0';--yek labeye paeen ravande roye payeh
clkln emal mikonim
                                    ldac<='0';-- baraye bargozariye(load) adade 12
biti dar dac entekhab shodeh
                                when 35=>
                                    ldac<='1';-- baraye bargozariye(load) adade 12
biti dar dac entekhab shodeh
                                    clkin<='1';
                                    output(14)<= sdout;
                                when 36=>
                                    clkin<='0';
                                when 37=>
                                    clkin<='1';
                                    output(13)<= sdout;
                                when 38=>
                                    clkin<='0';
                                when 39=>
                                    clkin<='1';
                                    output(12)<= sdout;
                                when 40=>
                                    clkin<='0';
                                when 41=>
                                    clkin<='1';
                                    output(11)<= sdout;
                                when 42=>
                                    clkin<='0';
                                when 43=>
                                    clkin<='1';
                                    output(10)<= sdout;
                                when 44=>
                                    clkin<='0';
                                when 45=>
                                    clkin<='1';
                                    output(9)<= sdout;
                                when 46=>
                                    clkin<='0';
                                when 47=>
                                    clkin<='1';
                                    output(8)<= sdout;
                                when 48=>
                                    clkin<='0';

```



```
when 49=>
    clkkin<='1';
    output(7)<= sdout;
when 50=>
    clkkin<='0';
when 51=>
    clkkin<='1';
    output(6)<= sdout;
when 52=>
    clkkin<='0';
when 53=>
    clkkin<='1';
    output(5)<= sdout;
when 54=>
    clkkin<='0';
when 55=>
    clkkin<='1';
    output(4)<= sdout;
when 56=>
    clkkin<='0';
when 57=>
    clkkin<='1';
    output(3)<= sdout;
when 58=>
    clkkin<='0';
when 59=>
    clkkin<='1';
    output(2)<= sdout;
when 60=>
    clkkin<='0';
when 61=>
    clkkin<='1';
    output(1)<= sdout;
when 62=>
    clkkin<='0';
when 63=>
    clkkin<='1';
    output(0)<= sdout;
when 64=>
    clkkin<='0';

    --sending:=0;
    --sending:=0;
    --data<=data+'1';
when 65=>
    --count:=count+1;
    --if count=period then
    --count:="0000000000000000";
    --sending:=0;
    --data<=data+'1';
    --end if;
data <= data_i;

    case current is
when square => --shekle moje morabae
    if i <= 100 then
        i:=i+1;
        data_i <= "000000000000";
    elsif i<=200 then
        i:=i+1;
```

```

        data_i <= "111111111111";
    else
        i:=0;
    end if;
    count := period;
    current <= delay;
    when saw =>      --shekle moje dandane arehee
        data_i <= data_i + 1;  --baraye shekle moje dandane
arehee az 0 ta 4095 ra ba surate afzayeshi be porte khoruji ersal mikonad
        count := period;      --va pas az shomaresh az 4096
be 0 overflow rokh midahad kedobareh az 0 ta 4096 tkrar mishavad
        current <= delay;
    when triangle => --shekle moje mosallasi
        if down = '0' then    --shomaresh az 0 ta 4095
(so'udi)
            data_i <= data_i + 1;
            if data_i = "111111111110" then
                down := '1';
            end if;
        else
            --shomaresh az 4095 ta 0
(nozuli)
            data_i <= data_i - 1;
            if data_i = "000000000001" then
                down := '0';
            end if;
        end if;
        count := period;
        current <= delay;
    when sine =>      --shekle moje sinusi
        if j < 180 then
            data_i <= table(j); -- jaygozariye maghdire
zaribe sinusi az table be registere data_i baraye enteghal be porte
khoruji
                j := j + 1;
            else
                j := 0;
            end if;
            count := period;
            current <= delay;      -- ta'khire beyne ersale har
yek az maghadire jadvale zaribe sinus
        when delay =>      -- halate "delay" baraye ijad
ta'khir beyen har yek az ersal ha be porte khorujiye fpga mibashad
            count := count - 1 ; -- ke ba tagheere in delay az
tarighe "period" va "count" mitavan frekans ra tagheer dad
            if count = 0 then
                case wave is
                    when "00" =>
                        current <= square;
                                                                    sending:=0;
                    when "01" =>
                        current <= saw;
                                                                    sending:=0;
                    when "10" =>
                        current <= triangle;
                                                                    sending:=0;
                    when others =>
                        current <= sine;
                                                                    sending:=0;
                end case;
            end if;

```

```
        end case;
        when others =>
            null;
            --sending:=0;
        end case;
    end if;
end if;
end process;
end architecture;
```

۳۰- اتصال مبدل دیجیتال به آنالوگ AD667

برنامه زیر برای تولید موج مربعی، دندان اره‌ای، مثلثی و سینوسی طراحی شده است. خروجی مبدل (EO) را به اسیلوسکوپ وصل کنید و نتیجه را مشاهده نمایید.

انتخاب نوع موج خروجی به وسیله عددی که به wave می‌دهید، انجام می‌شود:


wave = 00 موج خروجی مربعی

wave = 01 موج خروجی دندان اره‌ای

wave = 10 موج خروجی مثلثی

wave = 11 موج خروجی سینوسی

شماتیک:

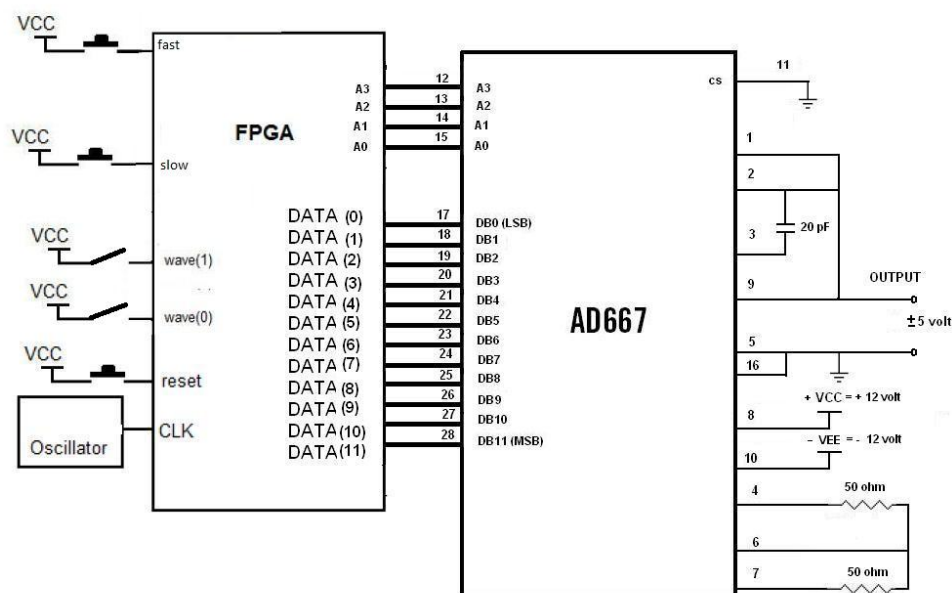

کد برنامه:

```
library IEEE;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.numeric_std.all;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity dac is
Port ( data : out std_logic_vector (11 downto 0 );
a : out std_logic_vector (3 downto 0 );
wave : in std_logic_vector (1 downto 0 );
```

```
clk : in std_logic;
slow : in std_logic;
fast : in std_logic;
reset : in std_logic);
end dac;
architecture Behavioral of dac is
type state is (square, saw, triangle, sine, delay);
signal current : state;
signal data_i : std_logic_vector (11 downto 0);
type two_dim is array (0 to 179) of std_logic_vector (11 downto 0); --
jadvale zarayebe sinusi
constant table : two_dim :=
("100000000000", "100001000111", "100010001110", "100011010110", "10010001110
0", "100101100011", "100110101001", "100111101111",
"101000110100", "101001111000", "101010111100", "101011111111", "101101000000
", "101110000001", "101111000001", "101111111111",
"110000111101", "110001111000", "110010110011", "110011101100", "110100100100
", "110101011010", "110110001110", "110111000000",
"110111110001", "111000100000", "111001001101", "111001111000", "111010100001
", "111011001000", "111011101101", "111100001111",
"111100110000", "111101001110", "111101101010", "111110000100", "111110011011
", "111110110000", "111111000010", "111111010010",
"111111100000", "111111101011", "111111110100", "111111111010", "111111111110
", "111111111111", "111111111110", "111111111010",
"111111110100", "111111110101", "111111100000", "1111111010010", "111111000010
", "111110110000", "111110011011", "111110000100",
"111101101010", "111101001110", "111100110000", "111100001111", "111011101101
", "111011001000", "111010100001", "111001111000",
"111001001101", "111000100000", "110111110001", "110111000000", "110110001110
", "110101011010", "110100100100", "110011101100",
"110010110011", "110001111000", "110000111101", "101111111111", "101111000001
", "101110000001", "101101000000", "101011111111",
"101010111100", "101001111000", "101000110100", "100111101111", "100110101001
", "100101100011", "100100011100", "100011010110",
"100010001110", "100001000111", "100000000000", "011110111000", "011101110001
", "011100101001", "011011100011", "011010011100",
"011001010110", "011000010000", "010111001011", "010110000111", "010101000011
", "010100000000", "010010111111", "010001111110",
"010000111110", "010000000000", "001111000010", "001110000111", "001101001100
", "001100010011", "001011011011", "001010100101",
"001001110001", "001000111111", "001000001110", "000111011111", "000110110010
", "000110000111", "000101011110", "000100110111",
"000100010010", "000011110000", "000011001111", "000010110001", "000010010101
", "000001111011", "000001100100", "000001001111",
"000000111101", "000000101101", "000000011111", "000000010100", "000000001011
", "000000000101", "000000000001", "000000000000",
"000000000001", "000000000101", "000000001011", "000000010100", "000000011111
", "000000101101", "000000111101", "000001001111",
"000001100100", "000001111011", "000010010101", "000010110001", "000011001111
", "000011110000", "000100010010", "000100110111",
"000101011110", "000110000111", "000110110010", "000111011111", "001000001110
", "001000111111", "001001110001", "001010100101",
"001011011011", "001100010011", "001101001100", "001110000111", "001111000010
", "010000000000", "010000111110", "010001111110",
"010010111111", "010100000000", "010101000011", "010110000111", "010111001011
", "011000010000", "011001010110", "011010011100",
"011011100011", "011100101001", "011101110001", "011110111000");
begin
process (clk, reset)
variable c, i, j : integer;
```

```

variable down : std_logic;
variable count,period : std_logic_vector (15 downto
0):="0000000100000000";
begin
    if reset = '1' then
        current <= square;
        data_i <= "0000000000000";
        i := 0;
        j := 0;
        down := '0';
    elsif clk = '1' and clk'event then
        if slow='1' then -- kelid slow baraye
kaheshe frequency
            c:=c+1;
            if c>=25000000 then -- ta'khire nim saniye
                c:=0;
                if period<"10000000000000000" then
                    period:=std_logic_vector (unsigned(period) sll
1); --shifte chap baraye afzayeshe ta'khir => kaheshe frequency
                end if;
            end if;
        end if;
        if fast='1' then -- kelid fast baraye
afzayeshe frequency
            c:=c+1;
            if c>=25000000 then -- ta'khire nim saniye
                c:=0;
                if period>"00000000000000001" then
                    period:=std_logic_vector (unsigned(period) srl
1); --shifte rast baraye kaheshe ta'khir => afzayeshe frequency
                end if;
            end if;
        end if;
        case current is
            when square => --shekle moje morabae
                if i <= 100 then
                    i:=i+1;
                    data_i <= "0000000000000";
                elsif i<=200 then
                    i:=i+1;
                    data_i <= "1111111111111";
                else
                    i:=0;
                end if;
                count := period;
                current <= delay;
            when saw => --shekle moje dandane arehee
                data_i <= data_i + 1; --baraye shekle moje dandane
arehee az 0 ta 4095 ra ba surate afzayeshi be porte khoruji ersal mikonad
                count := period; --va pas az shomaresh az 4096
be 0 overflow rokh midahad kedobareh az 0 ta 4096 tkrar mishavad
                current <= delay;
            when triangle => --shekle moje mosallasi
                if down = '0' then --shomaresh az 0 ta 4095
(so'udi)
                    data_i <= data_i + 1;
                    if data_i = "1111111111110" then
                        down := '1';
                    end if;
                end if;
            end if;
        end case;
    end if;
end begin;

```


```

else                                     --shomaresh az 4095 ta 0
(nozuli)
    data_i <= data_i - 1;
    if data_i = "000000000001" then
        down := '0';
    end if;
end if;
count := period;
current <= delay;
when sine =>      --shekle moje sinusi
    if j < 180 then
        data_i <= table(j); -- jaygozariye maghdire
zaribe sinusi az table be registere data_i baraye enteghal be porte
khoruji
        j := j + 1;
    else
        j := 0;
    end if;
    count := period;
    current <= delay;      -- ta'khire beyne ersale har
yek az maghadire jadvale zaribe sinus
    when delay =>      -- halate "delay" baraye ijad
ta'khir beyen har yek az ersal ha be porte khorujiye fpga mibashad
        count := count - 1 ; -- ke ba tagheere in delay az
tarighe "period" va "count" mitavan frekans ra tagheer dad
        if count = 0 then
            case wave is
                when "00" =>
                    current <= square;
                when "01" =>
                    current <= saw;
                when "10" =>
                    current <= triangle;
                when others =>
                    current <= sine;
            end case;
        end if;
    end case;
end if;
end process;
a<="0000"; -- fa'al kardane paye haye A0,A1,A2,A3 dar tarasheye ad667
data <= data_i;
end Behavioral;

```

۳۱- اتصال مبدل آنالوگ به دیجیتال به ad976

نمایی از آی سی AD976 :

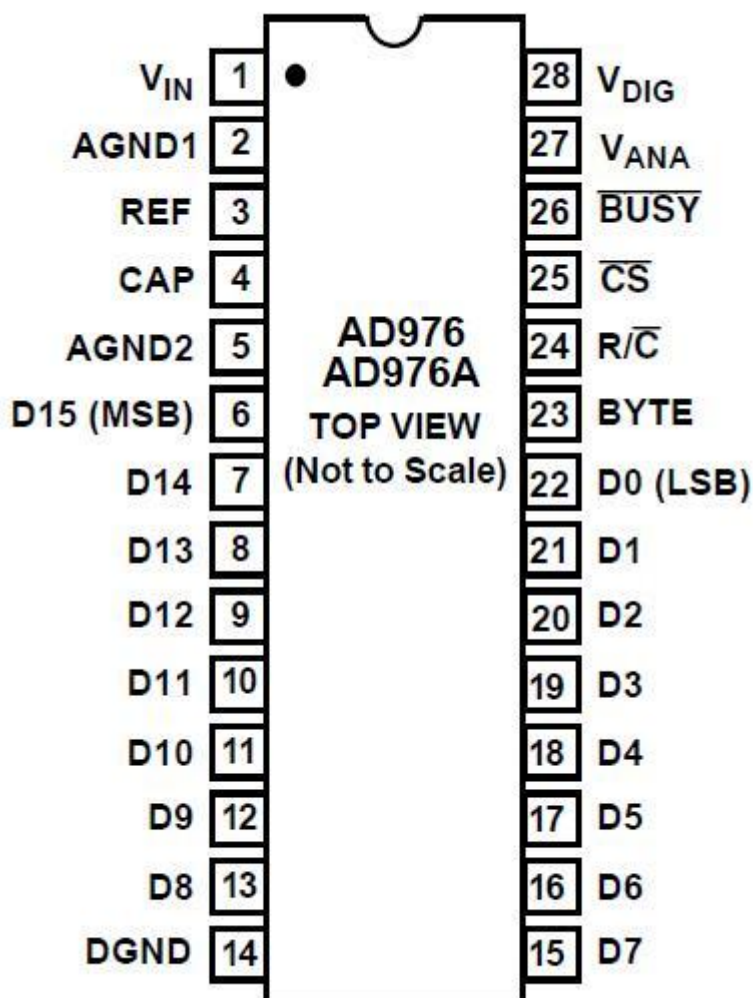

برای این منظور پورت های زیر را در نظر می گیریم :

RC: که دو عمل READ و CONVERT را انجام میدهد.

CS : برای فعال کردن تراشه

BUSY : برای تشخیص مشغول بودن تراشه

DATA : داده ی تبدیل شده ی آنالوگ به دیجیتال که خروجی ۱۶ بیتی است.

Seven segment : پورت خروجی FPGA

Sevenssegment_en : پایه ی فعال کننده ی 7seg

ما در این کد از ۵ حالت یا state استفاده کردیم :

start, read, wait_for_busy, convert_pulse_delay, convert2decimal

سیگنالهای digit_1, digit_10, digit_100, digit_1000, digit_10000 برای نشان دادن یکان و دهگان تا ده هزارگان است.

متغیر data_register که پورتهی ۱۶ بیتی است از data میخواند و یک داده ازش میخوانی و در برنامه میخواهی از آن استفاده کنی هر لحظه ممکن است مقدار پایه ها عوض شود که مقدار آنالوگ عوض میشود هر لحظه ، برای اینکه عوض نشود مقداری را گرفته و میبریم تغییر میدهیم.

Convert_delay : شمردن زمان تاخیر برای تبدیل

عدد خروجی ما ۱۶ بیتی است که این به درد 7seg نمیخورد و منطق آن باینری است ما باید معادل یک عدد دسیمال کنیم آن را و باید تبدیل کنیم آن را...
ما در این پروژه از الگوریتم دابل دبل استفاده کردیم که الگوریتمی است که با شیفت دادن و جمع کردن و مقایسه کردن عمل میکند.


یک متغیر ۱۶ بیتی را میخواهد تبدیل کند ۵ تا رقم دهدهی دهد از ۰ تا ۶۵۵۳۵....

ما در این پروژه ۵ متغیر دسیمال در نظر گرفتیم که هر کدام ۴ بیتی است به نام های one, ten, hund, thou, tthou که از یکان تا ده هزارگان هستند و در حالت پیش فرض به آنها صفر دادیم. عدد را یک بیت یک بیت به سمت چپ شیفت داده بیت اول وارد متغیر می شود بعد از مقایسه با عدد ۵ اگر عدد بزرگتر از ۴ بود آن وقت باید با عدد ۳ جمع بسته شود. ۱۶ بار این کار را انجام می دهد اگر عدد ۱۶ بیتی باشد باید ۱۶ شیفت انجام شود که همه این بیت ها تک تک وارد این متغیرها بشوند بعد از اتمام این ۱۶ بار ما عددهایی داریم که از صفر تا ۹ هستند که به حالت BCD نشان داده شده اند که ما این اعداد را می فرستیم به سون سگمنت تا اعداد تبدیل شده را نشان دهد حال ۱۶ مرحله تبدیل ۱۶ بیت

شیفت داده شده و مقایسه ها انجام شده اند. ما در کد برنامه ۵ if پشت سر هم داریم که در یک کلاک انجام می شود و همزمان است. بیت آخر دیتا رجیستر همیشه وصل است به بیت کم ارزش ONE. زمانی که ۱۶ شیفت انجام شده اعداد بدست آمده معادل اعداد باینری است. در هر تبدیل باید تاخیری ایجاد کنیم تا سریع این تبدیل انجام نشود چون قابل دیدن و رویت برای ما نیست. در مدار هر ۵ سون سگمنت با هم مقدار می گیرد ولی به شرطی نشان می دهد که ترانزیستور مربوط به آن روشن باشد پس ما ترانزیستور اول را روشن می کنیم و مقدار یکان را داخل آن می ریزیم و بنا بر کد یک پنجم ثانیه منتظر می ماند و حال که این زمان سپری شد این ترانزیستور خاموش و دومی را روشن می کند. (دهگان). اعداد به دست آمده در کد برای مقدار دهی تاخیر زمانی به صورت تجربی بدست آمده اند. اگر کمتر از این مقدار باشند لرزش به چشم نمی آید ولی اگر بیشتر باشد روند کار ما کند می شود، سرعت کم و تاخیر زیاد می شود و با چشم می توان این تاخیر را مشاهده نمود و اگر هم این مقدار را خیلی کم کنیم نور سون سگمنت کم می شود.

در نهایت باید گفت که به دلیل آنکه این ۵ سون سگمنت به همدیگر وصل هستند و در هر لحظه یک مقدار را نشان می دهند باید در آن لحظه یک سون سگمنت را برای نشان دادن آن مقدار فعال کنیم و چون این تاخیر بین نشان دادن در سون سگمنت ها در حد میلی ثانیه است ما این تغییر مقدار دهی در سون سگمنت ها را با لرزش مشاهده می کنیم و این تغییر به چشم نمی آید و در آن واحد میتوانیم در هر سون سگمنت یک مقدار متفاوت داشته باشیم با توجه به فعال یا غیرفعال شدن آن سون سگمنت در آن رنج زمانی.

شماتیک ic976a به این شکل می باشد:

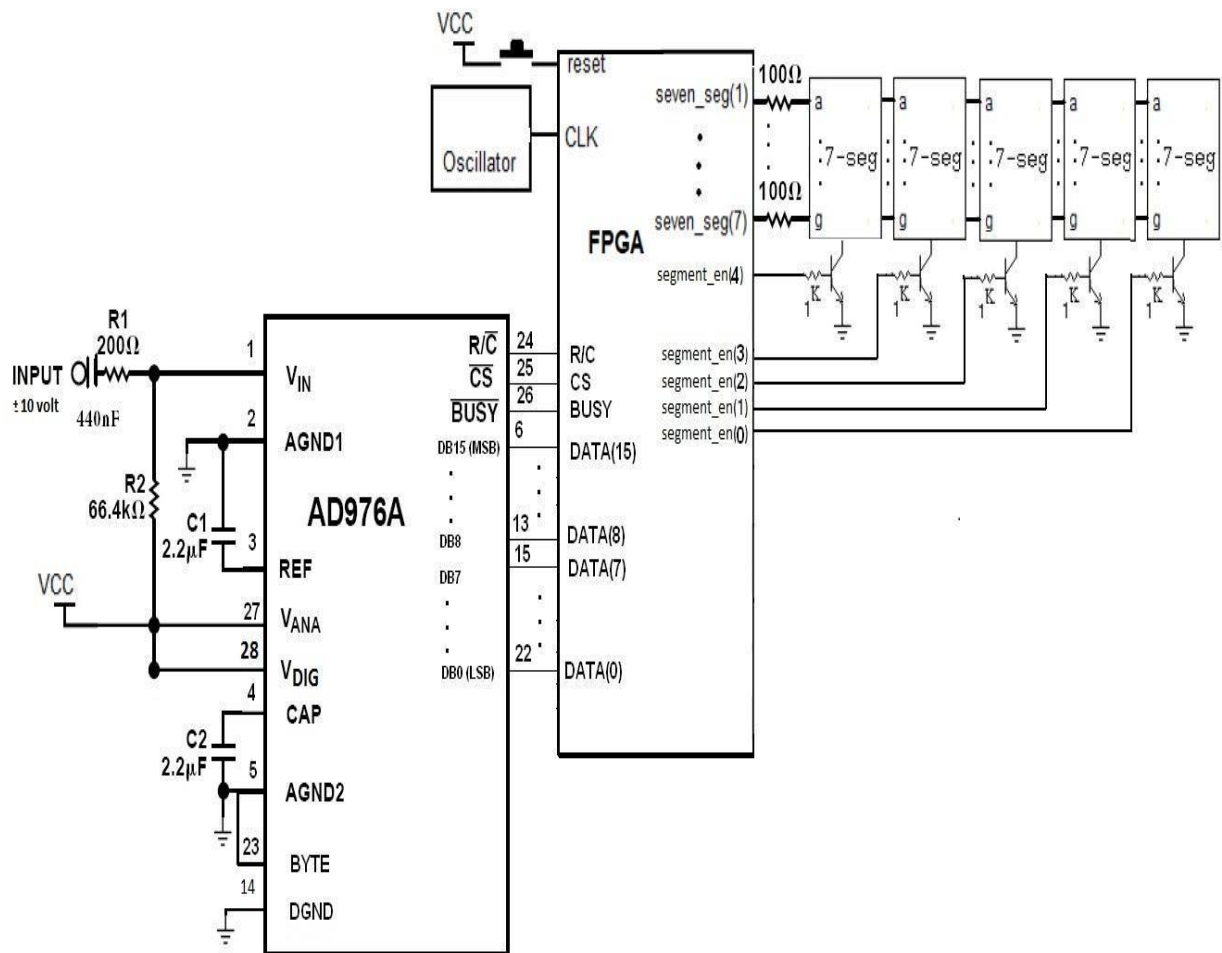

کد برنامه بدین شکل می باشد :

```

library IEEE;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.numeric_std.all;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity a2d is
Port (
rc : out std_logic;
cs : out std_logic;
busy : in std_logic;
data : in std_logic_vector(15 downto 0);
seven_segment : out std_logic_vector(6 downto 0);
segment_en : out std_logic_vector(4 downto 0);
clk : in std_logic;
reset : in std_logic);
end a2d;
architecture Behavioral of a2d is
type state is (start, read, wait_for_busy,
convert_pulse_delay, convert2decimal);
signal current : state;

```

```

signal digit_1,digit_10,digit_100,digit_1000,digit_10000 :
std_logic_vector(6 downto 0);
begin
process (clk, reset)
variable c1,i,j,convert_delay : integer;
variable one,ten,hund,thou,tthou: std_logic_vector(3 downto 0) := "0000;"
variable data_register: std_logic_vector(15 downto 0) :=
"0000000000000000"; --16 BIT
begin
if reset = '1' then
i:=0;
rc <= '1; '
cs <= '0; '
current <= start;
elsif clk = '1' and clk'event then
case current is
when start<=
cs <= '0; '
rc <= '0; '
convert_delay:=0;
current <= convert_pulse_delay;
when convert_pulse_delay => -- dar in marhale pulse monaseb
baraye aghaze tabdil voltage analog be yek adade binery be ad976 frestade
mishavad
convert_delay:=convert_delay+1;
if convert_delay <= 2 then --convert_delay:=0,1,2
=>3*20ns=60ns
current <= convert_pulse_delay;
else
current <= wait_for_busy;
rc<='1; '
end if;
when wait_for_busy =>----4us --barname dar in state montazer mimanad ta
tarshe ad976 az halate "busy" kharej shavad
if busy = '0' then ----Data Valid Delay
after R/C Low=> 4us tebghe datasheet(t2 dar jadvale safheye 4(
current <= wait_for_busy;
elsif busy = '1' then --agar tarashe ad976 az halat "busy" kharej
shod barname be state "read" miravad
current <=read;
end if;
when read => ----۲۰ns
data_register := data ; --enteghale adad binerye 16biti be ye
moteghayerere dakheli baraye anjame amaliat tabdil be decimal
current<=convert2decimal;-- sepa be marhaleye tabdil az binery be
decimal miravad
i:=0;
when convert2decimal =>----18clk*20ns=>360ns baraye tabdile bin to dec
if i=0 then ----ta inja kollan:4.440us:
60ns+4000ns+20ns+360ns=4440ns
i:=i+1;
tthou := "0000"; --pak kardane moteghayerha ke hanuz maghadire marhaleye
ghabli ra darand
thou := "0000"; --pak kardane moteghayerha ke hanuz maghadire marhaleye
ghabli ra darand
hund := "0000"; --pak kardane moteghayerha ke hanuz maghadire marhaleye
ghabli ra darand
ten := "0000"; --pak kardane moteghayerha ke hanuz maghadire marhaleye
ghabli ra darand

```

```

one := "0000"; --pak kardane moteghayerha ke hanuz maghadire marhaleye
ghabli ra darand
elsif i=1 then
i:=i+1;
data_register(15):=not data_register(15) ; -- tabdile moteghayere
alamat dar be moteghayere bedune alamat
elsif i<=17 then -- tabdile binery be
decimal (bcd(
i:=i+1;
current <= convert2decimal;
if (tthou >= "0101") then
tthou := std_logic_vector (unsigned(tthou) +3);
end if;
if (thou >= "0101") then
thou := std_logic_vector (unsigned(thou) +3);
end if;
if (hund >= "0101") then
hund := std_logic_vector (unsigned(hund) +3);
end if;
if (ten >= "0101") then
ten := std_logic_vector (unsigned(ten) +3);
end if;
if (one >= "0101") then
one := std_logic_vector (unsigned(one) +3);
end if;
tthou := tthou(2 downto 0) & thou(3); -- THE SHIFTING
thou := thou(2 downto 0)& hund(3); -- THE SHIFTING
hund := hund(2 downto 0)& ten(3); -- THE SHIFTING
ten := ten(2 downto 0)& one(3); -- THE SHIFTING
one := one(2 downto 0)& data_register(15); -- THE SHIFTING
data_register := std_logic_vector (unsigned(data_register) sll 1); --
THE SHIFTING
else
if c1<=28000000 then ----28*20ns=560ns+4440ns=5000ns=5us -- Ta'khire
beyne har tabdil -- barname be andazeye ta'khir dar
c1:=c1+1;
halat "convert2decimal" mivanad
current<=convert2decimal;
else -- pas az tamamshodan ta'khir
barname be halat start bazmigardad
current<=start;
i:=0;
c1:=0;
end if;
end if;
end case;
case one IS
-----codhaye marbut be seven-segment ha-----
when "0000" => digit_1 <= "0111111" ; -- 0
when "0001" => digit_1 <= "0000110" ; -- 1
when "0010" => digit_1 <= "1011011" ; -- 2
when "0011" => digit_1 <= "1001111" ; -- 3
when "0100" => digit_1 <= "1100110" ; -- 4
when "0101" => digit_1 <= "1101101" ; -- 5
when "0110" => digit_1 <= "1111101" ; -- 6
when "0111" => digit_1 <= "0000111" ; -- 7
when "1000" => digit_1 <= "1111111" ; -- 8
when "1001" => digit_1 <= "1101111" ; -- 9
when others => digit_1 <= "0000000-- ; "
end case;

```

```

case ten IS
when "0000" => digit_10 <= "0111111" ; -- 0
when "0001" => digit_10 <= "0000110" ; -- 1
when "0010" => digit_10 <= "1011011" ; -- 2
when "0011" => digit_10 <= "1001111" ; -- 3
when "0100" => digit_10 <= "1100110" ; -- 4
when "0101" => digit_10 <= "1101101" ; -- 5
when "0110" => digit_10 <= "1111101" ; -- 6
when "0111" => digit_10 <= "0000111" ; -- 7
when "1000" => digit_10 <= "1111111" ; -- 8
when "1001" => digit_10 <= "1101111" ; -- 9
when others => digit_10 <= "0000000-- ; "
end case;
case hund IS
when "0000" => digit_100 <= "0111111" ; -- 0
when "0001" => digit_100 <= "0000110" ; -- 1
when "0010" => digit_100 <= "1011011" ; -- 2
when "0011" => digit_100 <= "1001111" ; -- 3
when "0100" => digit_100 <= "1100110" ; -- 4
when "0101" => digit_100 <= "1101101" ; -- 5
when "0110" => digit_100 <= "1111101" ; -- 6
when "0111" => digit_100 <= "0000111" ; -- 7
when "1000" => digit_100 <= "1111111" ; -- 8
when "1001" => digit_100 <= "1101111" ; -- 9
when others => digit_100 <= "0000000-- ; "
end case;
case thou IS
when "0000" => digit_1000 <= "0111111" ; -- 0
when "0001" => digit_1000 <= "0000110" ; -- 1
when "0010" => digit_1000 <= "1011011" ; -- 2
when "0011" => digit_1000 <= "1001111" ; -- 3
when "0100" => digit_1000 <= "1100110" ; -- 4
when "0101" => digit_1000 <= "1101101" ; -- 5
when "0110" => digit_1000 <= "1111101" ; -- 6
when "0111" => digit_1000 <= "0000111" ; -- 7
when "1000" => digit_1000 <= "1111111" ; -- 8
when "1001" => digit_1000 <= "1101111" ; -- 9
when others => digit_1000 <= "0000000-- ; "
end case;
case tthou IS
when "0000" => digit_10000 <= "0111111" ; -- 0
when "0001" => digit_10000 <= "0000110" ; -- 1
when "0010" => digit_10000 <= "1011011" ; -- 2
when "0011" => digit_10000 <= "1001111" ; -- 3
when "0100" => digit_10000 <= "1100110" ; -- 4
when "0101" => digit_10000 <= "1101101" ; -- 5
when "0110" => digit_10000 <= "1111101" ; -- 6
when "0111" => digit_10000 <= "0000111" ; -- 7
when "1000" => digit_10000 <= "1111111" ; -- 8
when "1001" => digit_10000 <= "1101111" ; -- 9
when others => digit_10000 <= "0000000-- ; "
end case;
j:=j+1;
case j is
when 1 => segment_en<="00001"; -- transistor marbut be
seven-segmente "yakan" fa'al mishavad , va sayere transistor ha gheire
fa'al mishavand
seven_segment<=digit_1; -- raghame yekan roye bus moshtarak(porte
seven_segment) gozashte mishavad
when 50000 => segment_en<="00000;"

```



```
seven_segment<="0000000;"
when 100000 => segment_en<="00010";           -- transistor marbut
be seven-segmente "dahgan" fa'al mishavad ,va sayere transistor ha gheire
fa'al mishavand
seven_segment<=digit_10;   -- raghame dahgan roye bus moshtarak(porte
seven_segment) gozashte mishavad
when 150000 => segment_en<="00000;"
seven_segment<="0000000;"
when 200000 => segment_en<="00100";           -- transistor marbut
be seven-segmente "sadgan" fa'al mishavad ,va sayere transistor ha gheire
fa'al mishavand
seven_segment<=digit_100;  -- raghame sadgan roye bus moshtarak(porte
seven_segment) gozashte mishavad
when 250000 => segment_en<="00000;"
seven_segment<="0000000;"
when 300000 => segment_en<="01000";           -- transistor marbut
be seven-segmente "hezargan" fa'al mishavad ,va sayere transistor ha
gheire fa'al mishavand
seven_segment<=digit_1000; -- raghame hezargan roye bus moshtarak(porte
seven_segment) gozashte mishavad
when 350000 => segment_en<="00000;"
seven_segment<="0000000;"
when 400000 => segment_en<="10000";           -- transistor marbut
be seven-segmente "dah hezargan" fa'al mishavad ,va sayere transistor ha
gheire fa'al mishavand
seven_segment<=digit_10000; -- raghame dah hezargan roye bus
moshtarak(porte seven_segment) gozashte mishavad
when 450000 => segment_en<="00000;"
seven_segment<="0000000;"
when 500000 => j:=0;
when others => null;
end case;
end if;
end process;
end Behavioral;
```

۳۲ - pwm

مدار پروژه جاری به وسیله تکنیک مدولاسیون عرض پالس باعث تغییر در Duty Cycle یک پالس ورودی شده و از این طریق موجب تغییر در سرعت چرخش یک موتور DC می شود. Duty Cycle یک پالس، نسبت یک بودن پالس به صفر بودن آن در یک دوره کامل (Period) است. همانطور که می دانیم بر خلاف موتور پله ای که سرعت و جهت چرخش آن بنا به نظر طراح مدار به سادگی قابل تغییر است، سرعت و جهت چرخش موتور DC به طور معمول قابل کنترل نیست. یکی از راه های کنترل سرعت چرخش موتور DC استفاده از مدار PWM است. مدار PWM امروزه در صنعت برای کنترل سرعت چرخش موتورهای صنعتی، در رباتیک و... استفاده گسترده ای دارد.

شرح پروژه :


مدار این پروژه کلا دارای دو ورودی به نام های up و down و یک خروجی برای اتصال به موتور است. با فشردن کلید up سرعت موتور افزایش و با فشردن کلید down سرعت موتور کاهش می یابد. متغیر اصلی برنامه x است که با هر بار فشردن کلید up یک واحد به آن افزوده و با هر بار فشردن کلید down یک واحد از آن کاسته می شود. فرکانس کاری برنامه 500 HZ است. متغیر y یک متغیر کمکی است که هر $\frac{1}{500}$ ثانیه مقدار آن یک واحد اضافه می شود. برنامه نرم افزاری این پروژه به شیوه RTL نوشته شده و دارای دو state به نام های counting و waiting است.

۱. در حالت counting مقدار حال حاضر x با مقدار y مقایسه می شود اگر x از مقدار y کوچکتر بود، به تعداد پالس های عدد x، خروجی برنامه ۱ می شود. تا زمانیکه $x > y$ است این روند ادامه می یابد.

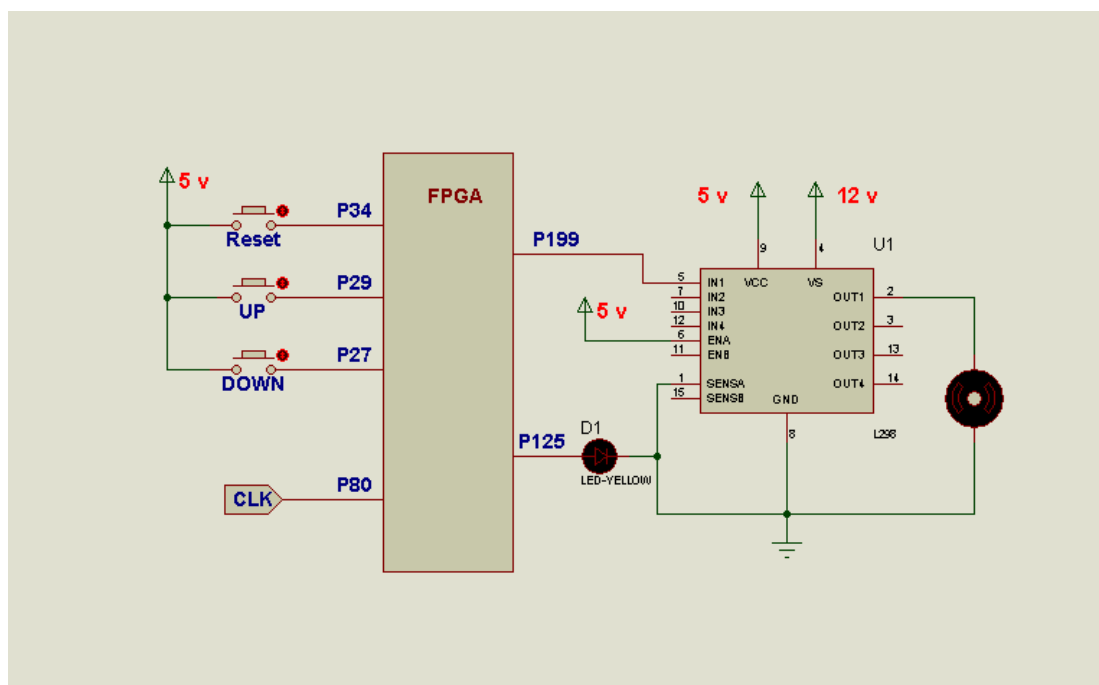۲. زمانیکه مقدار عددی دو متغیر x و y برابر شد برنامه به حالت waiting رفته و خروجی برنامه صفر می شود و به اندازه ای که متغیر y به حد نهایت عددی متغیر x برسد خروجی برنامه صفر می ماند.


لازم به توضیح است که حد نهایت عددی متغیر x ، به طول بردار متغیر x بستگی دارد. در این پروژه متغیر x از نوع `Std_logic_vector` و به طول پنج بیت است. پس اگر به عنوان مثال متغیر x دارای عدد 01001 یا عدد ۹ باشد، به اندازه هشت بار اضافه شدن متغیر y خروجی مدار پروژه را '1' کرده و به اندازه اختلاف آن با نهایت عددی متغیر x یعنی $2^3 - 9 = 32 - 9$ بار اضافه شدن متغیر y خروجی مدار را '0' می کند. بدین صورت Duty Cycle پالس خروجی با فشردن دو کلید Up و Down و تغییر مقادیر دو متغیر x و y عوض شده و موجب تغییر در سرعت چرخش موتور DC می شود.

در صفحه بعد شکل مدار این پروژه آمده است :



شکل مدار پروژه مدولاسیون عرض پالس PWM

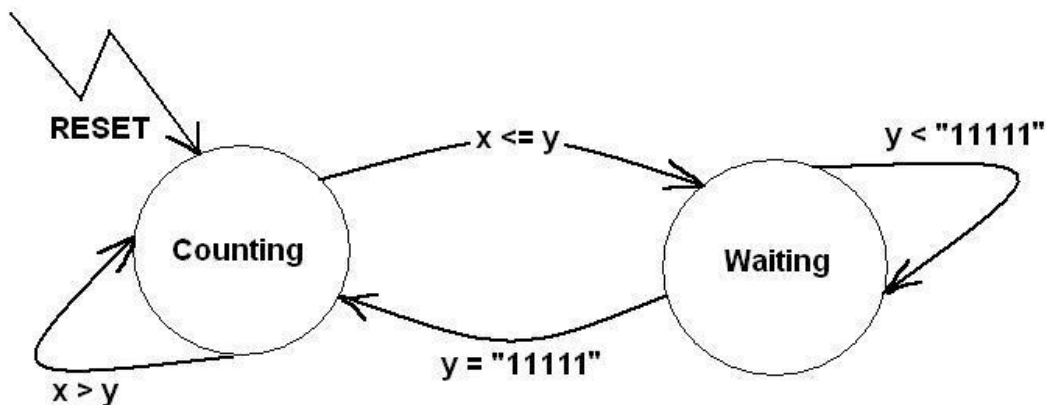و دیاگرام حالت مدار این پروژه به صورت شکل زیر می باشد.



دیاگرام حالت برای برنامه پروژه PWM

کد برنامه نرم افزاری مدار پروژه به زبان VHDL در زیر آورده شده است :

```

-- Company:
-- Engineer:
--
-- Create Date:      16:18:39 12/25/11
-- Design Name:
-- Module Name:      pwm - Behavioral
-- Project Name:
-- Target Device:
-- Tool versions:
-- Description:
--
-- Dependencies:
--
-- Revision:
-- Revision 0.01 - File Created
-- Additional Comments:
--

```

```

-----
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

```

```

---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.

```

```

--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

```

```

entity pwm is
port (

```

```

clk,pwm_reset,pwm_up,pwm_down : in std_logic;
up and down are the main inputs.

```

```
--
```

```

pwm_out,pwm_led_out : out std_logic           -- pwm_out is
the main output.

);

end pwm;

architecture Behavioral of pwm is

constant pwm_debounce_time : integer := 25000;           -- 500 us.
Baraye zamane debounce
constant pwm_led_time : integer := 25000000;           -- 500
ms. Modat zamane roshan budane LED
type pwm_state is (pwm_counting,pwm_waiting); -- tarife hAlathaye PWM
signal pwm_current : pwm_state;
signal pwm_x : std_logic_vector(4 downto 0) ;           -- main signal that
change with up or down. Meghdare marja baraye amalkarde PWM
signal
pwm_flag_up,pwm_flag_down,pwm_before,pwm_debounce_flag,pwm_led_flag :
std_logic;
signal pwm_count,pwm_temp : integer; --tarife timer haye debounce va LED

begin

-- PWM Process -----

process (clk)

variable pwm_frequency : integer := 0;           -- variable for
dividing frequency. Taghsime ferekanse baraye bedast avardane ferekanse
500Hz
variable pwm_y : std_logic_vector(4 downto 0) := "00000";           -- this
variable should compare with "x".

begin

if (pwm_reset='1') then --meghdar dehie avvalie be tamame parameter haye
zir
pwm_out <= '0';
pwm_led_out <= '0';
pwm_x <= "00011";           -- initial variable "x" with "00011"
that begins at 3rd step.
pwm_current <= pwm_counting;
pwm_flag_up <= '0';
pwm_flag_down <= '0';
pwm_debounce_flag <= '0';
pwm_led_flag <= '0';
elsif (clk'event and clk='1') then
pwm_frequency := pwm_frequency+1;           -- increment
the frequency variable.

-- pwm up button -----

```

```

if (pwm_up = '1' and pwm_flag_up='0')then          -- Detecting the input
"UP".Input is Low Active.
if (pwm_debounce_flag = '0') then
pwm_before <= pwm_up; --hAlate ghablie pwm_up ra negah midarad
pwm_debounce_flag <= '1'; --ba inkar timer count fa'al migardad
pwm_flag_up <='1'; -- baraye jelogiri az vorude mojjaddad be in block
end if;

else
if (pwm_count = pwm_debounce_time) then          -- Debouncing
the input "UP". Debounc anjam shod

If (pwm_before = pwm_up ) then --agar hanuz dokmeye up paein ast
pwm_x <= pwm_x+1; --meghdare marja ra yeki ezafe kon
pwm_led_out <= '1';--By activating this output,user can realize that the
key is pressed once. LED ra roshan mikonad ta karbar motevajehe feshorde
shodane dokme shavad
pwm_debounce_flag <= '0'; --count ra sefr mikonad
pwm_led_flag <='1'; --timer LED ra fa'al mikonad
else
pwm_debounce_flag <= '0'; --yani yek noise baese fa'al shodane pwm_up
shode pas timere count ra sefr kon
end if;
end if;

if (pwm_temp = pwm_led_time)then --agar timer LED be 500ms resid LED ra
khamush kon va timere LED ra ba sefr kardane led_flag, sefr kon
pwm_led_out <= '0';
pwm_led_flag <='0';
end if;

end if;

if (pwm_up='0') then --agar digar dokmeye up feshorde shode nist flag_up
ra sefr kon
pwm_flag_up<= '0';
end if;

----- pwm down button-----
-----
-- Tozihate in bakhsh daghighan mesle up button ast
if (pwm_down = '1' and pwm_flag_down='0')then -- Detecting the input
"DOWN".Input is Low Active.

if (pwm_debounce_flag = '0') then
pwm_before <= pwm_down;
pwm_debounce_flag <= '1';
pwm_flag_down <='1';
end if;
else

if (pwm_count = pwm_debounce_time) then          -- Debouncing the
input "DOWN".
If (pwm_before = pwm_down ) then
pwm_x <= pwm_x-1;

```



```
pwm_led_out <= '1';    --By activating this output,user can realize that
the key is pressed once.
pwm_debounce_flag <= '0';
pwm_led_flag <='1';
else
pwm_debounce_flag <= '0';
end if;
end if;

if (pwm_temp = pwm_led_time)then
pwm_led_out <= '0';
pwm_led_flag <='0';
end if;

end if;

if (pwm_down='0') then
pwm_flag_down<= '0';
end if;

----- pwm main-----
-----

case pwm_current is
-->
when pwm_counting =>
if (pwm_frequency = 100000) then                -- program
frequency is 500 Hz.
if ( pwm_x>pwm_y ) then                          --agar y kamtar x ast khoruji
ra 1 negahdar va y ra yeki ezafe kon
pwm_y := pwm_y+1;
pwm_out <= '1';                                  -- activate the main
output
pwm_current <= pwm_counting;                     -- dar hAlate counting
baghi beman
else                                             -- dar
gheire insurat khoruji ra sefr va be hAlate waiting boro
pwm_out <= '0';                                  -- deactivate the
output.
pwm_current <= pwm_waiting;                       -- go to state
"waiting".
end if;

pwm_frequency := 0;                             -- ferekans
ra sefr kon
end if;
-->
when pwm_waiting =>
if (pwm_frequency = 100000) then                -- program
frequency is 500 Hz.
if ( pwm_y = "11111" ) then                      -- agar y be hadde aksare
meghdare khod reseid, An ra sefr kon va be hAlate counting boro
pwm_y := "00000";
pwm_current <= pwm_counting;                     -- go to state
"counting"
else                                             -- agar be hadde aksare meghdare
khod naresid An ra yeki ezafe kon va dar hAlate waiting baghi beman
pwm_y := pwm_y+1;
```

```
pwm_current <= pwm_waiting;           -- return to state "Waiting"
(this state).
end if;
pwm_frequency := 0;                   -- reset the
frequency variable.
end if;
end case;

end if;

-- in ghesmat marbut be shomarande hast----
if (pwm_reset = '1') then --agar reset zade shod timer ha ra sefr kon
pwm_count <= 0;
pwm_temp <= 0;

elsif (clk'event and clk='1') then

if (pwm_debounce_flag = '1') then --agar debounce_flag yek bud count be
shomaresh edame dahad, dar gheire in surat An ra sefr kon
pwm_count <= pwm_count + 1;
else
pwm_count <= 0;
end if;

if (pwm_led_flag='1') then
pwm_temp <= pwm_temp+1;           --agar led_flag yek bud, temp be shomaresh
edame dahad, dar gheire in surat An ra sefr kon
else
pwm_temp <= 0;
end if;

end if;

end process;
end Behavioral;
```

۳۳- logic probe

مقدمه‌ای بر logic probe

نوسان سازهای مونواستابل را "نوسان سازهای تک پالس" مینامند که مدت زمان این پالس بوسیله شبکه خارجی RC مشخص میشود.

در حالت پایدار معمولاً خروجی مدار در سطح صفر قرار دارد. زمانی که پالس ورودی اعمال میگردد خروجی به سطح یک میرود (Vcc).



مدت زمانی که خروجی در سطح یک باقی میماند به شبکه RC بستگی دارد. بعد از این مدت زمان سیگنال خروجی به سطح پایدار صفر برمیگردد. خروجی مدار تا رسیدن پالس ورودی بعدی در سطح صفر سطح پایدار باقی میماند.

از آنجا که اینگونه مدارها تنها یک سطح پایداری (Stable) دارند مدارات Monostable نامیده میشوند.

حال چگونه میتوان این مدارات را شبیه سازی کرد.

در این پروژه با استفاده از کانتر و کلاک ورودی اعمال شده که کانتر وابسته به آن است شمارش میکند که با استفاده از این کانتر مدت زمان لازم برای بالا نگه داشتن لبه فراهم شده است. در این پروژه از دو مونواستابل استفاده شده که ورودی اولی، پالس ورودی است و ورودی دومی سیگنال q ی مونواستابل اولی است q_bar ی مونواستابل دوم به کلاک dff رفته و q ی مونواستابل اولی به پایه ی ریست dff رفته است، اگر عرض پالس سیگنال pulse به اندازه ی زمان سطح پایداری مونواستابل اول برسد، $q1$ را 1 نموده و اگر $q1$ یا همان ورودی مونواستابل دوم، همیشه در 1 باقی بماند، $q2_bar$ آن همیشه 1 خواهد شد، چون هرگز لبه ای رخ نمی دهد تا مونواستابل دوم آن را تشخیص دهد، و در شرط برنامه (قسمت ستاره دار) مقدار 1 به آن تخصیص داده میشود.

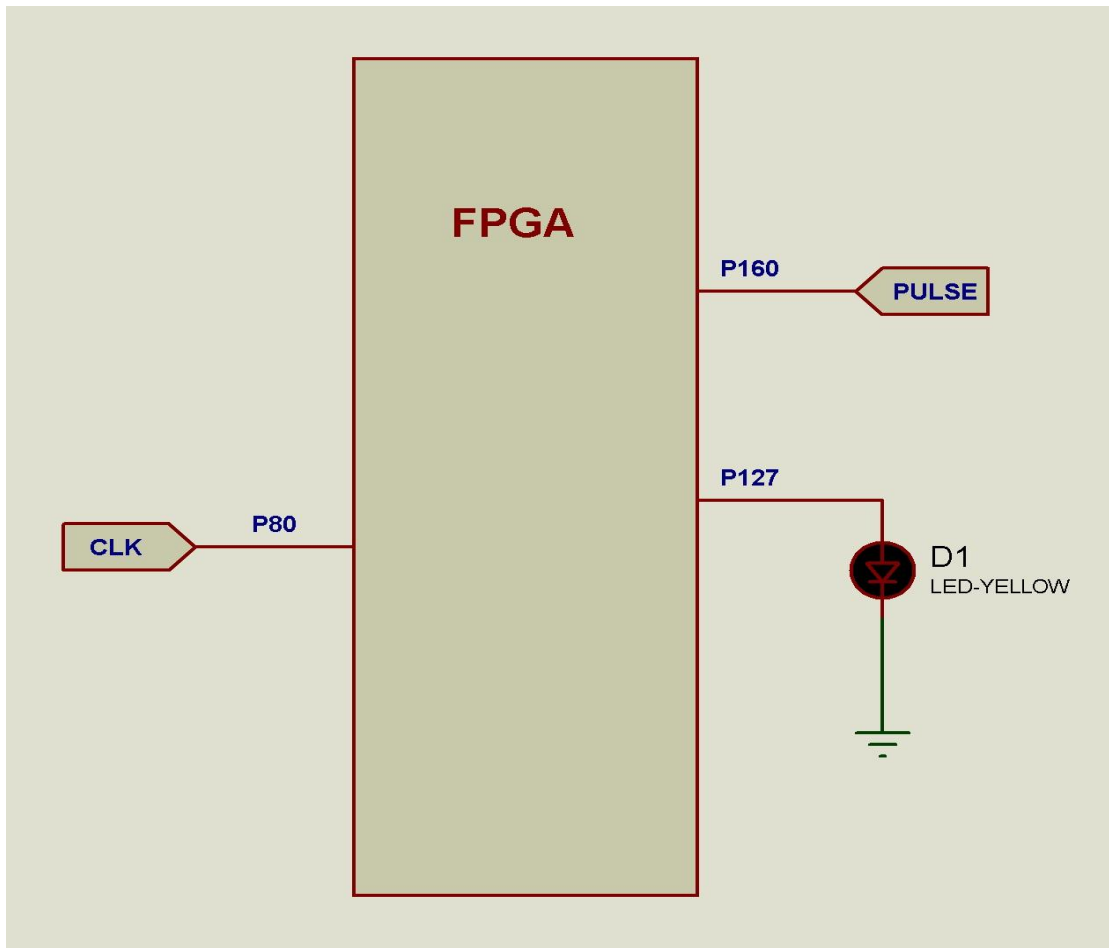 بنابراین سیگنال کلاک dff (یا $q2_bar$) در حالی که ریست (یا $q1$) سطح 1 است، از 0 به 1 رفته و خروجی dff را 1 می نماید و چون کلاک dff (یا همان $q1$) دیگر تغییر نمیکند (حداقل تا تغییر pulse) و



```
-----  
-----  
-- Company:  
-- Engineer:  
--  
-- Create Date:    16:10:58 12/25/11  
-- Design Name:  
-- Module Name:    probe - Behavioral  
-- Project Name:  
-- Target Device:  
-- Tool versions:  
-- Description:  
--  
-- Dependencies:  
--  
-- Revision:  
-- Revision 0.01 - File Created  
-- Additional Comments:  
--  
-----  
-----  
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;  
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;  
  
---- Uncomment the following library declaration if instantiating  
---- any Xilinx primitives in this code.  
--library UNISIM;  
--use UNISIM.VComponents.all;  
  
entity probe is  
port(  
  
clk:in std_logic;  
pulse : in std_logic;  
q : out std_logic  
  
);  
  
end probe;  
  
architecture Behavioral of probe is  
  
--logic probe signals -----  
  
signal counter1,counter2 : integer range 0 to 50000; -- baraye taghsime  
ferekans, ta ferekanse 1KHz bedast Ayad  
signal flag1,flag2: std_logic;  
signal q1,q2_bar : std_logic;  
signal decidel,decide2 : std_logic_vector(1 downto 0) :="00";
```

```
begin

-- Probe Process -----

process (clk)
begin
-- monostabile 1

if (clk='1' and clk'event) then
decide1(1) <= decide1(0); --jahate tashkhise labe
decide1(0) <= pulse;

case decide1 is      --agar labe tashkhis dade shod flag ra yek kon
when "01" =>
flag1 <= '1';
when others =>
flag1 <= '0';
end case;

-- agar flag yek shaved yek pulse sathe balaye farzi ( q1 = 1 )  ijad
kon va be andazeye yek periode yek signal 1KHz An ra edAme bede.
if flag1 = '1' then
counter1 <= 50000; --q1  ra yek kon
q1 <= '1';
else
if counter1 = 0 then  -- agar countere 1  sefr shod q1 ra sefr kon
q1 <= '0';
else  -- dar gheire in surat countere 1 ra yeki kam kon va q1 ra dar
halite yek negah dar
counter1 <= counter1 - 1 ;
q1 <= '1';
end if;
end if;

-- monostable 2 , mesle monostable 1
decide2(1) <= decide2(0);
decide2(0) <= q1;

case decide2 is
when "01" =>
flag2 <= '1';
when others =>
flag2 <= '0';
end case;
```

-- agar flag yek shaved yek pulse sathe paeine farzi (q2_bar = 0)
ijad kon va be andazeye yek periode yek signal 1KHz An ra edAme bede.

```
if flag2 = '1' then
counter2 <= 50000; --q2_bar  ra sefr kon
q2_bar <= '0';
else
if counter2 = 0 then -- agar countere 2 sefr shod q2_bar ra yek kon

q2_bar <= '1';
else -- dar gheire in surat countere 2 ra yeki kam kon va q2_bar ra dar
halte sefr negah dar
counter2 <= counter2 - 1 ;
q2_bar <= '0';
end if;
end if;

end if;
```

----- D flip flop , zamani ke periode signal vorudi kamtar az
zamane fa'aliatie mono stable shaved q1 dar sathe yek baghi mimanad, va
q1-bar sefr migardad, va chon q1 be vorudie pulse monostable 2 vared
migardad, ba tavajjoh be khassiate monostable agar vorudi hamishe 1 ya
hamishe 0 bashad q_bar 1 shode va q sefr migardad ke ba tavajjoh be proje
agar q1 hamishe 1 shavad q2_bar hamishe 1 migardad va agar in sharayet
bargharar shod dff khorujiash yek mishavad, chon q2_bar be clk e dff va
q1 be reset e dff mottasel ast

```
if (clk='1' ) then
if (q2_bar = '1' ) then -- vorudie clk
if (q1 = '1') then --vorudie reset
q <= '1';
end if;
else
q<='0';
end if;
end if;
```

end process;

end Behavioral;


```

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

-- synopsys translate_off
library UNISIM;
use UNISIM.Vcomponents.ALL;
-- synopsys translate_on

---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity ppi is
  Port (
    -- Motor rotate direction
    dir : in std_logic;
    -- seven segment Output
    Seg : out std_logic_vector(7 downto 0);
    --led out for digit & Steper motor out
    led : out std_logic_vector(7 downto 0);
    -- Data port to 8255
    data : inout std_logic_vector(7 downto 0);
    --PPI 8255 program mode
    a : out std_logic_vector(1 downto 0);
    rd : out std_logic;
    wr : out std_logic;
    clk : in std_logic;
    reset : in std_logic);
end ppi;

architecture Behavioral of ppi is

  component IOBUF
    port ( I : in std_logic;
           IO : inout std_logic;
           O : out std_logic;
           T : in std_logic);
  end component;

  constant rd_wr_delay : integer := 10; -- 10 us
  type state is (init, write, read, normal);
  signal current : state;
  signal part : integer;
  signal direction : std_logic;
  signal temp, data_in, data_out : std_logic_vector (7 downto 0);
    --motor speed data
    signal Speed : std_logic_vector(7 downto 0);
    -- Motor connection dcba
  signal motor_abcd : std_logic_vector(3 downto 0);
  signal MCount : std_logic_vector(23 downto 0);
  constant debounce_time : integer := 200000; --200 ms
  signal debounce_flag : std_logic;
  signal column_encoded, row_encoded, column, Column_i, column_before,
digit : std_logic_vector (3 downto 0);
  signal row, row_i: std_logic_vector (3 downto 0):="1110";
  signal Keycount, RowCount : integer;
  -- keyboard presed indicator
  signal key_pressed : std_logic:='0';

```



```
begin
  process (clk, reset)
    variable PPIcount : integer;
  begin
    if reset = '1' then
      -- reet all datas
      rd <= '1';
      wr <= '1';
      part <= 0;
      current <= init;
      PPIcount := 0;
      motor_abcd <= "0011";
      MCount <= (others => '0');
      -- set digit to 0
      digit <= "0000";
      --Set Keyboard Scanner
      row <= "1110";
      -- Debounce bitwin 2 key press
      debounce_flag <= '0';
      --Debounce Counter
      Keycount <= 0;

    elsif clk = '1' and clk'event then
      -- stepper motor controler
      if Mcount < "0000"&speed & "00000000000000" then
        Mcount <= mcount + 1;
      else
        if dir = '0' then
          --if dir is low make clock wise rotation
          motor_abcd <= motor_abcd(2 downto 0) &
            motor_abcd (3);
        else
          -- make none clock wise rotation
          motor_abcd <= motor_abcd (0) &
            motor_abcd(3 downto 1);
        end if;
        Mcount <= (others => '0');
      end if;
    end if;
    -- keypad driver
    if KeyCount>0 then
      key_Pressed<='1';
      KeyCount<=KeyCount-1;
    else
      Debounce_flag<='0';
      Key_Pressed<='0';
    end if;
    if Debounce_flag='0' then
      if Column/="1111" then
        --encode keyboard row and column to its key code
        digit <= column_encoded + row_encoded;
        Column_i<=Column;
        Row_i<=Row;
        Debounce_Flag<='1';
        KeyCount<=Debounce_time;
      end if;
    end if;
    -- PPI 8255 driver
    case current is
      when init =>
```



```
-- set program mode
a <= "11";
direction <= '0';
data_out <= "10011000"; -- pa,Pc Hi : in pb,
pc Low : out

PPIcount := rd_wr_delay;
current <= write;
when normal =>
-- programming
if part = 0 then
-- read Speed Value from Port A
a <= "00";
direction <= '1';
PPIcount := rd_wr_delay;
current <= read;
part <= 1;
elsif part = 1 then
-- Set Speed Value
Speed<=Data_In;
-- Set Steper motor drive value to
port B

a <= "01";
direction <= '0';
data_out <= "0000"&motor_abcd;
PPIcount := rd_wr_delay;
current <= write;
part <= 2;
row <= row(2 downto 0) & row(3);
elsif part = 2 then
--write key Rows to Port c
a <= "10";
direction <= '0';
data_out <= "1111"&Row;
PPIcount := rd_wr_delay;
current <= write;
part <= 3;
elsif part = 3 then
-- Read Key Colomn from
port C

a <= "10";
direction <= '1';
PPIcount := rd_wr_delay;
current <= read;
part <= 4;
elsif Part=4 then
Column<=temp(7
downto 4);
Part<=0;
end if;
-- write program byte
when write =>
if PPIcount /= 0 then
if PPIcount < rd_wr_delay / 2 then
wr <= '1';
else
wr <= '0';
end if;
PPIcount := PPIcount - 1;
else
current <= Normal;
```



```

        end if;
        when read =>
            if PPIcount /= 0 then
                if PPIcount < rd_wr_delay / 2 then
                    rd <= '1';
                else
                    rd <= '0';
                    temp <= data_in;
                end if;
                PPIcount := PPIcount - 1;
            else
                current <= normal;
            end if;
        end case;
    end if;
end process;
io_block_8 : for j in 0 to 7 generate
    io_block : iobuf port map (data_out(j),data(j),
data_in(j), direction);
end generate;
-- colomun encoding
column_encoded <= "0000" when column = "1110" else
"0001" when column = "1101" else
"0010" when column = "1011" else
"0011" when column = "0111" else
"0000";
-- make row encoding
row_encoded <= "0000" when row = "1110" else
"0100" when row = "1101" else
"1000" when row = "1011" else
"1100" when row = "0111" else
"0000";
--show keypad presed digit 0n led
led(3 downto 0) <= digit;
--show Steper motor abcd out on led
led(7 downto 4) <= Motor_abcd;
--Send seven segement code for digit
seg <= "11000000" when digit = "0000" else
"11111001" when digit = "0001" else
"10100100" when digit = "0010" else
"10110000" when digit = "0011" else
"10011001" when digit = "0100" else
"10010010" when digit = "0101" else
"10000010" when digit = "0110" else
"11111000" when digit = "0111" else
"10000000" when digit = "1000" else
"10010000" when digit = "1001" else
"01000000" when digit = "1010" else
"01111001" when digit = "1011" else
"00100100" when digit = "1100" else
"00110000" when digit = "1101" else
"00011001" when digit = "1110" else
"00010010" when digit = "1111";

end Behavioral;


```

۳۵- اتصال تلویزیون به FPGA و نمایش روی آن

هدف، اتصال یک تلویزیون از طریق ورودی Video به میکرو می‌باشد تا میکرو بتواند در صفحه چیزی را نشان دهد. در این مدار، تلویزیون به صورت سیاه و سفید راه‌اندازی شده که همان طور که می‌دانید، در سیستم سیاه و سفید، علاوه بر این دو رنگ، رنگهای دیگری بین ایندو داریم که انواع رنگهای خاکستری را تشکیل می‌دهند که شدت نورشان متفاوت است (بین خاکستری خیلی روشن که تقریباً در سطح سفید است و خاکستری خیلی تیره که در سطح سیاه است). این مدار، روی صفحه تلویزیون، پنج ستون سیاه و سفید نشان می‌دهد که دو ستون سفید آن، بین درجه‌های مختلف خاکستری، تغییر رنگ می‌دهند.


آشنایی با نحوه کار تلویزیون:

 تفنگ الکترونی صفحه تلویزیون را در دو نوبت پیمایش می‌کند (روش Interlaced)، همانگونه که در شکل ۱ مشخص است، تصویر در دو مرحله جداگانه تولید می‌شود.




شکل ۱ ساختار داخلی تلویزیون و نحوه پیمایش صفحه

 مطابق شکل ۲، ابتدا خطوط فرد پیمایش شده سپس تفنگ الکترونی به بالای صفحه بازگشته و خطوط زوج را پیمایش می‌کند، بدین ترتیب تصویر شکل می‌گیرد.




شکل ۲ خطوط فرد و زوج و نحوه پیمایش

 شکل ۳ نحوه ارسال سیگنالهای مورد نیاز را نشان می‌دهد و سطوح ولتاژ برای تولید سیگنال‌ها و شدت روشنایی در شکل ۴ نشان داده شده است.



 شکل ۳ سیگنالها و فرکانسهای مورد نیاز برای تولید تصویر




شکل ۴ ولتاژهای مربوط به تنظیم شدت نور

تلویزیون فقط از یک پایه برای دریافت فرکانس HSYNC، VSYNC و رنگها استفاده می‌کند. هنگامی که یک سطر به تلویزیون ارسال می‌شود، ابتدا به مدت $4.7\mu\text{s}$ خط 0V شده، سپس به مدت $5.8\mu\text{s}$ مقدار 0.3V روی خط قرار می‌گیرد (HSYNC). سپس در مدت $52\mu\text{s}$ رنگها در سطح ولتاژ 0.3V تا 1V ارسال می‌گردند (پیکسلها). مجموع زمان HSYNC برابر $64\mu\text{s}$ است.

در انتهای صفحه اول (خطوط فرد) خط آخر $32\mu\text{s}$ زمان دارد و خط اول صفحه دوم نیز $32\mu\text{s}$ زمان دارد. بنابراین بین دو فریم که یک تصویر را می‌سازند باید $32\mu\text{s}$ اختلاف فاز وجود داشته باشد.


برای شروع هر صفحه $160\mu\text{s}$ خط صفر می‌شود. (VSYNC)

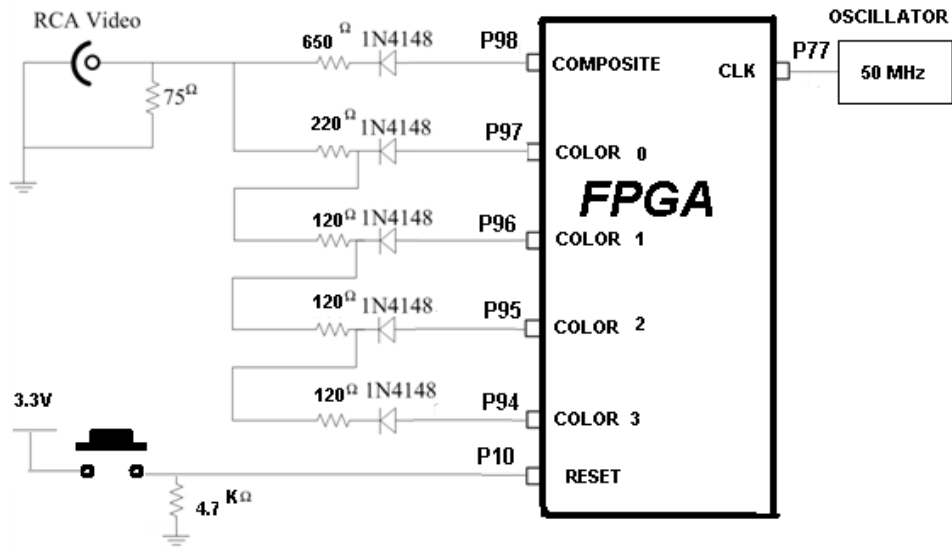در این مدار برای تولید فرکانس های افقی و عمودی تلویزیون از تایمر صفر استفاده شده است. در زیر برنامه color صفحه تلویزیون به پنج ستون (دو ستون سفید و سه ستون مشکی) تقسیم شده و رنگ دو ستون سفید بعد از مدت زمان معینی از سفید به خاکستری تغییر می‌کند و این کار تکرار می‌شود.



شکل ۵ مدار اتصال تلویزیون به FPGA

نمودار STATE DIAGRAM:

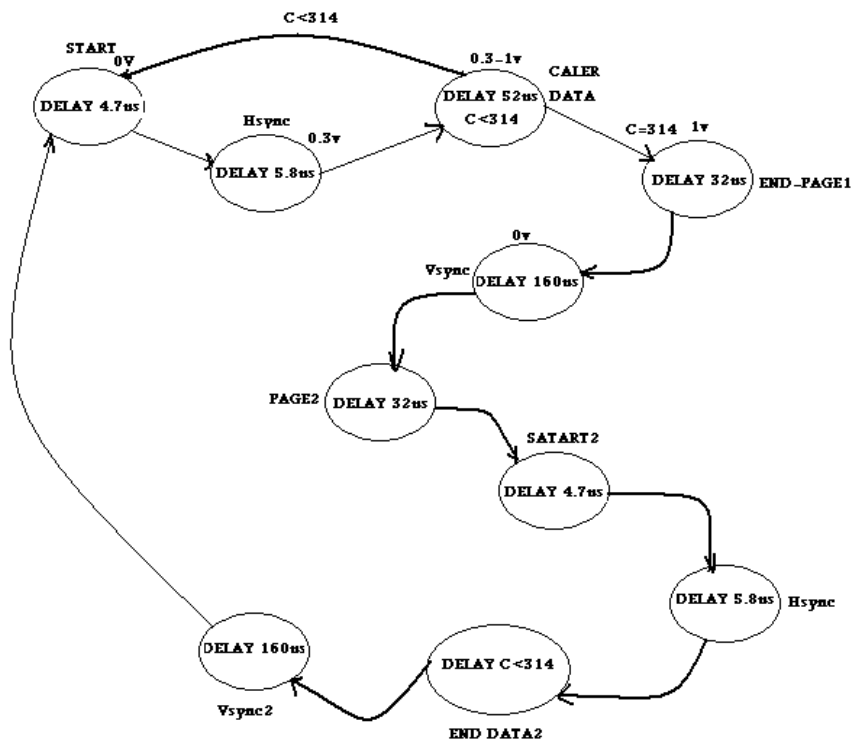

برنامه در ادامه آورده شده است. توضیحات لازم در مورد چگونگی کار برنامه و زیر برنامه‌های آن در خود

برنامه قید شده است.

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity TV is
    Port ( clk : in std_logic;
          reset : in std_logic;
          color : out std_logic_vector(3 downto 0);
          composite : out std_logic);
end TV;

architecture Behavioral of TV is
    type tv_state
    is(start_page1,hsync_1,color_data1,end_page1,vsync_1,start_page2,page2_47
    us,hsync_2,color_data2,vsync_2);--
    signal bri:std_logic_vector(3 downto 0);

    begin
    process(clk,reset)
    variable state:tv_state:=start_page1;
    variable count:integer;
    variable bri_counter:integer;

    variable line_counter:integer;
    begin
        if(reset='1')then
            bri<="1000";
            bri_counter:=0;
            state:=start_page1;
            count:=0;
        elsif (clk='1' and clk'event)then
            count:=count+1;
            bri_counter:= bri_counter+1;
            if bri_counter=0 then
                bri<="1000";
            elsif bri_counter=50000000 then
                bri<="0100";
            elsif bri_counter=100000000 then
                bri<="0010";
            elsif bri_counter=150000000 then
                bri<="0001";
            elsif bri_counter=200000000 then
                bri_counter:=0;
            end if;

            case state is
            when start_page1 =>    --4.7us

```

```

        if(count<235)then
            state:=start_page1;
            composite<='0';
            color<="0000";
        elsif(count=235)then
            state:=hsync_1;
        end if;
when   hsync_1           =>    --5.8us
if(count>235 and count<525)then
    state:=hsync_1;
    composite<='1';
    color<="0000";
elsif(count=525)then
    state:=color_data1;
    count:=0;
end if;
when   color_data1 =>    --53.5us
if(count>0 and count<2675)then
    state:=color_data1;
    composite<='1';
    case count is
        when 0           =>    color<="0000";
        when 525=>    color<=bri;
        when 1070=>    color<="0000";
        when 1605=>    color<=bri;
        when 2140=>    color<="0000";
        when others =>    null;
    end case;

    elsif(count=2675)then
        line_counter:=line_counter+1;
        color <= "0000";
        composite<='1';           --
        if (line_counter<314)then
            state :=    start_page1;
            count := 0;
        elsif (line_counter=314)then
            state :=    end_page1;
            count :=    0;
            line_counter := 0;
        end if;
    end if;
when   end_page1      =>
if(count<1600 )then
    state :=    end_page1;
    composite <= '1';  --or '0'
    color <=    "0000";           --or"1111"
    elsif(count=1600)then  --or >=
        state := vsync_1;
        composite <= '0';
        color <= "0000";
        count :=    0;
    end if;
when   vsync_1        =>
if (count<8000)then
    state := vsync_1;
    composite <= '0';
    color <= "0000";
elsif(count=8000)then
    state :=    start_page2;

```

```

        composite <= '1';
        color <= "0000";
        count := 0;
    end if;
when start_page2 =>
    if(count<1600)then
        state := start_page2;
        composite <= '1';
        color <= "0000";
    elsif(count=1600)then
        state := page2_47us;
        composite <= '0';
        color <= "0000";
        count := 0;
    end if;
when page2_47us =>
    if(count<235)then
        state := page2_47us;
        composite <= '0';
        color <= "0000";
    elsif(count=235)then
        state := hsync_2;
        composite <= '1';
        color <= "0000";
        count := 0;
    end if;
when hsync_2 =>
    if(count<290)then
        state := hsync_2;
        composite <= '1';
        color <= "0000";
    elsif(count=290)then
        state := color_data2;
        composite <= '1';
        color <= "0000";
        count := 0;
    end if;
when color_data2 =>
    if(count>0 and count<2675)then
        state:=color_data2;
        composite<='1';
        case count is
            when 0 => color<="0000";
            when 525 => color<=bri;
            when 1070=> color<="0000";
            when 1605=> color<=bri;
            when 2140=> color<="0000";
            when others => null;
        end case;
    elsif(count=2675)then
        line_counter:=line_counter+1;
        color <= "0000";
        composite<='1';
        if (line_counter<314)then
            state := page2_47us;
            count := 0;
        elsif (line_counter=314)then
            state := vsync_2;
            count := 0;
            line_counter := 0;
        end if;
    end if;
end when;

```

```
        end if;
    end if;
when vsync_2 =>
    if (count<8000)then
        state := vsync_2;
        composite <= '0';
        color <= "0000";
    elsif(count=8000)then
        state := start_page1;
        composite <= '1';
        color <= "0000";
        count := 0;
    end if;
end case;
end if;
end process;
end Behavioral;
```

۳۶- اتصال تلویزیون به FPGA و فرستادن متن به آن


مقدمه :

در این فصل به بررسی و تجزیه و تحلیل برنامه فرستادن متن به از FPGA به TV با زبان VHDL می پردازیم همچنین به بررسی نحوه روشن کردن پیکسل های تلویزیون و چگونگی پیمایش سطری در تلویزیون (روش Interlaced) می پردازیم .


اتصال تلویزیون و نمایش روی آن :

هدف از پروژه، اتصال یک تلویزیون از طریق پورت ورودی Video به FPGA می باشد تا FPGA بتواند در صفحه متن های مختلفی را در نقاط مختلف (نقاط دلخواه) نمایش دهد. در این مدار، تلویزیون به صورت سیاه و سفید را ه اندازی شده که همان طور که می دانید ، در سیستم سیاه و سفید ، علاوه بر این دو رنگ ، رنگهای دیگری بین این دو داریم که انواع رنگهای خاکستری را تشکیل می دهند که شدت نورشان متفاوت است (بین خاکستری خیلی روشن که تقریباً در سطح سفید است و خاکستری خیلی تیره که در سطح سیاه است) . این مدار ، روی صفحه تلویزیون ، متون مورد نظر را در نقاط دلخواه نشان می دهد بدین صورت که در ابتدا تمام حروف و اعداد لاتین (A-Z و 0-9) در Character Box هایی در اندازه ۷*۹ در آرایه ها ذخیره گردیده است برنامه پس از دیدن متن مورد این آرایه ها را یافته و پس از ترکیب آنها با هم در صفحه تلویزیون نمایش می دهد .

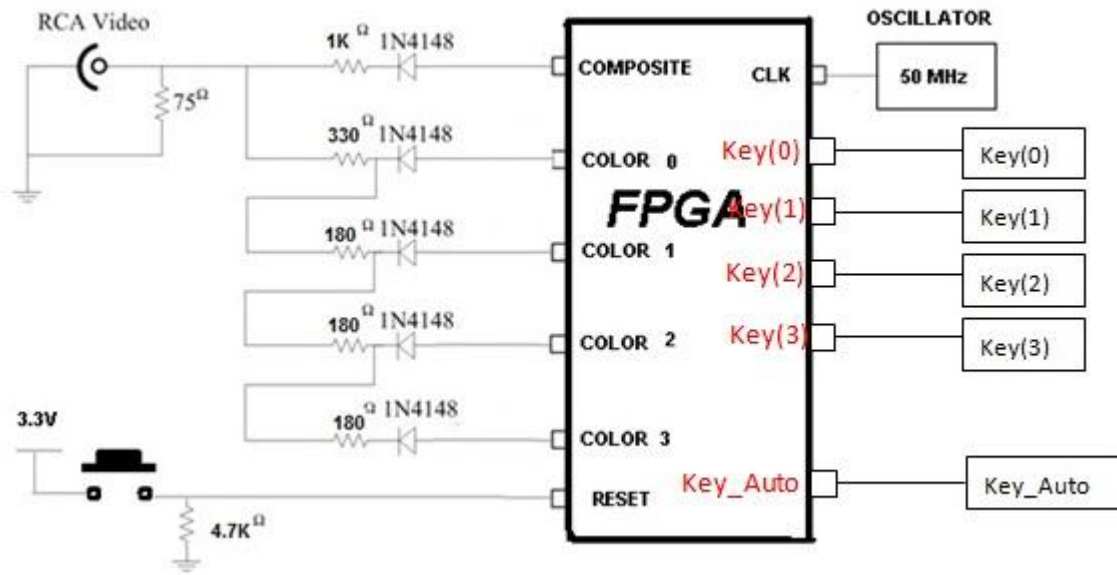مدار شکل زیر را ببندید و نتیجه را مشاهده کنید.



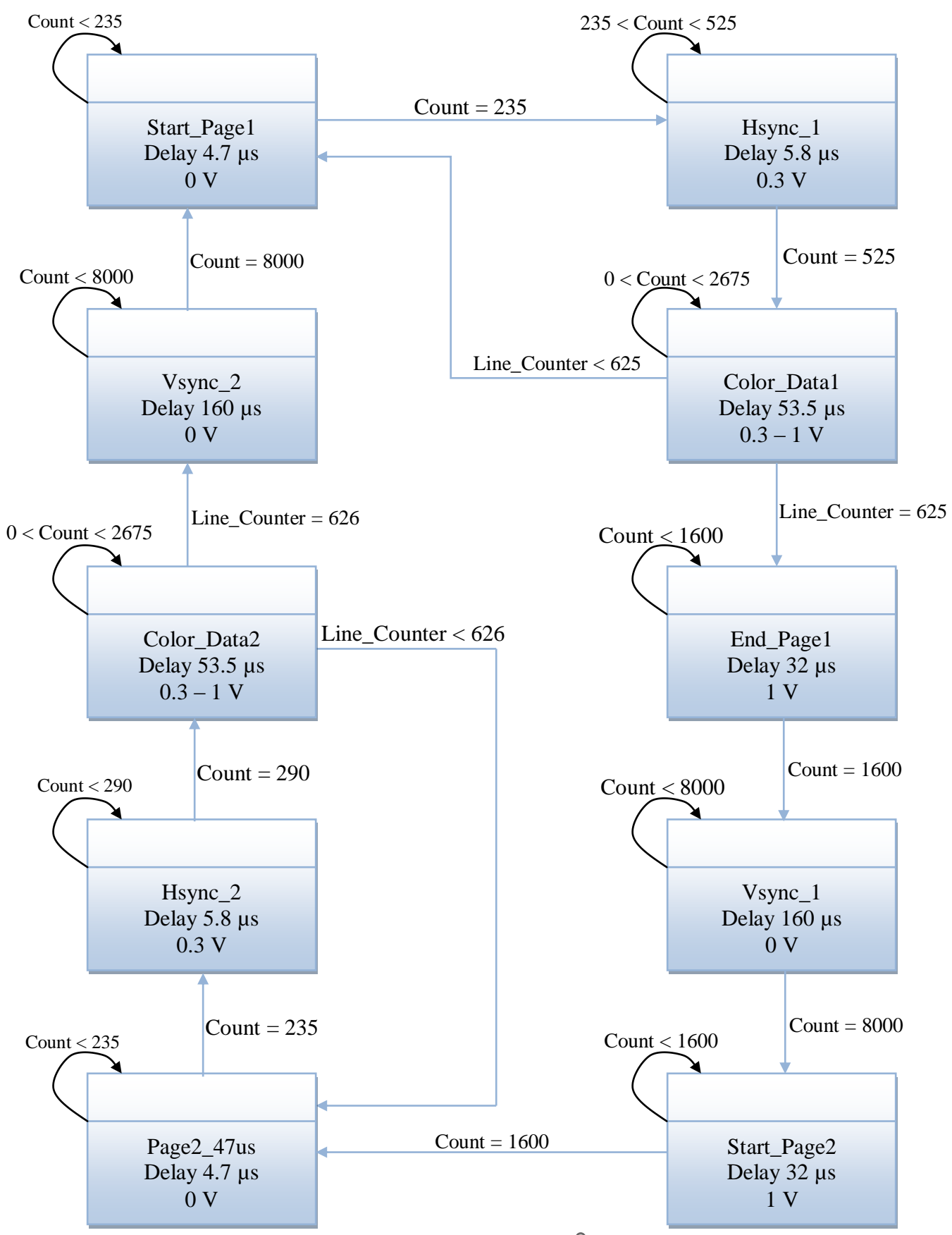کلید **key**: برای تغییر رنگ بصورت دستی
کلید **key_Auto**: برای تغییر رنگ بصورت اتوماتیک



State TV

برنامه در ادامه آورده شده است. توضیحات لازم در مورد چگونگی کار برنامه و زیر برنامه های آن در خود برنامه قید شده است.

Library IEEE;

Use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

Use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

Use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

--

-- برای اتصال TV به FPGA ما نیاز به چندین ورودی و خروجی داریم که در قسمت entity برنامه تعریف می شوند. یک ورودی به نام clk و reset و یک خروجی چهار بیتی به نام color که این متغیر برای ایجاد رنگ (روشن کردن پیکسل) به کار می رود. و یک خروجی تک بیتی به نام composite برای سطح ولتاژ به کار می رود. کلید key برای تغییر رنگ بصورت دستی و کلید key_Auto برای تغییر رنگ بصورت اتوماتیک --

Entity tv is

Port (clk: in std_logic;

reset: in std_logic;

color: out std_logic_vector(3 downto 0);

composite: out std_logic);

key_Auto: in std_logic;

key: std_logic_vector(3 downto 0);

End tv;

--

Architecture Behavioral of tv is

-- در این قسمت ما چندین state تعریف کرده ایم که کاربرد این state ها را در طول برنامه به طور

کامل توضیح می دهیم. --

```
type tv_state is(start_page1, hsync_1, color_data1, end_page1, vsync_1,
start_page2, page2_47us, hsync_2, color_data2, vsync_2);
```

--در این قسمت دو ثابت به نامهای m و n تعریف شده که از m برای تعیین تعداد سطرهای TV و از n برای تعیین تعداد ستون های TV استفاده می شود که توسط کاربر وارد برنامه می شوند . تعداد سطرهای واقعی استاندارد TV در اینجا ۶۲۵ می باشد و ستون های واقعی استاندارد TV در اینجا ۵۳۵ می باشد.
 (تعداد سطر به ستون به نسبت ۴/۳ در نظر گرفته شده است)--

```
Constant m : integer := 627; --
```

Row

```
Constant n : integer := 535; --
```

Column

--ثابتهای m و n در این قسمت وارد آرایه می شوند و آرایه ای با ابعاد m و n ساخته می شود که m سطر و n ستون می باشد.--

```
type rom_type is array (0 to m) of std_logic_vector(0 to n);
```

--در این قسمت یک آرایه دو بعدی ۹ در ۷ ساخته می شود.--

```
type charbox_2d is array (0 to 8) of std_logic_vector(0 to 6);
```

--در این قسمت یک آرایه سه بعدی ساخته می شود که از ۳۶ آرایه ۹ در ۷ تشکیل شده است که برای قرار گرفتن ۲۶ حرف انگلیسی و ارقام ۰ تا ۹ (۱۰ رقم) و ۱ فضای خالی استفاده می شود.--

```
type charbox_3d is array (0 to ۳۶) of charbox_2d;
```

--در این قسمت چون مشخص نیست که کاربر چند کلمه را می خواهد وارد کند از آرایه نامحدود استفاده شده است که در ادامه توضیحات لازم داده می شود.--

```
type str_type is array (natural range<>, natural range<>) OF CHARACTER;
```

--در این قسمت چون مشخص نیست که طول کلمه ای را که کاربر می خواهد وارد کند چقدر است ، از آرایه نامحدود استفاده شده است که در ادامه توضیحات لازم داده می شود--

```
type len is array (natural range<>) OF integer;
```

--این بخش اول ورودی برنامه می باشد، یعنی بخشی که کاربر مشخص می کند که کلمات چه چیزی و طول آنها چقدر باشد ، در تابع str_type کلماتی را که می خواهیم را می نویسیم و با (,) از همدیگر جدا می کنیم و در تابع str_len طول کلماتی را که در تابع str_type نوشته ایم را به همان ترتیب وارد می کنیم.--

----- < User Input part 1 > -----

--

```
constant str: str_type := ("This","is","a","test"); -- Araye characterie 2boadi
namahdod
```

```
constant str_len: len := (4,2,1,4); -- Arayei namahdod az noe
integer
```

--در این قسمت طول آرایه str در آرایه array_ قرار می دهد.--

```
constant array_len : integer := str'length; -- toole arayeye str dar str_len
gharar migirad
```

```
type int is array (0 to array_len-1) of integer;
```

--این بخش دوم ورودی برنامه می باشد ، یعنی بخشی که کاربر آدرس سطر و ستون (نقاط شروع کلمه) هر کلمه ای را که وارد کرده را در این آرایه ها وارد می کند که آرایه row1 مربوط به ستون ها و آرایه column1 مربوط به سطر ها --

-----<User Input part 2>-----

--

```
constant row1 : int :=(50,50,80,80); -- Adresse sathaye
noghate shoro
```

```
constant column1 : int :=(0,90,0,60);      -- Adresse  sotunhaye
noghate shoro
```

```
-----
```

```
--
```

```
signal rom : rom_type;                    -- Rom
628*535
signal array_3d:charbox_3d;              -- Array Character
Box
signal state:tv_state;
signal type_color:std_logic_vector(3 downto 0);
signal clock:std_logic:='0';
```

--Count : یک شمارنده که از نوع integer می باشد.

line_counter : یک شمارنده که از نوع integer می باشد که برای شمارش سطرها به کار می رود.

counter1 : شمارنده ای که برای صفحه اول TV به کار می رود.

counter2 : شمارنده ای که برای صفحه دوم TV به کار می رود.

pixel_counter : شمارنده ای است که برای شمارش پیکسل ها می باشد.--

```
signal counter1,counter2,pixel_counter,count,line_counter:integer;
```

--در این قسمت می توان حروف الفبای انگلیسی را که تعداد آن ۳۶ حرف و ۱۰ رقم (رقم های ۰ تا ۹)

همراه با یک فضای خالی که در حالت کلی ۳۶ کاراکتر باکس (Character Box) می باشد را در آرایه هایی

که تعداد ستون های آنها ۷ ستون و تعداد سطر های آنها ۹ سطر می باشد را که بصورت بیت به بیت

مقداردهی شده را مشاهده کرد.--

Begin

```
array_3d<= (
    ("0000000", -- null
    "0000000",
    "0000000",
    "0000000",
    "0000000",
```



```
"0000000",
"0000000",
"0000000",
"0000000"),
```

```
("0011100", -- A
"0100010",
"1000001",
"1000001",
"1111111",
"1000001",
"1000001",
"1000001",
"1000001"),
```

...

```
("0111110", -- 0
"1000001",
"1000001",
"1000001",
"1000001",
"1000001",
"1000001",
"1000001",
"1000001",
"0111110"),
```

...

```
("1111111", -- 9
"1000001",
"1000001",
"1000001",
"1111111",
"0000001",
"0000001",
"0000001",
"1111111");
```

Process (clk, reset)

--i و j و k در سه حلقه for تو در تو استفاده شده است که در ادامه بررسی می شوند.

row: آدرس سطر نقطه ای که می خواهیم متن را در آن نقطه نمایش دهیم.

column : آدرس ستون نقطه ای که می خواهیم متن را در آن نقطه نمایش دهیم.

```
variable row, column : int;
```

```
variable i,c,j,k,str_counter,char_index:integer;
```

```
variable secend :integer;
```

```
begin
```

```
--در این قسمت از برنامه در صورت یک بودن reset (reset=1) به تمام سیگنال ها مقدار اولیه می دهیم..-
```

```
-
```

```
if(reset='1')then
```

```
--آدرس نقطه های شروع سطر ها
```

```
row:=row1; -- Adresse sathaye noghate shoro
```

```
--آدرس نقطه های شروع ستون ها
```

```
column:=column1; -- Adresse sotunhaye noghate shoro
```

```
clock<='0';
```

```
c:=0;
```

```
i:=0;
```

```
j:=0;
```

```
k:=0;
```

```
str_counter:=0;
```

```
counter1<=0;
```

```
counter2<=0;
```

```
pixel_counter<=0;
```

```
count<=0;
```

```
line_counter<=1;                                -- First Odd Line
state<=start_page1;
```

for str_counter in 0 to array_len-1 loop -- be tedade matnhaye vared shode
tavassote karbar tekrar mishavad

```
for i in 0 to str_len(str_counter)-1 loop
```

```
case str(str_counter,i) is
  -- Checking Character For Specifying Index
  when 'A'|'a'=> char_index:=1;
  when 'B'|'b'=> char_index:=2;
  ...
  when 'Z'|'z'=> char_index:=26;
  when '0'=> char_index:=27;
  ...
  when '9'=> char_index:=36;
  when others=> char_index:=0;
end case;
```

--در این قسمت کاراکتر باکس ها بیت به بیت درون rom کپی می شوند.--

```
for j in 0 to 8 loop          -- Find Character and Send It to Rom
  for k in 0 to 6 loop
```

--چک کردن آخر خط که در صورتی که به انتهای خط برسد به بقیه نوشته ها را به خط بعدی ببرد--

```
if (column(str_counter) < n-9) then -- ta zamani ke be akhare khat
nareside in ghesmat ejra mishavad
```

```
rom(j+row(str_counter))(k+column(str_counter)) <=
array_3d(char_index)(j)(k);
```

--این شرط زمانی رخ می دهد که به آخر خط رسیده باشد که بقیه نوشته ها را به خط بعدی می برد--

```
else -- zamani ke be akhare khat resid baghie matn dar khatte ba'd
namayesh dade mishavad
```

```
column(str_counter) := 0;
row(str_counter) := row(str_counter) + 12;
rom(j+row(str_counter))(k+column(str_counter)) <=
array_3d(char_index)(j)(k);
```

```
end if;
```

```
end loop;
```

```
end loop;
```

```
column(str_counter):=column(str_counter)+9; -- Column tv + 9 , for
next character
```

```
end loop;
```

```
end loop;
```

--این قسمت با هر کلاک بالارونده فعال می شود و به متغییر count با هر کلاک یکی اضافه می شود.--

```
elsif (clk='1' and clk'event)then
```

```
count<=count+1;
```

--قبل از اینکه یک سطر به تلویزیون ارسال کنیم ابتدا باید به مدت 4.7us خط 0v شده، سپس به مدت

5.8us مقدار 0.3v روی خط قرار گیرد. با توجه به توضیح داده شده در state- start_page1 ابتدا باید

سطح ولتاژهای مورد نظر را تولید کنیم تا بتوانیم یک سطر را ارسال کنیم که در قسمت ابتدای برنامه به

مدت 4.7us خط 0v تولید شده و در state=hsync_1 نیز به مدت 5.8us مقدار 0.3v روی خط قرار می گیرد.

Case state is

----- < Page1 = Odd Lines > -----

--در این state به مدت 4.7us (میکروثانیه) ولتاژ 0v به TV ارسال می شود. (composite<='0') و

--(color<="0000"

when start_page1 => -- 4.7

μs

if (count<235)then

 composite<='0';

 color<="0000";

elseif(count=235)then

 state<=hsync_1;

end if;

--در این state به مدت 5.8us (میکروثانیه) ولتاژ 0.3v به TV ارسال می شود. (composite<='1') و

--(color<="0000"

when hsync_1=> --

5.8μs

if(count>235 and count<525)then

 composite<='1';

 color<="0000";

elseif (count=525)then

 state<=color_data1;

 count<=0;

end if;

-- در این قسمت از برنامه رنگ های تولید شده را می خواهیم در فاصله های مختلفی از هم ارسال کنیم. کل زمان فرستادن یک سطر از ۰ تا ۲۶۷۵ می باشد که معادل 53.5us (میکروثانیه) می باشد. زمانی که خواهیم data یا داده را بفرستیم composite را یک می کنیم و از آنجایی که طول مانیتور ۲۶۷۵ می باشد برای اینکه رنگها را ارسال کنیم ابتدا ۲۶۷۵ را بر ۵ تقسیم کرده تا فاصله بین رنگها مشخص شود. در اینجا برای تولید رنگ سفید ولتاژ 0.3v و (color<="0000" و composite<='1') و برای تولید رنگ مشکی ولتاژ 1v و (color<="1111" و composite<='1') را استفاده کرده ایم.--

```
when color_data1 => -- 53.5
```

µs

```
if(count>0 and count<2675)then
```

```
    counter1<=counter1+1;
```

```
    composite<='1';
```

-- در این قسمت بعد از هر ۵ کلاک (زمانی که counter1 از ۰ تا ۴ طی می کند) یک واحد به pixel_counter اضافه می شود، که pixel_counter نشان دهنده شماره پیکسل ها می باشد.--

```
if (counter1=4) then -- 5 Clk For Each
```

Pixel

```
    counter1<=0;
```

```
    pixel_counter<=pixel_counter+1; -- Next
```

Pixel

```
if (pixel_counter<=n and line_counter<m) then
```

```
if (rom(line_counter)(pixel_counter)='1') then
```

```
    color <= type_color
```

else

```
    color <= "0000"; -- Black
```

Color

```
end if;
end if;
end if;
```

--در این قسمت از برنامه ،زمانی که count برابر ۲۶۷۵ شد یعنی یک سطر پوشش داده شده است و ما Counter مربوط به شمارش سطر را یک واحد افزایش می دهیم.--

ما در تلویزیون باید خطوط را دو بار پیمایش کنیم که ابتدا خطوط فرد و سپس خطوط زوج پیمایش می شود و از آنجایی که خطوط تلویزیون ۶۲۵ سطر می باشد ما این خطوط را تقسیم بر ۲ می کنیم تا تعداد خط های فرد و زوج مشخص شود. که در این قسمت از برنامه خطوط فرد پیمایش می شود و در انتهای این قسمت line_counter را ۲ می کنیم یعنی خطوط فرد کاملاً پوشش داده شده و دفعه بعد باید خطوط زوج را پوشش دهد.--

```
elsif(count=2675)then
line_counter<=line_counter+2;           -- Next Odd
```

Line

```
color <= "0000";
composite <='1';
pixel_counter <=0;
count <= 0;
counter1 <= 0;
if (line_counter<625)then
state <= start_page1;
elsif (line_counter=625)then
state <= end_page1;
line_counter <= 2;           -- First Even
```

Line

```
end if;
```

```
end if;
```

--در این state به مدت 32us (میکروثانیه) ولتاژ 0.3v به TV ارسال می شود. (color<="0000" (زمانی که نیاز است در انتهای صفحه اول که برای خطهای فرد می باشد رعایت شود)---

```
when end_page1 =>
  if(count<1600 )then -- 32
    μs
    composite <= '1'; -- or
    '0'
    color <= "0000"; --
    or"1111"
  elsif (count=1600)then -- or
    >=
    state <= vsync_1;
    composite <= '0';
    color <= "0000";
    count <= 0;
  end if;
```

--در این state به مدت 160 میکرو ثانیه صبر می کنیم تا از آخرین سطر فرد به اولین سطر زوج برود. و ولتاژ 0v به TV ارسال می شود. (color<="0000" و composite<='0')

```
when vsync_1 =>
  if (count<8000)then -- 160
    μs
```



```

        composite <= '0';
        color <= "0000";
elseif(count=8000)then
state <=start_page2;
        composite <= '1';
        color <= "0000";
        count <= 0;
end if;

```

----- < Page2 = Even Lines > -----

--

--دراین state به مدت 32us (میکروثانیه) ولتاژ 0.3v به TV ارسال می شود. (composite<='1' و
 (color<="0000" (زمانی که نیاز است در ابتدای صفحه دوم که برای خطهای زوج می باشد رعایت شود) --

-

```

when start_page2 =>
if(count<1600)then

```

-- 32

μs

```

        composite <= '1';
        color <= "0000";
elseif (count=1600)then
state <= page2_47us;
        composite <= '0';
        color <= "0000";
        count <= 0;
end if;

```

--در این state به مدت 4.7us (میکروثانیه) ولتاژ 0v به TV ارسال می شود. composite<='0' و

```
--( color<="0000"
```

```
when page2_47us => -- 4.7
```

μs

```
if (count<235)then
    composite <= '0';
    color <= "0000";
elseif(count=235)then
state <= hsync_2;
    composite <= '1';
    color <= "0000";
    count <= 0;
end if;
```

--در این state به مدت 5.8us (میکروثانیه) ولتاژ 0.3v به TV ارسال می شود. composite<='1' و

```
--(color<="0000"
```

```
when hsync_2 => -- 5.8
```

μs

```
if(count<290)then
    composite<='1';
    color<="0000";
elseif(count=290)then
state<=color_data2;
    composite <= '1';
    color <= "0000";
    count <= 0;
end if;
```

-- در این قسمت از برنامه رنگ های تولید شده را می خواهیم در فاصله های مختلفی از هم ارسال کنیم. کل زمان فرستادن یک سطر از ۰ تا ۲۶۷۵ می باشد که معادل 53.5us (میکروثانیه) می باشد. زمانی که خواهیم data یا داده را بفرستیم composite را یک می کنیم و از آنجایی که طول مانیتور ۲۶۷۵ می باشد برای اینکه رنگها را ارسال کنیم ابتدا ۲۶۷۵ را بر ۵ تقسیم کرده تا فاصله بین رنگها مشخص شود. در اینجا برای تولید رنگ سفید ولتاژ 0.3v (color<="0000" و composite<='1') و برای تولید رنگ مشکی ولتاژ 1v (color<="1111" و composite<='1') را استفاده کرده ایم.--

```
when color_data2 => -- 53.5
```

µs

```
if(count>0 and count<2675)then
```

```
    counter2 <=counter2+1;
```

```
    composite <='1';
```

-- در این قسمت بعد از هر ۵ کلاک (زمانی که counter1 از ۰ تا ۴ طی می کند) یک واحد به pixel_counter اضافه می شود، که pixel_counter نشان دهنده شماره پیکسل ها می باشد.--

```
if (counter2=4) then -- 5 Clk For Each
```

Pixel

```
    counter2<=0;
```

```
    pixel_counter<=pixel_counter+1; -- Next
```

Pixel

```
if (pixel_counter<n and line_counter<=m) then
```

```
if (rom(line_counter)(pixel_counter)='1') then
```

```
    color <= type_color
```

```
else
```

```
color <= "0000";           -- Black
```

Color

```
end if;
```

```
end if;
```

```
end if;
```

--در این قسمت از برنامه ،زمانی که count برابر ۲۶۷۵ شد یعنی یک سطر پوشش داده شده است و ما

Counter مربوط به شمارش سطر را یک واحد افزایش می دهیم.--

در این قسمت از برنامه خطوط زوج پیمایش می شود و در انتهای این قسمت line_counter را ۱ می کنیم

یعنی خطوط زوج کاملاً پوشش داده شده و دفعه بعد باید خطوط فرد را پوشش دهد. —

```
elsif(count=2675)then
```

```
line_counter<=line_counter+2;           -- Next Even
```

Line

```
color <= "0000";
```

```
composite<='1';
```

```
pixel_counter<=0;
```

```
count <= 0;
```

```
counter2 <= 0;
```

```
if (line_counter<626)then
```

```
state <= page2_47us;
```

```
elsif (line_counter=626)then
```

```
state <= vsync_2;
```

```
line_counter <= 1;           -- First Odd
```

Line

```
end if;
```

```
end if;
```

--در این state به مدت 160 میکرو ثانیه صبر می کنیم تا از آخرین سطر زوج به اولین سطر فرد برود. و

ولتاژ 0v به TV ارسال می شود. (color<="0000" و composite<='0')

```
when vsync_2 => -- 160
```

μs

```
if (count<8000)then
    composite <= '0';
    color <= "0000";
elsif (count=8000)then
state <= start_page1;
    composite <= '1';
    color <= "0000";
    count <= 0;
end if;
End Case;
```

End if;

-----clk generation. For Osilator 50 MHz clock----

```
if rising_edge(clock) then --bedast avardan clk ba meghdare 1 sanie
```

```
    secend:=secend+1;
```

```
if key_Auto ='1' then
```

```
    if secend<3 then -- after 3 secend
```

```
        type_color<="0001";
```

```
    elsif secend<6 then -- after 6 secend
```

```
        type_color<="0010"; --change color
```

```
    elsif secend<9 then -- after 9 secend
```

```
type_color<="0100"; --change colo
elsif secend<12 then -- after 12 secend
type_color<="1000"; --change colo
elsif secend<15 then -- after 15 secend
type_color<="0000"; --change color
else
  secend:=0;
  end if;

  else
    case key is --change by key
      when "1000" =>
type_color<="0000";
      when "0100" =>
type_color<="1000" ;
      when "0010" =>
type_color<="0100" ;
      when "0001" =>
type_color<="0010" ;
      when "0000" =>
type_color<="1111";
      when others=> null;
    end case;
  end if;
end if;

End process;
End Behavioral;
```

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
-----
entity tv is
    Port ( clk : in std_logic;
          reset : in std_logic;
          color : out std_logic_vector(3 downto 0);
          key_Auto:in std_logic;
          key:std_logic_vector(3 downto 0);
          composite : out std_logic);
end tv;
-----
architecture Behavioral of tv is

type tv_state
is(start_page1,hsync_1,color_data1,end_page1,vsync_1,start_page2,page2_47
us,hsync_2,color_data2,vsync_2);

constant m : integer := 100; -- Row real value = 628 for
example(test)=100
constant n : integer := 100; -- Column real value = 535 ,for
example(test)=100

type rom_type is array (0 to m) of std_logic_vector(0 to n);
type charbox_2d is array (0 to 8) of std_logic_vector(0 to 6);
type charbox_3d is array (0 to 36) of charbox_2d;
type str_type is array (natural range<>, natural range<>) OF CHARACTER;
type len is array (natural range<>) OF integer;

----- < User Input part 1 > -----
-----
constant str: str_type := ("This","is","a","test"); -- Araye characterie
2boadi namahdod
constant str_len: len := (4,2,1,4); -- Arayei namahdod az noe integer

-----
-----

constant array_len : integer := str'length; -- toole arayeye str dar
str_len gharar migirad
type int is array (0 to array_len-1) of integer;

-----<User Input part 2>-----
-----
constant row1 : int :=(50,50,80,80); -- Adresse
sathaye noghate shoro
constant column1 : int :=(0,90,0,60); -- Adresse
sotunhaye noghate shoro
-----
-----
signal rom : rom_type; -- rom 628*535

```

```
signal array_3d:charbox_3d;                                -- array character
box
signal state:tv_state;
signal counter1,counter2,pixel_counter,count,line_counter:integer;
signal type_color:std_logic_vector(3 downto 0);
signal clock:std_logic:='0';
begin

array_3d<=(

    ("0000000",          -- null
     "0000000",
     "0000000",
     "0000000",
     "0000000",
     "0000000",
     "0000000",
     "0000000",
     "0000000"),

    ("0011100",          -- A
     "0100010",
     "1000001",
     "1000001",
     "1111111",
     "1000001",
     "1000001",
     "1000001",
     "1000001"),

    ("1111100",          -- B
     "1000010",
     "1000001",
     "1000001",
     "1111110",
     "1000001",
     "1000001",
     "1000010",
     "1111100"),

    ("0011100",          -- C
     "0100010",
     "1000001",
     "1000000",
     "1000000",
     "1000000",
     "1000001",
     "0100010",
     "0011100"),

    ("1111100",          -- D
     "1000010",
     "1000001",
     "1000001",
     "1000001",
     "1000001",
     "1000001",
     "1000010",
     "1111100"),
```



```

("11111111",          -- E
 "10000000",
 "10000000",
 "10000000",
 "11111110",
 "10000000",
 "10000000",
 "10000000",
 "11111111"),

```

```

("11111111",          -- F
 "10000000",
 "10000000",
 "10000000",
 "11111110",
 "10000000",
 "10000000",
 "10000000",
 "10000000"),

```

```

("00111100",          -- G
 "0100010",
 "1000001",
 "1000000",
 "1000000",
 "1000111",
 "1000001",
 "0100011",
 "00111101"),

```

```

("1000001",           -- H
 "1000001",
 "1000001",
 "1000001",
 "1111111",
 "1000001",
 "1000001",
 "1000001",
 "1000001"),

```

```

("01111110",          -- I
 "0001000",
 "0001000",
 "0001000",
 "0001000",
 "0001000",
 "0001000",
 "0001000",
 "01111110"),

```

```

("01111110",          -- J
 "0001000",
 "0001000",
 "0001000",
 "0001000",
 "0001000",
 "0001000",
 "1001000",
 "0110000"),

```

```
("1000001",      -- K
 "1000010",
 "1000100",
 "1001000",
 "1110000",
 "1001000",
 "1000100",
 "1000010",
 "1000001"),
```

```
("0100000",      -- L
 "0100000",
 "0100000",
 "0100000",
 "0100000",
 "0100000",
 "0100000",
 "0100000",
 "0100000",
 "0111110"),
```

```
("1000001",      -- M
 "1100011",
 "1010101",
 "1001001",
 "1001001",
 "1001001",
 "1001001",
 "1000001",
 "1000001",
 "1000001"),
```

```
("1000001",      -- N
 "1000001",
 "1100001",
 "1010001",
 "1001001",
 "1000101",
 "1000011",
 "1000001",
 "1000001"),
```

```
("0011100",      -- O
 "0100010",
 "1000001",
 "1000001",
 "1000001",
 "1000001",
 "1000001",
 "0100010",
 "0011100"),
```

```
("1111100",      -- P
 "1000010",
 "1000001",
 "1000001",
 "1111110",
 "1000000",
 "1000000",
 "1000000",
 "1000000"),
```

```
("0011100",      -- Q
 "0100010",
 "1000001",
 "1000001",
 "1000001",
 "1001001",
 "1000101",
 "0100010",
 "0011101"),
```

```
("1111100",      -- R
 "1000010",
 "1000001",
 "1000001",
 "1000001",
 "1111110",
 "1001000",
 "1000100",
 "1000010",
 "1000001"),
```

```
("0111100",      -- S
 "1000010",
 "1000001",
 "0100000",
 "0011100",
 "0000010",
 "1000001",
 "0100001",
 "0011110"),
```

```
("0111110",      -- T
 "0001000",
 "0001000",
 "0001000",
 "0001000",
 "0001000",
 "0001000",
 "0001000",
 "0001000",
 "0001000"),
```

```
("1000001",      -- U
 "1000001",
 "1000001",
 "1000001",
 "1000001",
 "1000001",
 "1000001",
 "0100010",
 "0011100"),
```

```
("1000001",      -- V
 "1000001",
 "1000001",
 "1000001",
 "1000001",
 "1000001",
 "0100010",
 "0010100",
 "0001000"),
```



```
    ("11111111",          -- 2
     "00000001",
     "00000001",
     "00000001",
     "11111111",
     "10000000",
     "10000000",
     "10000000",
     "11111111"),

    ("11111111",          -- 3
     "00000001",
     "00000001",
     "00000001",
     "11111111",
     "00000001",
     "00000001",
     "00000001",
     "11111111"),

    ("10000001",          -- 4
     "10000001",
     "10000001",
     "10000001",
     "11111111",
     "00000001",
     "00000001",
     "00000001",
     "00000001"),

    ("11111111",          -- 5
     "10000000",
     "10000000",
     "10000000",
     "11111111",
     "00000001",
     "00000001",
     "00000001",
     "11111111"),

    ("11111111",          -- 6
     "10000000",
     "10000000",
     "10000000",
     "11111111",
     "10000001",
     "10000001",
     "10000001",
     "11111111"),

    ("11111111",          -- 7
     "10000001",
     "00000010",
     "00001000",
     "00010000",
     "00100000",
     "01000000",
     "10000000",
     "10000000"),
```



```

        when 'C'|'c'=> char_index:=3;
        when 'D'|'d'=> char_index:=4;
        when 'E'|'e'=> char_index:=5;
        when 'F'|'f'=> char_index:=6;
        when 'G'|'g'=> char_index:=7;
        when 'H'|'h'=> char_index:=8;
        when 'I'|'i'=> char_index:=9;
        when 'J'|'j'=> char_index:=10;
        when 'K'|'k'=> char_index:=11;
        when 'L'|'l'=> char_index:=12;
        when 'M'|'m'=> char_index:=13;
        when 'N'|'n'=> char_index:=14;
        when 'O'|'o'=> char_index:=15;
        when 'P'|'p'=> char_index:=16;
        when 'Q'|'q'=> char_index:=17;
        when 'R'|'r'=> char_index:=18;
        when 'S'|'s'=> char_index:=19;
        when 'T'|'t'=> char_index:=20;
        when 'U'|'u'=> char_index:=21;
        when 'V'|'v'=> char_index:=22;
        when 'W'|'w'=> char_index:=23;
        when 'X'|'x'=> char_index:=24;
        when 'Y'|'y'=> char_index:=25;
        when 'Z'|'z'=> char_index:=26;
    when '0'=> char_index:=27;
        when '1'=> char_index:=28;
        when '2'=> char_index:=29;
        when '3'=> char_index:=30;
        when '4'=> char_index:=31;
        when '5'=> char_index:=32;
        when '6'=> char_index:=33;
        when '7'=> char_index:=34;
        when '8'=> char_index:=35;
        when '9'=> char_index:=36;
        when others=> char_index:=0;
    end case;

    for j in 0 to 8 loop          -- Find Character and Send It
to Rom
        for k in 0 to 6 loop
            if (column(str_counter) < n-9) then    -- ta zamani ke be
akhare khat nareside in ghesmat ejra mishavad
                rom(j+row(str_counter))(k+column(str_counter)) <=
array_3d(char_index)(j)(k);
            else    -- zamani ke be akhare khat resid baghie matn dar
khatte ba'd namayesh dade mishavad
                column(str_counter) := 0;
                row(str_counter) := row(str_counter) + 12;
                rom(j+row(str_counter))(k+column(str_counter)) <=
array_3d(char_index)(j)(k);
            end if;
        end loop;
    end loop;

        column(str_counter):=column(str_counter)+9;    -- Column tv +
9 , for next character
    end loop;
end loop;

```

```

-----
-----
elsif (clk='1' and clk'event)then
  c :=c+1;
  if(c = 25000000) then
    clock <= not clock;
    c :=1;
  end if;

```

```

count<=count+1;

```

```

case state is

```

```

----- < Page1 = Odd Lines > -----
-----

```

```

when start_page1 =>

```

```

-- 4.7 us

```

```

  if(count<235)then
    composite<='0';
    color<="0000";
  elsif(count=235)then
    state<=hsync_1;
  end if;

```

```

when hsync_1 =>

```

```

-- 5.8us

```

```

  if(count>235 and count<525)then
    composite<='1';
    color<="0000";
  elsif(count=525)then
    state<=color_data1;
    count<=0;
  end if;

```

```

when color_data1 =>

```

```

-- 53.5 us

```

```

  if(count>0 and count<2675)then
    counter1<=counter1+1;
    composite<='1';
    if (counter1=4) then

```

```

-- 5 Clk For Each

```

```

Pixel

```

```

    counter1<=0;
    pixel_counter<=pixel_counter+1;

```

```

-- Next Pixel

```

```

    if (pixel_counter<=n and line_counter<m) then

```

```

      if (rom(line_counter)(pixel_counter)='1') then
        color <= type_color;
      else

```

```

        color <= "0000";

```

```

-- Black

```

```

Color

```

```

      end if;
    end if;

```



```

        end if;
    elsif(count=2675)then
        line_counter<=line_counter+2;           -- Next Odd
Line
        color  <= "0000";
        composite<='1';
        pixel_counter<=0;
        count <= 0;
        counter1 <= 0;
        if (line_counter<625)then
            state <= start_page1;
        elsif (line_counter=625)then
            state <= end_page1;
            line_counter <= 2;           -- First Even Line
        end if;
    end if;

when end_page1 =>
    if(count<1600 )then           -- 32 us
        composite <= '1';           -- or '0'
        color <= "0000";           -- or"1111"
    elsif(count=1600)then           -- or >=
        state <= vsync_1;
        composite <= '0';
        color <= "0000";
        count <= 0;
    end if;

when vsync_1 =>
    if (count<8000)then           -- 160 us
        composite <= '0';
        color <= "0000";
    elsif(count=8000)then
        state <= start_page2;
        composite <= '1';
        color <= "0000";
        count <= 0;
    end if;

----- < Page2 = Even Lines > -----
-----

    when start_page2 =>
        if(count<1600)then           -
- 32 us
            composite <= '1';
            color <= "0000";
        elsif(count=1600)then
            state <= page2_47us;
            composite <= '0';
            color <= "0000";
            count <= 0;
        end if;

when page2_47us =>
-- 4.7 us
    if(count<235)then
        composite <= '0';
        color <= "0000";
    elsif(count=235)then

```

```

        state <= hsync_2;
        composite <= '1';
        color <= "0000";
        count <= 0;
    end if;

when hsync_2 =>
    -- 5.8 us
    if(count<290)then
        composite <= '1';
        color <= "0000";
    elsif(count=290)then
        state <= color_data2;
        composite <= '1';
        color <= "0000";
        count <= 0;
    end if;

when color_data2 =>
    -- 53.5 us
    if(count>0 and count<2675)then
        counter2<=counter2+1;
        composite<='1';
        if (counter2=4) then -- 5 Clk For Each
Pixel
            counter2<=0;
            pixel_counter<=pixel_counter+1; -- Next Pixel
            if (pixel_counter<n and line_counter<=m) then
                if (rom(line_counter)(pixel_counter)='1') then
                    color <= type_color;
                else
                    color <= "0000"; -- Black
Color
                end if;
            end if;
        end if;
    elsif(count=2675)then
        line_counter<=line_counter+2; -- Next Even
Line
        color <= "0000";
        composite<='1';
        pixel_counter<=0;
        count <= 0;
        counter2 <= 0;
        if (line_counter<626)then
            state <= page2_47us;
        elsif (line_counter=626)then
            state <= vsync_2;
            line_counter <= 1; -- First Odd Line
        end if;
    end if;
when vsync_2 =>
    -- 160 us
    if (count<8000)then
        composite <= '0';
        color <= "0000";
    elsif(count=8000)then
        state <= start_page1;
        composite <= '1';
        color <= "0000";

```

```

        count <= 0;
    end if;
end case;
end if;

-----clk generation. For Osilator 50 MHz clock-----

if rising_edge(clock) then  --bedast avardan clk ba meghdare 1 sanie

    secend:=secend+1;
if key_Auto ='1' then
    if secend<3 then  -- after 3 secend
        type_color<="0001";
    elsif secend<6 then -- after 6 secend
        type_color<="0010"; --change color
    elsif secend<9 then      -- after 9 secend
        type_color<="0100"; --change colo
    elsif secend<12 then -- after 12 secend
        type_color<="1000"; --change colo
    elsif secend<15 then -- after 15 secend
        type_color<="0000"; --change color
    else
        secend:=0;
    end if;

        else

            case key is --change by key
                when "1000" =>
                    type_color<="0000";
                when "0100" =>
                    type_color<="1000" ;
                when "0010" =>
                    type_color<="0100" ;
                when "0001" =>
                    type_color<="0010" ;
                when "0000" =>
                    type_color<="1111";
                when others=> null;
            end case;


        end if;
    end if;

end process;

end Behavioral;
```

۳۷- اتصال مانیتور به FPGA

اساس مانیتور ها و آداپتورهای تصویر :

 

شکل ۱: اشعه الکترونی در مانیتور

روش پیمایش:

در این روش برای نمایش تصویر در صفحه نمایش از شعاع الکترونی استفاده می کنند. به وسیله این شعاع نقاط فسفری روی صفحه نمایش یا همان پیکسل ها روشن می شوند. برای این منظور شعاع الکترونی مسیر خود را از گوشه بالا سمت چپ آغاز می کند و با سمت راست پایین خاتمه می یابد. با خاموش شدن تفنگ الکترونی دوباره به ابتدای خط باز می گردد.

که این عمل را (HORIZONTAL RETRACE) می نامند.

به هنگام رسیدن به گوشه سمت راست پایین تفنگ خاموش شده و شعاع به گوشه سمت چپ بالا برده می شود. این خاموش شدن و بازگشت به بالا بازگشت عمودی (VERTICAL RETRACE) خوانده می شود.

مانیتورهای رنگی:

در این نوع مانیتورها هر نقطه فسفری از سه رنگ تشکیل شده است :


- قرمز
- آبی
- سبز

به همین جهت نام این مانیتورها را RGB گذاشته اند. بر خلاف مانیتورهای ترکیبی در مانیتورهای معمولی برای حمل هر شعاع الکترونی یک نوار مجزا وجود دارد که هر کدام رنگ مخصوص به خود را نشان می دهد. در مانیتورهای ترکیبی یک نوار هر سه رنگ RGB را ایجاد می کند. در این ترکیب و جدا سازی RGB از کیفیت تصویر می کاهد.

اختلاف دیگر بین مانیتورهای رنگی و تک رنگ وجود پوشش سایه دار مانیتورهای رنگی است.

پوشش سایه :

قبل از صفحه فسفری یک صفحه فلزی سوراخ دار قرار گرفته که بدین وسیله هر پرتاب شعاع الکترونی از یک سوراخ عبور می کند. و باعث تفکیک رنگ ها می شود یعنی ایجاد هر رنگ توسط تفنگ همان رنگ تضمین خواهد شد.

 

شکل ۲: اشعه الکترونی در مانیتورهای رنگی

VGA پورت:

این پورت به منظور اتصال به مانیتور کامپیوتر مورد استفاده قرار می گیرد و از پنج سیگنال زیر تشکیل شده است :

(۱) سیگنال همزمانی افقی

(۲) سیگنال همزمانی عمودی

(۳) سه سیگنال رنگ: آبی و سبز و قرمز (RGB)

نمایشگرهای (CRT) از یک اشعه الکترونی برای نمایش تصاویر به روی صفحه ای فسفری استفاده می کنند.



در حالی که نمایشگرهای LCD از تعدادی پیکسل تشکیل شده اند که با تغییر ولتاژ اعمالی به آنها شدت نور ساطع شده از آنها تغییر می یابد.

تصویری که باید نمایش داده شود از فریم های متعددی تشکیل شده است که هر فریم نیز به خطوط متعددی تقسیم می شود.

هر خط از تعدادی نقطه تشکیل می شود که ترکیب اشعه های آبی و سبز و قرمز در هر نقطه رنگ آنرا مشخص می کنند.

به منظور سنکرون سازی اشعه الکترونی با اطلاعات تصویر متناظر با هر خط نمایش داده شده یک پالس به روی سیگنال همزمانی افقی (HSYNC) و به ازای نمایش کلیه خطوط تصویر (یک فریم) یک پالس به روی سیگنال همزمانی عمودی (VSYNC) ایجاد می شود .

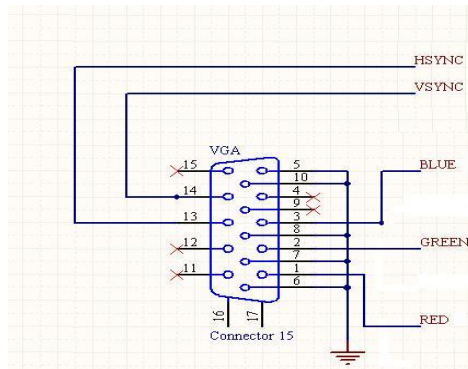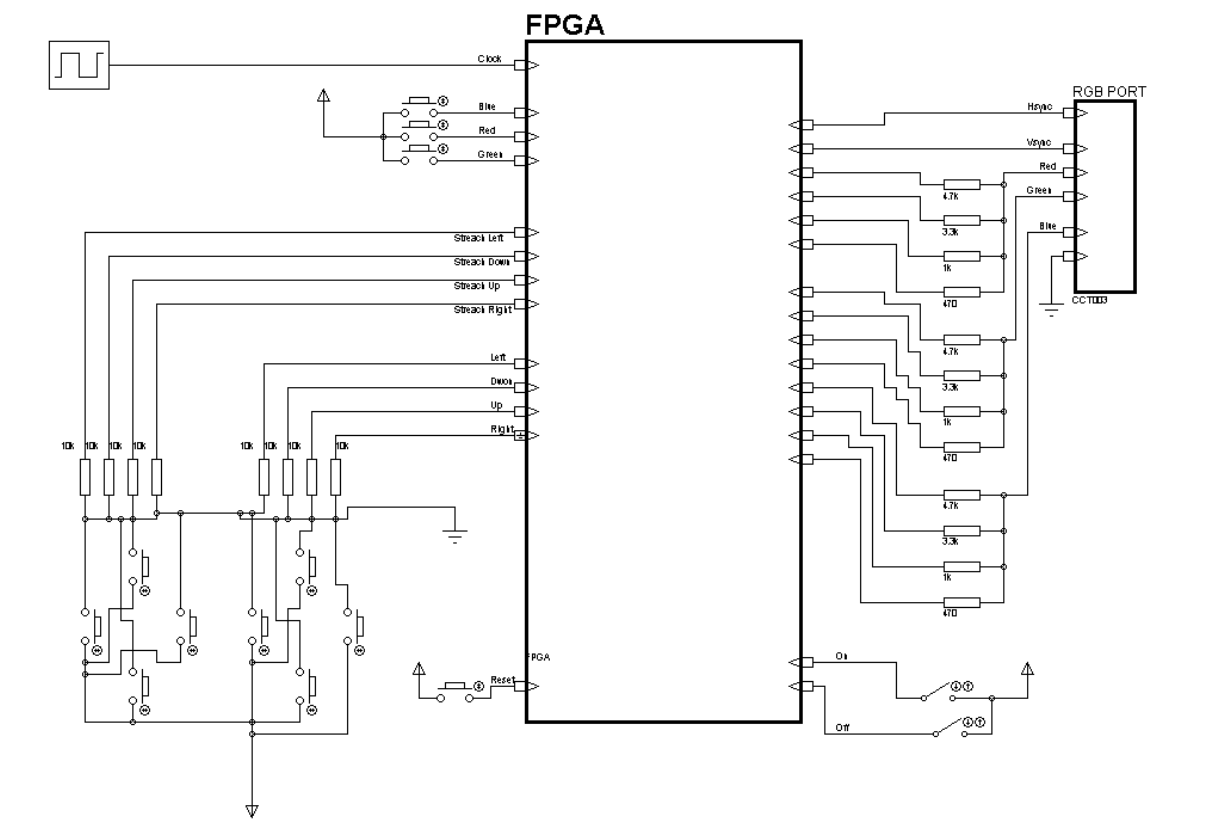فرکانس سیگنال های همزمانی افقی و عمودی و همچنین تعداد شمارش های کلاک اسپلاتور ۵۰ مگا هرتز جهت به کار گیری مانیتور در حالت نمایش ۴۸۰*۶۴۰ (تعداد خط های تصویر برابر ۴۸۰ و تعداد پیکسل ها در هر خط ۶۴۰)



برنامه:

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
USE IEEE.std_logic_unsigned.ALL;
ENTITY vga IS
PORT (
-- keybaraye move vataghirandazehmorabavataghir rang
morabahvasafheyenamayesh
screen, square, left, right, up, down, stretch_left,
stretch_right,
stretch_up, stretch_down, clk, rst: IN std_logic;
-- keybarayetaghir rang red, green & blue

```

```

        Btn_R,Btn_G,Btn_B:in std_logic;
        -- signal hamzamaniofoghi
        hsync: BUFFER BIT;
        -- signal hamzamaniamodi
        vsync: OUT BIT;
        led: out std_logic_vector(7 downto 0);
        --omghe rang red, green , blue
        Red,Green,Blue: out std_logic_vector(3 downto 0));
END vga ;
-----
ARCHITECTURE behav OF vga IS
Signal Square_Red,Square_Green,Square_Blue: std_logic_vector(3 downto
0):="0000";
Signal Screen_Red,Screen_Green,Screen_Blue: std_logic_vector(3 downto
0):="1111";
SHARED VARIABLE x1: INTEGER RANGE 0 TO 2000:=200;
SHARED VARIABLE x2: INTEGER RANGE 0 TO 2000:=400;
SHARED VARIABLE y1: INTEGER RANGE 0 TO 1000:=200;
SHARED VARIABLE y2: INTEGER RANGE 0 TO 1000:=400;
CONSTANT h: INTEGER := 809;
CONSTANT v: INTEGER := 530;
SIGNAL clr1: BIT_VECTOR(2 DOWNT0 0);
SIGNAL clr2: BIT_VECTOR(2 DOWNT0 0);
BEGIN
-----
PROCESS (clk, rst)
    VARIABLE hcnt: INTEGER RANGE 0 TO h;
    VARIABLE vcnt: INTEGER RANGE 0 TO v;
    VARIABLE c,l: INTEGER RANGE 0 TO 3;
    -----
    VARIABLE dbnc1 : INTEGER RANGE 0 TO 200000000 ;

BEGIN
    IF (rst='1') THEN
        hcnt :=0;
        -----
        Screen_Red<="1111";
        Screen_Green<="0000";
        Screen_blue<="0000";
        Square_Red<="0000";
        Square_Green<="0000";
        Square_Blue<="1111";
        x1:=400;
        x2:=600;
        y1:=200;
        y2:=400;
        -----
    ELSIF (clk='1' AND clk'EVENT ) THEN
        c := c+1;
        l:=l+1;
        -- clock is 50MH/2=25mh
        IF (c=1) THEN
            c := 0;
        if hcnt< 799 then
        hcnt := hcnt+ 1;
        else

hcnt := 0;

```



```

--   ifBtn green pushed
elsif Btn_G='1' Then
    IF (Square_Red<"1111" )THEN

Square_Green<=Square_Green+1;

    ELSE
        Square_Green<="0000";
    END if;
    dbnc1:=10000000;
    led(3 downto 0)<=Square_Green;
--   ifBtn Blue pushed
    elsif Btn_B='1' Then
        IF (Square_Blue<"1111"
) THEN

        Square_Blue<=Square_Blue+1;

        ELSE

        Square_Blue<="0000";

        END if;
        dbnc1:=10000000;
        led(3 downto
0)<=Square_Blue;

        else
            dbnc1:=0;
        END If;
    END IF;
-----
--   ifBtn Screen Selected
IF (screen='1') THEN
    --   ifBtn Red pushed
    if(Btn_R='1') then
        IF (Screen_Red<"1111" )THEN
            Screen_Red<=Screen_Red+1;
        ELSE
            Screen_Red<="0000";
        END if;
        dbnc1:=10000000;
        led(3 downto 0)<=Screen_Red;
    --   ifBtn green pushed
    elsif Btn_G='1' Then
        IF (Screen_green<"1111" )THEN

Screen_Green<=Screen_Green+1;

        ELSE
            Screen_Green<="0000";
        END if;
        dbnc1:=10000000;
        led(3 downto 0)<=Screen_Green;
    --   ifBtn Blue pushed
    elsif Btn_B='1' Then
        IF (Screen_Blue<"1111"
) THEN

        Screen_Blue<=Screen_Blue+1;

        ELSE

        Screen_Blue<="0000";

        END if;
        dbnc1:=10000000;

```

```

                                led(3 downto
0)<=Screen_Blue;
                                else
                                    dbnc1:=0;
                                END If;
END IF;
                                -----left
--   ifBtn Left pushed
IF (left='1') AND (x1>0) THEN
    x1 := x1-1;
    x2 := x2-1;
    dbnc1 := 200000;
END IF;
                                -----
right
--   ifBtn Right pushed
IF (right='1') and (x2<639) THEN
    x1 := x1+1;
    x2 := x2+1;
    dbnc1 := 200000;
END IF;
                                -----up
--   ifBtn Up pushed
IF (up='1') and (y1>0) THEN
    y1 := y1-1;
    y2 := y2-1;
    dbnc1 := 200000;
END IF;
                                -----down
--   ifBtn Down pushed
IF (down='1') and (y2<479) THEN
    y1 := y1+1;
    y2 := y2+1;
    dbnc1 := 200000;
END IF;
                                -----
stretch left
morabakamshavad
--   ifBtnStrech_left pushed width
IF (stretch_left='1') and (x2>(x1+10)) THEN
    x2 := x2-1;
    dbnc1 := 200000;
END IF;
                                -----
stretch right
morabaezafeshavad
--   ifBtnStrech Right pushed width
IF (stretch_right='1') and (x2<639) THEN
    x2 := x2+1;
    dbnc1 := 200000;
END IF;
                                -----
stretch up
morabakamshavad
--   ifBtnStrech_uP pushed Height
IF (stretch_up='1') and (y2>y1+10) THEN
    y2 := y2-1;
    dbnc1 := 200000;
END IF;

```

```
stretch down
morabaezafehshavad
-- ifBtnStrech_down pushed height
IF (stretch_down ='1') and (y2<479) THEN
    y2 := y2+1;
    dbnc1 := 200000;
END IF;
    END IF; --dbnc1
        END IF;
            END IF; --clk
END PROCESS;
led(4)<=btn_r;-- Btn Red Pushed
led(5)<=btn_g;-- Btn Green Pushed
led(6)<=btn_b;-- Btn Blue Pushed
led(7)<=Screen; -- btn Screen Pushed
END behav;
```

۳۸- اتصال کارت SD

این نوع حافظه ها که از نوع FLASH میباشند و به صورت مرسوم در دستگاههای قابل حملی مانند MP3 PLAYER ها COOL DISK ها و موبایلها استفاده میشوند. از خصوصیات بارز آن میتوان به سرعت بالا و حجم بسیار بالای آن اشاره کرد. این حجم بالا که از چندین مگابایت تا چندین گیگابایت میباشد این پروتکل ارتباطی به طور معمول دارای سه خط اصلی ارتباطی میباشد که یکی از این سه خط وظیفه ارسال داده، دیگری دریافت داده و خط سوم حامل کلاک میباشد.

تغذیه مموری بین ۲.۷ ولت تا ۳.۶ ولت میباشد که برای اطمینان از صحت کار آن توصیه شده با ولتاژ ۳.۶ ولت تغذیه شود و حافظه بسیار به ولتاژ کاری خود حساس است و امکان آسیب دیدن آن بدلیل اضافه ولتاژ و نویز بسیار زیاد است


یکی از خارق العاده ترین تکنولوژیهای که شرکت مایکروسافت ارائه داده FAT می باشد این استاندارد که برای مکان حافظههای بسیار حجیم بوجود آمد در ابتدا با استاندارد FAT12 ارائه شد که قابلیت آدرس دهی ۱۲بیتی کلاسترها را داشت و تا ۱۶ مگابایت مموری یا هارد دیسک را پشتیبانی می کرد و بعد از آن FAT 16 به دلیل محدودیت های ظرفیت FAT32 آمد. FAT32 قابلیت آدرس دهی ۳۲ بیتی کلاسترها را دارا بود Sector: فضای مموری کارتها یا هارد دیسکها به تعدادی سکتور تقسیم میشوند که برای مموری کارتهای Sd و mmc سکتور شامل ۵۱۲ بایت میباشد و مموری کارت در هنگام نوشتن و خواندن بطور مستقیم با بایتهای سر و کار ندارد بلکه با سکتورها کار میکند .

CLUSTER: از دید سخت افزاری کلاستر وجود خارجی ندارد و فقط در استاندارد fat فایل سیستم بجای اینکه با سکتورها کار کند که تعداد زیادی میباشد با کلاستر کار میکند، و کلاستر به مجموعه ای از سکتورها اطلاق میشود که برای هر نوع fat اعم از fat12, fat16, fat32 متفاوت و وابسته به ظرفیت حافظه میباشد (MBR (MASTER BOOT RECORD: یک کد اجرایی کوچکی است که در بخشی از حافظه قرار میگیرد تا سیستم از آن به اصطلاح BOOT شود.

برای ارسال هر داده یا دستور به مموری باید ابتدا CS فعال شود.


این نوع حافظه شامل چندین سکتور است که همه سکتورها در همه انواع مموری کارت ۵۱۲ بایت است. نکته مهم دیگر اینکه در این ارتباط میتوان انتخاب کرد که ابتدا MSB ارسال شود یا LSB که در بحث مموری کارت MSB ابتدا ارسال می شود.

 شکل زیر وضعیت پایه های مموری کارت و ابعاد فیزیکی مموری را نشان می دهد



Pin No.	Name	Type ¹	Description
SD Mode			
1	CD/DAT3 ²	I/O ³ , PP	Card detect/Data line [Bit 3]
2	CMD	I/O, PP	Command/Response
3	V _{ss1}	S	Supply voltage ground
4	V _{DD}	S	Supply voltage
5	CLK	I	Clock
6	V _{ss2}	S	Supply voltage ground
7	DAT0	I/O, PP	Data line [Bit 0]
8	DAT1	I/O, PP	Data line [Bit 1]
9	DAT2	I/O, PP	Data line [Bit 2]
SPI Mode			
1	CS	I	Chip Select (active low)
2	DataIn	I	Host-to-card Commands and Data
3	V _{ss1}	S	Supply voltage ground
4	V _{DD}	S	Supply voltage
5	CLK	I	Clock
6	V _{ss2}	S	Supply voltage ground
7	DataOut	O	Card-to-host Data and Status
8	RSV ⁴	--	Reserved
9	RSV ⁵	--	Reserved

Command and Response

 

FAT

XXXXXXXX	XXXXXXXX	00000009	00000004
00000005	00000007	00000000	00000008
FFFFFFFF	0000000A	0000000B	00000011
0000000D	0000000E	FFFFFFFF	00000010
00000012	FFFFFFFF	00000013	00000014
00000015	00000016	FFFFFFFF	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000

Root Directory:

2, 9, A, B, 11

File #1:

3, 4, 5, 7, 8

File #2:

C, D, E

File #3:

F, 10, 12, 13, 14, 15, 16

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
```

Entity sd is

```
Port(
    clk,reset_ms:in std_logic;
    mosi: out std_logic;
    ss : out std_logic;
    miso : in std_logic;
    sclk : out std_logic;
    -----lcd
    data_lcd : out std_logic_vector(7 downto 0);
    rs_lcd : out std_logic;
    rw_lcd : out std_logic;
    e_lcd : out std_logic;
    bl_lcd : out std_logic;
    led:out std_logic_vector(13 downto 0);
    pin :out bit := '0');
```

End sd;

```
Architecture Gate_Level_1 of sd is
    type sector is array(0 to 160) of std_logic_vector(7 downto 0);
```

```
    Type State is
    (spi_start,Start_Sample,Start_Sample2,sd_state,lcd_cmd,start_lcd,write_lcd,delay_lcd,stop_lcd,sel_arg);
    signal sdc_state : state:=sd_state;
    signal arg:std_logic_vector(31 downto 0):=(others=>'0');
```

```

signal bit_cnt : integer := 7;
signal b:integer:=0;
signal c,q:std_logic:='0';
    signal data_in:std_logic_vector(7 downto 0);
    signal sec:sector:=(others=>"00100000");
    constant delay_for_e : integer := 2;      --18 * 25 NS = 450
NS
    constant delay_between_data : integer := 1250;
    type two_array is array (0 to 2)of std_logic_vector (7
downto 0);
        signal clust:std_logic_vector(22 downto 0):=(others=>'0');
        constant table_lcd : two_array :=("00111000", "00001110",
"00000001");--dastoorate lcd
        signal boot_address:std_logic_vector(31 downto
0):=(others=>'0');
        signal num_boot_sec:std_logic_vector(16 downto
0):=(others=>'0');
        signal fat_byte:std_logic_vector(25 downto
0):=(others=>'0');
        signal first_cluster:std_logic_vector(31 downto
0):=(others=>'0');
        type file_name is array (0 to 2) of std_logic_vector(7
downto 0);

        constant name:file_name:=("01001101","01000101","01000101");
--mee

        type root_name is array (0 to 5) of std_logic_vector(7
downto 0);
        signal root: root_name
:=("01001101","01010011","01000100","01001111","01010011","00110101"); --
MSDOS5

Begin

process (clk)
begin
    if clk'event and clk='1' then

        if b=100 then
            b<=0;
            q<=c;
            c<=not c;
        else
            b<=b+1;

        end if;

    end if;
end process;

Process (q, reset_ms)
    variable falling,rising:std_logic:='0';
    variable
x,y,aa,bb,level,cnt,cntff,cntloop,cmd_cnt,part,s_level,s_cnt:integer:=0;
    variable i_lcd, count_lcd,m : integer;

```



```
begin
--
*****

--           if q'event and q='1' then
--
*****
if (reset_ms = '1') then
    sdc_state <= sd_state;

    level:=0;

    e_lcd<='0';
    rw_lcd<='0';
    bl_lcd<='1';
    --
else
case sdc_state is
--
*****

                when sd_state =>
                    if level=0 then
                        cnt:=10;
                        level:=1;
                    elsif level=1 then
                        if cnt>0 then
                            data_in<="11111111";
                            ss<='1';
                            level:=1;
                            cnt:=cnt-1;
                            sdc_state <= spi_start;
                        else
                            level:=2;
                        end if;
                    elsif level=2 then
                        data_in<="01000000";
                        ss<='0';
                        level:=3;
                        sdc_state <= spi_start;
                        cnt:=4;
                    elsif level=3 then
                        if cnt>0 then
                            data_in<="00000000";
                            ss<='0';
                            level:=3;
                            cnt:=cnt-1;
                            sdc_state <= spi_start;
                        else
                            level:=4;
                        end if;
                    elsif level=4 then
                        data_in<="10010101";
                        ss<='0';
                        level:=5;
                        sdc_state <= spi_start;
                    elsif level=5 then
                        if data_in="00000001" then
```

```

        ss<='1';
        level:=6;
else
        data_in<="11111111";
        level:=5;
        sdc_state <= spi_start;
        ss<='0';
        end if;
-----RESET
command (cmd0)

        elsif level=6 then
                data_in<="01000001";
                ss<='0';
                level:=7;
                sdc_state <= spi_start;
                cnt:=4;
        elsif level=7 then
                if cnt>0 then
                        data_in<="00000000";
                        ss<='0';
                        level:=7;
                        cnt:=cnt-1;
                        sdc_state <= spi_start;
                else
                        level:=72;
                        cntff:=8;
                end if;
        elsif level=72 then
                data_in<="11111111";
                ss<='0';
                level:=8;
                sdc_state <= spi_start;
        elsif level=8 then
                if data_in="00000000" then
--                arg<=(others=>'0');
                        level:=9;
        else
                if cntff>0 then
                        cntff:=cntff-1;
                        data_in<="11111111";
                        level:=8;

                        sdc_state <= spi_start;
                        ss<='0';
                else
                        level:=6;
                end if;
        end if;
-----INIT
command (cmd41)
        elsif level=9 then
                data_in<="01010001";
                ss<='0';
                level:=10;
                if s_level=0 then
                        arg(31 downto 0)<=clust(22 downto 0) &
"000000000";
                end if;
                sdc_state <= spi_start;

```

```

-- cnt:=4;
elseif level=10 then
-- data_in<="00000000"; ---addrese morede nazar
  data_in<=arg(31 downto 24);
  ss<='0';
  sdc_state <= spi_start;
  level:=101;
  elseif level=101 then
-- data_in<="00000001"; ---addrese morede nazar
  data_in<=arg(23 downto 16);
  ss<='0';
  sdc_state <= spi_start;
  level:=102;
  elseif level=102 then
-- data_in<="00001010"; ---addrese morede nazar
  data_in<=arg(15 downto 8);
  ss<='0';
  sdc_state <= spi_start;
  level:=103;
  elseif level=103 then
-- data_in<="00000000"; ---addrese morede nazar
  data_in<=arg(7 downto 0);
  ss<='0';
  sdc_state <= spi_start;
  level:=11;
-----

elseif level=11 then
  data_in<="00000000";
  ss<='0';
  level:=12;
  sdc_state <= spi_start;
  cntff:=8;
elseif level=12 then
  if data_in="11111110" then -- if clust >
"000000000000000000000000" then pin<='1'; end if;
  level:=13;
  cnt:=0;
else
  if cntff>0 then
    data_in<="11111111";
    level:=12;
    sdc_state <= spi_start;
    ss<='0';
    cntff:=cntff-1;
  else
    level:=9;
  end if;
end if;
elseif level=13 then
  sdc_state <= spi_start;
  data_in<="11111111";
  -- clust<=clust+1;
  level:=14;
elseif level=14 then
  if cnt=511 then
-- led(7 downto 0)<=sec(0);
-- i_lcd:=0;

```

```

--          arg(31 downto 0)<=clust(22
downto 0) & "0000000000";
--          sdc_state <= lcd_cmd;
--          sdc_state <=sel_arg;  --    led(7)<='1';
--          cmd_cnt:=0;
--          ss<='1';
--          sec(160)<=data_in;
--          elsif cnt<511 then
--          if cnt<160 then
--          sec(cnt)<=data_in;
--          level:=15;
--          else
--          sec(160)<=data_in;
--          level:=15;
--          end if;
--          end if;
--          elsif level=15 then
--          cnt:=cnt+1;
--          level:=13;
--          end if;
----- cmd(51)
when sel_arg =>
  if s_level=0 then
    if sec(3 to 8) =
("01001101","01010011","01000100","01001111","01010011","00110101") then
--msdos5
--          led(8 downto 0)<=clust(8 downto
0);
--          boot_address(31 downto 0)<=arg(31 downto 0);
--          s_level:=1;
--          else
--          clust<=clust+1;
--          level:=0;  ----read next block
--          s_level:=0;
--          sdc_state <= sd_state;
--          end if;
--          elsif s_level=1 then
--          led(13)<='1';
--          num_boot_sec<=sec(14) & "0000000000";--
-root sector
--          fat_byte<=sec(22) & sec(23) &
"0000000000";  --tedade fat
--          arg(31 downto 0)<=boot_address
+ num_boot_sec + fat_byte;
--          arg(31 downto 0)<=boot_address +
(sec(14) & "0000000000") + (sec(23) & sec(22) & "0000000000");
--          s_level:=2;
--          s_cnt:=0;
--          level:=0;
--          sdc_state <= sd_state;
--          elsif s_level=2 then
--          if (s_cnt < 130) then
--          if sec(s_cnt)=name(0) and sec(s_cnt
+ 1)=name(1) and sec(s_cnt+2)=name(2) then  ----mem
--          arg(31 downto 0)<=((sec(s_cnt +
26) & sec(s_cnt + 27) & "0000000000") + (boot_address));
--          level:=0;

```

۲۳۹

```
sd_state;          led(12)<='1';          sdc_state <=
                                     s_level:=22;
                                     else
-         led(11)<='1';          s_cnt:=s_cnt + 32;          -
                                     s_level:=2;
                                     end if;
                                     -- else
                                     -- end if;
                                     elsif s_level=22 then
8);          led(11 downto 0)<=arg(19 downto
                                     s_level:=3;
                                     elsif s_level=3 then
                                     i_lcd:=0;
                                     -- led(10)<='1';
                                     sdc_state <= lcd_cmd;
                                     cmd_cnt:=0;
                                     end if;
----- sd controler
when spi_start=>
    bit_cnt <= 7;
    sclk<='0';
    sdc_state <= Start_Sample;
when Start_Sample =>
    sclk<='0';
    mosi <= data_in(7);
    for i in 7 downto 1 loop
        data_in(i) <= data_in(i-1);
    end loop;
    sdc_state <= Start_Sample2;
when Start_Sample2 =>
    sclk<='1';
    data_in(0) <=miso;
    bit_cnt <=bit_cnt - 1;
if bit_cnt=0 then
    sdc_state <= sd_state;
else
    sdc_state <= Start_Sample;
end if;
--*****--spi
-- when lcd_start=>
```

```

when lcd_cmd =>
    -- led(9) <= '1';

    if cmd_cnt < 3 then
        rs_lcd <= '0';
        data_lcd(7 downto 0) <=
table_lcd(cmd_cnt)(7 downto 0);

        sdc_state <= write_lcd;
        cmd_cnt := cmd_cnt + 1;
    else
        sdc_state <= start_lcd;
    end if;

    when start_lcd =>
        -- led(8) <= '1';
        data_lcd(7 downto 0) <= sec(i_lcd)(7 downto
0);
        -- data_lcd <= table_test(i_lcd)(7
downto 0);

        rs_lcd <= '1';
        i_lcd := i_lcd + 1;
        if i_lcd < 8 then
            sdc_state <= write_lcd;
        else
            sdc_state <= stop_lcd;
        end if;

    when write_lcd =>
        if part = 0 then
            e_lcd <= '1';
            count_lcd := delay_for_e;
            part := part + 1;
            sdc_state <= delay_lcd;
        elsif part = 1 then
            e_lcd <= '0';
            count_lcd := delay_between_data;
            sdc_state <= delay_lcd;
            part := part + 1;
        else
            sdc_state <= lcd_cmd;
            part := 0;
        end if;

    when delay_lcd =>
        count_lcd := count_lcd - 1;
        if count_lcd = 0 then
            sdc_state <= write_lcd;
        end if;

    when stop_lcd =>

end case;
end if;

--*****--lcd
end if;
end process;

End Gate_Level_1;

```

Write data:

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

Entity sd is
    Port(
        clk,reset_ms:in std_logic;
        mosi: out std_logic;
        ss : out std_logic;
        miso : in std_logic;
        sclk : out std_logic;
        led:out std_logic_vector(13 downto 0);
        pin :out bit := '0');

End sd;

Architecture Gate_Level_1 of sd is
    type sector is array(0 to 159) of std_logic_vector(7 downto
0);
    Type State is
(spi_start,Start_Sample,Start_Sample2,sd_state,sel_arg);
    signal sdc_state : state:=sd_state;
        signal arg:std_logic_vector(31 downto 0):=(others=>'0');
    signal bit_cnt : integer := 7;
    signal b:integer:=0;
    signal c,q:std_logic:='0';
        signal data_in:std_logic_vector(7 downto 0);
        signal sec:sector:=(others=>"00100000");
        constant delay_for_e : integer := 2;      --18 * 25 NS = 450
NS
        constant delay_between_data : integer := 1250;
        type two_array is array (0 to 2)of std_logic_vector (7
downto 0);
        signal clust:std_logic_vector(22 downto 0):=(others=>'0');
        constant table_lcd : two_array :=("001111000", "00001110",
"00000001");--dastoorate lcd
        signal boot_address:std_logic_vector(31 downto
0):=(others=>'0');
        signal num_boot_sec:std_logic_vector(16 downto
0):=(others=>'0');
        signal fat_byte:std_logic_vector(25 downto
0):=(others=>'0');
        signal first_cluster:std_logic_vector(31 downto
0):=(others=>'0');
        type file_name is array (0 to 2) of std_logic_vector(7
downto 0);
        constant name:file_name:=("01001101","01000101","01000101");
--mee
        type root_name is array (0 to 5) of std_logic_vector(7
downto 0);
        type name_sec is array(0 to 159) of std_logic_vector(7
downto 0);

```

```

        signal root: root_name
:=("01001101","01010011","01000100","01001111","01010011","00110101"); --
MSDOS5
        signal
new_data:sector:=("01101000","01100101","01101100","01101100","01101111",
"01101111", "01101110",others=>"00000000"); --
("01010011","01000001","01001100","01000001","01010011","01010011");
Begin

process (clk)
begin
    if clk'event and clk='1' then

        if b=100 then
            b<=0;
            q<=c;
            c<=not c;
        else
            b<=b+1;

            end if;

        end if;
    end process;

Process(q,reset_ms)
    variable falling,rising:std_logic:='0';
    variable
x,y,aa,bb,level,cnt,cntff,cntloop,cmd_cnt,part,s_level,s_cnt,write_sd,wr_
cnt,offset, data_cnt:integer:=0;
    variable i_lcd, count_lcd,m : integer;
begin
--
*****

        if q'event and q='1' then
--
*****
if (reset_ms = '1') then
    sdc_state <= sd_state;

        level:=0;

--    e_lcd<='0';
--    rw_lcd<='0';
--    bl_lcd<='1';
--
else
case sdc_state is
--
*****

                when sd_state =>
                    if level=0 then

```



```

        cnt:=10;
        level:=1;
    elsif level=1 then
        if cnt>0 then
            data_in<="11111111";
            ss<='1';
            level:=1;
            cnt:=cnt-1;
            sdc_state <= spi_start;
        else
            level:=2;
        end if;
    elsif level=2 then
        data_in<="01000000";
        ss<='0';
        level:=3;
        sdc_state <= spi_start;
        cnt:=4;
    elsif level=3 then
        if cnt>0 then
            data_in<="00000000";
            ss<='0';
            level:=3;
            cnt:=cnt-1;
            sdc_state <= spi_start;
        else
            level:=4;
        end if;
    elsif level=4 then
        data_in<="10010101";
        ss<='0';
        level:=5;
        sdc_state <= spi_start;
    elsif level=5 then
        if data_in="00000001" then
            ss<='1';
            level:=6;
        else
            data_in<="11111111";
            level:=5;
            sdc_state <= spi_start;
            ss<='0';
        end if;
        -----RESET
command (cmd0)

    elsif level=6 then
        data_in<="01000001";
        ss<='0';
        level:=7;
        sdc_state <= spi_start;
        cnt:=4;
    elsif level=7 then
        if cnt>0 then
            data_in<="00000000";
            ss<='0';
            level:=7;
            cnt:=cnt-1;
            sdc_state <= spi_start;
        else

```

```

        level:=72;
        cntff:=8;
        end if;
    elsif level=72 then
        data_in<="11111111";
        ss<='0';
        level:=8;
        sdc_state <= spi_start;
    elsif level=8 then
        if data_in="00000000" then
--         arg<=(others=>'0');

        if write_sd=1 then
            cnt:=10;
            level:=16;
            elsif write_sd=0 then
                level:=9;
            end if;
        else
            if cntff>0 then
                cntff:=cntff-1;
                data_in<="11111111";
                level:=8;

                sdc_state <= spi_start;
                ss<='0';
            else
                level:=6;
            end if;
        end if;
        -----INIT
command      (cmd41)
        elsif level=9 then

            data_in<="01010001";
            ss<='0';
            level:=10;
            if s_level=0 then
                arg(31 downto 0)<=clust(22 downto 0) &
"000000000";

            end if;
            sdc_state <= spi_start;
            -- cnt:=4;
        elsif level=10 then
--         data_in<="00000000";   ---addrese morede nazar
            data_in<=arg(31 downto 24);
            ss<='0';
            sdc_state <= spi_start;
            level:=101;
        elsif level=101 then
--         data_in<="00000001";   ---addrese morede nazar
            data_in<=arg(23 downto 16);
            ss<='0';
            sdc_state <= spi_start;
            level:=102;
        elsif level=102 then
--         data_in<="00001010";   ---addrese morede nazar
            data_in<=arg(15 downto 8);
            ss<='0';
            sdc_state <= spi_start;

```

```

        level:=103;
    elsif level=103 then
--      data_in<="00000000";    ---addrese morede nazar
        data_in<=arg(7 downto 0);
        ss<='0';
        sdc_state <= spi_start;
        level:=11;
-----

-----
    elsif level=11 then
        data_in<="00000000";
        ss<='0';
        level:=12;
        sdc_state <= spi_start;
        cntff:=8;
    elsif level=12 then
        if data_in="11111110" then      --      if clust >
"0000000000000000000000000000" then      pin<='1';    end if;
            level:=13;
            cnt:=0;
        else
            if cntff>0 then
                data_in<="11111111";
                level:=12;
                sdc_state <= spi_start;
                ss<='0';
                cntff:=cntff-1;
            else
                level:=9;
            end if;
        end if;
    elsif level=13 then
        sdc_state <= spi_start;
        data_in<="11111111";
        -- clust<=clust+1;
        data_cnt:=0;
        level:=14;
    elsif level=14 then
        if cnt=511 then
--          led(7 downto 0)<=sec(0);
--          i_lcd:=0;
--          arg(31 downto 0)<=clust(22
downto 0) & "0000000000";
--          sdc_state <= lcd_cmd;
--          sdc_state <=sel_arg;  --      led(7)<='1';
            cmd_cnt:=0;
            ss<='1';
            sec(159)<=data_in;
        elsif cnt<511 then
            if cnt<159 then
                sec(cnt)<=data_in;
                level:=15;
            else
                sec(159)<=data_in;
                level:=15;
            end if;
        end if;
    end if;

```

```

elsif level=15 then
    cnt:=cnt+1;
    level:=13;

elsif level=151 then
    cnt:=cnt+1;
    data_cnt:=data_cnt+1;
    level:=13;
-----

-----write
elsif level=16 then

    if cnt>0 then
        data_in<="11111111";
        ss<='1';
        level:=16;
        cnt:=cnt-1;
        sdc_state <= spi_start;
    else
        level:=161;
    end if;

elsif level=161 then          -- led(11 downto
0)<=arg(19 downto 8);
        data_in<="01011000";
---0x58

        ss<='0';
        level:=17;
        sdc_state <= spi_start;
elsif level=17 then
        data_in<=arg(31 downto 24);
        ss<='0';
        level:=18;
        sdc_state <= spi_start;
elsif level=18 then
        data_in<=arg(23 downto 16);
        ss<='0';
        level:=19;
        sdc_state <= spi_start;
elsif level=19 then
        data_in<=arg(15 downto 8);
        ss<='0';
        level:=20;
        sdc_state <= spi_start;
elsif level=20 then
        data_in<=arg(7 downto 0);
        ss<='0';
        level:=200;
        sdc_state <= spi_start;

elsif level=200 then
        data_in<="11111111";
        ss<='0';
        level:=201;
        sdc_state <= spi_start;
cnt:=2;      --15

elsif level=201 then

```

```

        if data_in/="00000000" then
            level:=21;
        else
            level:=161;
        end if;

    elsif level=21 then
        --      if data_in /= "11111111" then
            led(7 downto 0)<=data_in;
            led(11)<='1';
            led(10)<='1';
            led(9)<='0';
            led(8)<='0';
            --          level:=22;
            --      else
                if cnt>0 then
                    data_in<="11111111";
                    ss<='0';
                    level:=21;
                    cnt:=cnt-1;
                    sdc_state <= spi_start;
                else
                    --      cnt:=0;
                    --      level:=16;
                    level:=22;
                end if;
            -- end if;
        elsif level=22 then
            data_in<="11111110";
            ss<='0';
            data_cnt:=0;
            level:=23;
        --      wr_l_h_cnt:=0;
            sdc_state <= spi_start;
            cnt:=0;
        elsif level=23 then
            if cnt<512 then
                if cnt <159 then
                    --          level:=24;
                    ----baraye ezafe kardan be cnt
                    ss<='0';

                    data_in<=sec(cnt);
                    sdc_state <=
                    spi_start;
                    else
                    data_in<="00000000";
                    level:=24;
                    ----baraye ezafe kardan be cnt
                    ss<='0';
                    sdc_state <=
                    spi_start;
                end if;
            else
                level:=25;
                cnt:=2;
            end if;
        elsif level=24 then

```

```

cnt:=cnt+1;
level:=23;
    elsif level=241 then
cnt:=cnt+1;
data_cnt:=data_cnt+1;
level:=23;

elsif level=25 then
    if cnt>0 then
        data_in<="11111111";
        ss<='0';
        level:=25;
        cnt:=cnt-1;
        sdc_state <= spi_start;
        else
        sdc_state <= sel_arg;
        ss<='1';
        --    if wr_cnt=1 then
        --    level:=16;
        --    cnt:=10;
        --    wr_cnt:=wr_cnt + 1;
        --    else
        --                pin<='1';
        --    end if;
        end if;

        end if;
----- cmd(51)
when sel_arg =>
    if s_level=0 then
        if sec(3 to 8) =
("01001101","01010011","01000100","01001111","01010011","00110101") then
            --msdos5
            -- led(8 downto 0)<=clust(8 downto
0);
            boot_address(31 downto 0)<=arg(31 downto 0);
            s_level:=1;
            else
            clust<=clust+1;
            level:=0;    ----read next block
            s_level:=0;
            sdc_state <= sd_state;
            end if;
        elsif s_level=1 then
            led(13)<='1';
            -- num_boot_sec<=sec(14) & "000000000";--
-root sector
            --                fat_byte<=sec(22) & sec(23) &
"0000000000";    --tedade fat
            --                arg(31 downto 0)<=boot_address
+ num_boot_sec + fat_byte;
            arg(31 downto 0)<=boot_address +
(sec(14) & "000000000") + (sec(23) & sec(22) & "000000000");
            offset:=0;
            s_level:=2;
            s_cnt:=0;
            level:=0;
            sdc_state <= sd_state;
        elsif s_level=2 then

```

```

                                if sec(s_cnt)=name(0) and sec(s_cnt
+ 1)=name(1) and sec(s_cnt+2)=name(2) then          ----mem
                                arg(31 downto 0)<=((sec(s_cnt +
26) & sec(s_cnt + 27) & "000000000") + (boot_address));
                                -- level:=0;
                                cnt:=10;
                                ss<='1';
                                -- level:=16;
                                level:=16;
                                write_sd:=1;
                                --
sec(0)<=new_data(0);
                                --
sec(1)<=new_data(1);
                                --
sec(2)<=new_data(2);
                                --
sec(3)<=new_data(3);
                                --
                                sec(4)<=new_data(4);
                                --
sec(5)<=new_data(5);
                                --
                                wr_cnt:=1;
                                sec(0 to 159)
<= new_data(0 to 159);
                                sdc_state <=
sd_state;          led(12)<='1';
                                s_level:=22;
                                else
                                s_cnt:=s_cnt + 32;          -
-          led(11)<='1';
                                s_level:=2;
                                end if;

                                elsif s_level=22 then

                                s_level:=3;
                                level:=0;

                                sdc_state <= sd_state;
                                write_sd:=1;

                                elsif s_level=3 then

                                i_lcd:=0;

                                --          sdc_state <= lcd_cmd;
                                cmd_cnt:=0;

                                end if;
----- sd controller
when spi_start=>
    bit_cnt <= 7;
    sclk<='0';
    sdc_state <= Start_Sample;

when Start_Sample =>

```

```

        sclk<='0';
        mosi <= data_in(7);
        for i in 7 downto 1 loop
            data_in(i) <= data_in(i-1);
        end loop;
        sdc_state <= Start_Sample2;

when Start_Sample2 =>
    sclk<='1';
    data_in(0) <=miso;

    bit_cnt <=bit_cnt - 1;

    if bit_cnt=0 then

        sdc_state <= sd_state;

    else
        sdc_state <= Start_Sample;

    end if;

--*****--spi

end case;
end if;

--*****--lcd
end if;
end process;

End Gate_Level_1;

```

Write file name:

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

Entity sd is

    Port (
        clk,reset_ms:in std_logic;
            mosi: out std_logic;
        ss : out std_logic;
        miso : in std_logic;
        sclk : out std_logic;

        led:out std_logic_vector(13 downto 0);

```



```

        pin :out bit := '0');

End sd;

Architecture Gate_Level_1 of sd is
    type sector is array(0 to 159) of std_logic_vector(7 downto
0);
    Type State is
(spi_start,Start_Sample,Start_Sample2,sd_state,sel_arg);
    signal sdc_state : state:=sd_state;
        signal arg:std_logic_vector(31 downto 0):=(others=>'0');
    signal bit_cnt : integer := 7;
    signal b:integer:=0;
    signal c,q:std_logic:= '0';
        signal data_in:std_logic_vector(7 downto 0);
        signal sec:sector:=(others=>"00100000");
        constant delay_for_e : integer := 2;      --18 * 25 NS = 450
NS
        constant delay_between_data : integer := 1250;
        type two_array is array (0 to 2)of std_logic_vector (7
downto 0);
        signal clust:std_logic_vector(22 downto 0):=(others=>'0');
        constant table_lcd : two_array :=("00111000", "00001110",
"00000001");--dastoorate lcd
        signal boot_address:std_logic_vector(31 downto
0):=(others=>'0');
        signal num_boot_sec:std_logic_vector(16 downto
0):=(others=>'0');
        signal fat_byte:std_logic_vector(25 downto
0):=(others=>'0');
        signal first_cluster:std_logic_vector(31 downto
0):=(others=>'0');
        type file_name is array (0 to 5) of std_logic_vector(7
downto 0);
        constant
name:file_name:=("01001101","01000101","01000101","00100000","00100000","
00100000"); --mee
        constant
new_name:file_name:=("01001101","01000101","01000101",
"01001101","00100000","00100000"); --mem
        type root_name is array (0 to 5) of std_logic_vector(7
downto 0);
        signal root: root_name
:=("01001101","01010011","01000100","01001111","01010011","00110101"); --
MSDOS5

Begin

process(clk)
begin
    if clk'event and clk='1' then

        if b=100 then
            b<=0;
            q<=c;
            c<=not c;
        else
            b<=b+1;

        end if;

```

```

end if;
end process;

```

```

Process(q,reset_ms)
    variable falling,rising:std_logic:='0';
    variable
x,y,aa,bb,level,cnt,cntff,cntloop,cmd_cnt,part,s_level,s_cnt,write_sd,wr_
cnt,offset, data_cnt:integer:=0;
    variable i_lcd, count_lcd,m : integer;
begin
--
*****

        if q'event and q='1' then
--
*****
if (reset_ms = '1') then
    sdc_state <= sd_state;

        level:=0;

--    e_lcd<='0';
--    rw_lcd<='0';
--    bl_lcd<='1';
--
else
case sdc_state is
--
*****

        when sd_state =>
            if level=0 then
                cnt:=10;
                level:=1;
            elsif level=1 then
                if cnt>0 then
                    data_in<="11111111";
                    ss<='1';
                    level:=1;
                    cnt:=cnt-1;
                    sdc_state <= spi_start;
                else
                    level:=2;
                end if;
            elsif level=2 then
                data_in<="01000000";
                ss<='0';
                level:=3;
                sdc_state <= spi_start;
                cnt:=4;
            elsif level=3 then
                if cnt>0 then
                    data_in<="00000000";

```

```

        ss<='0';
        level:=3;
        cnt:=cnt-1;
        sdc_state <= spi_start;
    else
        level:=4;
    end if;
elseif level=4 then
    data_in<="10010101";
    ss<='0';
    level:=5;
    sdc_state <= spi_start;
elseif level=5 then
    if data_in="00000001" then
        ss<='1';
        level:=6;
    else
        data_in<="11111111";
        level:=5;
        sdc_state <= spi_start;
        ss<='0';
    end if;
-----RESET
command (cmd0)

elseif level=6 then
    data_in<="01000001";
    ss<='0';
    level:=7;
    sdc_state <= spi_start;
    cnt:=4;
elseif level=7 then
    if cnt>0 then
        data_in<="00000000";
        ss<='0';
        level:=7;
        cnt:=cnt-1;
        sdc_state <= spi_start;
    else
        level:=72;
        cntff:=8;
    end if;
elseif level=72 then
    data_in<="11111111";
    ss<='0';
    level:=8;
    sdc_state <= spi_start;
elseif level=8 then
    if data_in="00000000" then
--      arg<=(others=>'0');

    if write_sd=1 then
        cnt:=10;
        level:=16;
        elsif write_sd=0 then
            level:=9;
        end if;
else
    if cntff>0 then
        cntff:=cntff-1;

```

```

data_in<="11111111";
level:=8;

sdc_state <= spi_start;
ss<='0';
else
level:=6;
end if;
end if;
-----INIT
command      (cmd41)
              elsif level=9 then

data_in<="01010001";
ss<='0';
level:=10;
if s_level=0 then
arg(31 downto 0)<=clust(22 downto 0) &
"000000000";

end if;
sdc_state <= spi_start;
-- cnt:=4;
elsif level=10 then
-- data_in<="00000000"; ---addrese morede nazar
data_in<=arg(31 downto 24);
ss<='0';
sdc_state <= spi_start;
level:=101;
elsif level=101 then
-- data_in<="00000001"; ---addrese morede nazar
data_in<=arg(23 downto 16);
ss<='0';
sdc_state <= spi_start;
level:=102;
elsif level=102 then
-- data_in<="00001010"; ---addrese morede nazar
data_in<=arg(15 downto 8);
ss<='0';
sdc_state <= spi_start;
level:=103;
elsif level=103 then
-- data_in<="00000000"; ---addrese morede nazar
data_in<=arg(7 downto 0);
ss<='0';
sdc_state <= spi_start;
level:=11;
-----

elsif level=11 then
data_in<="00000000";
ss<='0';
level:=12;
sdc_state <= spi_start;
cntff:=8;
elsif level=12 then

if data_in="11111110" then      -- if clust >
"0000000000000000000000000000" then pin<='1'; end if;
level:=13;
cnt:=0;

```

```

else
    if cntff>0 then
        data_in<="11111111";
        level:=12;
        sdc_state <= spi_start;
        ss<='0';
        cntff:=cntff-1;
    else
        level:=9;
    end if;
end if;
elsif level=13 then
    sdc_state <= spi_start;
    data_in<="11111111";
    -- clust<=clust+1;
    data_cnt:=0;
    level:=14;
elsif level=14 then
    if cnt=511 then
        -- led(7 downto 0)<=sec(0);
        -- i_lcd:=0;
        -- arg(31 downto 0)<=clust(22
downto 0) & "000000000";
        -- sdc_state <= lcd_cmd;
        sdc_state <=sel_arg; -- led(7)<='1';
        cmd_cnt:=0;
        ss<='1';
        sec(159)<=data_in;
    elsif cnt<511 then
        if cnt<159 then
            sec(cnt)<=data_in;
            level:=15;
        else
            sec(159)<=data_in;
            level:=15;
        end if;
    end if;
elsif level=15 then
    cnt:=cnt+1;
    level:=13;

elsif level=151 then
    cnt:=cnt+1;
    data_cnt:=data_cnt+1;
    level:=13;
-----

-----write
elsif level=16 then

    if cnt>0 then
        data_in<="11111111";
        ss<='1';
        level:=16;
        cnt:=cnt-1;
        sdc_state <= spi_start;
    else
        level:=161;
    end if;

```

```

0)<=arg(19 downto 8);
---0x58
elsif level=161 then          -- led(11 downto
    data_in<="01011000";
    ss<='0';
    level:=17;
    sdc_state <= spi_start;
elsif level=17 then
    data_in<=arg(31 downto 24);
    ss<='0';
    level:=18;
    sdc_state <= spi_start;
elsif level=18 then
    data_in<=arg(23 downto 16);
    ss<='0';
    level:=19;
    sdc_state <= spi_start;
elsif level=19 then
    data_in<=arg(15 downto 8);
    ss<='0';
    level:=20;
    sdc_state <= spi_start;
elsif level=20 then
    data_in<=arg(7 downto 0);
    ss<='0';
    level:=200;
    sdc_state <= spi_start;

elsif level=200 then
    data_in<="11111111";
    ss<='0';
    level:=201;
    sdc_state <= spi_start;
cnt:=2;    --15

elsif level=201 then
    if data_in/="00000000" then
        level:=21;
    else
        level:=161;
    end if;

elsif level=21 then
--    if data_in /= "11111111" then
        led(7 downto 0)<=data_in;
        led(11)<='1';
        led(10)<='1';
        led(9)<='0';
        led(8)<='0';
        --    level:=22;
        --    else
        if cnt>0 then
data_in<="11111111";
            ss<='0';
            level:=21;
            cnt:=cnt-1;
            sdc_state <= spi_start;
        else
--    cnt:=0;

```

```

--      level:=16;
--      level:=22;
--      end if;
-- end if;
elsif level=22 then
data_in<="11111110";
ss<='0';
data_cnt:=0;
level:=23;
-- wr_l_h_cnt:=0;
sdc_state <= spi_start;
cnt:=0;
elsif level=23 then
if cnt<512 then
if cnt <159 then
--
level:=24;
----baraye ezafe kardan be cnt
ss<='0';

data_in<=sec(cnt);
sdc_state <=
spi_start;
else
data_in<="00000000";
level:=24;
----baraye ezafe kardan be cnt
ss<='0';
sdc_state <=
spi_start;
end if;
else
level:=25;
cnt:=2;
end if;
elsif level=24 then
cnt:=cnt+1;
level:=23;
elsif level=241 then
cnt:=cnt+1;
data_cnt:=data_cnt+1;
level:=23;

elsif level=25 then
if cnt>0 then
data_in<="11111111";
ss<='0';
level:=25;
cnt:=cnt-1;
sdc_state <= spi_start;
else
sdc_state <= sel_arg;
ss<='1';
-- if wr_cnt=1 then
-- level:=16;
-- cnt:=10;
-- wr_cnt:=wr_cnt + 1;
-- else

```

```

                                pin<='1';
--      end if;
      end if;

      ----- cmd(51)
      when sel_arg =>
        if s_level=0 then
          if sec(3 to 8) =
("01001101","01010011","01000100","01001111","01010011","00110101") then
            --msdos5
                                -- led(8 downto 0)<=clust(8 downto
0);
          boot_address(31 downto 0)<=arg(31 downto 0);
          s_level:=1;
          else
            clust<=clust+1;
            level:=0;  ----read next block
            s_level:=0;
            sdc_state <= sd_state;
            end if;
          elsif s_level=1 then
            led(13)<='1';
            -- num_boot_sec<=sec(14) & "000000000";--
-root sector
                                --      fat_byte<=sec(22) & sec(23) &
"0000000000";      --tedade fat
                                --      arg(31 downto 0)<=boot_address
+ num_boot_sec + fat_byte;
          arg(31 downto 0)<=boot_address +
(sec(14) & "000000000") + (sec(23) & sec(22) & "000000000");
          offset:=0;
          s_level:=2;
          s_cnt:=0;
          level:=0;
          sdc_state <= sd_state;
          elsif s_level=2 then
            if sec(s_cnt)=name(0) and sec(s_cnt
+ 1)=name(1) and sec(s_cnt+2)=name(2) then      ----mem
            --      arg(31 downto 0)<=((sec(s_cnt +
26) & sec(s_cnt + 27) & "000000000") + (boot_address));
            --      level:=0;
            cnt:=10;
            ss<='1';
            --      level:=16;
            level:=16;
                                write_sd:=1;

sec(s_cnt)<=new_name(0);
sec(s_cnt+1)<=new_name(1);
sec(s_cnt+2)<=new_name(2);
sec(s_cnt+3)<=new_name(3);
sec(s_cnt+4)<=new_name(4);
sec(s_cnt+5)<=new_name(5);

```



```

                                                                 wr_cnt:=1;
                                                                 sdc_state <=
sd_state;          led(12)<='1';
                                                                 s_level:=22;
                                                                 else
-          led(11)<='1';
                                                                 s_cnt:=s_cnt + 32;
                                                                 s_level:=2;
                                                                 end if;

                                                                 elsif s_level=22 then
s_level:=3;
                                                                 level:=0;
                                                                 sdc_state <= sd_state;
                                                                 write_sd:=1;

                                                                 elsif s_level=3 then
                                                                 i_lcd:=0;
                                                                 --          sdc_state <= lcd_cmd;
                                                                 cmd_cnt:=0;
                                                                 end if;
----- sd controler
when spi_start=>
    bit_cnt <= 7;
    sclk<='0';
    sdc_state <= Start_Sample;

when Start_Sample =>
    sclk<='0';
    mosi <= data_in(7);
    for i in 7 downto 1 loop
        data_in(i) <= data_in(i-1);
    end loop;
    sdc_state <= Start_Sample2;

when Start_Sample2 =>
    sclk<='1';
    data_in(0) <=miso;

    bit_cnt <=bit_cnt - 1;

    if bit_cnt=0 then

        sdc_state <= sd_state;

    else
        sdc_state <= Start_Sample;

    end if;

```

```

-----spi
--
--      when lcd_cmd =>

--
--          if cmd_cnt<3 then
--              rs_lcd <= '0';
--              data_lcd(7 downto 0) <=
table_lcd(cmd_cnt)(7 downto 0);
--              sdc_state <= write_lcd;
--              cmd_cnt:=cmd_cnt+1;
--              else
--                  sdc_state <= start_lcd;
--              end if;

--          when start_lcd =>

--              data_lcd(7 downto 0) <= sec(i_lcd)(7
downto 0);
--
--              rs_lcd <= '1';
--              i_lcd := i_lcd + 1;
--              if i_lcd < 8 then
--                  sdc_state <= write_lcd;
--              else
--                  sdc_state <= stop_lcd;
--              end if;

--
--          when write_lcd =>
--              if part = 0 then
--                  e_lcd <= '1';
--                  count_lcd := delay_for_e;
--                  part := part + 1;
--                  sdc_state <= delay_lcd;
--              elsif part = 1 then
--                  e_lcd <= '0';
--                  count_lcd := delay_between_data;
--                  sdc_state <= delay_lcd;
--                  part := part + 1;
--              else
--                  sdc_state <= lcd_cmd;
--                  part := 0;
--              end if;

--          when delay_lcd =>
--              count_lcd := count_lcd - 1;
--              if count_lcd = 0 then
--                  sdc_state <= write_lcd;
--              end if;

--          when stop_lcd =>
end case;
end if;

-----lcd
end if;
end process;

End Gate_Level_1;


```

۳۹- ضرب بوث

مکانیزم‌های زیادی برای ضرب کردن اعداد باینری وجود دارد که اساس آنها تقریباً ثابت است و متشکل از یکسری ضرب‌های جزئی و جمع می‌باشد. اما شیوه‌هائی وجود دارد که سرعت و تعداد این ضرب‌ها را کاهش داده و موجب تسریع ضرب باینری می‌شود. در یکی از این روش‌ها که booth نام دارد تعداد ضرب‌های جزئی را کاهش می‌دهد و باعث تسریع ضرب می‌شود.


در روش booth که یکی از روش‌های ضرب سریع محسوب می‌شود ما ضرب‌های جزئی کمتری خواهیم داشت که می‌توان این ضرب‌های جزئی را به روش‌های مختلف با هم جمع کرده این روش هر چند روند ضرب را سریع‌تر می‌کند ولی آن را پیچیده‌تر خواهد کرد.

 در روش کد کردن بوث به جای اینکه تک تک بیت‌های ضرب کننده را در ضربشونده ضرب کنیم، برای کاهش تعداد حاصلضرب‌های جزئی به ترتیب زیر عمل می‌کنیم. ابتدا یک بیت صفر باید به سمت راست بیت‌های ضرب کننده اضافه کنیم سپس بیت‌های ضرب کننده را به دسته‌های سه تایی تقسیم می‌کنیم به طوری که یک بیت با یکدیگر همپوشانی داشته باشند و بیتها را از همان سمت راست دسته بندی می‌کنیم. (به شکل زیر)



سپس بر اساس الگوی دسته‌های به دست آمده در جدول زیر بیت‌های ضربشونده را با هم جمع می‌کنیم. با این روش تعداد ردیف‌های حاصلضرب‌های جزئی نصف می‌شود.

X_{i+1}	X	X_{i-1}	$Z_{i/2}$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	2
1	0	0	-2
1	0	1	-1
1	1	0	-1
1	1	1	0

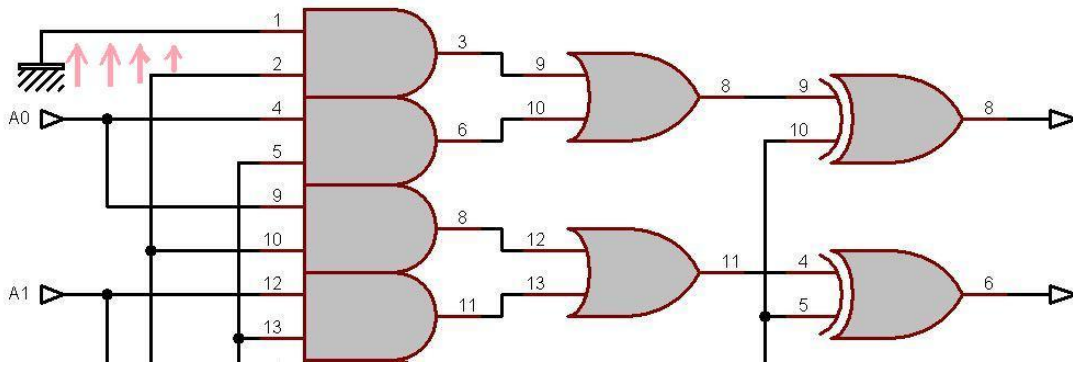

قابل ذکر است که یک بیت صفر در اینجا نیز باید به سمت راست ضرب شونده اضافه شود. در صورتی که 2a فعال باشد (برای ۲ برابر کردن).

مثال: $X=169, Y=107$

(4)	Decimal	.0
0 1 1	169	0
(× 107	
	1183	
	000	
	169	
	18083	

ابتدا به سمت راست Y یک صفر اضافه میکنیم سپس سه تا سه تا دسته بندی میکنیم. پس داریم


(1)	110	$-X$	1	-169	-169
(2)	101	$-X$	4	-169×4	-676
(3)	101	$-X$	16	-169×16	-2704
(4)	011	$+2X$	64	$2 \times 169 \times 64$	21632
			total action		18083

دقت میکنیم که بار اول ۰ برابر، بار دوم ۴ برابر و بار سوم ۱۶ برابر و بار چهارم ۶۴ برابر میکنیم سپس آنها


را جمع میکنیم. در این برنامه از شیفت برای چند برابر کردن استفاده کرده ایم.


$$\begin{array}{r}
 10101001 \\
 \times \quad 01101011 \\
 \hline
 111111101010111 \quad -X \\
 111110101010111 \quad -X \times 4 \\
 111101010111 \quad -X \times 16 \\
 0101010010 \quad +2X \times 64 \\
 \hline
 0100011010100011
 \end{array}$$

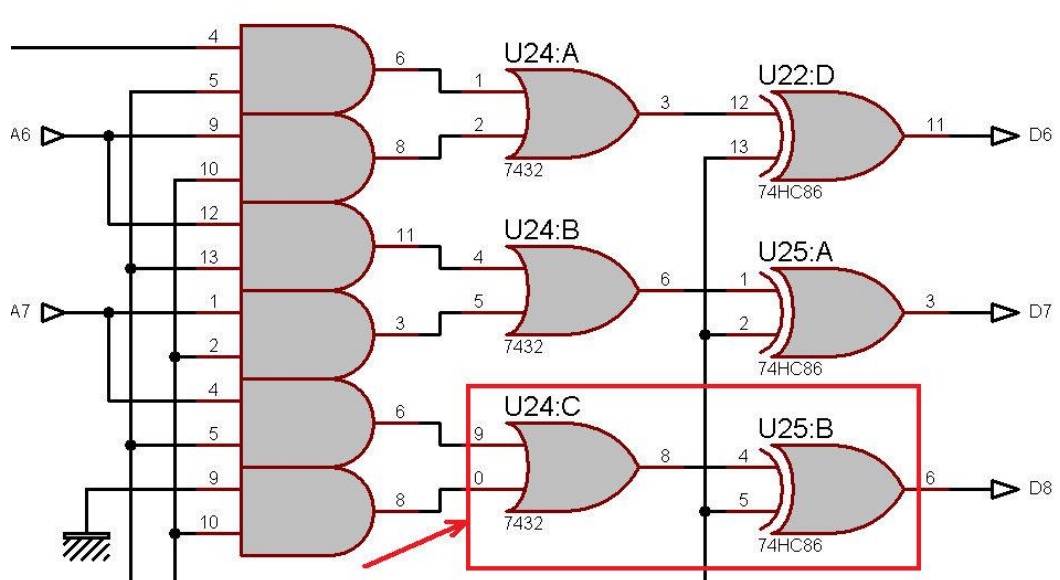و قسمت زیر از مدار وظیفه گسترش بیت علامت عدد دوم را بر عهده دارد



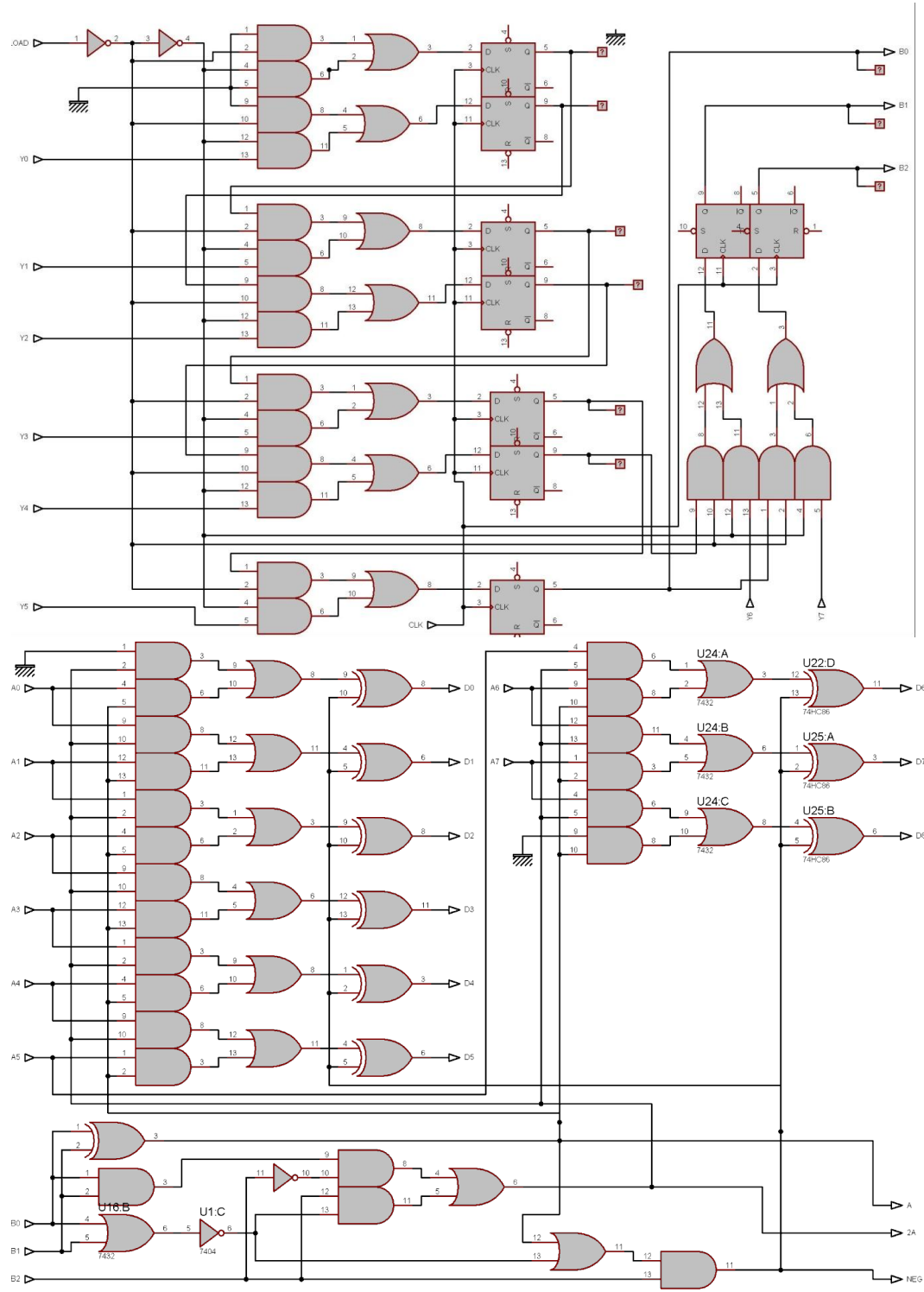در نهایت شکل کلی مدار از ترکیب این دو شکل حاصل می شود:



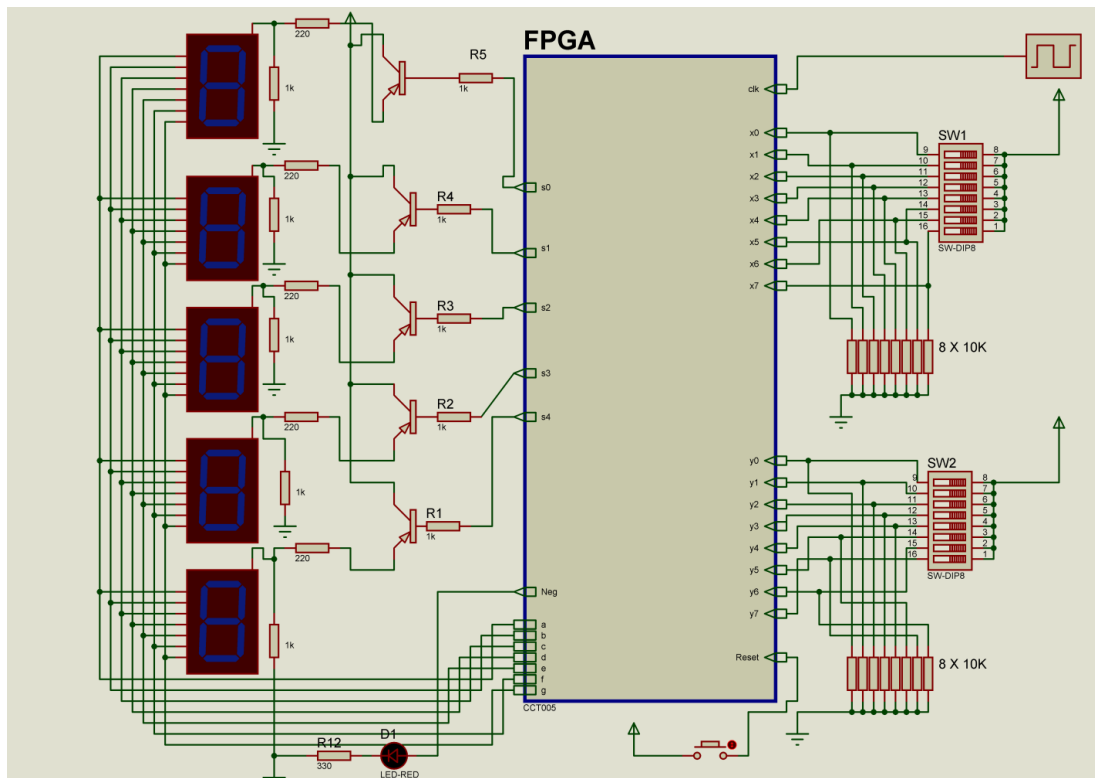

کد vhdl:

-----Register 16 bit

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity reg16 is
port( I:    in std_logic_vector(15 downto 0);
      clock: in std_logic;
      set: in std_logic;

      Q: Buffer std_logic_vector(15 downto 0) := "0000000000000000"; ("
end reg16;
architecture register16 of reg16 is
begin
  process(clock,I,set(
  begin
    if(clock='1' and clock'event) then
      -- if set =1 set output = "0000000000000000"
      if set='1' then
        Q <= "0000000000000000";
      else
        --set output = input
        Q <= I;
      end if;
    end if;
  end process;
end architecture;

```




```
end Register16;

-----Register 8 bit
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity reg8 is
port( I:    in std_logic_vector(7 downto 0);(
      clock: in std_logic;
      set:   in std_logic;

      Q: Buffer std_logic_vector(7 downto 0):="00000000;("
end reg8;
architecture register8 of reg8 is
begin
  process(clock,I,set(
  begin

    if(clock='1' and clock'event) then
--    if set =1 set output = "00000000"
    if set='1' then
      Q <= (others => '0;('
    else
      --set output= input
      Q <= I;
    end if;

    end if;
  end process;
end Register8;

-----FullAdder 1 bit
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity FAdder1 is
  port (a, b, Cin : in std_ulogic; Sum, Cout: out std_ulogic;
end entity FAdder1;

architecture FullAdder1 of FAdder1 is
begin
--anjame amaliata f.a 1bit
  Sum <= a xor b xor Cin;
  Cout <= (a and b) or (a and Cin) or (b and Cin);
end architecture FullAdder1;

-----FullAdder 16 Bit
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity fadder16 is
  port (a:in std_logic_vector(15 downto 0);(
        b:in std_logic_vector(15 downto 0);(
        cin :in std_logic;
        o:out std_logic_vector(15 downto 0);((
end entity fadder16;
architecture FullAdder16 of fadder16 is
  SIGNAL c: std_logic_vector(0 to 14); -- internal carry
  signal cout : std_logic;
begin
  \ \ --bit start bit + 14 internal bit + end bit
```

```

stage_1 :entity WORK.FAdder1 port map(a(0),b(0),cin,o(0),c(0);((
    jame : for i in 1 to 14 generate
        oo : entity WORK.FAdder1 port map(a(i),b(i),c(i-1),o(i),c(i);((
            end generate jame ;
stage_2 :entity WORK.FAdder1 port map(a(15),b(15),c(14),o(15),cout;(
end architecture FullAdder16;

```

```

-----Counter 4 Bit
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all, ieee.numeric_std.all;
entity counter4 is
    port(clk : in std_ulogic;
         reset : in std_logic ;
         count : out std_ulogic_vector(3 downto 0);((
end counter4;
architecture rtl of counter4 is
begin
    --counter 4 bity 0000 to 1111
    p0: process (clk,reset (
        variable cnt : unsigned(3 downto 0):= (others => '0;('
    begin
        if (reset='1') then
            cnt := "0000;";
        elsifIF (clk = '1' AND clk'EVENT) THEN
            cnt := cnt + 1;
        end if;
        count <= std_ulogic_vector(cnt ;(
    end process p0;
end rtl;

```

```

-----Both Detector
--3 bit b ra migirad moayan mikonad ke bayad dar 2a,-2a,a,-a,0 zarbe badi
anjam girad
library IEEE ;
use IEEE.std_logic_1164.all ;
ENTITY Booth_Calc IS
    PORT(B: in std_logic_vector(2 downto 0);(
         A1,A2,Neg : out std_logic := '0 ;( '
END Booth_Calc ;
ARCHITECTURE behavioral OF Booth_Calc IS
    SIGNAL S: std_logic_vector(6 downto 0);(
    BEGIN
        S(0)<= B(0) Xor B(1);(
        S(1)<= B(0) And B(1);(
        S(2)<= B(0) Nor B(1);(
        S(3)<= Not B(2);(
        S(4)<= S(1)And S(3);(
        S(5)<= B(2) And S(2);(
        A2 <= S(4) Or S(5);(
        S(6)<= S(0) Or S(2);(
        Neg <= B(2) And S(6);(
        A1<=S(0);(
END behavioral;

```

```

-----Booth Activer
library IEEE ;
use IEEE.std_logic_1164.all ;
ENTITY BoothAct IS

```

```

PORT(A1,A2,Neg: in std_logic;
      A : in Std_Logic_vector(7 downto 0);(
      D : BUFFER std_logic_vector(15 downto 0 ;( (
--d haseler khoruji a,2a,-2a,-a,0 bar asas vurudihaye neg, a1,a2 mibashad
END BoothAct ;
--Make X, 2X, 0, -x, -2x by Booth detector result
ARCHITECTURE behavioral OF BoothAct IS
    SIGNAL S1: std_logic_vector(8 downto 0):="000000000;"
    SIGNAL S2: std_logic_vector(8 downto 0):="000000000;"
    SIGNAL S3: std_logic_vector(8 downto 0):="000000000;"
BEGIN
    S1(0)<= '0;'
    S2(0)<= A(0) and A1;
    S3(0)<= '0' Or S2(0);(
    D(0) <= S3(0) XOr Neg;

    S1(1)<= A(0) and A2;
    S2(1)<= A(1) and A1;
    S3(1)<= S1(1) Or S2(1);(
    D(1) <= S3(1) XOr Neg;

    S1(2)<= A(1) and A2;
    S2(2)<= A(2) and A1;
    S3(2)<= S1(2) Or S2(2);(
    D(2) <= S3(2) XOr Neg;

    S1(3)<= A(2) and A2;
    S2(3)<= A(3) and A1;
    S3(3)<= S1(3) Or S2(3);(
    D(3) <= S3(3) XOr Neg;

    S1(4)<= A(3) and A2;
    S2(4)<= A(4) and A1;
    S3(4)<= S1(4) Or S2(4);(
    D(4) <= S3(4) XOr Neg;

    S1(5)<= A(4) and A2;
    S2(5)<= A(5) and A1;
    S3(5)<= S1(5) Or S2(5);(
    D(5) <= S3(5) XOr Neg;

    S1(6)<= A(5) and A2;
    S2(6)<= A(6) and A1;
    S3(6)<= S1(6) Or S2(6);(
    D(6) <= S3(6) XOr Neg;

    S1(7)<= A(6) and A2;
    S2(7)<= A(7) and A1;
    S3(7)<= S1(7) Or S2(7);(
    D(7) <= S3(7) XOr Neg;

    S1(8)<= A(7) and A2;
    S2(8)<= '0' and A1;
    S3(8)<= S1(8) Or S2(8);(
    D(8) <= S3(8) XOr Neg;
        D(9) <= Neg;
        D(10) <= Neg;
        D(11) <= Neg;
        D(12) <= Neg;
        D(13) <= Neg;

```

```
D(14) <= Neg;
D(15) <= Neg;
```

```
END behavioral;
```

```
-----Add Shift Register
--16 bit fa + 16 bit shift adder ya vorudi clk shift reg shod era *4
karde +vurudi
library IEEE ;
use IEEE.std_logic_1164.all ;
ENTITY Add_Sh_Reg IS
    PORT(clk,Load,Neg : in std_logic;
         D : in std_logic_vector(15 downto 0);(
         Qout : BUFFER std_logic_vector(15 downto 0 );( (
END Add_Sh_Reg ;
\ \ --bit full adder + 16 bit shif register
ARCHITECTURE behavioral OF Add_Sh_Reg IS
    SIGNAL Add,B: std_logic_Vector(15 downto 0):="0000000000000000;"
    SIGNAL O: std_logic_Vector(15 downto 0):="0000000000000000;"
    signal Reset : std_logic ;
BEGIN
    Reset<= Load;
    --move result 2 bit left (shifleft 2 bit)= * 4
    B(15 downto 0)<= O(13 downto 0)&"00;"
    A : entity WORK.fAdder16 port map(D(15 downto 0),B,Neg,Add;(
    C : entity WORK.Reg16 port map(Add,Clk,Reset,O;(
    QOut<=O;
END behavioral;
```

```
-----Booth Spliter
--tavasot shift 2 biti meghdar vurudi tashkhis dahande zarbe booth ra
faraham mikonad
library IEEE ;
use IEEE.std_logic_1164.all ;
ENTITY Booth_Split IS
    PORT(clk,Load : in std_logic;
         Y : in std_logic_vector(7 downto 0 );(
         B : BUFFER std_logic_Vector(2 downto 0) := "000 ";( "
END Booth_Split ;
ARCHITECTURE behavioral OF Booth_Split IS
    SIGNAL S,O: std_logic_Vector(7 downto 0):="00000000;"
BEGIN
    -- split 3 bit from left to right of y
    S <= Y when Load='1' else O(5 downto 0)&"00;"
    a : entity WORK.Reg8 port map(S,Clk,'0',O;(
    B(2 downto 0)<= O(7 downto 5);(
END behavioral;
```

```
-----Clock Controler
library IEEE ;
use IEEE.std_logic_1164.all ;
ENTITY Clk_Control IS
    PORT(clk,Reset : in std_logic;
         Clkout,Load : Out std_logic ;(
END Clk_Control ;
ARCHITECTURE behavioral OF Clk_Control IS
    constant MaxCount:integer:=5;
    signal EnClk,clk2,Max : std_logic:='0 ;'
```

```

    Signal C : std_ulogic_vector(3 downto 0):="0000;"
BEGIN
    -- make only 4 clock for calculte after load
    Load <= '1' when Reset='1' else '0; '
    Max<='1' when C(2)='1' else '0; '
    a : entity WORK.Counter4 port map(EnClk,Reset,C;(
    EnClk<= (Not Max) Nand Clk2;
    ClkOut<=EnClk;
    process (clk(
    variable Count:integer:=0 ;
    begin
        if (clk='1' and clk'event) then
            if Count <MaxCount then
                Count:=Count+1;
            else
                Count:=0;
                Clk2<= Not Clk2;
            end if;
        end if;
    end process;
END behavioral;

```

```

-----Posetive Maker 8 bit
library IEEE ;
use IEEE.std_logic_1164.all ;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

```

```

ENTITY Posetive8 IS
    PORT(res,clk : in std_logic;
          Xin : in std_logic_vector(7 downto 0; (
          xOut : out std_logic_vector(7 downto 0 ;( (
END Posetive8 ;
ARCHITECTURE behavioral OF Posetive8 IS
BEGIN
    --make Posetive number if it is negetive
    process (clk,res(
    variable Count:integer:=0 ;
    begin
--        mokamel 2
        if (clk='1' and clk'event) then
            if Xin(7)='1' then
                XOut<= (Xin xor "11111111")+1;
            else
                XOut<= Xin;
            end if;
        end if;
    end process;
END behavioral;

```

```

-----Posetive Maker 16 bit
library IEEE ;
use IEEE.std_logic_1164.all ;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

```

```

ENTITY Posetive16 IS
    PORT(clk : in std_logic;
          Neg : in std_logic:='0; '
          Xin : in std_logic_vector(15 downto 0; (

```

```

        xOut : buffer std_logic_vector(15 downto 0 );( (
END Posetivel6 ;
ARCHITECTURE behavioral OF Posetivel6 IS
    BEGIN
        --make Posetive number if it is negetive
    process (clk(
    variable Count:integer:=0 ;
    begin
        if (clk='1' and clk'event) then

            --      Mokamel 2
            if Neg='1' then
                XOut<= (XIn xor "0111111111111111")+1;
            else
                XOut<= XIn;
            end if;

        end if;
    end process;
END behavioral;

```

-----Main Madule

```

library IEEE ;
use IEEE.std_logic_1164.all ;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity bmul8 is
    port (x : in std_logic_vector(7 downto 0):=(others=>'0' ;('
        y : in std_logic_vector(7 downto 0):=(others=>'0' ;('
        Negative:out std_logic;
        reset : in std_logic;
        clk : in std_logic ;
        S: out std_logic_vector(4 downto 0);(
        Seg: Out std_logic_vector(7 downto 0);(
        led: out std_logic_vector(7 downto 0);((
        --      outpot: buffer std_logic_vector(15 downto 0 ;((
end entity bmul8 ;
architecture B of bmul8 is
    type State_Type is (Start,Calc,Show;(
    signal State:State_Type:=Start;
    Signal D: std_logic_vector (15 downto 0):="0000000000000000;"
    Signal XP,YP: std_logic_vector(7 downto 0):="00000000;"
    Signal B: std_logic_vector(2 downto 0):="000;"
    Signal Clkout,Load,A1,A2,Neg: std_logic:='0;'
    Signal PP: std_logic_vector(15 downto 0);(
    signal p : std_logic_vector(15 downto 0);(
        signal Digit,dig0, dig1, dig2, dig3,dig4 : std_logic_vector(3
downto 0);(
    Signal NegOut:Std_logic:='0;
begin
    process (clk,reset(
    variable i:integer:=0;
    begin
        if reset='1' then
            S<="11111;"
            Dig0<="0000;"
            Dig1<="0000;"
            Dig2<="0000;"

```

```

        Dig3<="0000;"
        Dig4<="0000;"
    elsif (clk='1' and clk'event) then
        case State is
            when Start<=
                led<= xp(7 downto 0);(
                    P(15 downto 0)<= '&'·pp(14 downto
0; (
--
                    P(15 downto 0)<= ";"·.....).....
                    S<="11111;"
                    Dig0<="0000;"
                    Dig1<="0000;"
                    Dig2<="0000;"
                    Dig3<="0000;"
                    Dig4<="0000;"
                    State<=Calc;
            when Calc<=
                if p > 9999 then
                    P<=P-10000;
                    Dig4<=Dig4+1;
                elsif P>999 then
                    P<=P-1000;
                    Dig3<=Dig3+1;
                elsif p>99 then
                    P<=P-100;
                    Dig2<=Dig2+"0001;"
                elsif p>9 then
                    P<=P-10;

Dig1<=Dig1+"0001;"

                else
                    Dig0<=P(3

downto 0; (

State<=Show;

                    i:=0;
                end if;

            when Show<=
                if i<2000 then
                    Digit<=Dig0;
                    S<="11110;"
                    i:=i+1;
                elsif i<4000 then
                    Digit<=Dig1;
                    S<="11101;"
                    i:=i+1;

                elsif i<6000 then
                    Digit<=Dig2;
                    S<="11011;"
                    i:=i+1;
                elsif i<8000 then

                    Digit<=Dig3;

                    S<="10111;"

                    i:=i+1;
                elsif i<10000

then

```


۴۰- دمو برای برد آموزشی

در این برنامه، اجزاء خروجی برد شامل LCD، LED، Seven segment، بازر و حالت خروجی پورت-های کاربر تست می‌شوند.

با همان شروع کار روی LCD اطلاعاتی از نام برد و وب سایت به صورت روان می‌آید و در ادامه اجزاء برد و امکانات آن پشت سر هم معرفی می‌شوند. در حین معرفی LCD و در قسمت dimming آن، نور Backlight به تدریج کم می‌شود (با روش PWM) و بعد به حالت عادی بر می‌گردد. در معرفی seven segment، نور آن که از ابتدا کم نگه داشته شده بود، زیاد می‌شود و دونقطه (colon) وسط آن چشمک می‌زند و سپس در قسمت dimming، نور به تدریج کم می‌شود. در معرفی LED ها، در ابتدا تمام LED ها که قبلاً با نور کم به حالت رقص نور روشن و خاموش می‌شدند، با نور کامل روشن می‌شوند و سپس در قسمت dimming، نورشان به تدریج کم شده و سپس به حالت عادی بر می‌گردند. در قسمت معرفی Buzzer هم ابتدا بازر دو بار با قدرت زیاد به صدای در می‌آید و پس از آن صدای چند تن (tone) پشت سر هم با قدرت کم می‌آید. باز هم از روش PWM برای کنترل قدرت صدا استفاده شده است. اگر صدای بلند بازر موجب ناراحتی می‌شود یا کلاً نیازی به بازر ندارید می‌توانید با کلیدی که در بالای آن قرار داده شده، آن را از حالت standby (آماده به کار و منتظر دستور از FPGA)، به حالت off ببرید و در موقع نیاز برگردانید. در برنامه‌هایی که نیاز به بازر ندارند، برای اینکه نویز باعث ایجاد صداهای احتمالی ریز مزاحم نشود، بهتر است آن را داخل برنامه غیر فعال کنید (با فرستادن '1' منطقی) و به عهده‌ی کاربر و خاموش کردن سخت‌افزاری (توسط کلید) نگذارید.

در کل مدت زمان اجراء، پورت‌ها شامل یک پورت ۱۰ پینی باکسی (با ۸ پایه ورودی/خروجی)، یک پورت ۲۰ پینی باکسی (با ۱۸ پایه ورودی/خروجی) و یک پورت مادگی نظامی ۱۰ پینی با فرکانس 1Hz ، '0' و '1' می‌شوند. پورت پین گردی هم با فرض قرار دادن اسیلاتور 20MHz در سوکت اسیلاتور به طریق مشابه نوسان می‌کند.

در این برنامه همچنین پورت‌های TV، VGA(monitor)، Serial و دو پورت PS/2 فقط در حد اطمینان از درست بودن اتصالات و نه امتحان کامل چک می‌شوند. با این کار می‌توان از صحت این پورت‌ها (برای بعضی از آنها که هم ورودی و هم خروجی دارند، صحت خروجیشان) اطمینان حاصل کرد. عملکرد اصلی آنها را در مثال‌های دیگر تست کرده‌ایم.

برای پورت TV، تک خروجی پورت که composite نام دارد به صورت آنالوگ، بین 0V تا 1V با فاصله‌ی 0.3V در ابتدا (بین 0V تا 0.3V) و از 0.3V تا 1V با فاصله‌ی 0.1V در فاصله‌های زمانی ۱ ثانیه تغییر می‌کند و این کار تکرار می‌شود. برای چک کردن این قسمت، از مالتی‌مترهای کند استفاده نکنید. در غیر اینصورت باید فاصله‌ی زمانی را از داخل برنامه زیاد کنید و برای چک کردن، زمان بیشتری معطل بمانید! برای پورت VGA پایه‌های R، G و B (پایه‌های ۱، ۲ و ۳) آن به صورت آنالوگ بین 0V تا 3.3V با فاصله‌های زمانی ۱ ثانیه تغییر می‌کنند (در ۱۶ پله) و پایه‌های hsync و vsync (۱۳ و ۱۴) آن هم با فرکانس 1Hz ، '0' و '1' می‌شوند (این پایه‌ها دیجیتال هستند). برای تشخیص پایه‌ها اگر از روبرو به پورت نگاه کنید پایه‌ی سمت راستی ردیف بالا پایه‌ی ۱، پایه‌ی سمت راستی وسط پایه‌ی ۲ و پایه‌ی سمت چپی ردیف پایین پایه‌ی ۱۵ می‌باشد.

برای پورت سریال، پایه‌ی ۳ (TXD) با فرکانس 1Hz ، '0' و '1' می‌شود (البته با استاندارد RS232 که مقادیر منفی را هم شامل می‌شود) و اگر آن را با سیم به پایه‌ی ۲ (RXD) متصل کنید در طول زمان اتصال، به شرط اینکه کلید فشاری متصل به پورت 8 را فشار دهید و نگه دارید، بازر با فرکانس 1Hz قطع و وصل می‌شود (در این حالت، ورودی این پورت هم چک می‌شود). برای تشخیص پایه‌ها اگر از روبرو به پورت نگاه کنید پایه‌ی سمت چپ ردیف بالا (ردیف ۵ تا ۱) پایه‌ی شماره‌ی ۱ می‌باشد و پایه‌ی سمت چپ ردیف پایین (ردیف ۴ تا ۱) پایه‌ی شماره‌ی ۶ می‌باشد. پایه‌ی ۵ هم به زمین متصل شده است.

برای پورت‌های PS/2، دو پایه‌ی data و clock (پایه‌های ۱ و ۳) با فرکانس 1Hz ، '0' و '1' می‌شوند. برای تشخیص پایه‌ها اگر از روبرو به پورت نگاه کنید، پایه‌ی بالا سمت راست، پایه‌ی ۱ و پایه‌ی پایین سمت

راست، پایه‌ی ۳ می‌باشد (شمارش پایه‌ها را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت انجام دهید). پایه‌های ۲ و ۵ هم مربوط به زمین و تغذیه می‌باشند.

کلید فشاری متصل به پایه‌ی 41، برای ریست می‌باشد که لزومی ندارد که در ابتدای کار حتماً فشرده شود. برای پالس ساعت هم از هر سه اسیلاتور داخل بردی 1MHz ، 10MHz و 50MHz و همچنین سوکت اسیلاتور که در اختیار کاربر است و در بعضی بوردها یک اسیلاتور (معمولاً مربعی 20MHz) در آن قرار داده شده استفاده شده است. برای پورت‌های VGA، TV، Serial و PS/2 ها از فرکانس 1MHz برای پورت‌ها بجز پورت پین‌گرد که از سوکت کاربر (20MHz) استفاده شده، از فرکانس 50MHz و برای بقیه‌ی اجزاء برد از فرکانس 10MHz استفاده شده است.

برنامه:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity demo is
  Port (
    --lcd--
    data : out std_logic_vector(7 downto 0);
    rs : out std_logic;
    rw : out std_logic;
    e : out std_logic;
    bl : out std_logic;

    --general--
    clk_1M : in std_logic;
    clk_10M : in std_logic;
    clk_50M : in std_logic;
    clk_20M : in std_logic;
    reset : in std_logic;

    --seven segment--
    seg: out std_logic_vector (3 downto 0);
    seven_seg : out std_logic_vector (7 downto 0);

    --leds--
    leds : out std_logic_vector (15 downto 0);

    --buzzer--
    pwm_buz : out std_logic;

    --tv--
    tv : out std_logic_vector(7 downto 0);
```

```

--vga--
hsync, vsync : out std_logic;
blue, green, red : out std_logic_vector(3 downto 0);

--ports--
port18: out std_logic_vector(17 downto 0);
port8: out std_logic_vector(7 downto 0);
port10: out std_logic_vector(9 downto 0);
port1: out std_logic;

--serial--
txd : out std_logic;
rx: in std_logic;
serial_test_pb: in std_logic;
--ps2--
ps2data1, ps2clock1, ps2data2, ps2clock2: out
std_logic

);

end demo;

architecture Behavioral of demo is

constant datamarq : integer := 437; --number of data to be showed in LCD
constant delay_FFFF : integer := 65536;
constant delay_0_2s : integer := 2000000;
constant delay_2s : integer := 20000000;
constant delay_4000 : integer := 16384;
constant delay_0_5s : integer := 5000000;
constant delay_3s : integer := 30000000;
constant delay_4_5s : integer := 45000000;
constant delay_0_4s : integer := 4000000;
signal colon, pwm_led: std_logic;
signal seven_seg1 : std_logic_vector (6 downto 0);
signal pwm_led_vec : std_logic_vector (15 downto 0);
signal e1 : std_logic;
signal digit, pwm_7seg: std_logic_vector (3 downto 0);
signal leds1: std_logic_vector (15 downto 0);
    signal buzzer_signal, buzzer_pwm : std_logic;
    signal blink_1M : std_logic;
    signal blink_20M : std_logic;
    signal blink_50M : std_logic;
    signal color : std_logic_vector(3 downto 0);

    type state is (start, write, delay, stop);
    signal current, return_state : state;
    type arraymarq is array (0 to datamarq - 1)
        of std_logic_vector (8 downto 0);
    constant tablemarq : arraymarq := (
        "000111000", "000001100", "000000001", "010000111",
        "101000001", "000011000", "101101101", "000011000", --Am
        "101001111", "000011000", "101001100", --OL
        "000011000", "100100000", "000011000", "101100101", -- e
        "000011000", "101101100", "000011000", "101100101", --le
        "000011000", "101100011", "000011000", "101110100", --ct
        "000011000", "101110010", "000011000", "101101111", --ro
        "000011000", "101101110", "000011000", "101101001", --ni
        "000011000", "101100011", "000011000", "101110011", --cs
        "000011000", "100100000", "000011000", "100100000", -- 2 spaces
        -- "000011000", "100100000", "000011000", "100100000", -- 2 spaces
        "000011000", "101110111", "000011000", "101110111", --ww
        "000011000", "101110111", "000011000", "100101110", --w.
        "000011000", "101100001", "000011000", "101101101", --am
        "000011000", "101101111", "000011000", "101101100", --ol
    );

```

```

"000011000", "100101101", "000011000", "101100101", -- -e
"000011000", "100101110", "000011000", "101100011", --.c
"000011000", "101101111", "000011000", "101101101", --om
"000011000", "100100000", "000011000", "100100000", -- 2 spaces
"000011000", "100100000", "000011000", "100100000", -- 2 spaces
"000011000", "100100000", "000011000", "100100000", -- 2 spaces
"000011000", "100100000", "000011000", "100100000", -- 2 spaces
-- "000011000" --shift

"000000001", --83
"101001100", "101000011", "101000100", "100100000", --LCD
"100100000", "100100000", "100100000", "100100000",
"011000000", --92
"100100000", "100110010", "100101010", "100111000", --2*8
"100100000", "100100000", "100100000", "100100000", "100100000",
"011000000", --101
"101100100", "101101001", "101101101", "101101101", --dimmm
"101101001", "101101110", "101100111", "100100000", --ing

"000000001", --110
"100110111", "101010011", "101100101", "101100111", --7Seg
"101101101", "101100101", "101101110", "101110100", --ment
"011000000", --119
--2nd line
"100100000", "100110100", "100101101", "101100100", -- 4-d
"101101001", "101100111", "101101001", "101110100", --igit
"011000000", --128
--2nd line
"100100000", "101100011", "101101111", "101101100", -- col
"101101111", "101101110", "100100000", "100111010", --on :
"000010000", "000001101", --blink
"000001100", --no blink --139
--"100100000",
"011000000",
"101100100", "101101001", "101101101", "101101101", --dimmm
"101101001", "101101110", "101100111", "100100000", --ing

"000000001", --149
"100110001", "100110110", "100100000", "101001100", --16 L
"101000101", "101000100", "101110011", "100100000", --EDs
"011000000", --158
"101001000", "101101001", "101000010", "101110010", --HiBr
"101101001", "101100111", "101101000", "101110100", --ight
"011000000", --167
"101100100", "101101001", "101101101", "101101101", --dimmm
"101101001", "101101110", "101100111", "100100000", --ing

"000000001", --176
"101000010", "101110101", "101111010", "101111010", --Buzz
"101100101", "101110010", "100100000", "100100000", --er
"011000000", --185
"101110100", "101101111", "101101110", "101100101", --tone
"101110011", "100100000", "100100000", "100100000", --s

"000000001", --194
"101010100", "101010110", "100100000", "100100000", --TV
"100100000", "100100000", "100100000", "100100000", --
"011000000", --203
"100111000", "100100000", "101100111", "101110010", --8 gr
"101100001", "101111001", "100100000", "100100000", --ay

"000000001", --212
"101001101", "101101111", "101101110", "101101001", --Moni
"101110100", "101101111", "101110010", "100100000", --tor
"011000000", --221
"100110100", "100110000", "100111001", "100110110", --4096

```

```

"100100000", "101100011", "101101111", "101101100", -- col
"000000001", --230
"100111000", "100100000", "101010000", "101110101", --8 Pu
"101110011", "101101000", "100100000", "100100000", --sh
"011000000",
"100100000", "101000010", "101110101", "101110100", -- But
"101110100", "101101111", "101101110", "101110011", --tons
"000000001", --248
"100111000", "100100000", "101101111", "101101110", --8 on
"100101111", "101101111", "101100110", "101100110", --/off
"011000000",
"101010011", "101110111", "101101001", "101110100", --Swit
"101100011", "101101000", "101100101", "101110011", --ches
"000000001", --266
"101000100", "101001001", "101010000", "100100000", --DIP
"100100000", "100100000", "100100000", "100100000", --
"011000000",
"100100000", "100100000", "101010011", "101110111", -- Sw
"101101001", "101110100", "101100011", "101101000", --itch
"000000001", --284
"101001011", "101100101", "101111001", "100100000", --Key
"101110000", "101100001", "101100100", "100100000", --pad
"011000000",
"100100000", "100100000", "100110100", "100101010", -- 4*
"100110100", "100100000", "100100000", "100100000", --4
"000000001", --302
"100110011", "100110111", "100100000", "101010000", --37 P
"101101111", "101110010", "101110100", "101110011", --orts
"011000000", --311
"100100000", "100111000", "100101011", "100110001", -- 8+1
"100111000", "100101011", "100110001", "100110001", --8+11
"000000001", --320
"101010011", "101100101", "101110010", "101101001", --Seri
"101100001", "101101100", "100100000", "100100000", --al
"011000000",
"100100000", "100100000", "100100000", "100100000", "100100000",
"101010000", "101101111", "101110010", "101110100", -- Port
"000000001", --338
"101010000", "101010011", "100101111", "100110010", --PS/2
"100100000", "100100000", "100100000", "100100000",
"011000000",
"100100000", "100100000", "100100000", "101001101", -- M
"101101111", "101110101", "101110011", "101100101", --ouse
"000000001", --356
"101010000", "101010011", "100101111", "100110010", --PS/2
"100100000", "100100000", "100100000", "100100000",
"011000000",
"101001011", "101100101", "101111001", "101100010", --Keyb
"101101111", "101100001", "101110010", "101100100", --oard
"000000001", --374
"101001111", "101110011", "101100011", "101101001", --Osci
"101101100", "101101100", "100101110", "101110011", --ll.s
"011000000", --383
"100110001", "100101100", "100110001", "100110000", --1,10
"100101100", "100110101", "100110000", "101001101", --,50M
"011000000", --392

```

```

"100101011", "100100000", "101010011", "101101111", --+ So
"101100011", "101101011", "101100101", "101110100", --cket

        "000000001", --401
"101010000", "101101100", "101100001", "101110100", --Plat
"101100110", "101101111", "101110010", "101101101", --form
        "011000000",
"100100000", "100100000", "101000110", "101101100", -- Fl
"101100001", "101110011", "101101000", "100100000", --ash

        "000000001", --419
"101010010", "101101001", "101100111", "101101001", --Rigi
"101100100", "100100000", "100100000", "100100000", --d
        "011000000",
        "100100000", "100100000", "100100000", "100100000", --
"101100011", "101100001", "101110011", "101100101" --case
);

begin

process (clk_10M, reset)
    variable i, count, count1, c, c1, pwm_c, pwm_counter,
            count_7seg, count1_7seg, count3, count4,
            count5, count6, count7, count8, count9,
            count10, count11, count12, count13,
            count14, count15, count16, round : integer;
    variable one, ten, hun, tou : std_logic_vector (3 downto 0);
    variable ud, ud1, ud2, sil : std_logic;
begin
    if reset = '1' then
        current <= start;
        rs <= '0';
        rw <= '0';
        e1 <= '1';
        bl <= '1';
        count := 0;
        i := 0;
        c1 := 0;
        c:=0;
        pwm_c :=0;
        pwm_counter := 16384;
        count_7seg:= 0;
        count3 := 0;
        count4 := 1000;
        count5 := 0;
        count6 := 0;
        count7 := 0;
        count8 := 0;
        count9 := 1000;
        count10 := 0;
        count11 := 0;
        count13 := 0;
        count14 := 0;
        count15 := 0;
        count16 := 0;
        ud := '0';
        ud1 := '0';
        ud2 := '0';
        sil := '1';
        round := 0;
        buzzer_signal <= '1';
        buzzer_pwm <= '1';
    elsif clk_10M = '1' and clk_10M'event then
        -----LCD's back light dimming-----
        if c = 4096 then

```

```

        c := 0;
    else
        c := c + 1;
    end if;
    pwm_c := pwm_c + 1;
    if pwm_c = 20000 then
        if pwm_counter < 16384 and i < 111 and i >108 then
            pwm_counter := pwm_counter + 1;
        else
            pwm_counter := 0;
        end if;
        pwm_c := 0;
    end if;

    if c < pwm_counter and i < 111 and i >108 then
        bl <= '0';
    else
        bl <= '1';
    end if;

```

```

-----7seg-----
count_7seg:= count_7seg + 1;
if count_7seg = 1000000 then
    count_7seg := 0;
    one := one + 1;
    if one = 10 then
        one := "0000";
        ten := ten + 1;
        if ten = 10 then
            ten := "0000";
            hun := hun + 1;
            if hun = 10 then
                hun := "0000";
                tou := tou + 1;
                if tou = 10 then
                    tou := "0000";
                end if;
            end if;
        end if;
    end if;
end if;
end if;

```

```

-----4 digit multiplexing-----
count1_7seg := count1_7seg + 1;
if count1_7seg < 10000 then
    digit <= one;
    seg <= "1110" or pwm_7seg;
elseif count1_7seg < 20000 then
    digit <= ten;
    seg <= "1101" or pwm_7seg;
elseif count1_7seg < 30000 then
    digit <= hun;
    seg <= "1011" or pwm_7seg;
elseif count1_7seg < 40000 then
    digit <= tou;
    seg <= "0111" or pwm_7seg;
elseif count1_7seg = 40000 then
    count1_7seg := 0;
end if;

if i >121 and i <140 then
    count4 := 511;
elseif i >139 and i <150 then
    count3:=count3 + 1;
else
    count4 := 50; -- 7seg's regular intensity

```



```

end if;
if count3 = 100000 then
  if ud = '0' then
    count4 := count4 + 1;
    if count4 = 512 then
      ud := '1';
    end if;
  else
    count4 := count4 - 1;
    if count4 = 0 then
      ud := '0';
    end if;
  end if;
count3:= 0;
end if;
count5:= count5 + 1;
if count5 = 4096 then
  count5 := 0;
elsif count5 < count4 then
  pwm_7seg <= "0000";
else
  pwm_7seg <= "1111";
end if;

if i >128 and i <141 then
  if count6 = 5000000 then
    colon <= not colon;
    count6 := 0;
  else
    count6 := count6 + 1;
  end if;
else
  colon <= '0';
end if;
-----7seg end-----
-----leds-----
      if i > 156 and i < 177 then
        leds1 <= "1111111111111111";
        sil := '0';
        count7 := 0;
        round := 0;
      elsif (count7 = 1000000 and
        (round <8 or (round >11 and round <20))) or
(count7 = 5000000 and
((round >7 and round <12 )or (round >19 and round < 25))) then
        if round < 8 then
          leds1 <= sil & leds1 (15 downto 1);
          if leds1 = "1111111111111111" then
            sil := '0';
            round := round + 1;
          elsif leds1 = "0000000000000000" then
            sil := '1';
            round := round + 1;
          end if;
        elsif round < 12 then
          leds1 <= not leds1;
          round := round + 1;
        elsif round < 20 then
          leds1 <= leds1 (14 downto 0) & sil;
          if leds1 = "1111111111111111" then
            sil := '0';
            round := round + 1;
          elsif leds1 = "0000000000000000" then
            sil := '1';
            round := round + 1;
          end if;
        end if;
      end if;

```

```

elseif round < 24 then
    leds1 <= not leds1;
    round := round + 1;
else
    round := 0;
end if;
count7 := 0;
else
    count7 := count7 + 1;
end if;

if i >158 and i <168 then
    count9 := 511;
elseif i >167 and i <177 then
    count8:=count8 + 1;
else
    count9 := 50; -- led's regular intensity
end if;
if count8 = 10000 then
    if udl = '0' then
        count9 := count9 + 1;
        if count9 = 512 then
            udl := '1';
        end if;
    else
        count9 := count9 - 1;
        if count9 = 0 then
            udl := '0';
        end if;
    end if;
    count8:= 0;
end if;
count10:= count10 + 1;
if count10 = 4096 then
    count10 := 0;
elseif count10 < count9 then
    pwm_led <= '1';
else
    pwm_led <= '0';
end if;

-----leds end-----
-----buzzer-----
if i <176 then
    count12 := 3000;
elseif i <196 and i > 185 then
    if count11 = 3000000 then
        if ud2 = '0' then
            count12 := count12 + 1000;
            if count12 >= 19000 then
                ud2 := '1';
            end if;
        else
            count12 := count12 - 1000;
            if count12 <= 6000 then
                ud2 := '0';
            end if;
        end if;
        count11:= 0;
    else
        count11:=count11 + 1;
    end if;
end if;
count13:= count13 + 1;
if (i <186 and i > 177 and count >= 2500000) then
    buzzer_signal <= '0';

```

```

elseif i <196 and i > 193 then
    if count13 > count12 then
        buzzer_signal <= not buzzer_signal;
        count13 := 0;
    end if;
else
    buzzer_signal <= '1';
end if;

if count14 < 100 then
    count14 := count14 + 1;
else
    count14 := 0;
end if;
if count14 <= 30 and i <196 and i > 185 then
    buzzer_pwm <= '1';
else
    buzzer_pwm <= '0';
end if;

-----buzzer end-----
case current is
when start =>
    data <= tablemarq(i) (7 downto 0);
    rs <= tablemarq(i) (8);
    if i < datamarq then
        current <= write;
        if (tablemarq(i) (8 downto 0) = "000011000") then
            count1 := delay_FFFF;
        elsif i = 100 or i = 127 or i = 138 or i = 157 or
            i = 166 or i = 202 or i = 211 or
            i = 220 or i = 229 or i = 247 or i = 265 or
            i = 283 or i = 301 or i = 310 or i = 319 or
            i = 337 or i = 355 or i = 373 or i = 382 or
            i = 391 or i = 400 or i = 418 or i = 436 then
            count1 := delay_2s;
        elsif i = 91 or i = 118 then
            count1 := delay_0_5s;
        elsif i = 147 or i = 175 then
            count1 := delay_3s;
        elsif i = 109 or i = 193 then
            count1 := delay_4_5s;
        elsif i = 184 then
            count1 := delay_0_4s;
        elsif i > 83 then
            count1 := delay_4000;
        else
            count1 := delay_0_2s;
        end if;
        i := i + 1;
    else
        i := 1;
        current <= start;
    end if;
when write =>
    e1 <= not e1;
    count := count1;
    if e1 = '1' then
        return_state <= write;
    else
        return_state <= start;
    end if;
    current <= delay;
when delay =>
    count := count - 1;
    if count = 0 then

```

```

        current <= return_state;
    end if;

    when others =>
        end case;
    end if;
end process;
e <= e1;
seven_seg1 <= "0000001" when digit = "0000" else
    "1001111" when digit = "0001" else
        "0010010" when digit = "0010" else
            "0000110" when digit = "0011" else
                "1001100" when digit = "0100" else
                    "0100100" when digit = "0101" else
                        "0100000" when digit = "0110" else
                            "0001111" when digit = "0111" else
                                "0000000" when digit = "1000" else
                                    "0000100" when digit = "1001" else
                                        "0001000" when digit = "1010" else
                                            "1100000" when digit = "1011" else
                                                "0110001" when digit = "1100" else
                                                    "1000010" when digit = "1101" else
                                                        "0110000" when digit = "1110" else
                                                            "0111000" when digit = "1111";
seven_seg <= seven_seg1 & colon;
pwm_led_vec <= (others => pwm_led);
leds <= leds1 and pwm_led_vec;
pwm_buz <= buzzer_signal or buzzer_pwm when rxd='1' else
    '0' when rxd='0' and serial_test_pb = '1';

process (clk_20M, reset)
    variable count : integer;
begin
    if reset = '1' then
        count := 0;
    elsif clk_20M = '1' and clk_20M'event then
        if count = 20000000 then
            count := 0;
            blink_20M <= not blink_20M;
        else
            count := count + 1;
        end if;
    end if;
end process;

process (clk_50M, reset)
    variable count : integer;
begin
    if reset = '1' then
        count := 0;
    elsif clk_50M = '1' and clk_50M'event then
        if count = 50000000 then
            count := 0;
            blink_50M <= not blink_50M;
        else
            count := count + 1;
        end if;
    end if;
end process;

--ports--
port18 <= (others => blink_50M);
port8 <= (others => blink_50M);
port10 <= (others => blink_50M);
port1 <= blink_20M;

```

```
--vga & tv--
process (clk_1M, reset)
    variable count : integer;
begin
    if reset = '1' then
        count := 0;
        color <= "0000";
        tv <= "00000000";
    elsif (clk_1M'event and clk_1M = '1') then
        count := count + 1;
        if count = 1000000 then
            color <= color + 1;
            blink_1M <= not blink_1M;
            case tv is
            when "00000000" =>
                tv <= "10000000";
            when "10000000" =>
                tv <= "11000000";
            when "11000000" =>
                tv <= "10100000";
            when "10100000" =>
                tv <= "10010000";
            when "10010000" =>
                tv <= "10001000";
            when "10001000" =>
                tv <= "10000100";
            when "10000100" =>
                tv <= "10000010";
            when "10000010" =>
                tv <= "10000001";
            when "10000001" =>
                tv <= "00000000";
            when others =>
                tv <= "00000000";
            end case;
            count := 0;
        end if;
    end if;
end process;
hsync <= blink_1M;
vsync <= blink_1M;
blue<= color;
green<= color;
red<= color;

--serial--
txd <= blink_1M;

--ps2--
ps2data1 <= blink_1M;
ps2clock1 <= blink_1M;
ps2data2 <= blink_1M;
ps2clock2 <= blink_1M;

end Behavioral;
```

۴۱- دموی ورودی برای برد آموزشی

در این برنامه، اجزاء ورودی برد شامل کلیدهای فشاری (Push buttons)، کلیدهای 0/1 (On/Off Switches)، Dip switch، keypad و حالت ورودی پورت‌های کاربر (۳ پورت) تست می‌شوند. برای نمایش نتایج هم از LCD، LED ها و Seven segment و همچنین بازر استفاده شده است.

با همان شروع کار روی LCD اطلاعاتی از نام برد و وب سایت به صورت روان می‌آید و تا زمانی که تغییری در ورودی‌ها ایجاد نشود این کار ادامه پیدا می‌کند. در صورت ایجاد تغییر هم پس از آنکه تغییر ایجاد شد و جزء مورد وقوع تغییر نشان داده شد، روال دوباره به حالت فوق‌الذکر بر می‌گردد.

در سطر اول LCD جزء مورد تغییر نشان داده می‌شود (در LCD، Push Bt.، 0/1 Swi:، Key pad، DIP، Port 8P، Swi:، Port 10P و Port 18P را می‌بینید). در سطر دوم هم یک عدد باینری ۸ بیتی نشان داده می‌شود. در مورد کلیدهای فشاری، کلیدهای 0/1 و Dip switch، هر بیت به یک کلید مرتبط است. در مورد Keypad هم چهار بیت سمت راست، شماره‌ی کلید فشرده شده را نشان می‌دهند و چهار بیت سمت چپ همیشه صفرند. در مورد پورت‌ها هم برای پورت ۸ پینی هر بیت مرتبط با یک پین می‌باشد. در مورد پورت ۱۰ پینی بیت‌ها متناظر ۸ بیت پر ارزش‌تر پورت و در مورد پورت ۱۸ پینی هم متناظر ۸ بیت کم ارزش‌تر پورت می‌باشد.

از LED های روی برد هم به موازات سطر دوم LCD برای نمایش تغییرات استفاده می‌شود. در مورد کلیدهای فشاری، کلیدهای 0/1، Dip switch، Keypad و پورت ۸ پینی، هشت LED سمت راست برد به همان صورتی که در LCD نمایش داده می‌شود، تغییرات را نشان می‌دهند. برای پورت ۱۰ پینی، از ده LED سمت راست برد برای نمایش تغییرات ۱۰ پین برد استفاده شده و برای پورت ۱۸ پینی، از ده LED سمت راست برد برای نمایش تغییرات ۱۰ پین پر ارزش‌تر برد استفاده شده (۸ پین کم‌ارزش آن در LCD نمایش داده می‌شود).

با هر تغییر، یک لحظه بازر به صدا در می‌آید (صدای Beep) و همچنین به عدد نشان داده شده در Seven segment که در ابتدا 0000 بوده، یک واحد اضافه می‌شود. توجه داشته باشید که با فشردن هر کلید فشاری، دو تغییر حساب می‌شود. یکی برای فشار دادن آن و دیگری برای رها سازی آن. در نتیجه اگر می‌خواهید تغییرات به سرعت از دید شما خارج نشود، کلید را سریع فشار ندهید.

پایه ی ۸۸ (پورت متصل به پین گرد)، برای ریست می‌باشد (چون کلیدهای فشاری برای تست خودشان استفاده می‌شوند) و لزومی ندارد که در ابتدای کار حتماً فعال ('1') شود. برای اینکه نویزها روی آن اثر نگذارند، آن را به صورت داخلی Pulldown کرده‌ایم (در فایل UCF این کار را انجام داده‌ایم). برای پالس ساعت هم از اسیلاتور داخل بوردی 10^{MHz} استفاده شده است.

برنامه:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity demo_in is
    Port (
        --lcd--
        data : out std_logic_vector(7 downto 0);
        rs : out std_logic;
        rw : out std_logic;
        e : out std_logic;
        bl : out std_logic;

        --general--
        clk_10M : in std_logic;
        reset : in std_logic;

        --seven segment--
        seg: out std_logic_vector (3 downto 0);
        seven_seg : out std_logic_vector (7 downto 0);

        --leds--
        leds : out std_logic_vector (15 downto 0);

        --buzzer--
        buzzer : out std_logic;

        --ports--
```



```
port18: in std_logic_vector(17 downto 0);
port8: in std_logic_vector(7 downto 0);
port10: in std_logic_vector(9 downto 0);

--push buttons--
pb : in std_logic_vector(7 downto 0);

--0/1 keys--
keys : in std_logic_vector(7 downto 0);

--DIP switch--
dip : in std_logic_vector(7 downto 0);

--keypad--
row : out std_logic_vector(3 downto 0);
column : in std_logic_vector(3 downto 0)
);

end demo_in;

architecture Behavioral of demo_in is
    constant delay_3FFF : integer := 16384;
    constant delay_0_2s : integer := 2000000;
    constant delay_5s : integer := 50000000;
    signal e1 : std_logic;
    signal pb_old, keys_old,
           dip_old, port8_old : std_logic_vector (7 downto 0);
    signal port10_old : std_logic_vector (9 downto 0);
    signal port18_old : std_logic_vector (17 downto 0);
    constant datamarq : integer := 83;    --number of data to be showed in LCD
    type state is (start, marq, write, delay, changed);
    signal current, return_state : state;
    constant debounce_time : integer := 200000;
    signal row_i, column_encoded, row_encoded,
           column_before, digit: std_logic_vector (3 downto 0);
    signal key_pressed : std_logic;
    type statel is (start, waiting, prob_pressed, delay);
    signal currentl : statel;
    signal beep_en : std_logic;
    signal digitl: std_logic_vector (3 downto 0);
    signal seven_seg1: std_logic_vector (6 downto 0);

    type arraymarq is array (0 to datamarq - 1)
        of std_logic_vector (8 downto 0);
    type array_inputs is array (0 to 69)
        of std_logic_vector (8 downto 0);
    constant tablemarq : arraymarq := (
        "000111000", "000001100", "000000001", "010000111",
        "101000001", "000011000", "101101101", "000011000", --Am
        "101001111", "000011000", "101001100", --OL
        "000011000", "100100000", "000011000", "101100101", -- e
        "000011000", "101101100", "000011000", "101100101", --le
        "000011000", "101100011", "000011000", "101110100", --ct
        "000011000", "101110010", "000011000", "101101111", --ro
        "000011000", "101101110", "000011000", "101101001", --ni
        "000011000", "101100011", "000011000", "101110011", --cs
        "000011000", "100100000", "000011000", "100100000", -- 2 spaces
        "000011000", "101110111", "000011000", "101110111", --ww
        "000011000", "101110111", "000011000", "100101110", --w.
        "000011000", "101100001", "000011000", "101101101", --am
        "000011000", "101101111", "000011000", "101101100", --ol
        "000011000", "100101101", "000011000", "101100101", -- -e
        "000011000", "100101110", "000011000", "101100011", --.c
        "000011000", "101101111", "000011000", "101101101", --om
        "000011000", "100100000", "000011000", "100100000", -- 2 spaces
    );
```



```

"000011000", "100100000", "000011000", "100100000", -- 2 spaces
"000011000", "100100000", "000011000", "100100000", -- 2 spaces
"000011000", "100100000", "000011000", "100100000"); -- 2 spaces

constant table_inputs : array_inputs := (
    "000000001",
    "101010000", "101110101", "101110011", "101101000", --Push
    "100100000", "101000010", "101110100", "100111010", -- Bt:
        "011000000",
    "000000001",
    "100110000", "100101111", "100110001", "100100000", --0/1
    "101010011", "101110111", "101101001", "100111010", --Swi:
        "011000000",
    "000000001",
    "101000100", "101001001", "101010000", "100100000", --DIP
    "101010011", "101110111", "101101001", "100111010", --Swi:
        "011000000",
    "000000001",
    "101010000", "101101111", "101110010", "101110100", --Port
    "100100000", "100100000", "100111000", "101010000", -- 8P
        "011000000",
    "000000001",
    "101010000", "101101111", "101110010", "101110100", --Port
    "100100000", "100110001", "100110000", "101010000", -- 10P
        "011000000",
    "000000001",
    "101010000", "101101111", "101110010", "101110100", --Port
    "100100000", "100110001", "100111000", "101010000", -- 18P
        "011000000",
    "000000001",
    "101001011", "101100101", "101111001", "100100000", --Key
    "101110000", "101100001", "101100100", "100111010", --pad:
        "011000000"
);

begin
process (clk_10M, reset)
    variable i, j, pointer, count, count1 : integer;
    variable anychanged : std_logic_vector (3 downto 0);
    variable changed_value : std_logic_vector (7 downto 0);
    variable first_pb, first_keys, first_dip,
        first_port8, first_port10, first_port18,
        first_keypad, first : std_logic;

begin
    if reset = '1' then
        current <= start;
        rs <= '0';
        rw <= '0';
        el <= '1';
        bl <= '1';
        count := 0;
        i := 0;
        anychanged := "0000";
        first := '0';
    elsif clk_10M = '1' and clk_10M'event then
        case current is
            when start =>
                if anychanged = "0001" then
                    if first_pb = '1' then
                        j := 0;
                        pointer := 0;
                        first_pb := '0';
                        changed_value := pb_old;
                        leds <= "00000000" & pb_old(0) &
pb_old(1) & pb_old(2) &

```

```

pb_old(6)& pb_old(7);
                                pb_old(3)& pb_old(4)& pb_old(5)&
                                end if;
                                current <= changed;
elseif anychanged = "0010" then
if first_keys = '1' then
j := 0;
pointer := 10;
first_keys := '0';
changed_value := keys_old;
keys_old(1)& keys_old(2)&
                                leds <= "00000000" & keys_old(0)&
                                keys_old(3)& keys_old(4)& keys_old(5)&
                                keys_old(6)& keys_old(7);
                                end if;
                                current <= changed;
elseif anychanged = "0011" then
if first_dip = '1' then
j := 0;
pointer := 20;
first_dip := '0';
changed_value := dip_old;
dip_old(1)& dip_old(2)&
                                leds <= "00000000" & dip_old(0)&
                                dip_old(3)& dip_old(4)& dip_old(5)&
                                end if;
                                current <= changed;
elseif anychanged = "0100" then
if first_port8 = '1' then
j := 0;
pointer := 30;
first_port8 := '0';
changed_value := port8_old;
port8_old(1)&
                                leds <= "00000000" & port8_old(0)&
                                port8_old(2)& port8_old(3)&
port8_old(4)&
                                port8_old(5)& port8_old(6)&
port8_old(7);
                                end if;
                                current <= changed;
elseif anychanged = "0101" then
if first_port10 = '1' then
j := 0;
pointer := 40;
first_port10 := '0';
changed_value := port10_old(7 downto 0);
port10_old(1)&
                                leds <= "000000" & port10_old(0)&
                                port10_old(2)& port10_old(3)&
port10_old(4)&
                                port10_old(5)& port10_old(6)&
                                port10_old(7)& port10_old(8)&
port10_old(9);
                                end if;
                                current <= changed;
elseif anychanged = "0110" then
if first_port18 = '1' then
j := 0;
pointer := 50;
first_port18 := '0';
changed_value := port18_old(7 downto 0);
8);
                                leds <= "000000" & port18_old(17 downto
                                end if;

```



```
        current <= changed;
    elsif anychanged = "0111" then
        if first_keypad = '1' then
            j := 0;
            pointer := 60;
            first_keypad := '0';
            changed_value := digit(0) & digit(1) &
digit(2) & digit(3) & "0000";
            leds <= "000000000000" & digit;
        end if;
        current <= changed;
    else
        current <= marq;
    end if;
when marq =>
    leds <= "0000000000000000";
data <= tablemarq(i)(7 downto 0);
rs <= tablemarq(i)(8);
if i < datamarq then
    current <= write;
    if (tablemarq(i)(8 downto 0) = "000011000") then
        count1 := delay_3FFF;
    else
        count1 := delay_0_2s;
    end if;
    i := i + 1;
else
    i := 1;
    current <= start;
end if;
when changed=>
    data <= table_inputs(j+pointer)(7 downto 0);
    rs <= table_inputs(j+pointer)(8);
    if j <= 9 then
        count1 := delay_3FFF;
        current <= write;
        j := j + 1;
    elsif j <=17 then
        if changed_value(j-10) = '1' then
            data <= "00110001";
        else
            data <= "00110000";
        end if;
        rs <= '1';
        count1 := delay_3FFF;
        current <= write;
        j := j + 1;
    else
        anychanged := "0000";
        return_state <= start;
        count := delay_5s;
        current <= delay;
        i := 1;
    end if;
when write =>
    e1 <= not e1;
    count := count1;
    if e1 = '1' then
        return_state <= write;
    else
        return_state <= start;
    end if;
    current <= delay;
when delay =>
    count := count - 1;
```

```

                if count = 0 or (anychanged /= "0000" and count >
20000) then
                    current <= return_state;
end if;
    when others =>
        end case;

        if pb_old /= pb then
            pb_old <= pb;
            anychanged := "0001";
            first_pb := '1';
        end if;

        if keys_old /= keys then
            keys_old <= keys;
            anychanged := "0010";
            first_keys := '1';
        end if;

        if dip_old /= dip then
            dip_old <= dip;
            anychanged := "0011";
            first_dip := '1';
        end if;

        if port8_old /= port8 then
            port8_old <= port8;
            anychanged := "0100";
            first_port8 := '1';
        end if;

        if port10_old /= port10 then
            port10_old <= port10;
            anychanged := "0101";
            first_port10 := '1';
        end if;

        if port18_old /= port18 then
            port18_old <= port18;
            anychanged := "0110";
            first_port18 := '1';
        end if;

        if key_pressed = '1' then
            anychanged := "0111";
            first_keypad := '1';
        end if;

        if first = '0' then
            anychanged := "0000";
            first := '1';
        end if;
        if anychanged /= "0000" then
            beep_en <= '1';
        else
            beep_en <= '0';
        end if;
    end if;
end process;
e <= e1;

-----keypad-----
process (clk_10M, reset)
    variable count, count1: integer;
begin
    if reset = '1' then

```

```

        current1 <= start;
        key_pressed <= '0';
    elsif clk_10M = '1' and clk_10M'event then
        case current1 is
            when start =>
                row_i <= "0000";
                key_pressed <= '0';
                count := 0;
                if column = "1111" then
                    current1 <= waiting;
                    row_i <= "1110";
                end if;
            when waiting =>
                count := count + 1;
                if count = 1000 then
                    row_i <= row_i(2 downto 0) & row_i(3);
                    count := 0;
                end if;
                if column /= "1111" then
                    current1 <= prob_pressed;
                    count1 := debounce_time;
                    column_before <= column;
                end if;
            when prob_pressed =>
                count1 := count1 - 1;
                if count1 = 0 then
                    if column_before = column then
                        digit <= row_encoded + column_encoded;
                        key_pressed <= '1';
                        current1 <= delay;
                        count1 := 10000;
                    else
                        current1 <= start;
                    end if;
                end if;
            when delay =>
                count1 := count1 - 1;
                if count1 = 0 then
                    current1 <= start;
                end if;
            when others =>
                current1 <= start;
        end case;

    end if;
end process;
column_encoded <= "0000" when column = "1110" else
    "0100" when column = "1101" else
    "1000" when column = "1011" else
    "1100" when column = "0111" else
    "0000";

row_encoded <= "0000" when row_i = "1110" else
    "0001" when row_i = "1101" else
    "0010" when row_i = "1011" else
    "0011" when row_i = "0111" else
    "0000";
row <= row_i;

--seven segment & buzzer --
process (clk_10M, reset)
    variable count, count1_7seg: integer;
    variable part: std_logic;
    variable one, ten, hun, tou : std_logic_vector (3 downto 0);

begin

```

```

if reset = '1' then
    count := 0;
    part := '0';
    buzzer <= '1';
    count1_7seg := 0;
    one := "0000";
    ten := "0000";
    hun := "0000";
    tou := "0000";

elsif clk_10M = '1' and clk_10M'event then
    if part = '0' then
        if beep_en = '1' then
            part := '1';
        end if;
    else
        one := one + 1;
        if one = 10 then
            one := "0000";
            ten := ten + 1;
            if ten = 10 then
                ten := "0000";
                hun := hun + 1;
                if hun = 10 then
                    hun := "0000";
                    tou := tou + 1;
                    if tou = 10 then
                        tou := "0000";
                    end if;
                end if;
            end if;
        end if;
    end if;

    buzzer <= '0';
    if count = 1000000 then
        buzzer <= '1';
        count := 0;
        part := '0';
    else
        count := count + 1;
    end if;
end if;

-----4 digit multiplexing-----
count1_7seg := count1_7seg + 1;
if count1_7seg < 10000 then
    digit1 <= one;
    seg <= "1110" ;
elsif count1_7seg < 20000 then
    digit1 <= ten;
    seg <= "1101" ;
elsif count1_7seg < 30000 then
    digit1 <= hun;
    seg <= "1011" ;
elsif count1_7seg < 40000 then
    digit1 <= tou;
    seg <= "0111";
elsif count1_7seg = 40000 then
    count1_7seg := 0;
end if;

end if;
end process;

seven_seg1 <= "0000001" when digit1 = "0000" else
    "1001111" when digit1 = "0001" else

```



```

"0010010" when digit1 = "0010" else
"0000110" when digit1 = "0011" else
"1001100" when digit1 = "0100" else
"0100100" when digit1 = "0101" else
"0100000" when digit1 = "0110" else
"0001111" when digit1 = "0111" else
"0000000" when digit1 = "1000" else
"0000100" when digit1 = "1001" else
"0001000" when digit1 = "1010" else
"1100000" when digit1 = "1011" else
"0110001" when digit1 = "1100" else
"1000010" when digit1 = "1101" else
"0110000" when digit1 = "1110" else
"0111000" when digit1 = "1111";
seven_seg <= seven_seg1 & '1';      -- colon off
end Behavioral;
```

۴۲- مانیتور برای برد آموزشی

مانیتور را به پورت VGA روی برد وصل کنید (دقت کنید که بعضی از جک‌های مانیتور کمی بزرگ هستند و ممکن است در حین اتصال به برد فشار وارد کنند؛ در این موارد کمی با احتیاط عمل کنید). بلافاصله پس از اتصال، در وسط مانیتور عبارت *AmOL electronics* را می‌توانید مشاهده کنید. رنگ نوشته به صورت پیش فرض آبی روی زمینه‌ی قرمز می‌باشد. توسط سه کلید فشاری متصل به پورت-های 8، 10 و 15 می‌توانید به ترتیب شدت رنگ‌های قرمز، سبز و آبی را برای متن و زمینه (که به ترتیب توسط کلیدهای متصله به پورت‌های 35 «متن» و 37 «زمینه» تعیین می‌شود) تغییر دهید. با هر بار فشار هر یک از کلیدها به شدت رنگ مربوطه، یک واحد اضافه می‌شود و با رسیدن به حداکثر (عدد 15) شدت بعدی 0 می‌شود. با ترکیب‌های متفاوت شدت این سه رنگ می‌توانید تا 4096 رنگ متفاوت به وجود آورید. دوازده LED سمت راست روی برد در هر لحظه بسته به کلیدهای 35 و 37، شدت هر کدام از رنگ‌های قرمز، سبز و آبی را برای متن یا زمینه نشان می‌دهند (هر رنگ، چهار LED). دو LED سمت چپ هم نشان می‌دهند که برای تغییر رنگ، متن انتخاب شده یا زمینه.

کلید فشاری متصل به پایه‌ی 41، برای ریست می‌باشد که لزومی ندارد که در ابتدای کار حتماً فشرده شود. برای پالس ساعت هم از اسیلاتور 50^{MHz} روی برد استفاده شده است. بازر برد هم غیر فعال شده تا نویزهای موجود باعث تولید احتمالی صداهای مزاحم نشوند.

برنامه:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity monitor is
    port (
        screen, text, clk_50M, reset: in std_logic;
        btn_r, btn_g, btn_b: in std_logic;
```



```

        hcnt := 0;
        vcnt := 0;
        screen_red <= "1111";
        screen_green <= "0000";
        screen_blue <= "0000";
        text_red <= "0000";
        text_green <= "0000";
        text_blue <= "1111";
        buzzer <= '1';
    elsif (clk_50M = '1' and clk_50M'event) then
        if hcnt < 799 then
            hcnt := hcnt + 1;
        else
            hcnt := 0;
            if vcnt < 524 then
                vcnt := vcnt + 1;
            else
                vcnt := 0;
            end if;
        end if;
        if hcnt >= 662 and hcnt < 755 then
            hsync <= '0';
        else
            hsync <= '1';
        end if;
        if vcnt >= 491 and vcnt < 493 then
            vsync <= '0';
        else
            vsync <= '1';
        end if;
        if (215 < vcnt and vcnt < 266 and 220 < hcnt and hcnt < 421)
then
            if x < 9999 then
                x := x + 1;
            else
                x := 0;
            end if;
            if pic_matrix(x) = '0' then
                red <= screen_red;
                green <= screen_green;
                blue <= screen_blue;
            else
                red <= text_red;
                green <= text_green;
                blue <= text_blue;
            end if;
        elsif (480 > vcnt and 640 > hcnt) then
            red <= screen_red;
            green <= screen_green;
            blue <= screen_blue;
        else
            red <= "0000";
            green <= "0000";
            blue <= "0000";
        end if;
        if dbnc1 > 0 then
            dbnc1 := dbnc1 - 1;
        else
            if text = '1' then
                if btn_r = '1' then
                    text_red <= text_red + 1;
                    dbnc1 := 10000000;
                elsif btn_g = '1' then
                    text_green <= text_green + 1;
                    dbnc1 := 10000000;
                elsif btn_b = '1' then

```

```

        text_blue <= text_blue + 1;
        dbnc1 := 10000000;
    else
        dbnc1 := 0;
    end if;
end if;
-----
if screen = '1' then
    if btn_r = '1' then
        screen_red <= screen_red + 1;
        dbnc1 := 10000000;
    elsif btn_g = '1' then
        screen_green <= screen_green + 1;
        dbnc1 := 10000000;
    elsif btn_b='1' then
        screen_blue <= screen_blue + 1;
        dbnc1 := 10000000;
    else
        dbnc1 := 0;
    end if;
end if;
end if; --dbnc1
if screen = '1' then
    vgaled(11 downto 8) <= screen_red;
    vgaled(7 downto 4) <= screen_green;
    vgaled(3 downto 0) <= screen_blue;
elsif text = '1' then
    vgaled(11 downto 8) <= text_red;
    vgaled(7 downto 4) <= text_green;
    vgaled(3 downto 0) <= text_blue;
end if;
end if;
vgaled(13 downto 12)<= "00";
vgaled(14)<= screen;
vgaled(15)<= text;
end process;

end Behavioral;
```

۴۳- کی‌بورد PS/2 برای بورد آموزشی

کی‌بورد PS/2 را به پورت PS/2 شماره‌ی ۲ (بنفش رنگ) روی بورد وصل کنید. با فشردن هر کلید روی آن کی‌بورد، آن make code روی هشت LED سمت چپ بورد نشان داده می‌شود. البته در حقیقت بایت‌های ارسالی از کی‌بورد به همان صورتی که از طرف آن فرستاده می‌شوند روی LED ها نشان داده می‌شوند. برای اکثر کلیدها سه بایت شامل یک بایت make code و دو بایت break code که خود آن شامل بایت FOH و دوباره همان make code می‌باشد فرستاده می‌شود که در نتیجه در آخر همان make code را می‌بینیم و چون این کار با سرعت بالایی انجام می‌شود می‌توانیم بگوییم که فقط همان make code را برای اکثر کلیدها مشاهده می‌کنیم.

کلید فشاری متصل به پایه‌ی 41، برای ریست می‌باشد که لزومی ندارد که در ابتدای کار حتماً فشرده شود. برای پالس ساعت هم از اسیلاتور 1MHz روی بورد استفاده شده است. بازار بورد هم غیر فعال شده تا نویزهای موجود باعث تولید احتمالی صداهاى ریز مزاحم نشوند.

برنامه:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity ps2keyboard is
  port (reset: in std_logic;
        clk_1M: in std_logic;           -- system clk_1M
        ps2_clk: in std_logic;         -- PS/2 clk line
        ps2_dta: in std_logic;        -- PS/2 data line
        leds: out std_logic_vector(7 downto 0); -- LED outputs
        buzzer : out std_logic
  );
end ps2keyboard;

architecture Behavioral of ps2keyboard is
  type state_type is (IDLE, START, DATA, PARITY); -- FSM states
  signal ps2_dv: std_logic; -- PS/2 data valid
  signal prv_ps2_clk, act_ps2_clk: std_logic; -- auxiliary signals
  signal recdata: std_logic_vector(7 downto 0); -- read data
```

```

signal shift: std_logic;           -- enable for shift reg.
signal n_shift: std_logic;        -- auxiliary signal
signal latch: std_logic;         -- latch read data
signal n_latch: std_logic;       -- auxiliary signal
signal err: std_logic;           -- parity or stop error
signal n_err: std_logic;         -- auxiliary signal
signal parset: std_logic;        -- preset for parity

check
signal n_parset: std_logic;       -- auxiliary signal
signal c_state, n_state: state_type; -- current & next states
signal cntval: std_logic_vector(2 downto 0); -- counter of data bits
signal zero: std_logic;         -- counter is zero
signal parbit: std_logic;       -- odd parity of data

begin
-- Provides a one-shot pulse after every falling edge of PS/2 clk
PS_CLK_SYNC: process(clk_1M, reset)
begin
    if (reset = '1') then
        prv_ps2_clk <= '1';
        act_ps2_clk <= '1';
        buzzer <= '1';
    elsif (clk_1M'event and clk_1M = '1') then
        act_ps2_clk <= ps2_clk;
        prv_ps2_clk <= act_ps2_clk;
    end if;
end process;

ps2_dv <= (not act_ps2_clk) and prv_ps2_clk;

-- Serial input, parallel output shift register
SIPO: process(clk_1M, reset)
begin
    if (reset = '1') then
        recdata <= (others => '0');
    elsif (clk_1M'event and clk_1M = '1') then
        if (shift = '1') then
            recdata <= ps2_dta & recdata(7 downto 1);
        end if;
    end if;
end process;

-- Counter of data bits
COUNT8: process(reset, clk_1M)
begin
    if (reset = '1') then
        cntval <= (others => '0');
    elsif (clk_1M'event and clk_1M = '1') then
        if (shift = '1') then
            cntval <= cntval + 1;
        end if;
    end if;
end process;

zero <= not (cntval(0) or cntval(1) or cntval(2));

-- Parity check of received data
PARITY_CHECK: process(clk_1M, parset)
begin
    if (parset = '1') then
        parbit <= '1';
    elsif (clk_1M'event and clk_1M = '1') then
        if (shift = '1' and ps2_dta = '1') then
            parbit <= not parbit;
        end if;
    end if;
end process;

```

```
end process;

-- Synchronous process of control state machine
FSM_SYNC: process(clk_1M, reset)
begin
    if (reset = '1') then
        c_state <= IDLE;
        shift <= '0';
        latch <= '0';
        err <= '0';
        parset <= '1';
    elsif (clk_1M'event and clk_1M = '1') then
        c_state <= n_state;
        shift <= n_shift;
        latch <= n_latch;
        err <= n_err;
        parset <= n_parset;
    end if;
end process;

-- Combinatorial process of control state machine
FSM_COMB: process(c_state, ps2_dv, ps2_dta, zero)
begin
    -- default values
    n_shift <= '0';
    n_latch <= '0';
    n_err <= '0';
    n_parset <= '0';
    case c_state is
    when IDLE => -- wait to receive data
        if ((ps2_dv and (not ps2_dta)) = '1') then
            n_state <= START;
            n_parset <= '1';
        else
            n_state <= IDLE;
        end if;
    when START => -- receive first data bit
        if (ps2_dv = '0') then
            n_state <= START;
        else
            n_state <= DATA;
            n_shift <= '1';
        end if;
    when DATA => -- receive remaining data bits and parity
        if (ps2_dv = '0') then
            n_state <= DATA;
        elsif (zero = '0') then
            n_state <= DATA;
            n_shift <= '1';
        else
            n_state <= PARITY;
            if (parbit /= ps2_dta) then
                n_err <= '1';
            end if;
        end if;
    when PARITY => -- receive stop bit
        if (ps2_dv = '0') then
            n_state <= PARITY;
        else
            n_state <= IDLE;
            n_latch <= '1';
            n_err <= not ps2_dta;
        end if;
    end case;
end process;
```

```
-- Output latch
LED_OUTPUTS: process(reset, clk_1M)
begin
    if (reset = '1') then
        leds <= (others => '1');
    elsif (clk_1M'event and clk_1M = '1') then
        if (err = '1') then
            leds <= (others => '1');
        elsif (latch = '1') then
            leds <= recdata;
        end if;
    end if;
end process;

end Behavioral;
```

۴۴- موس PS/2 برای برد آموزشی

موس PS/2 را به پورت PS/2 شماره ۱ (سبز رنگ) روی برد وصل کنید. با فشردن هر یک از سه کلید روی موس و حرکت موس به یکی از چهار جهت اصلی، یکی از LED های سمت چپ برد روشن می‌شود. توجه کنید چون حرکات موس دقیق هستند شاید سخت باشد که از LED های مربوط به حرکت، هر دفعه فقط یکی روشن شود، مگر اینکه دقت را بالا ببرید و موس را دقیقاً به همان جهت اصلی حرکت دهید. LED های سمت راست برد هم برای نمایش اندازه‌ی حرکت موس به کار می‌رود (عدد نشان داده شده متناسب با سرعت تغییر می‌باشد). این عدد تا تغییر حرکت بعدی باقی می‌ماند. کلید فشاری متصل به پایه ۴۱، برای ریست می‌باشد که لزومی ندارد که در ابتدای کار حتماً فشرده شود. برای پالس ساعت هم از اسیلاتور 10^{MHz} روی برد استفاده شده است. بازر برد هم غیر فعال شده تا نویزهای موجود باعث تولید احتمالی صداهای ریز مزاحم نشوند.

برنامه:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

ENTITY ps2mouse IS
    PORT (
        clk_10M: in std_logic;
        reset: in std_logic;
        led : out std_logic_vector(7 downto 0);
        mov_LEFT      : out std_logic;
        mov_Right     : out std_logic;
        Mov_Up        : out std_logic;
        Mov_Down      : out std_logic;
        Click_Left    : out std_logic;
        Click_Middel  : out std_logic;
        Click_Right   : out std_logic;
        mPS2_CLK      : inout std_logic;
        mPS2_DATA     : inout std_logic;
        buzzer : out std_logic
    );
END ps2mouse;

-----
ARCHITECTURE Behavioral OF ps2mouse IS
```

```

component mouse port (CLK          : in    std_logic;
  RESOLUTION : in    std_logic;
  Reset      : in    std_logic;
  SWITCH     : in    std_logic;
  LEFT       : out   std_logic;
  MIDDLE     : out   std_logic;
  --NEW_EVENT : out   std_logic;
  RIGHT      : out   std_logic;
  XPOS       : out   std_logic_vector (9 downto 0);
  YPOS       : out   std_logic_vector (9 downto 0);
  --ZPOS      : out   std_logic_vector (3 downto 0);
  PS2_CLK    : inout std_logic;
  PS2_DATA   : inout std_logic);
  end component;

  signal X, Y, xpos, yPos : std_logic_vector(9 downto 0);
  signal mRESOLUTION :    std_logic:='1';
signal mSWITCH      :    std_logic:='1';
begin
  mouse1:mouse port map(
    CLK=>clk_10M,RESOLUTION=>mRESOLUTION,Reset=>Reset,

    SWITCH=>mSWITCH,LEFT=>Click_Left,MIDDLE=>Click_Middel,

    RIGHT=>Click_Right,XPOS=>X,YPOS=>Y,

    --ZPOS=>mZPOS,

    PS2_CLK=>mPS2_CLK,PS2_DATA=>mPS2_DATA);
  process (clk_10M, Reset)
    variable Delay: integer;
  begin
    if Reset = '1' then
      Led <= "11111111";
      delay := 1000000;
      Xpos <= "1000000000";
      YPos <= "1000000000";
      mSWITCH <= '1';
      mRESOLUTION <= '1';
      buzzer <= '1';
    else
      if (clk_10M='1' and clk_10M'event) then
        mSWITCH <= '0';
        led <= x(9 downto 2);
        if Delay > 0 then
          delay := delay - 1;
        else
          delay := 1000000;
          if XPos < X then
            Mov_Right <= '1';
          else
            Mov_Right <= '0';
          end if;
          if XPos > X then
            Mov_Left <= '1';
          else
            Mov_Left <= '0';
          end if;
          if YPos > Y then
            Mov_Up <= '1';
          else
            Mov_Up <= '0';
          end if;
          if YPos < Y then
            Mov_Down <= '1';
          else

```



```

        Mov_Down <= '0';
    end if;
    XPOs <= X;
    YPOs <= Y;
end if;
end if;
end process;
end Behavioral;

-----
-- Company: Digilent RO
-- Engineer: Mircea Dabacan
--
-- Create Date:    12:57:12 03/01/2008
-- Design Name:
-- Module Name:    MouseRefComp - Structural
-- Project Name:
-- Target Devices:
-- Tool versions:
-- Description: This is the structural VHDL code of the
--               Digilent Mouse Reference Component.
--               It instantiates three components:
--               - ps2interface
--               - mouse_controller
--               - resolution_mouse_informer
--
-- Dependencies:
--
-- Revision:
-- Revision 0.01 - File Created
-- Additional Comments:
--
-----
-
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.ALL;
library UNISIM;
use UNISIM.Vcomponents.ALL;

entity mouse is
    port ( CLK          : in    std_logic;
           RESOLUTION  : in    std_logic;
           Reset        : in    std_logic;
           SWITCH       : in    std_logic;
           LEFT         : out   std_logic;
           MIDDLE       : out   std_logic;
           NEW_EVENT    : out   std_logic;
           RIGHT        : out   std_logic;
           XPOS         : out   std_logic_vector (9 downto 0);
           YPOS         : out   std_logic_vector (9 downto 0);
           ZPOS         : out   std_logic_vector (3 downto 0);
           PS2_CLK      : inout std_logic;
           PS2_DATA     : inout std_logic);
end mouse;

architecture Structural of mouse is

    signal TX_DATA      : std_logic_vector (7 downto 0);
    signal bitSetMaxX   : std_logic;
    signal vecValue     : std_logic_vector (9 downto 0);
    signal bitRead      : std_logic;
    signal bitWrite     : std_logic;
    signal bitErr       : std_logic;
```

```

signal bitSetX    : std_logic;
signal bitSetY    : std_logic;
signal bitSetMaxY : std_logic;
signal vecRxData  : std_logic_vector (7 downto 0);

component mouse_controller
  port ( clk      : in    std_logic;
        rst      : in    std_logic;
        read     : in    std_logic;
        write    : out   std_logic;
        err      : in    std_logic;
        setx     : in    std_logic;
        sety     : in    std_logic;
        setmax_x : in    std_logic;
        setmax_y : in    std_logic;
        value    : in    std_logic_vector (9 downto 0);
        rx_data  : in    std_logic_vector (7 downto 0);
        tx_data  : out   std_logic_vector (7 downto 0);
        left     : out   std_logic;
        middle   : out   std_logic;
        right    : out   std_logic;
        xpos     : out   std_logic_vector (9 downto 0);
        ypos     : out   std_logic_vector (9 downto 0);
        zpos     : out   std_logic_vector (3 downto 0);
        new_event : out   std_logic);
end component;

component resolution_mouse_informer
  port ( clk      : in    std_logic;
        rst      : in    std_logic;
        resolution : in    std_logic;
        switch    : in    std_logic;
        setx      : out   std_logic;
        sety      : out   std_logic;
        setmax_x  : out   std_logic;
        setmax_y  : out   std_logic;
        value     : out   std_logic_vector (9 downto 0));
end component;

component ps2interface
  port ( clk      : in    std_logic;
        rst      : in    std_logic;
        read     : out   std_logic;
        write    : in    std_logic;
        rx_data  : out   std_logic_vector (7 downto 0);
        tx_data  : in    std_logic_vector (7 downto 0);
        busy     : out   std_logic;
        err      : out   std_logic;
        ps2_clk  : inout std_logic;
        ps2_data : inout std_logic);
end component;

begin

MouseCtrlInst : mouse_controller
  port map (clk=>CLK,
            rst=>Reset,
            read=>bitRead,
            write=>bitWrite,
            err=>bitErr,
            setmax_x=>bitSetMaxX,
            setmax_y=>bitSetMaxY,
            setx=>bitSetX,
            sety=>bitSetY,
            value(9 downto 0)=>vecValue(9 downto 0),
            rx_data(7 downto 0)=>vecRxData(7 downto 0),

```

```
        tx_data(7 downto 0)=>TX_DATA(7 downto 0),
        left=>LEFT,
        middle=>MIDDLE,
        right=>RIGHT,
        xpos(9 downto 0)=>XPOS(9 downto 0),
        ypos(9 downto 0)=>YPOS(9 downto 0),
        zpos(3 downto 0)=>ZPOS(3 downto 0),
        new_event=>NEW_EVENT);

ResMouseInfInst : resolution_mouse_informer
    port map (clk=>CLK,
              resolution=>RESOLUTION,
              rst=>Reset,
              switch=>SWITCH,
              setmax_x=>bitSetMaxX,
              setmax_y=>bitSetMaxY,
              setx=>bitSetX,
              sety=>bitSetY,
              value(9 downto 0)=>vecValue(9 downto 0));

Pss2Inst : ps2interface
    port map (clk=>CLK,
              rst=>Reset,
              tx_data(7 downto 0)=>TX_DATA(7 downto 0),
              read=>bitRead,
              write=>bitWrite,
              busy=>open,
              err=>bitErr,
              rx_data(7 downto 0)=>vecRxData(7 downto 0),
              ps2_clk=>PS2_CLK,
              ps2_data=>PS2_DATA);

end Structural;

-----
-- mouse_controller.vhd
-----
-- Author : Ulrich Zolt?n
--          Copyright 2006 Digilent, Inc.
-----
-- Software version : Xilinx ISE 7.1.04i
--                   WebPack
-- Device           : 3s200ft256-4
-----
-- This file contains a controller for a ps/2 compatible mouse device.
-- This controller is a client for the ps2interface module.
-----
-- Behavioral description
-----
-- Please read the following article on the web for understanding how
-- to interface a ps/2 mouse:
-- http://www.computer-engineering.org/ps2mouse/
-----
-- This controller is implemented as described in the above article.
-- The mouse controller receives bytes from the ps2interface which, in
-- turn, receives them from the mouse device. Data is received on the
-- rx_data input port, and is validated by the read signal. read is
-- active for one clock period when new byte available on rx_data. Data
-- is sent to the ps2interface on the tx_data output port and validated
-- by the write output signal. 'write' should be active for one clock
-- period when tx_data contains the command or data to be sent to the
-- mouse. ps2interface wraps the byte in a 11 bits packet that is sent
-- through the ps/2 port using the ps/2 protocol. Similarly, when the
-- mouse sends data, the ps2interface receives 11 bits for every byte,
-- extracts the byte from the ps/2 frame, puts it on rx_data and
```

```

-- activates read for one clock period. If an error occurs when sending
-- or receiving a frame from the mouse, the err input goes high for one
-- clock period. When this occurs, the controller enters reset state.

-- When in reset state, the controller resets the mouse and begins an
-- initialization procedure that consists of trying to put mouse in
-- scroll mode (enables wheel if the mouse has one), setting the
-- resolution of the mouse, the sample rate and finally enables
-- reporting. Implicitly the mouse, after a reset or immediately after a
-- reset, does not send data packets on its own. When reset (or power-up)
-- the mouse enters reset state, where it performs a test, called the
-- bat test (basic assurance test), when this test is done, it sends
-- the result: AAh for test ok, FCh for error. After this it sends its
-- ID which is 00h. When this is done, the mouse enters stream mode,
-- but with reporting disabled (movement data packets are not sent).
-- To enable reporting the enable data reporting command (F4h) must be
-- sent to the mouse. After this command is sent, the mouse will send
-- movement data packets when the mouse is moved or the status of the
-- button changes.

-- After sending a command or a byte following a command, the mouse
-- must respond with ack (FAh). For managing the initialization
-- procedure and receiving the movement data packets, a FSM is used.
-- When the fpga is powered up or the logic is reset using the global
-- reset, the FSM enters reset state. From this state, the FSM will
-- transition to a series of states used to initialize the mouse. When
-- initialization is complete, the FSM remains in state read_byte_1,
-- waiting for a movement data packet to be sent. This is the idle
-- state of the FSM. When a byte is received in this state, this is
-- the first byte of the 3 bytes sent in a movement data packet (4 bytes
-- if mouse in scrolling mode). After reading the last byte from the
-- packet, the FSM enters mark_new_event state and sets new_event high.
-- After that FSM enters read_byte_1 state, resets new_event and waits
-- for a new packet.
-- After a packet is received, new_event is set high for one clock
-- period to "inform" the clients of this controller a new packet was
-- received and processed.

-- During the initialization procedure, the controller tries to put the
-- mouse in scroll mode (activates wheel, if mouse has one). This is
-- done by successively setting the sample rate to 200, then to 100, and
-- lastly to 80. After this is done, the mouse ID is requested by
-- sending get device ID command (F2h). If the received ID is 00h than
-- the mouse does not have a wheel. If the received ID is 03h than the
-- mouse is in scroll mode, and when sending movement data packets
-- (after enabling data reporting) it will include z movement data.
-- If the mouse is in normal, non-scroll mode, the movement data packet
-- consists of 3 successive bytes. This is their format:
--
--
--
-- bits      7      6      5      4      3      2      1      0
--
-- byte 1 | YOVF| XOVF| YSIGN| XSIGN| 1 | MBTN| RBTN| LBTN|
--
-- byte 2 |                X MOVEMENT                |
--
-- byte 3 |                Y MOVEMENT                |
--
-- OVF = overflow
-- BTN = button
-- M = middle
-- R = right
-- L = left

```

```

--
-- When scroll mode is enabled, the mouse send 4 byte movement packets.
-- bits      7      6      5      4      3      2      1      0
--
-- byte 1 | YO VF | XO VF | YSIGN | XSIGN | 1 | MBTN | RBTN | LBTN |
--
-- byte 2 |           X MOVEMENT           |
--
-- byte 3 |           Y MOVEMENT           |
--
-- byte 4 |           Z MOVEMENT           |
--
-- x and y movement counters are represented on 8 bits, 2's complement
-- encoding. The first bit (sign bit) of the counters are the xsign and
-- ysign bit from the first packet, the rest of the bits are the second
-- byte for the x movement and the third byte for y movement. For the
-- z movement the range is -8 -> +7 and only the 4 least significant
-- bits from z movement are valid, the rest are sign extensions.
-- The x and y movements are in range: -256 -> +255

-- The mouse uses as axes origin the lower-left corner. For the purpose
-- of displaying a mouse cursor on the screen, the controller inverts
-- the y axis to move the axes origin in the upper-left corner. This
-- is done by negating the y movement value (following the 2s complement
-- encoding). The movement data received from the mouse are delta
-- movements, the data represents the movement of the mouse relative
-- to the last position. The controller keeps track of the position of
-- the mouse relative to the upper-left corner. This is done by keeping
-- the mouse position in two registers x_pos and y_pos and adding the
-- delta movements to their value. The addition uses saturation. That
-- means the value of the mouse position will not exceed certain bounds
-- and will not rollover the a margin. For example, if the mouse is at
-- the left margin and is moved left, the x position remains at the left
-- margin(0). The lower bound is always 0 for both x and y movement.
-- The upper margin can be set using input pins: value, setmax_x,
-- setmax_y. To set the upper bound of the x movement counter, the new
-- value is placed on the value input pins and setmax_x is activated
-- for at least one clock period. Similarly for y movement counter, but
-- setmax_y is activated instead. Notice that value has 10 bits, and so
-- the maximum value for a bound is 1023.

-- The position of the mouse (x_pos and y_pos) can be set at any time,
-- by placing the x or y position on the value input pins and activating
-- the setx, or sety respectively, for at least one clock period. This
-- is useful for setting an original position of the mouse different
-- from (0,0).
-----
-- Port definitions
-----
-- clk          - global clock signal (100MHz)
-- rst          - global reset signal
-- read         - input pin, from ps2interface
--              - active one clock period when new data received
--              - and available on rx_data
-- err          - input pin, from ps2interface
--              - active one clock period when error occurred when
--              - receiving or sending data.
-- rx_data      - input pin, 8 bits, from ps2interface
--              - the byte received from the mouse.
-- xpos         - output pin, 10 bits
--              - the x position of the mouse relative to the upper
--              - left corner
-- ypos         - output pin, 10 bits

```

```

--          - the y position of the mouse relative to the upper
--          - left corner
-- zpos      - output pin, 4 bits
--          - last delta movement on z axis
-- left      - output pin, high if the left mouse button is pressed
-- middle    - output pin, high if the middle mouse button is
--          - pressed
-- right     - output pin, high if the right mouse button is
--          - pressed
-- new_event - output pin, active one clock period after receiving
--          - and processing one movement data packet.
-- tx_data   - output pin, 8 bits, to ps2interface
--          - byte to be sent to the mouse
-- write     - output pin, to ps2interface
--          - active one clock period when sending a byte to the
--          - ps2interface.

```

```

-----
-- Revision History:
-- 09/18/2006(UlrichZ): created
-----

```

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

```

```

-- simulation library
library UNISIM;
use UNISIM.VComponents.all;

```

```

-- the mouse_controller entity declaration
-- read above for behavioral description and port definitions.
entity mouse_controller is

```

```

port(
    clk          : in std_logic;
    rst          : in std_logic;
    read         : in std_logic;
    err          : in std_logic;
    rx_data      : in std_logic_vector(7 downto 0);

    xpos        : out std_logic_vector(9 downto 0);
    ypos        : out std_logic_vector(9 downto 0);
    zpos        : out std_logic_vector(3 downto 0);
    left        : out std_logic;
    middle      : out std_logic;
    right       : out std_logic;
    new_event   : out std_logic;
    tx_data     : out std_logic_vector(7 downto 0);
    write       : out std_logic;

    value       : in std_logic_vector(9 downto 0);
    setx        : in std_logic;
    sety        : in std_logic;
    setmax_x    : in std_logic;
    setmax_y    : in std_logic
);

```

```

end mouse_controller;

```

```

architecture Behavioral of mouse_controller is

```

```

-----
-- CONSTANTS
-----

```

```

-- constants defining commands to send or received from the mouse
constant FA: std_logic_vector(7 downto 0) := "11111010"; -- 0xFA(ACK)

```



```
constant FF: std_logic_vector(7 downto 0) := "11111111"; -- 0xFF(RESET)
constant AA: std_logic_vector(7 downto 0) := "10101010"; -- 0xAA(BAT_OK)
constant OO: std_logic_vector(7 downto 0) := "00000000"; -- 0x00(ID)
-- (attention: name is 2 letters 0 not zero)

-- command to read id
constant READ_ID      : std_logic_vector(7 downto 0) := x"F2";
-- command to enable mouse reporting
-- after this command is sent, the mouse begins sending data packets
constant ENABLE_REPORTING : std_logic_vector(7 downto 0) := x"F4";
-- command to set the mouse resolution
constant SET_RESOLUTION  : std_logic_vector(7 downto 0) := x"E8";
-- the value of the resolution to send after sending SET_RESOLUTION
constant RESOLUTION      : std_logic_vector(7 downto 0) := x"03";
-- (8 counts/mm)

-- command to set the mouse sample rate
constant SET_SAMPLE_RATE : std_logic_vector(7 downto 0) := x"F3";

-- the value of the sample rate to send after sending SET_SAMPLE_RATE
constant SAMPLE_RATE     : std_logic_vector(7 downto 0) := x"28";
-- (40 samples/s)

-- default maximum value for the horizontal mouse position
constant DEFAULT_MAX_X : std_logic_vector(9 downto 0) := "1111111111";
-- 639

-- default maximum value for the vertical mouse position
constant DEFAULT_MAX_Y : std_logic_vector(9 downto 0) := "0111111111";
-- 479

-----
-- SIGNALS
-----

-- after doing the enable scroll mouse procedure, if the ID returned by
-- the mouse is 03 (scroll mouse enabled) then this register will be set
-- If '1' then the mouse is in scroll mode, else mouse is in simple
-- mouse mode.
signal haswheel: std_logic := '0';

-- horizontal and vertical mouse position
-- origin of axes is upper-left corner
-- the origin of axes the mouse uses is the lower-left corner
-- The y-axis is inverted, by making negative the y movement received
-- from the mouse (if it was positive it becomes negative
-- and vice versa)
signal x_pos,y_pos: std_logic_vector(10 downto 0) := (others => '0');

-- active when an overflow occurred on the x and y axis
-- bits 6 and 7 from the first byte received from the mouse
signal x_overflow,y_overflow: std_logic := '0';

-- active when the x,y movement is negative
-- bits 4 and 5 from the first byte received from the mouse
signal x_sign,y_sign: std_logic := '0';

-- 2's complement value for incrementing the x_pos,y_pos
-- y_inc is the negated value from the mouse in the third byte
signal x_inc,y_inc: std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');

-- active for one clock period, indicates new delta movement received
-- on x,y axis
signal x_new,y_new: std_logic := '0';

-- maximum value for x and y position registers(x_pos,y_pos)
signal x_max,y_max: std_logic_vector(9 downto 0) := (others => '0');
```




```
        inc := "111" & x_inc;
    end if;
    -- intermediary horizontal position
    x_inter := x_pos + inc;
    -- if first bit of x_inter is 1
    -- then negative overflow occurred and
    -- new x position is 0.
    -- Note: x_pos and x_inter have 11 bits,
    -- and because xpos has only 10, when
    -- first bit becomes 1, this is considered
    -- a negative number when moving left
    if(x_inter(10) = '1') then
        x_pos <= (others => '0');
    else
        x_pos <= x_inter;
    end if;
-- if positive movement on x axis
else
    -- if overflow occurred
    if(x_overflow = '1') then
        -- inc is 256
        inc := "00100000000";
    else
        -- inc is sign extended x_inc
        inc := "000" & x_inc;
    end if;
    -- intermediary horizontal position
    x_inter := x_pos + inc;
    -- if x_inter is greater than x_max
    -- then positive overflow occurred and
    -- new x position is x_max.
    if(x_inter > ('0' & x_max)) then
        x_pos <= '0' & x_max;
    else
        x_pos <= x_inter;
    end if;
end if;
end if;
end if;
end process set_x;

-- sets the value of y_pos from another module when sety is active
-- else, computes the new y_pos from the old position when new y
-- movement detected by adding the delta movement in y_inc, or by
-- adding 256 or -256 when overflow occurs.
set_y: process(clk)
variable y_inter: std_logic_vector(10 downto 0);
variable inc: std_logic_vector(10 downto 0);
begin
    if(rising_edge(clk)) then
        -- if sety active, set new y_pos value
        if(sety = '1') then
            y_pos <= '0' & value;
        -- if delta movement received from mouse
        elsif(y_new = '1') then
            -- if negative movement on y axis
            -- Note: axes origin is upper-left corner
            if(y_sign = '1') then
                -- if overflow occurred
                if(y_overflow = '1') then
                    -- inc is -256
                    inc := "11100000000";
                else
                    -- inc is sign extended y_inc
                    inc := "111" & y_inc;
                end if;
            end if;
        end if;
    end if;
end process;
```

```

-- intermediary vertical position
y_inter := y_pos + inc;
-- if first bit of y_inter is 1
-- then negative overflow occurred and
-- new y position is 0.
-- Note: y_pos and y_inter have 11 bits,
-- and because y_pos has only 10, when
-- first bit becomes 1, this is considered
-- a negative number when moving upward
if(y_inter(10) = '1') then
    y_pos <= (others => '0');
else
    y_pos <= y_inter;
end if;
-- if positive movement on y axis
else
    -- if overflow occurred
    if(y_overflow = '1') then
        -- inc is 256
        inc := "00100000000";
    else
        -- inc is sign extended y_inc
        inc := "000" & y_inc;
    end if;
    -- intermediary vertical position
    y_inter := y_pos + inc;
    -- if y_inter is greater than y_max
    -- then positive overflow occurred and
    -- new y position is y_max.
    if(y_inter > ('0' & y_max)) then
        y_pos <= '0' & y_max;
    else
        y_pos <= y_inter;
    end if;
end if;
end if;
end process set_y;

-- sets the maximum value of the x movement register, stored in x_max
-- when setmax_x is active, max value should be on value input pin
set_max_x: process(clk,rst)
begin
    if(rising_edge(clk)) then
        if(rst = '1') then
            x_max <= DEFAULT_MAX_X;
        elsif(setmax_x = '1') then
            x_max <= value;
        end if;
    end if;
end process set_max_x;

-- sets the maximum value of the y movement register, stored in y_max
-- when setmax_y is active, max value should be on value input pin
set_max_y: process(clk,rst)
begin
    if(rising_edge(clk)) then
        if(rst = '1') then
            y_max <= DEFAULT_MAX_Y;
        elsif(setmax_y = '1') then
            y_max <= value;
        end if;
    end if;
end process set_max_y;

-- Synchronous one process fsm to handle the communication

```

```
-- with the mouse.
-- When reset and at start-up it enters reset state
-- where it begins the procedure of initializing the mouse.
-- After initialization is complete, it waits packets from
-- the mouse.
-- Read at Behavioral decription for details.
manage_fsm: process(clk,rst)
begin
    -- when reset occurs, give signals default values.
    if(rst = '1') then
        state <= reset;
        haswheel <= '0';
        x_overflow <= '0';
        y_overflow <= '0';
        x_sign <= '0';
        y_sign <= '0';
        x_inc <= (others => '0');
        y_inc <= (others => '0');
        x_new <= '0';
        y_new <= '0';
        new_event <= '0';
        left_down <= '0';
        middle_down <= '0';
        right_down <= '0';

    elsif(rising_edge(clk)) then

        -- at every rising edge of the clock, this signals
        -- are reset, thus assuring that they are active
        -- for one clock period only if a state sets then
        -- because the fsm will transition from the state
        -- that set them on the next rising edge of clock.
        write <= '0';
        x_new <= '0';
        y_new <= '0';

    case state is

        -- if just powered-up, reset occurred or some error in
        -- transmission encountered, then fsm will transition to
        -- this state. Here the RESET command (FF) is sent to the
        -- mouse, and various signals receive their default values
        -- From here the FSM transitions to a series of states that
        -- perform the mouse initialization procedure. All this
        -- state are prefixed by "reset_". After sending a byte
        -- to the mouse, it responds by sending ack (FA). All
        -- states that wait ack from the mouse are postfixed by
        -- "_wait_ack".
        -- Read at Behavioral decription for details.
        when reset =>
            haswheel <= '0';
            x_overflow <= '0';
            y_overflow <= '0';
            x_sign <= '0';
            y_sign <= '0';
            x_inc <= (others => '0');
            y_inc <= (others => '0');
            x_new <= '0';
            y_new <= '0';
            left_down <= '0';
            middle_down <= '0';
            right_down <= '0';
            tx_data <= FF;
            write <= '1';
            state <= reset_wait_ack;
```

```

-- wait ack for the reset command.
-- when received transition to reset_wait_bat_completion.
-- if error occurs go to reset state.
when reset_wait_ack =>
  if(read = '1') then
    -- if received ack
    if(rx_data = FA) then
      state <= reset_wait_bat_completion;
    else
      state <= reset;
    end if;
  elsif(err = '1') then
    state <= reset;
  else
    state <= reset_wait_ack;
  end if;

-- wait for bat completion test
-- mouse should send AA if test is successful
when reset_wait_bat_completion =>
  if(read = '1') then
    if(rx_data = AA) then
      state <= reset_wait_id;
    else
      state <= reset;
    end if;
  elsif(err = '1') then
    state <= reset;
  else
    state <= reset_wait_bat_completion;
  end if;

-- the mouse sends its id after performing bat test
-- the mouse id should be 00
when reset_wait_id =>
  if(read = '1') then
    if(rx_data = 00) then
      state <= reset_set_sample_rate_200;
    else
      state <= reset;
    end if;
  elsif(err = '1') then
    state <= reset;
  else
    state <= reset_wait_id;
  end if;

-- with this state begins the enable wheel mouse
-- procedure. The procedure consists of setting
-- the sample rate of the mouse first 200, then 100
-- then 80. After this is done, the mouse id is
-- requested and if the mouse id is 03, then
-- mouse is in wheel mode and will send 4 byte packets
-- when reporting is enabled.
-- If the id is 00, the mouse does not have a wheel
-- and will send 3 byte packets when reporting is enabled.
-- This state issues the set_sample_rate command to the
-- mouse.
when reset_set_sample_rate_200 =>
  tx_data <= SET_SAMPLE_RATE;
  write <= '1';
  state <= reset_set_sample_rate_200_wait_ack;

-- wait ack for set sample rate command
when reset_set_sample_rate_200_wait_ack =>
  if(read = '1') then

```



```
        if(rx_data = FA) then
            state <= reset_send_sample_rate_200;
        else
            state <= reset;
        end if;
    elsif(err = '1') then
        state <= reset;
    else
        state <= reset_set_sample_rate_200_wait_ack;
    end if;

-- send the desired sample rate (200 = 0xC8)
when reset_send_sample_rate_200 =>
    tx_data <= "11001000"; -- 0xC8
    write <= '1';
    state <= reset_send_sample_rate_200_wait_ack;

-- wait ack for sending the sample rate
when reset_set_sample_rate_200_wait_ack =>
    if(read = '1') then
        if(rx_data = FA) then
            state <= reset_set_sample_rate_100;
        else
            state <= reset;
        end if;
    elsif(err = '1') then
        state <= reset;
    else
        state <= reset_send_sample_rate_200_wait_ack;
    end if;

-- send the sample rate command
when reset_set_sample_rate_100 =>
    tx_data <= SET_SAMPLE_RATE;
    write <= '1';
    state <= reset_set_sample_rate_100_wait_ack;

-- wait ack for sending the sample rate command
when reset_set_sample_rate_100_wait_ack =>
    if(read = '1') then
        if(rx_data = FA) then
            state <= reset_send_sample_rate_100;
        else
            state <= reset;
        end if;
    elsif(err = '1') then
        state <= reset;
    else
        state <= reset_set_sample_rate_100_wait_ack;
    end if;

-- send the desired sample rate (100 = 0x64)
when reset_send_sample_rate_100 =>
    tx_data <= "01100100"; -- 0x64
    write <= '1';
    state <= reset_send_sample_rate_100_wait_ack;

-- wait ack for sending the sample rate
when reset_send_sample_rate_100_wait_ack =>
    if(read = '1') then
        if(rx_data = FA) then
            state <= reset_set_sample_rate_80;
        else
            state <= reset;
        end if;
    elsif(err = '1') then
```

```

        state <= reset;
    else
        state <= reset_send_sample_rate_100_wait_ack;
    end if;

-- send set sample rate command
when reset_set_sample_rate_80 =>
    tx_data <= SET_SAMPLE_RATE;
    write <= '1';
    state <= reset_set_sample_rate_80_wait_ack;

-- wait ack for sending the sample rate command
when reset_set_sample_rate_80_wait_ack =>
    if(read = '1') then
        if(rx_data = FA) then
            state <= reset_send_sample_rate_80;
        else
            state <= reset;
        end if;
    elsif(err = '1') then
        state <= reset;
    else
        state <= reset_set_sample_rate_80_wait_ack;
    end if;

-- send desired sample rate (80 = 0x50)
when reset_send_sample_rate_80 =>
    tx_data <= "01010000"; -- 0x50
    write <= '1';
    state <= reset_send_sample_rate_80_wait_ack;

-- wait ack for sending the sample rate
when reset_send_sample_rate_80_wait_ack =>
    if(read = '1') then
        if(rx_data = FA) then
            state <= reset_read_id;
        else
            state <= reset;
        end if;
    elsif(err = '1') then
        state <= reset;
    else
        state <= reset_send_sample_rate_80_wait_ack;
    end if;

-- now the procedure for enabling wheel mode is done
-- the mouse id is read to determine is mouse is in
-- wheel mode.
-- Read ID command is sent to the mouse.
when reset_read_id =>
    tx_data <= READ_ID;
    write <= '1';
    state <= reset_read_id_wait_ack;

-- wait ack for sending the read id command
when reset_read_id_wait_ack =>
    if(read = '1') then
        if(rx_data = FA) then
            state <= reset_read_id_wait_id;
        else
            state <= reset;
        end if;
    elsif(err = '1') then
        state <= reset;
    else
        state <= reset_read_id_wait_ack;
    end if;

```

```
end if;

-- received the mouse id
-- if the id is 00, then the mouse does not have
-- a wheel and haswheel is reset
-- if the id is 03, then the mouse is in scroll mode
-- and haswheel is set.
-- if anything else is received or an error occurred
-- then the FSM transitions to reset state.
when reset_read_id_wait_id =>
  if(read = '1') then
    if(rx_data = "00000000") then
      -- the mouse does not have a wheel
      haswheel <= '0';
      state <= reset_set_resolution;
    elsif(rx_data = "00000011") then -- 0x03
      -- the mouse is in scroll mode
      haswheel <= '1';
      state <= reset_set_resolution;
    else
      state <= reset;
    end if;
  elsif(err = '1') then
    state <= reset;
  else
    state <= reset_read_id_wait_id;
  end if;

-- send the set resolution command to the mouse
when reset_set_resolution =>
  tx_data <= SET_RESOLUTION;
  write <= '1';
  state <= reset_set_resolution_wait_ack;

-- wait ack for sending the set resolution command
when reset_set_resolution_wait_ack =>
  if(read = '1') then
    if(rx_data = FA) then
      state <= reset_send_resolution;
    else
      state <= reset;
    end if;
  elsif(err = '1') then
    state <= reset;
  else
    state <= reset_set_resolution_wait_ack;
  end if;

-- send the desired resolution (0x03 = 8 counts/mm)
when reset_send_resolution =>
  tx_data <= RESOLUTION;
  write <= '1';
  state <= reset_send_resolution_wait_ack;

-- wait ack for sending the resolution
when reset_send_resolution_wait_ack =>
  if(read = '1') then
    if(rx_data = FA) then
      state <= reset_set_sample_rate_40;
    else
      state <= reset;
    end if;
  elsif(err = '1') then
    state <= reset;
  else
    state <= reset;
  end if;
end if;
```

```
        state <= reset_send_resolution_wait_ack;
    end if;

-- send the set sample rate command
when reset_set_sample_rate_40 =>
    tx_data <= SET_SAMPLE_RATE;
    write <= '1';
    state <= reset_set_sample_rate_40_wait_ack;

-- wait ack for sending the set sample rate command
when reset_set_sample_rate_40_wait_ack =>
    if(read = '1') then
        if(rx_data = FA) then
            state <= reset_send_sample_rate_40;
        else
            state <= reset;
        end if;
    elsif(err = '1') then
        state <= reset;
    else
        state <= reset_set_sample_rate_40_wait_ack;
    end if;

-- send the desired sample rate.
-- 40 samples per second is sent.
when reset_send_sample_rate_40 =>
    tx_data <= SAMPLE_RATE;
    write <= '1';
    state <= reset_send_sample_rate_40_wait_ack;

-- wait ack for sending the sample rate
when reset_send_sample_rate_40_wait_ack =>
    if(read = '1') then
        if(rx_data = FA) then
            state <= reset_enable_reporting;
        else
            state <= reset;
        end if;
    elsif(err = '1') then
        state <= reset;
    else
        state <= reset_send_sample_rate_40_wait_ack;
    end if;

-- in this state enable reporting command is sent
-- to the mouse. Before this point, the mouse
-- does not send packets. Only after issuing this
-- command, the mouse begins sending data packets,
-- 3 byte packets if it doesn't have a wheel and
-- 4 byte packets if it is in scroll mode.
when reset_enable_reporting =>
    tx_data <= ENABLE_REPORTING;
    write <= '1';
    state <= reset_enable_reporting_wait_ack;

-- wait ack for sending the enable reporting command
when reset_enable_reporting_wait_ack =>
    if(read = '1') then
        if(rx_data = FA) then
            state <= read_byte_1;
        else
            state <= reset;
        end if;
    elsif(err = '1') then
        state <= reset;
    else
        state <= reset;
    end if;
end if;
```


MF1

```
state <= reset_enable_reporting_wait_ack;
end if;

-- this is idle state of the FSM after the
-- initialization is complete.
-- Here the first byte of a packet is waited.
-- The first byte contains the state of the
-- buttons, the sign of the x and y movement
-- and overflow information about these movements
-- First byte looks like this:
--   7       6       5       4       3   2   1   0
-----
-- | Y OVF | X OVF | Y SIGN | X SIGN | 1 | M | R | L |
-----

when read_byte_1 =>
  -- reset new_event when back in idle state.
  new_event <= '0';
  -- reset last z delta movement
  zpos <= (others => '0');
  if(read = '1') then
    -- mouse button states
    left_down <= rx_data(0);
    middle_down <= rx_data(2);
    right_down <= rx_data(1);
    -- sign of the movement data
    x_sign <= rx_data(4);
    -- y sign is changed to invert the y axis
    -- because the mouse uses the lower-left corner
    -- as axes origin and it is placed in the upper-left
    -- corner by this inversion (suitable for displaying
    -- a mouse cursor on the screen).
    -- y movement data from the third packet must be
    -- also negated.
    y_sign <= not rx_data(5);

    -- overflow status of the x and y movement
    x_overflow <= rx_data(6);
    y_overflow <= rx_data(7);

    -- transition to state read_byte_2
    state <= read_byte_2;
  else
    -- no byte received yet.
    state <= read_byte_1;
  end if;

  -- wait the second byte of the packet
  -- this byte contains the x movement counter.
when read_byte_2 =>
  if(read = '1') then
    -- put the delta movement in x_inc
    x_inc <= rx_data;
    -- signal the arrival of new x movement data.
    x_new <= '1';
    -- go to state read_byte_3.
    state <= read_byte_3;
  elsif(err = '1') then
    state <= reset;
  else
    -- byte not received yet.
    state <= read_byte_2;
  end if;

  -- wait the third byte of the data, that
  -- contains the y data movement counter.
  -- negate its value, for the axis to be
```

```

-- inverted.
-- If mouse is in scroll mode, transition
-- to read_byte_4, else go to mark_new_event
when read_byte_3 =>
  if(read = '1') then
    -- when y movement is 0, then ignore
    if(rx_data /= "00000000") then
      -- 2's complement positive numbers
      -- become negative and vice versa
      y_inc <= (not rx_data) + "00000001";
      y_new <= '1';
    end if;
    -- if the mouse has a wheel then transition
    -- to read_byte_4, else go to mark_new_event
    if(haswheel = '1') then
      state <= read_byte_4;
    else
      state <= mark_new_event;
    end if;
  elsif(err = '1') then
    state <= reset;
  else
    state <= read_byte_3;
  end if;

-- only reached when mouse is in scroll mode
-- wait for the fourth byte to arrive
-- fourth byte contains the z movement counter
-- only least significant 4 bits are relevant
-- the rest are sign extension.
when read_byte_4 =>
  if(read = '1') then
    -- zpos is the delta movement on z
    zpos <= rx_data(3 downto 0);
    -- packet completely received,
    -- go to mark_new_event
    state <= mark_new_event;
  elsif(err = '1') then
    state <= reset;
  else
    state <= read_byte_4;
  end if;

-- set new_event high
-- it will be reset in next state
-- informs client new packet received and processed
when mark_new_event =>
  new_event <= '1';
  state <= read_byte_1;

-- if invalid transition occurred, reset
when others =>
  state <= reset;

  end case;
end if;
end process manage_fsm;

end Behavioral;

-----
-- ps2interface.vhd
-----
-- Author : Ulrich Zolt?n
--          Copyright 2006 Digilent, Inc.

```



```
-----
-- Software version : Xilinx ISE 7.1.04i
--                   WebPack
-- Device           : 3s200ft256-4
-----

-- This file contains the implementation of a generic bidirectional
-- ps/2 interface.
-----

-- Behavioral description
-----

-- Please read the following article on the web for understanding how
-- the ps/2 protocol works.
-- http://www.computer-engineering.org/ps2protocol/

-- This module implements a generic bidirectional ps/2 interface. It can
-- be used with any ps/2 compatible device. It offers its clients a
-- convenient way to exchange data with the device. The interface
-- transparently wraps the byte to be sent into a ps/2 frame, generates
-- parity for byte and sends the frame one bit at a time to the device.
-- Similarly, when receiving data from the ps2 device, the interface
-- receives the frame, checks for parity, and extract the usefull data
-- and forwards it to the client. If an error occurs during receiving
-- or sending a byte, the client is informed by settings the err output
-- line high. This way, the client can resend the data or can issue
-- a resend command to the device.

-- The physical ps/2 interface uses 4 lines
-- For the 6-pin connector pins are assigned as follows:
-- 1 - Data
-- 2 - Not Implemented
-- 3 - Ground
-- 4 - Vcc (+5V)
-- 5 - Clock
-- 6 - Not Implemented

-- The clock line carries the device generated clock which has a
-- frequency in range 10 - 16.7 kHz (30 to 50us). When line is idle
-- it is placed in high impedance. The clock is only generated when
-- device is sending or receiving data.
-- The Data and Clock lines are both open-collector with pullup
-- resistors to Vcc. An "open-collector" interface has two possible
-- states: low('0') or high impedance('Z').

-- When device wants to send a byte, it pulls the clock line low and the
-- host(i.e. this interfaces) recognizes that the device is sending data
-- When the host wants to send data, it maeks a request to send. This
-- is done by holding the clock line low for at least 100us, then with
-- the clock line low, the data line is brought low. Next the clock line
-- is released (placed in high impedance). The devices begins generating
-- clock signal on clock line.
-- When receiving data, bits are read from the data line (ps2_data) on
-- the falling edge of the clock (ps2_clk). When sending data, the
-- device reads the bits from the data line on the rising edge of the
-- clock.
-- A frame for sending a byte is comprised of 11 bits as shown bellow:
-- bits      10      9      8      7      6      5      4      3      2      1      0
-- -----
--          | STOP| PAR | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | START |
-- -----

-- STOP - stop bit, always '1'
-- PAR   - parity bit, odd parity for the 8 data bits.
--       - select in such way that the number of bits of '1' in the data
--       - bits together with parity bit is odd.
-- D0-7  - data bits.
-- START - start bit, always '0'
--
```

```

-- Frame is sent bit by bit starting with the least significant bit
-- (starting bit) and is received the same way. This is done, when
-- receiving, by shifting the frame register to the left when a bit
-- is available and placing the bit on data line on the most significant
-- bit. This way the first bit sent will reach the least significant bit
-- of the frame when all the bits have been received. When sending data
-- the least significant bit of the frame is placed on the data line
-- and the frame is shifted to the right when another bit needs to be
-- sent. During the request to send, when releasing the clock line,
-- the device reads the data line and interprets the data on it as the
-- first bit of the frame. Data line is low at that time, at this is the
-- way the start bit('0') is sent. Because of this, when sending, only
-- 10 shifts of the frame will be made.
-- While the interface is sending or receiving data, the busy output
-- signal goes high. When interface is idle, busy is low.
-- After sending all the bits in the frame, the device must acknowledge
-- the data sent. This is done by the host releasing and data line
-- (clock line is already released) after the last bit is sent. The
-- device brings the data line and the clock line low, in this order,
-- to acknowledge the data. If data line is high when clock line goes
-- low after last bit, the device did not acknowledge the data and
-- err output is set.
-- A FSM is used to manage the transitions the set all the command
-- signals. States that begin with "rx_" are used to receive data
-- from device and states beginning with "tx_" are used to send data
-- to the device.
-- For the parity bit, a ROM holds the parity bit for all possible
-- data (256 possible values, since 8 bits of data). The ROM has
-- dimensions 256x1bit. For obtaining the parity bit of a value,
-- the bit at the data value address is read. Ex: to find the parity
-- bit of 174, the bit at address 174 is read.
-- For generating the necessary delay, counters are used. For example,
-- to generate the 100us delay a 14 bit counter is used that has the
-- upper limit for counting 10000. The interface is designed to run
-- at 100MHz. Thus, 10000x10ns = 100us.

```

```

-----
-- If using the interface at different frequency than 100MHz, adjusting
-- the delay counters is necessary!!!
-----

```

```

-- Clock line(ps2_clk) and data line(ps2_data) are passed through a
-- debouncer for the transitions of the clock and data to be clean.
-- Also, ps2_clk_s and ps2_data_s hold the debounced and synchronized
-- value of the clock and data line to the system clock(clk).
-----

```

```

-- Port definitions
-----

```

```

-- ps2_clk      - inout pin, clock line of the ps/2 interface
-- ps2_data     - inout pin, clock line of the ps/2 interface
-- clk         - input pin, system clock signal
-- rst         - input pin, system reset signal
-- tx_data     - input pin, 8 bits, from client
--             - data to be sent to the device
-- write       - input pin, from client
--             - should be active for one clock period when then
--             - client wants to send data to the device and
--             - data to be sent is valid on tx_data
-- rx_data     - output pin, 8 bits, to client
--             - data received from device
-- read        - output pin, to client
--             - active for one clock period when new data is
--             - available from device
-- busy        - output pin, to client
--             - active while sending or receiving data.
-- err         - output pin, to client

```

MFA

```
--          - active for one clock period when an error occurred
--          - during sending or receiving.
-----
-- Revision History:
-- 09/18/2006(UlrichZ): created
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

-- simulation library
library UNISIM;
use UNISIM.VComponents.all;

-- the ps2interface entity declaration
-- read above for behavioral description and port definitions.
entity ps2interface is
port(
    ps2_clk   : inout std_logic;
    ps2_data  : inout std_logic;

    clk       : in  std_logic;
    rst       : in  std_logic;

    tx_data   : in  std_logic_vector(7 downto 0);
    write     : in  std_logic;

    rx_data   : out std_logic_vector(7 downto 0);
    read      : out std_logic;
    busy      : out std_logic;
    err       : out std_logic
);

-- forces the extraction of distributed ram for
-- the parityrom memory.
-- please remove if block ram is preferred.
attribute rom_extract : string;
attribute rom_extract of ps2interface: entity is "yes";
attribute rom_style   : string;
attribute rom_style   of ps2interface: entity is "distributed";

end ps2interface;

architecture Behavioral of ps2interface is

-----
-- CONSTANTS
-----

-- Values are valid for a 100MHz clk. Please adjust for other
-- frequencies if necessary!

-- upper limit for 100us delay counter.
-- 10000 * 10ns = 100us
constant DELAY_100US : std_logic_vector(13 downto 0) := "10011100010000";
-- 10000 clock periods

-- upper limit for 20us delay counter.
-- 2000 * 10ns = 20us
constant DELAY_20US  : std_logic_vector(10 downto 0) := "11111010000";
-- 2000 clock periods

-- upper limit for 63clk delay counter.
constant DELAY_63CLK : std_logic_vector(5  downto 0) := "111111";
-- 63 clock periods

-- delay from debouncing ps2_clk and ps2_data signals
```

```
constant DEBOUNCE_DELAY : std_logic_vector(3 downto 0) := "1111";
```

```
-- number of bits in a frame
```

```
constant NUMBITS: std_logic_vector(3 downto 0) := "1011"; -- 11
```

```
-- parity bit position in frame
```

```
constant PARITY_BIT: positive := 9;
```

```
-- (odd) parity bit ROM
```

```
-- Used instead of logic because this way speed is far greater
```

```
-- 256x1bit rom
```

```
-- If the odd parity bit for a 8 bits number, x, is needed
```

```
-- the bit at address x is the parity bit.
```

```
type ROM is array(0 to 255) of std_logic;
```

```
constant parityrom : ROM := (
```

```
'1','0','0','1','0','1','1','0',
```

```
'0','1','1','0','1','0','0','1',
```

```
'0','1','1','0','1','0','0','1',
```

```
'1','0','0','1','0','1','1','0',
```

```
'0','1','1','0','1','0','0','1',
```

```
'1','0','0','1','0','1','1','0',
```

```
'1','0','0','1','0','1','1','0',
```

```
'0','1','1','0','1','0','0','1',
```

```
'0','1','1','0','1','0','0','1',
```

```
'1','0','0','1','0','1','1','0',
```

```
'1','0','0','1','0','1','1','0',
```

```
'0','1','1','0','1','0','0','1',
```

```
'1','0','0','1','0','1','1','0',
```

```
'0','1','1','0','1','0','0','1',
```

```
'0','1','1','0','1','0','0','1',
```

```
'1','0','0','1','0','1','1','0',
```

```
'1','0','0','1','0','1','1','0',
```

```
'1','0','0','1','0','1','1','0',
```

```
'0','1','1','0','1','0','0','1',
```

```
'1','0','0','1','0','1','1','0',
```

```
'0','1','1','0','1','0','0','1',
```

```
'0','1','1','0','1','0','0','1',
```

```
'1','0','0','1','0','1','1','0',
```

```
'1','0','0','1','0','1','1','0',
```

```
'1','0','0','1','0','1','1','0',
```

```
'0','1','1','0','1','0','0','1',
```

```
'0','1','1','0','1','0','0','1',
```

```
'1','0','0','1','0','1','1','0',
```

```
'0','1','1','0','1','0','0','1',
```

```
'1','0','0','1','0','1','1','0',
```

```
'1','0','0','1','0','1','1','0',
```

```
'0','1','1','0','1','0','0','1'
```

```
);
```

```
-----  
-- SIGNALS  
-----
```

```
-- 14 bits counter
```

```
-- max value DELAY_100US
```

```
-- used to wait 100us
```

```
signal delay_100us_count: std_logic_vector(13 downto 0) :=  
    (others => '0');
```

```
-- 11 bits counter
```

```
-- max value DELAY_20US
```

```
-- used to wait 20us
```

```
signal delay_20us_count: std_logic_vector(10 downto 0) :=  
    (others => '0');
```

```
-- 11 bits counter
```

```
-- max value DELAY_63CLK
```

MFV

```
-- used to wait 63 clock periods
signal delay_63clk_count: std_logic_vector(5 downto 0) :=
    (others => '0');

-- done signal for the counters above
-- when a counter reaches max value, the corresponding done signal is set
signal delay_100us_done, delay_20us_done, delay_63clk_done: std_logic;

-- enable signal for 100us delay counter
signal delay_100us_counter_enable: std_logic := '0';
-- enable signal for 20us delay counter
signal delay_20us_counter_enable : std_logic := '0';
-- enable signal for 63clk delay counter
signal delay_63clk_counter_enable: std_logic := '0';

-- synchronized input for ps2_clk and ps2_data
signal ps2_clk_s, ps2_data_s: std_logic := '1';

-- control the output of ps2_clk and ps2_data
-- if 1 then corresponding signal (ps2_clk or ps2_data) is
-- put in high impedance ('Z').
signal ps2_clk_h, ps2_data_h: std_logic := '1';

-- states of the FSM for controlling the communication with the device
-- states that begin with "rx_" are used when receiving data
-- states that begin with "tx_" are used when transmitting data
type fsm_state is
(
    idle, rx_clk_h, rx_clk_l, rx_down_edge, rx_error_parity, rx_data_ready,
    tx_force_clk_l, tx_bring_data_down, tx_release_clk,
    tx_first_wait_down_edge, tx_clk_l, tx_wait_up_edge, tx_clk_h,
    tx_wait_up_edge_before_ack, tx_wait_ack, tx_received_ack,
    tx_error_no_ack
);

-- the signal that holds the current state of the FSM
-- implicitly state is idle.
signal state: fsm_state := idle;

-- register that holds the frame received or the one to be sent.
-- Its contents are shifted in from the bus one bit at a time
-- from left to right when receiving data and are shifted on the
-- bus (ps2_data) one bit at a time to the right when sending data
signal frame: std_logic_vector(10 downto 0) := (others => '0');

-- how many bits have been sent or received.
signal bit_count: std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');

-- when active the bit counter is reset.
signal reset_bit_count: std_logic := '0';

-- when active the contents of the frame is shifted to the right
-- and the most significant bit of frame is loaded with ps2_data.
signal shift_frame: std_logic := '0';

-- parity of the byte that was received from the device.
-- must match the parity bit received, else error occurred.
signal rx_parity: std_logic := '0';
-- parity bit that is sent with the frame, representing the
-- odd parity of the byte currently being sent
signal tx_parity: std_logic := '0';

-- when active, frame is loaded with the start bit, data on
-- tx_data, parity bit (tx_parity) and stop bit
-- this frame will be sent to the device.
signal load_tx_data: std_logic := '0';
```

```
-- when active bits 8 downto 1 from frame are loaded into
-- rx_data register. This is the byte received from the device.
signal load_rx_data: std_logic := '0';

-- intermediary signals used to debounce the inputs ps2_clk and ps2_data
signal ps2_clk_clean,ps2_data_clean: std_logic := '1';
-- debounce counter for the ps2_clk input and the ps2_data input.
signal clk_count,data_count: std_logic_vector(3 downto 0);
-- last value on ps2_clk and ps2_data.
signal clk_inter,data_inter: std_logic := '1';

begin

-----
-- FLAGS and PS2 CLOCK AND DATA LINES
-----

-- clean ps2_clk signal (debounce)
-- note that this introduces a delay in ps2_clk of
-- DEBOUNCE_DELAY clocks
process(clk)
begin
    if(rising_edge(clk)) then
        -- if the current bit on ps2_clk is different
        -- from the last value, then reset counter
        -- and retain value
        if(ps2_clk /= clk_inter) then
            clk_inter <= ps2_clk;
            clk_count <= (others => '0');
            -- if counter reached upper limit, then
            -- the signal is clean
        elsif(clk_count = DEBOUNCE_DELAY) then
            ps2_clk_clean <= clk_inter;
            -- ps2_clk did not change, but counter did not
            -- reach limit. Increment counter
        else
            clk_count <= clk_count + 1;
        end if;
    end if;
end process;

-- clean ps2_data signal (debounce)
-- note that this introduces a delay in ps2_data of
-- DEBOUNCE_DELAY clocks
process(clk)
begin
    if(rising_edge(clk)) then
        -- if the current bit on ps2_data is different
        -- from the last value, then reset counter
        -- and retain value
        if(ps2_data /= data_inter) then
            data_inter <= ps2_data;
            data_count <= (others => '0');
            -- if counter reached upper limit, then
            -- the signal is clean
        elsif(data_count = DEBOUNCE_DELAY) then
            ps2_data_clean <= data_inter;
            -- ps2_data did not change, but counter did not
            -- reach limit. Increment counter
        else
            data_count <= data_count + 1;
        end if;
    end if;
end process;
```



```

-- Synchronize ps2 entries
ps2_clk_s <= ps2_clk_clean when rising_edge(clk);
ps2_data_s <= ps2_data_clean when rising_edge(clk);

-- Assign parity from frame bits 8 downto 1, this is the parity
-- that should be received inside the frame on PARITY_BIT position
rx_parity <= parityrom(conv_integer(frame(8 downto 1)))
                when rising_edge(clk);
-- The parity for the data to be sent
tx_parity <= parityrom(conv_integer(tx_data)) when rising_edge(clk);

-- Force ps2_clk to '0' if ps2_clk_h = '0', else release the line
-- ('Z' = +5Vcc because of pull-ups)
ps2_clk <= 'Z' when ps2_clk_h = '1' else '0';

-- Force ps2_data to '0' if ps2_data_h = '0', else release the line
-- ('Z' = +5Vcc because of pull-ups)
ps2_data <= 'Z' when ps2_data_h = '1' else '0';

-- Control busy flag. Interface is not busy while in idle state.
busy <= '0' when state = idle else '1';

-- reset the bit counter when in idle state.
reset_bit_count <= '1' when state = idle else '0';

-- Control shifting of the frame
-- When receiving from device, data is read
-- on the falling edge of ps2_clk
-- When sending to device, data is read by device
-- on the rising edge of ps2_clk
shift_frame <= '1' when state = rx_down_edge or
                state = tx_clk_1 else
                '0';

-----
-- FINITE STATE MACHINE
-----

-- For the current state establish next state
-- and give necessary commands
manage_fsm: process(clk,rst,state,ps2_clk_s,ps2_data_s,write,tx_data,
                    bit_count,rx_parity,frame,delay_100us_done,
                    delay_20us_done,delay_63clk_done)
begin
-- if reset occurs, go to idle state.
if(rst = '1') then
    state <= idle;
elsif(rising_edge(clk)) then

    -- default values for these signals
    -- ensures signals are reset to default value
    -- when conditions for their activation are no
    -- longer applied (transition to other state,
    -- where signal should not be active)
    -- Idle value for ps2_clk and ps2_data is 'Z'
    ps2_clk_h <= '1';
    ps2_data_h <= '1';
    load_tx_data <= '0';
    load_rx_data <= '0';
    read <= '0';
    err <= '0';

    case state is

        -- wait for the device to begin a transmission
        -- by pulling the clock line low and go to state

```

```

-- rx_down_edge or, if write is high, the
-- client of this interface wants to send a byte
-- to the device and a transition is made to state
-- tx_force_clk_l
when idle =>
    if(ps2_clk_s = '0') then
        state <= rx_down_edge;
    elsif(write = '1') then
        state <= tx_force_clk_l;
    else
        state <= idle;
    end if;

-- ps2_clk is high, check if all the bits have been read
-- if, last bit read, check parity, and if parity ok
-- load received data into rx_data.
-- else if more bits left, then wait for the ps2_clk to
-- go low
when rx_clk_h =>
    if(bit_count = NUMBITS) then
        if(not (rx_parity = frame(PARITY_BIT))) then
            state <= rx_error_parity;
        else
            load_rx_data <= '1';
            state <= rx_data_ready;
        end if;
    elsif(ps2_clk_s = '0') then
        state <= rx_down_edge;
    else
        state <= rx_clk_h;
    end if;

-- data must be read into frame in this state
-- the ps2_clk just transitioned from high to low
when rx_down_edge =>
    state <= rx_clk_l;

-- ps2_clk line is low, wait for it to go high
when rx_clk_l =>
    if(ps2_clk_s = '1') then
        state <= rx_clk_h;
    else
        state <= rx_clk_l;
    end if;

-- parity bit received is invalid
-- signal error and go back to idle.
when rx_error_parity =>
    err <= '1';
    state <= idle;

-- parity bit received was good
-- set read signal for the client to know
-- a new byte was received and is available on rx_data
when rx_data_ready =>
    read <= '1';
    state <= idle;

-- the client wishes to transmit a byte to the device
-- this is done by holding ps2_clk down for at least 100us
-- bringing down ps2_data, wait 20us and then releasing
-- the ps2_clk.
-- This constitutes a request to send command.
-- In this state, the ps2_clk line is held down and
-- the counter for waiting 100us is enabled.
-- when the counter reached upper limit, transition

```

```
-- to tx_bring_data_down
when tx_force_clk_l =>
  load_tx_data <= '1';
  ps2_clk_h <= '0';
  if(delay_100us_done = '1') then
    state <= tx_bring_data_down;
  else
    state <= tx_force_clk_l;
  end if;

-- with the ps2_clk line low bring ps2_data low
-- wait for 20us and then go to tx_release_clk
when tx_bring_data_down =>
  -- keep clock line low
  ps2_clk_h <= '0';
  -- set data line low
  -- when clock is released in the next state
  -- the device will read bit 0 on data line
  -- and this bit represents the start bit.
  ps2_data_h <= '0'; -- start bit = '0'
  if(delay_20us_done = '1') then
    state <= tx_release_clk;
  else
    state <= tx_bring_data_down;
  end if;

-- release the ps2_clk line
-- keep holding data line low
when tx_release_clk =>
  ps2_clk_h <= '1';
  -- must maintain data low,
  -- otherwise will be released by default value
  ps2_data_h <= '0';
  state <= tx_first_wait_down_edge;

-- state is necessary because the clock signal
-- is not released instantaneously and, because of debounce,
-- delay is even greater.
-- Wait 63 clock periods for the clock line to release
-- then if clock is low then go to tx_clk_l
-- else wait until ps2_clk goes low.
when tx_first_wait_down_edge =>
  ps2_data_h <= '0';
  if(delay_63clk_done = '1') then
    if(ps2_clk_s = '0') then
      state <= tx_clk_l;
    else
      state <= tx_first_wait_down_edge;
    end if;
  else
    state <= tx_first_wait_down_edge;
  end if;

-- place the least significant bit from frame
-- on the data line
-- During this state the frame is shifted one
-- bit to the right
when tx_clk_l =>
  ps2_data_h <= frame(0);
  state <= tx_wait_up_edge;

-- wait for the clock to go high
-- this is the edge on which the device reads the data
-- on ps2_data.
-- keep holding ps2_data on frame(0) because else
-- will be released by default value.
```

```

-- Check if sent the last bit and if so, release data line
-- and go to state that wait for acknowledge
when tx_wait_up_edge =>
  ps2_data_h <= frame(0);
  -- NUMBITS - 1 because first (start bit = 0) bit was read
  -- when the clock line was released in the request to
  -- send command (see tx_bring_data_down state).
  if(bit_count = NUMBITS-1) then
    ps2_data_h <= '1';
    state <= tx_wait_up_edge_before_ack;
  -- if more bits to send, wait for the up edge
  -- of ps2_clk
  elsif(ps2_clk_s = '1') then
    state <= tx_clk_h;
  else
    state <= tx_wait_up_edge;
  end if;

-- ps2_clk is released, wait for down edge
-- and go to tx_clk_l when arrived
when tx_clk_h =>
  ps2_data_h <= frame(0);
  if(ps2_clk_s = '0') then
    state <= tx_clk_l;
  else
    state <= tx_clk_h;
  end if;

-- release ps2_data and wait for rising edge of ps2_clk
-- once this occurs, transition to tx_wait_ack
when tx_wait_up_edge_before_ack =>
  ps2_data_h <= '1';
  if(ps2_clk_s = '1') then
    state <= tx_wait_ack;
  else
    state <= tx_wait_up_edge_before_ack;
  end if;

-- wait for the falling edge of the clock line
-- if data line is low when this occurs, the
-- ack is received
-- else if data line is high, the device did not
-- acknowledge the transmission
when tx_wait_ack =>
  if(ps2_clk_s = '0') then
    if(ps2_data_s = '0') then
      -- acknowledge received
      state <= tx_received_ack;
    else
      -- acknowledge not received
      state <= tx_error_no_ack;
    end if;
  else
    state <= tx_wait_ack;
  end if;

-- wait for ps2_clk to be released together with ps2_data
-- (bus to be idle) and go back to idle state
when tx_received_ack =>
  if(ps2_clk_s = '1' and ps2_data_s = '1') then
    state <= idle;
  else
    state <= tx_received_ack;
  end if;

-- wait for ps2_clk to be released together with ps2_data

```

```

-- (bus to be idle) and go back to idle state
-- signal error for not receiving ack
when tx_error_no_ack =>
    if(ps2_clk_s = '1' and ps2_data_s = '1') then
        err <= '1';
        state <= idle;
    else
        state <= tx_error_no_ack;
    end if;

-- if invalid transition occurred, signal error and
-- go back to idle state
when others =>
    err <= '1';
    state <= idle;

end case;
end if;
end process manage_fsm;

-----
-- DELAY COUNTERS
-----

-- Enable the 100us counter only when state is tx_force_clk_l
delay_100us_counter_enable <= '1' when state = tx_force_clk_l else '0';

-- Counter for a 100us delay
-- after done counting, done signal remains active until
-- enable counter is reset.
delay_100us_counter: process(clk)
begin
    if(rising_edge(clk)) then
        if(delay_100us_counter_enable = '1') then
            if(delay_100us_count = (DELAY_100US)) then
                delay_100us_count <= delay_100us_count;
                delay_100us_done <= '1';
            else
                delay_100us_count <= delay_100us_count + 1;
                delay_100us_done <= '0';
            end if;
        else
            delay_100us_count <= (others => '0');
            delay_100us_done <= '0';
        end if;
    end if;
end process delay_100us_counter;

-- Enable the 20us counter only when state is tx_bring_data_down
delay_20us_counter_enable <= '1' when state = tx_bring_data_down else '0';

-- Counter for a 20us delay
-- after done counting, done signal remains active until
-- enable counter is reset.
delay_20us_counter: process(clk)
begin
    if(rising_edge(clk)) then
        if(delay_20us_counter_enable = '1') then
            if(delay_20us_count = (DELAY_20US)) then
                delay_20us_count <= delay_20us_count;
                delay_20us_done <= '1';
            else
                delay_20us_count <= delay_20us_count + 1;
                delay_20us_done <= '0';
            end if;
        else
            delay_20us_count <= (others => '0');
            delay_20us_done <= '0';
        end if;
    end if;
end process delay_20us_counter;

```

```

        delay_20us_count <= (others => '0');
        delay_20us_done <= '0';
    end if;
end process delay_20us_counter;

-- Enable the 63clk counter only when state is tx_first_wait_down_edge
delay_63clk_counter_enable <= '1' when state = tx_first_wait_down_edge else
'0';

-- Counter for a 63 clock periods delay
-- after done counting, done signal remains active until
-- enable counter is reset.
delay_63clk_counter: process(clk)
begin
    if(rising_edge(clk)) then
        if(delay_63clk_counter_enable = '1') then
            if(delay_63clk_count = (DELAY_63CLK)) then
                delay_63clk_count <= delay_63clk_count;
                delay_63clk_done <= '1';
            else
                delay_63clk_count <= delay_63clk_count + 1;
                delay_63clk_done <= '0';
            end if;
        else
            delay_63clk_count <= (others => '0');
            delay_63clk_done <= '0';
        end if;
    end if;
end process delay_63clk_counter;

-----
-- BIT COUNTER AND FRAME SHIFTING LOGIC
-----

-- counts the number of bits shifted into the frame
-- or out of the frame.
bit_counter: process(clk)
begin
    if(rising_edge(clk)) then
        if(reset_bit_count = '1') then
            bit_count <= (others => '0');
        elsif(shift_frame = '1') then
            bit_count <= bit_count + 1;
        end if;
    end if;
end process bit_counter;

-- shifts frame with one bit to right when shift_frame is active
-- and loads data into frame from tx_data then load_tx_data is high
load_tx_data_into_frame: process(clk)
begin
    if(rising_edge(clk)) then
        if(load_tx_data = '1') then
            frame(8 downto 1) <= tx_data;           -- byte to send
            frame(0) <= '0';                       -- start bit
            frame(10) <= '1';                       -- stop bit
            frame(9) <= tx_parity;                 -- parity bit
        elsif(shift_frame = '1') then
            -- shift right 1 bit
            frame(9 downto 0) <= frame(10 downto 1);
            -- shift in from the ps2_data line
            frame(10) <= ps2_data_s;
        end if;
    end if;
end process load_tx_data_into_frame;

```

```
-- Loads data from frame into rx_data output when data is ready
do_load_rx_data: process(clk)
begin
    if(rising_edge(clk)) then
        if(load_rx_data = '1') then
            rx_data <= frame(8 downto 1);
        end if;
    end if;
end process do_load_rx_data;

end Behavioral;

-----
-- resolution_mouse_informer.vhd
-----
-- Author : Ulrich Zolt?n
--          Copyright 2006 Digilent, Inc.
-----
-- Software version : Xilinx ISE 7.1.04i
--                   WebPack
-- Device           : 3s200ft256-4
-----
-- This file contains the logic that send the mouse_controller new
-- position of the mouse and new maximum values for the position
-- when resolution changes, so that the mouse will be centered on the
-- screen and the bounds for the new resolution are properly set.
-----
-- Behavioral description
-----
-- This module implements the logic that sets the position of the mouse
-- when the fpga is powered-up and when the resolution changes. It
-- also sets the bounds of the mouse corresponding to the currently used
-- resolution.
-- The mouse is centered for the currently selected resolution and the
-- bounds are set appropriately. This way the mouse will first appear
-- in the center in the screen at start-up and when resolution is
-- changed and cannot leave the screen.
-- The position (and similarly the bounds) is set by placing and number
-- representing the middle of the screen dimension on the value output
-- and activation the corresponding set signal (setx for horizontal
-- position, sety for vertical position, setmax_x for horizontal
-- maximum value, setmax_y for the vertical maximum value).
-----
-- Port definitions
-----
-- clk          - global clock signal
-- rst          - reset signal
-- resolution   - input pin, from resolution_switcher
--              - 0 for 640x480 selected resolution
--              - 1 for 800x600 selected resolution
-- switch      - input pin, from resolution_switcher
--              - active for one clock period when resolution changes
-- value       - output pin, 10 bits, to mouse_controller
--              - position on x or y, max value for x or y
--              - that is sent to the mouse_controller
-- setx        - output pin, to mouse_controller
--              - active for one clock period when the horizontal
--              - position of the mouse cursor is valid on value output
-- sety        - output pin, to mouse_controller
--              - active for one clock period when the vertical
--              - position of the mouse cursor is valid on value output
-- setmax_x    - output pin, to mouse_controller
--              - active for one clock period when the horizontal
--              - maximum position of the mouse cursor is valid on
--              - value output
```

```

-- setmax_y      - output pin, to mouse_controller
--               - active for one clock period when the vertical
--               - maximum position of the mouse cursor is valid on
--               - value output
-----

-- Revision History:
-- 09/18/2006(UlrichZ): created
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

-- simulation library
library UNISIM;
use UNISIM.VComponents.all;

-- the resolution_mouse_informer entity declaration
-- read above for behavioral description and port definitions.
entity resolution_mouse_informer is
port (
    clk          : in std_logic;
    rst          : in std_logic;

    resolution   : in std_logic;
    switch       : in std_logic;

    value        : out std_logic_vector(9 downto 0);
    setx         : out std_logic;
    sety         : out std_logic;
    setmax_x     : out std_logic;
    setmax_y     : out std_logic
);
end resolution_mouse_informer;

architecture Behavioral of resolution_mouse_informer is

-----

-- CONSTANTS
-----

-- center horizontal position of the mouse for 640x480 and 800x600
constant POS_X_128: std_logic_vector(9 downto 0) := "1000000000"; -- 64
--constant POS_X_640: std_logic_vector(9 downto 0) := "0101000000"; -- 320
constant POS_X_800: std_logic_vector(9 downto 0) := "0110010000"; -- 400

-- center vertical position of the mouse for 640x480 and 800x600
constant POS_Y_128: std_logic_vector(9 downto 0) := "1000000000"; -- 32
--constant POS_Y_640: std_logic_vector(9 downto 0) := "0011110000"; -- 240
constant POS_Y_800: std_logic_vector(9 downto 0) := "0100101100"; -- 300

-- maximum horizontal position of the mouse for 640x480 and 800x600
constant MAX_X_128: std_logic_vector(9 downto 0) := "1111111111"; -- 127 = 6 msb
--constant MAX_X_640: std_logic_vector(9 downto 0) := "1001111111"; -- 639
constant MAX_X_800: std_logic_vector(9 downto 0) := "1100011111"; -- 799

-- maximum vertical position of the mouse for 640x480 and 800x600
constant MAX_Y_128: std_logic_vector(9 downto 0) := "1111111111"; -- 63 = 5 msb
--constant MAX_Y_640: std_logic_vector(9 downto 0) := "0111011111"; -- 479
constant MAX_Y_800: std_logic_vector(9 downto 0) := "1001010111"; -- 599

constant RES_128  : std_logic := '1';
--constant RES_640 : std_logic := '0';
constant RES_800  : std_logic := '0';

```



```
-----
-- SIGNALS
-----
```

```
type fsm_state is (sReset, sIdle, sSetX, sSetY, sSetMaxX, sSetMaxY);
-- signal that holds the current state of the FSM
signal state: fsm_state := sIdle;

begin

  -- value receives the horizontal position of the mouse, the vertical
  -- position, the maximum horizontal value and maximum vertical
  -- value for the active resolution when in the appropriate state
  value <= POS_X_128 when state = sSetX and resolution = RES_128 else
    POS_X_800 when state = sSetX and resolution = RES_800 else
    POS_Y_128 when state = sSetY and resolution = RES_128 else
    POS_Y_800 when state = sSetY and resolution = RES_800 else
    MAX_X_128 when state = sSetMaxX and resolution = RES_128 else
    MAX_X_800 when state = sSetMaxX and resolution = RES_800 else
    MAX_Y_128 when state = sSetMaxY and resolution = RES_128 else
    MAX_Y_800 when state = sSetMaxY and resolution = RES_800 else
    (others => '0');

  -- when in state sSetX, set the horizontal value for the mouse
  setx <= '1' when state = sSetX else '0';
  -- when in state sSetY, set the vertical value for the mouse
  sety <= '1' when state = sSetY else '0';
  -- when in state sSetMaxX, set the horizontal max value for the mouse
  setmax_x <= '1' when state = sSetMaxX else '0';
  -- when in state sSetMaxY, set the vertical max value for the mouse
  setmax_y <= '1' when state = sSetMaxY else '0';

  -- when a resolution switch occurs (even to the same resolution)
  -- leave the idle state
  -- if just powered up or reset occurs go to reset state and
  -- from there set the position and bounds for the mouse
  manage_fsm: process(clk, rst)
  begin
    if(rst = '1') then
      state <= sReset;

    elsif(rising_edge(clk)) then

      case state is

        -- when reset occurs (or power-up) set the position
        -- and bounds for the mouse.
        when sReset =>
          state <= sSetX;

        -- remain in idle while switch is not active.
        when sIdle =>
          if(switch = '1') then
            state <= sSetX;
          else
            state <= sIdle;
          end if;

        when sSetX =>
          state <= sSetY;

        when sSetY =>
          state <= sSetMaxX;

        when sSetMaxX =>
          state <= sSetMaxY;
      end case;
    end process;
  end manage_fsm;
end begin;
```

```
    when sSetMaxY =>
      state <= sIdle;

    when others =>
      state <= sIdle;
  end case;
end if;
end process;
end Behavioral;
```

۴۵- ارتباط سریال با کامپیوتر برای برد آموزشی

پورت ۹ پینی سریال (COM) کامپیوتر را با یک کابل سریال کراس (کابلی که پایه‌ی ۲ را به ۳ و پایه‌ی ۳ را به ۲ به صورت ضربدری متصل می‌کند) به پورت سریال برد متصل کنید (دقت کنید که بعضی از جک‌های سریال کمی بزرگ هستند و ممکن است در حین اتصال به برد فشار وارد کنند؛ در این موارد کمی با احتیاط عمل کنید). برنامه‌ی hyperterminal را که در ویندوز وجود دارد اجرا کنید و تنظیمات آن را روی باود ریت 1200bps با ۸ بیت داده و ۱ بیت stop و بدون parity ست کنید. Flow control هم را در هر یک از حالت‌هایش قرار دهید (فرقی ندارد).

البته می‌توانید به جای hyperterminal از برنامه‌های دیگری هم استفاده کنید یا برنامه‌ی خودتان را با زبان‌هایی مثل VB و غیره بنویسید.

به محض اجرای برنامه، عبارت AmOL electronics (با یک enter قبل و یکی هم بعدش) به کامپیوتر فرستاده می‌شود (به صورت حرف حرف) و همزمان در سطر اول LCD، جلوی عبارت «T:» هم به صورت حرف حرف نشان داده می‌شود (کدهای مربوط به Enter شامل LF(Line Feed) و CR(Cariage Return) در LCD قابل نمایش نیستند و به جای آنها اشکال نامشخصی در LCD نشان داده می‌شود). پس از آن می‌توانید حروف دلخواه خود را با تنظیم کلیدهای on/off با کد اسکی کاراکتر مورد نظر و سپس فشردن کلید فشاری متصل به پایه‌ی ۸ به کامپیوتر بفرستید. همزمان حرف ارسالی در LCD نشان داده می‌شود. (باز هم توجه کنید که بعضی از کدها در LCD قابل نمایش نیستند و برای آنها اشکال نامشخصی در LCD می‌بینید).

در همین حال حروف فشرده شده در کی‌برد کامپیوتر هم به برد فرستاده می‌شود و در سطر دوم LCD، جلوی عبارت «R:» نشان داده می‌شود.

همزمان در هشت LED سمت راست برد، کد اسکی حرف دریافتی نشان داده می‌شود و در هشت LED سمت چپ هم کد حرف ارسالی نشان داده می‌شود. با هر تغییر در دریافت و ارسال هم LED های متناظر چشمک می‌زنند (یک بار خاموش و روشن می‌شوند).

کلید فشاری متصل به پایه ی 41، برای ریست می‌باشد که لزومی ندارد که در ابتدای کار حتماً فشرده شود. برای پالس ساعت هم از اسیلاتور 1MHz روی برد استفاده شده است. بازار برد هم غیر فعال شده تا نویزهای موجود باعث تولید احتمالی صداهای ریز مزاحم نشوند.

برنامه:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity serial is
  Port (
    --lcd--
    data : out std_logic_vector(7 downto 0);
    rs : out std_logic;
    rw : out std_logic;
    e : out std_logic;
    bl : out std_logic;

    --serial--
    txd : out std_logic;
    rxd : in std_logic;
    leds : out std_logic_vector(15 downto 0);
    port_in : in std_logic_vector(7 downto 0);
    enter : in std_logic;

    --general--
    clk_1M : in std_logic;
    reset : in std_logic;
    buzzer : out std_logic
  );
end serial;

architecture Behavioral of serial is
  constant delay_4000 : integer := 16384;
  constant data_show : integer := 8;    --number of data to be showed in LCD
  signal e1 : std_logic;

  constant baud : integer := 1200;      --baud
  constant crystal : integer := 1000000; --crystal
  constant bit_time : integer := (crystal/baud)-1;
  signal lcd_show_receive : std_logic;
  signal receive_reg : std_logic_vector (9 downto 0);
  signal send_reg : std_logic_vector (10 downto 0);
  signal mask_send, mask_receive : std_logic_vector (7 downto 0);

  type state is (start, write, delay, stop);
  signal current, return_state : state;

  type state_receive is (start, receive_data, delay_receive);
  signal receive : state_receive;
```



```

        if round_receive = '0' then
            data <= "11000011";
            rs <= '0';
            current <= write;
            count1 := delay_4000;
            round_receive := '1';
        else
            data <= receive_reg(8 downto 1);
            rs <= '1';
            current <= write;
            count1 := delay_4000;
            round_receive := '0';
            lcd_show_receive := '0';
            mask_receive <= "11111111";
        end if;
    end if;
    if lcd_show_send = '1' then
        if round_send = '0' then
            data <= "10000011";
            rs <= '0';
            current <= write;
            count1 := delay_4000;
            round_send := '1';
        else
            data <= send_reg(8 downto 1);
            rs <= '1';
            current <= write;
            count1 := delay_4000;
            round_send := '0';
            lcd_show_send := '0';
        end if;
    end if;
end if;
when write =>
    el <= not el;
    count := count1;
    if el = '1' then
        return_state <= write;
    else
        return_state <= start;
    end if;
    current <= delay;
when delay =>
    count := count - 1;
    if count = 0 then
        current <= return_state;
    end if;
when others =>
end case;

case receive is
when start =>
    if(rxd='0')then
        mask_receive <= "00000000";
        receive <= delay_receive;
        count2 := bit_time / 2;
    end if;
when receive_data =>
    if (count_receive < 9) then
        receive_reg (count_receive) <= rxd;  --receiving
        count_receive := count_receive + 1;
        receive <= delay_receive;
        count2 := bit_time;
    else
        count_receive := 0;
    end if;
end if;

```

```

                                lcd_show_receive := '1';           --send char to
lcd                                receive <= start;
                                end if;
                                when delay_receive =>
                                if count2 = 0 then
                                receive <= receive_data;
                                else
                                count2 := count2 - 1;
                                end if;
                                end case;

                                case send is
                                when start =>
                                mask_send <= "11111111";
                                if first_send = '0' then
                                if count4 <= 19 then
                                send_reg <= "11" & send_table (count4) &
'0';
                                send <= send_data;
                                count4 := count4 + 1;
                                else
                                first_send := '1';
                                end if;
                                elsif (enter='1') then
                                mask_send <= "00000000";
                                send_reg <= "11" & port_in & '0';
                                send <= send_data;
                                end if;
                                when send_data =>
                                txd <= send_reg (count_send); --sending
                                if (count_send = 10) then
                                count_send := 0;
                                count3 := 300000;
                                lcd_show_send := '1';           --send char to lcd
                                return_send <= start;
                                send <= delay_send;
                                else
                                count_send := count_send + 1;
                                count3 := bit_time;
                                return_send <= send_data;
                                send <= delay_send;
                                end if;
                                when delay_send =>
                                if count3 = 0 then
                                send <= return_send;
                                else
                                count3 := count3 - 1;
                                end if;
                                end case;

                                end if;
                                end process;
                                e <= e1;
                                leds(7 downto 0) <= receive_reg(8 downto 1) and mask_receive;
                                leds(15 downto 8) <= send_reg(8 downto 1) and mask_send;

                                end Behavioral;

```

۴۶- اتصال تلویزیون برای برد آموزشی

فیش زرد رنگ RCA تلویزیون (فیش Video in) را به پورت TV روی برد وصل کنید. بلافاصله پس از اتصال در وسط تلویزیون عبارت *AmOL electronics* را روی زمینه‌ی مشکی می‌توانید مشاهده کنید (در این برد تصاویر به صورت آنچه در عامه به سیاه و سفید مشهور است (به بیان دقیق‌تر Grayscale) نشان داده می‌شوند). در صورتی که کلید متصل به پایه‌ی 7، روی '0' باشد، با شش کلید on/off دیگر می‌توانید سطح خاکستری نوشته‌ی وسط صفحه را از مشکی کامل تا سفید کامل تغییر دهید. کلیدهای سمت چپ دارای ارزش بالاتر می‌باشند و سطح را بیشتر به سفید نزدیک می‌کنند. در صورتی که یک کلید فعال ('1') شود، همه‌ی کلیدهای سمت راست آن بی‌اثر می‌شوند. در نتیجه کلاً دارای هشت سطح خاکستری (منجمله مشکی و سفید) می‌باشیم.

در صورتی که کلید متصل به پایه‌ی 7، روی '1' باشد، عمل تغییر سطح خاکستری نوشته، بصورت اتوماتیک انجام می‌شود. بدین صورت که سطح خاکستری نوشته از سفید شروع شده (اگر بیش از یک کلید در حالت قبل از '1' کردن کلید پایه‌ی 7 فعال باشند یا هیچ کلیدی فعال نشده باشد و در غیر اینصورت از همان سطحی که بود شروع می‌شود) و به تدریج کم‌رنگ شده تا به نزدیکترین حد به مشکی برسد و سپس درجا به حالت سفید بر می‌گردد و این عمل را تکرار می‌کند.

LED آخر برد (سمت چپ‌ترین) هم وضعیت کلید پایه‌ی 7 (اینکه تغییر سطح به صورت دستی '0' یا اتوماتیک '1' می‌باشد) را نشان می‌دهد و هفت LED قبل آن در هر لحظه سیگنال‌های دیجیتال ارسالی به تلویزیون را نشان می‌دهد.

کلید فشاری متصل به پایه‌ی 41، برای ریست می‌باشد که لزومی ندارد که در ابتدای کار حتماً فشرده شود. برای پالس ساعت هم از اسیلاتور 50MHz روی برد استفاده شده است. بازار برد هم غیر فعال شده تا نویزهای موجود باعث تولید احتمالی صداها یا ریز مزاحم نشوند.


```

if count < 8000 then
    state := vsync_1;
    level_0_3v <= '0';
    level <= "0000000";
elsif count = 8000 then
    state := start_page2;
    level_0_3v <= '1';
    level <= "0000000";
    count := 0;
end if;
when start_page2 =>
    if count < 1600 then
        state := start_page2;
        level_0_3v <= '1';
        level <= "0000000";
    elsif count = 1600 then
        state := page2_47us;
        level_0_3v <= '0';
        level <= "0000000";
        count := 0;
    end if;
when page2_47us =>
    if count < 235 then
        state := page2_47us;
        level_0_3v <= '0';
        level <= "0000000";
    elsif count = 235 then
        state := hsync_2;
        level_0_3v <= '1';
        level <= "0000000";
        count := 0;
    end if;
when hsync_2 =>
    if count < 290 then
        state := hsync_2;
        level_0_3v <= '1';
        level <= "0000000";
    elsif count = 290 then
        state := level_data2;
        level_0_3v <= '1';
        level <= "0000000";
        count := 0;
    end if;
when level_data2 =>
    if count > 0 and count < 2675 then
        state := level_data2;
        level_0_3v <= '1';
        counter2 := counter2 + 1;
        if counter2 = 4 then
            counter2 := 0;
            pixel_counter := pixel_counter + 1;
            if line_counter > 128 and line_counter <
179 and
411 then
                pixel_counter > 210 and pixel_counter <
                    if x < 9999 then
                        x := x + 1;
                    else
                        x := 0;
                    end if;
                    if pic_matrix(x) = '1' then
                        level <= type_level;
                    else
                        level <= "0000000";
                    end if;
                end if;
            end if;
        end if;
    end if;
end if;

```

```

        end if;
    elsif count = 2675 then
        pixel_counter := 0;
        line_counter := line_counter + 1;
        level <= "0000000";
        level_0_3v <= '1';
        if line_counter < 314 then
            state := page2_47us;
            count := 0;
        elsif line_counter = 314 then
            state := vsync_2;
            count := 0;
            line_counter := 0;
        end if;
    end if;
when vsync_2 =>
    if count < 8000 then
        state := vsync_2;
        level_0_3v <= '0';
        level <= "0000000";
    elsif count = 8000 then
        state := start_page1;
        level_0_3v <= '1';
        level <= "0000000";
        count := 0;
    end if;
end case;
c :=c+1;
if c = 50000000 then
    c := 0;
    if key_Auto = '1' then
        if type_level = "1000000" or type_level =
"0100000"
                                or type_level = "0010000" or
type_level = "0001000"
                                or type_level = "0000100" or
type_level = "0000010"
                                or type_level = "0000001" then
type_level(6 downto 1);
                                type_level <= type_level(0) &
                                else
                                    type_level <= "1000000";
                                end if;
        else
            type_level <= key;
        end if;
    end if;
    led(6 downto 0) <= type_level;
    led(7) <= key_Auto;
end if;
end process;

end Behavioral;
```